

BIRLA CENTRAL LIBRARY

PILANI (RAJASTHAN)

Call No.

621.384132

B296L v.

Accession No.

36010

Lehrbuch der Elektronen-Röhren und ihrer technischen Anwendungen

Von

DR. H. BARKHAUSEN

ordentl. Professor u. Direktor des Instituts für Schwachstromtechnik
an der Technischen Hochschule Dresden

3. Band: Rückkopplung

A. Selbsterregung (Schwingungserzeugung), B. Entdämpfung

Fünfte Auflage

Mit 85 Abbildungen



VERLAG S. HIRZEL / LEIPZIG 1949

Veröffentlicht unter der Lizenz-Nr. 128 2100/42-1937/42
der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland

Alle Rechte vorbehalten

Copyright 1950 - S. Hirsch Verlag Leipzig

Printed in Germany

Druck: Emil Finken & Co. A.-G., Leipzig

Vorwort zur dritten und vierten Auflage.

Von dem Inhalte dieses Buches war früher die Selbsterregung d. h. die Schwingungserzeugung bei den Röhrensendern in Band II, die Entdämpfung bei den Empfängern in Band III behandelt. Der Grund dieser Teilung war ein äußerlicher. Auch die großen Röhrensender bestanden damals fast stets aus einer einzigen Röhre in der Selbsterregungsschaltung. Jetzt sind die Röhrensender aber nichts anderes als vielstufige Verstärker, denen in der ersten Stufe eine durch Selbsterregung erzeugte sehr kleine Leistung zugeführt wird. Sie wurden daher bei der Neubearbeitung schon in Band II unter „Senderverstärker“ aufgenommen. Innerlich gehören Selbsterregung und Entdämpfung zusammen. Denn durch einfache Vergrößerung der Rückkopplung geht die Entdämpfung stetig in die Selbsterregung über. Das Verständnis der einen Erscheinung wird durch das der anderen vertieft. Beide werden durch dieselben Gesetze beherrscht.

Außer dieser neuen Gliederung war auch hier wie bei den ersten beiden Bänden eine völlige Umarbeitung des ganzen Stoffes erforderlich. Bei der *Selbsterregung* wurde die ganz *allgemein gültige Formel* $2B = 1$ neu eingeführt, aus der sich die alte Selbsterregungsformel als Sonderfall ergibt. — Bei den alten Röhren wurde die Amplitude der selbsterregten Schwingungen hauptsächlich durch Erreichen des Sättigungsstromes begrenzt. Bei den neuen Röhren, die praktisch keine Sättigung mehr besitzen, tritt statt dieser „*Strombegrenzung*“ die „*Spannungsbegrenzung*“ durch den Gitterstrom in den Vordergrund, die durch eine der Schwundregelung entsprechende Gleichrichterwirkung künstlich verstärkt werden kann. Diese Art der Amplitudenbegrenzung gewährleistet auch die *größte Konstanz der selbst-erzeugten Frequenz*, ein Problem, das technisch von der größten

Bedeutung geworden ist. Durch Hinzunahme mechanischer Schwingungsgebilde (*Piezoquarz*) ist es gelungen, die Frequenz in ungeahnter Weise genau konstant zu halten. — Neu aufgenommen wurden ferner die *Kipperschwingungen*, die zur Zeitablenkung bei der Braunschen Röhre (Fernsehen), zur Frequenzerniedrigung und -vervielfachung Verwendung gefunden haben. Da die Erzeugung *kurzer Wellen* eine so große technische Bedeutung erlangt hat, wurden zunächst die Rückkopplungssender für diese Wellen ausführlicher behandelt, dann aber auch den *Barkhausen-Kurz-Schwingungen* und den *magnetischen Elektronentanz-Schwingungen*, die beide in den früheren Auflagen gar nicht oder nur kurz erwähnt waren, ein besonderer Abschnitt gewidmet.

Bei der *Entdämpfung* sind die Anschauungen gegen früher teilweise in das Gegenteil umgeschlagen. Während man früher in der Entdämpfung nur eine willkommene Vergrößerung der Verstärkung sah, fallen jetzt, wo die Herstellung beliebig hoher Verstärkungen keine Schwierigkeiten mehr macht, die Nachteile der Entdämpfung immer mehr ins Gewicht, die in der größeren Instabilität, dem Hervortreten der Verzerrungen und Störungen liegen. Das hat sogar dazu geführt, daß man zur Erhöhung der Stabilität bei Fernsprechverstärkern mit gutem Erfolg eine die Verstärkung yerringernde *negative Rückkopplung* eingeführt hat. Der Einfluß einer Rückkopplung auf Fernsprechverstärker mit breitem Frequenzbereich wurde ganz allgemein neu untersucht. — Die neu aufgenommene *formelmäßige Berechnung* weiterer einfacher Beispiele soll dazu beitragen, das Wesen der Entdämpfung und der dabei im Grenzfall eintretenden Selbsterregung weiter zu klären. Schließlich wurde noch die *Pendelrückkopplung* ausführlicher behandelt, die wegen der ungeheuer großen damit zu erreichenden Verstärkung besonders für den Kurzwellenempfang wichtig ist.

Der große Umfang des neuen Stoffes hat eine nochmalige Teilung notwendig gemacht. Die Neubearbeitung des letzten, noch fehlenden Teiles, der die Gleichrichter und Empfänger behandeln wird, ist in Angriff genommen worden.

Dresden, Herbst 1934.

Barkhausen.

Inhalt.

III. Teil. Rückkopplung.

A. Selbsterregung. (Schwingungserzeugung.)	Seite
§ 1. Das Prinzip der Selbsterregung	2
<p>Jeder Verstärker kann durch eine „Rückkopplung“ zur Selbsterregung gebracht werden. Selbsttätige Erzeugung von Schwingungen beliebiger Frequenz und großer Regelmäßigkeit. Übersicht über die Probleme.</p>	
§ 2. Die Selbsterregungsformel	4
<p>Für stationäre selbsterregte Schwingungen muß stets gelten: Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = 1/\text{Verstärkungsfaktor } \mathfrak{S}$. Gleichheit nach Amplitude und Phase erforderlich. Bei der normalen Rückkopplung über eine Röhre wird daraus: $\mathfrak{R} = D + \frac{1}{\mathfrak{S} \mathfrak{R}_a}$. \mathfrak{S} und D sind Röhrengößen, phasenrein, frequenzunabhängig. \mathfrak{R} und \mathfrak{R}_a sind Schaltungsgrößen, nach Amplitude und Phase von Frequenz abhängig.</p>	
§ 3. Folgerungen aus der Selbsterregungsformel	8
a) Amplitudenbilanz	9
<p>Größeres bzw. kleineres \mathfrak{R} gibt anklingende bzw. abklingende Schwingungen. Größeres \mathfrak{R} führt auch ohne äußeren Anstoß stets zur Selbsterregung. Die erforderliche Größe von \mathfrak{R}. Grenzen für Amplitude der selbsterregten Schwingungen.</p>	
b) Die Phasenbilanz	11
<p>Phasenwinkel $\varphi_{\mathfrak{R}}$ von \mathfrak{R} im Vorzeichen entgegengesetzt, im Betrage kleiner als $\varphi_{\mathfrak{R}_a}$ von \mathfrak{R}_a. Phasenreines \mathfrak{R}_a nur bei phasenreinem \mathfrak{R} möglich. Bedingung für die Frequenz der selbsterregten Schwingungen. Bei Rückkopplung durch Transformator muß die Polung richtig gewählt werden.</p>	

	Seite
c) Berechnung eines Beispiels	14
<p>Der Wert solcher Berechnungen. Die komplexe Selbsterregungsformel zerfällt in zwei reelle Gleichungen, von denen die eine die Amplitude, die andere die Frequenz der stationären selbsterregten Schwingungen bestimmt. So einfach geht die Rechnung aber nicht immer auf. (Weitere Rechnungen in § 15–17.)</p>	
§ 4. Transformator-Rückkopplungen	17
<p>Erwünscht: Sinusform und bestimmte Frequenz. Erreicht durch Parallelschwingungskreis als R_a. Günstigstes R_a wie beim Verstärker. Rückkopplung durch Transformator, durch Spartransformator. Schwingungskreis auf der Anodenseite oder auf der Gitterseite oder beiden Seiten gemeinsam bei fester Kopplung im Grunde gleichwertig. Zuführung der Gleichspannungen. Reihen- oder Parallelschaltung von Gleich- und Wechselspannungen. Störende natürliche Kapazitäten. Schwinglöcher bei Drosselspulen. Erzeugung einer negativen Gittervorspannung durch Spannungsabfall in einem Widerstande.</p>	
§ 5. Spannungsteiler-Rückkopplungen. (Dreipunkt-Schaltungen.)	21
a) Induktive und kapazitive Spannungsteilerschaltung	21
<p>Positive Rückkopplung verlangt entgegengesetzte Phasen zwischen den beiden Spannungsteiler-Widerständen R_{ga} und R_{gk} sowie $R_{ga} \cdot R_{gk}$. Phasenreines R_a verlangt Zusatzwiderstand R_{ak} gleichphasig mit R_{gk}. Zwei Möglichkeiten: R_{gk} und R_{ak} induktiv, R_{ga} kapazitiv = induktive Spannungsteilerschaltung; oder R_{gk} und R_{ak} kapazitiv, R_{ga} induktiv = kapazitive Spannungsteilerschaltung. In beiden Fällen erregt sich angenähert die Eigenfrequenz des aus $R_{ga} + R_{gk} + R_{ak}$ bestehenden Schwingungskreises.</p>	
b) Drei Schwingungskreise in Dreipunktschaltung	24
<p>Ein Parallelschwingungskreis ist ein Widerstand, der unter der Resonanz induktiv, über der Resonanz kapazitiv ist. Zwei Fälle von Selbsterregung möglich. Beziehung zwischen der sich erregenden Frequenz und den drei Eigenfrequenzen.</p>	

c) Selbsterregung infolge der natürlichen Gitteranodenkapazität C_{ga}	26
Unbeabsichtigte und beabsichtigte Selbsterregung. Huth-Kühn-Schaltung. Vergleich mit der Darstellung in Bd. II § 15. Eigenfrequenz des Anodenschwingkreises muß höher als die des (erweiterten) Gitterschwingkreises sein. Großes R_{gk} und R_{ak} (d. h. geringe Dämpfung bei Schwingkreisen) für Selbsterregung günstig.	
d) Frequenzhaltung durch mechanische Schwingungen (Piezoquarz)	29
Mechanisch schwingender Kristall wirkt wie elektrischer Schwingungskreis. Ersatzschaltungen. Äußerst schwache Dämpfung. $q \approx 100000$. Daher Selbsterregung nur in unmittelbarer Resonanznähe. Abstimmung des Anodenkreises wirkt fast nur auf die Intensität, kaum auf die Frequenz der Schwingungen ein. Auch andere mechanische Schwingungskörper wirken bei genügend starker Rückwirkung wie elektrische Schwingungskreise und können diese in beliebigen Schaltungen ersetzen.	
§ 6. Die Amplitude selbsterregter Schwingungen und ihre Stabilität.	31
a) Weiches und hartes Einsetzen der Schwingungen.	31
Instabilität, falls 2-3 mit wachsender Amplitude größer wird. Experimentelle Ergebnisse. Abhängigkeit vom Ruhepunkt auf der Kennlinie. „Mittlere Steilheit“ S_m ist amplitudenabhängig. Hartes Einsetzen, Springen der Amplitude, falls S_m mit wachsender Amplitude größer wird.	
b) Reißdiagramme	36
Schwingungsamplitude abhängig von Rückkopplung und Ruhepunkt auf der Kennlinie. Stabile, halb stabile und labile Gebiete. Zusammenhang mit Modulationskennlinien.	
c) Strombegrenzung (Mittlere Steilheit) - . . .	39
Amplitudenbegrenzung erfordert irgendeine Nichtlinearität. Diese kann auch in Veränderungen der Konstanten L, C, R oder im Gitterstrom liegen. Zu-	

nächst nur Krümmung der Anodenstrom-Kennlinie untersuchen. Diese bewirkt 1. Gleichrichtung; 2. Verzerrung (letztere hier klein vorausgesetzt; sonst Kippeschwingungen); 3. Änderung von Anfangsteilheit S in mittlere Steilheit S_m . Entwicklung in Taylorsche Reihe. Es kommt auf den 3. Differentialquotienten W der Kennlinie, also den 2. Differentialquotienten (die Krümmung) der Steilheitskurve an. Ist er positiv, so setzen die Schwingungen hart ein. Im Raumladungsgebiet ist W negativ, aber nur solange der Nullpunkt nicht wesentlich überschritten wird. Bei sehr großen Amplituden nimmt S_m dauernd zu. Reine Strombegrenzung läßt sich bei Röhren ohne Sättigung kaum herstellen.

- d) Spannungsbegrenzung (Gitterstrom) 44
 Zwei verschiedene Wirkungen des Gitterstromes:
 α) Einfluß auf die Anodenstromkennlinie der Röhre (Indirekte Strombegrenzung). Bei großen Amplituden begrenzt überspannter Zustand die Verstärkung und damit das Anwachsen der Selbsterregung. Bei kleinen Amplituden übertragen sich die Unregelmäßigkeiten im 3. Differentialquotienten der Gitterstromkennlinie mit umgekehrtem Vorzeichen auf die Anodenstromkennlinie. β) Dämpfender Einfluß auf die äußeren Schaltungselemente. Dämpfung schwankt unregelmäßig mit Amplitude. Dadurch auch Unregelmäßigkeit im Schwingungseinsatz möglich. Diese verschwinden bei kleinem Widerstand R_g des äußeren Gitterstromkreises. Gitterstrom bedingt auch Frequenzänderungen.
- e) Künstliche Amplitudenbegrenzung 47
 Durch kleinen Sättigungsstrom; dann Amplitude stark vom Heizstrom abhängig. Spannungsbegrenzung normal durch überspannten Zustand; starker Gitterstrom stört. Großer Widerstand R_g in Gitterschaltung verhindert Anwachsen über $U_g = (-U_g)$. Verzerrungen werden vermieden bei der Audionschaltung. Gleichrichterwirkung verschiebt Gittervorspannung ins Negative. Entspricht Schwundregelung. Intermittierende Selbsterregung. Frequenz Übergang zu Kippeschwingungen.

§ 7. Die Frequenz selbsterregter Schwingungen und ihre Stabilität.	52
a) Die Konstanz der Frequenz.	52
Frequenzbereich von 0,1 Hertz bis 10^7 Hertz leicht zu erzeugen. Konstanz der Frequenz bis auf 10^{-8} herstellbar, bis auf 10^{-6} ohne Schwierigkeiten. Einfluß der Temperatur und der Betriebsgrößen. Die Gleichspannungen beeinflussen unmittelbar nur die Amplitude, die Frequenz nur mittelbar durch die nichtlineare Amplitudenbegrenzung. Bei Strombegrenzung und Spannungsbegrenzung α fast kein Einfluß, bei Spannungsbegrenzung β , d. h. Einwirkung des Gitterstromes auf die Schaltelemente, meist starker Einfluß auf die Frequenz. Zweckmäßige Maßnahmen dagegen. Leistungsabgabe nur über eine Verstärkerröhre.	
b) Zwei nicht gekoppelte Schwingungskreise jeder für sich rückgekoppelt	56
a) Die beiden Eigenfrequenzen sind von derselben Größenordnung. Eine Frequenz macht die andere tot. Das schnellere Anwachsen entscheidet. Eine schon vorhandene Schwingung ist schwerer zu unterdrücken.	
β) Die beiden Eigenfrequenzen sind von verschiedener Größenordnung. Die Hochfrequenz hat die Oberhand. Für die Niederfrequenz ist Pseudokennlinie maßgebend, die flacher verläuft. Die Niederfrequenz moduliert die Hochfrequenz. Bei Durchmodulation bis zum Aussetzen sind die hochfrequenten Wellenzüge nicht mehr kohärent. — Verwickeltere Schaltungen sind schwer zu übersehen. Es entstehen leicht „wilde Schwingungen“.	
c) Zwei gekoppelte Schwingungskreise mit einer gemeinsamen Rückkopplung	60
a) Primäre Rückkopplung. Es erregt sich die eine oder die andere der beiden Koppelfrequenzen und zwar jeweils die f_1 benachbarte. Beim Durchschreiten der Resonanz plötzliches Umspringen auf die andere Koppelfrequenz. „Zieherscheinungen“.	
β) Sekundäre Rückkopplung. Bei normaler Polung erregt sich nur die tiefere, bei entgegengesetzter Polung nur die höhere der beiden Koppelfrequenzen. Keine Zieherscheinungen.	

	Seite
§ 8. Rückkopplungssender für kurze Wellen	64
<p>Schwingungskreise nur aus den natürlichen Kapazitäten der Röhre und den natürlichen Induktivitäten der Zuleitungen gebildet. Diese lassen sich nicht beliebig klein machen. Schwierigkeiten unter $\lambda = 3$ m. Starke Schwingkreisströme auch in der Röhre. Besondere Durchführungen erforderlich. Einfluß der verschiedenen Teilkapazitäten der Röhre. Vermeidung von Hochfrequenzdrosseln durch abgegleichen Aufbau. Gegentaktschaltung. Wellenlängen äußerstenfalls bis 30 cm herstellbar, aber nur mit kleiner Leistung. Einfluß der Elektronenlaufzeit. Kleine Röhren und hohe Betriebsspannungen günstig. Pseudokennlinien. Entstehen „wilder Schwingungen“ und ihre Beseitigung.</p>	
§ 9. Fallende Kennlinien	71
a) Wahre Kennlinien	71
<p>Definition. Zwei Arten von Instabilitäten: Sprünge im Gleichstrom oder Selbsterregung von Schwingungen. Negativer Widerstand. Labilitätskriterium. — $R_1 < R_2$ umgekehrt dem beim Lichtbogen. Beispiel: Dynatron. Graphische Lösung durch Schnittpunkt der Widerstandsgeraden mit der Kennlinie. Schwingungserzeugung. Wirkungsgrad gering. — Gitterdynatron. Fallende Kennlinien bei schlechtem Vakuum; bei Raumladegitterröhren; unter Zuhilfenahme eines Magnetfeldes. Habann-Röhre.</p>	
b) Pseudokennlinien	78
<p>Jede „fallende Kennlinie“ kann als „innere Rückkopplung“, jede äußere Rückkopplung auch als „fallende Kennlinie“ aufgefaßt werden. Letzteres im allgemeinen unzweckmäßig. — Pseudokennlinien durch Schwingungen ähnlich Richtkennlinien. Können auch unbeabsichtigt durch wilde Schwingungen entstehen.</p>	
c) Widerstands- (Gleichstrom-) Rückkopplungen	80
<p>Vorzeichenumkehr durch Raumladegitterröhre oder Rückkopplung über zwei Röhren. Bei Raumladegitterröhre innere Rückkopplung durch Durchgriff (Negadyn), äußere Rückkopplung durch direkte Ver-</p>	

bindung zwischen G_1 und G_2 . Gleichstromsprünge, Schwingungserzeugung, Kippschwingungen. Bei Rückkopplung über zwei Röhren alles entsprechend. Selbsterregung von Reihenschwingungskreisen auch möglich.

§ 10. Selbsterregung ohne Schwingungskreis. Kippschwingungen 87

Auch Systeme, die nur L und R oder nur C und R enthalten, können bei sehr schwacher Rückkopplung sinusförmige Schwingungen erregen. Transformator-Beispiel. Bei starker Rückkopplung Kippschwingungen. Dabei oft hohe Überspannung; Frequenz leicht, Amplitude wenig veränderlich. Kippschwingungen beim Dynatron, beim Widerstandsverstärker. „Multivibrator“. Anwendung zu Frequenzmessungen und Frequenzvervielfachung, zur Zeitablenkung. Leichtes Synchronisieren. Frequenzerniedrigung.

§ 11. Elektronentanz-Schwingungen 98

a) Elektrischer Elektronentanz (Barkhausen-Kurz-Schwingungen) 98

α) Die Frequenz. Elektrische Bremsfeldschaltung, d. h. Gitter stark positiv, Anode negativ. Größenordnung durch Laufzeit der Elektronen bestimmt. Näherungsformel: $\lambda = \frac{1000 \cdot d_a}{\sqrt{U_g}}$ (d_a = Anodendurchmesser). Äußere Schwingungskreise haben nicht nur Einfluß auf Amplitude, sondern bei starker Rückwirkung auch auf Frequenz. Zieherscheinungen.

β) Der Mechanismus der Selbsterregung. Notwendigkeit einer Ordnung zum Tanz. Ausortierung der in falscher Phase schwingenden Elektronen. Anoden-, Kathoden- und Phasenausortierung. Selbsterregung von Oberschwingungen. Schwingungen viel leichter zu erzeugen als zu erklären.

γ) Experimentelle Ergebnisse. Zylindrische Anordnung günstig, besonders mit geradliniger Leitungsdurchführung. 4 Watt Hochfrequenzleistung bei 80 Watt Verlusten.

b) Magnetischer Elektronentanz (Magnetron-Schwingungen) 109

α) Die Frequenz. Diode mit magnetischem Bremsfeld. Kreisförmig tanzende Elektronen $\lambda = \frac{13\,000}{S}$ (S = magnetische Feldstärke in Gauß). Unabhängig von Röhrengroße. Erforderliche Betriebsspannung $U_a = \left(1930 \frac{r_a}{\lambda}\right)^2$. Praktisch erreicht $\lambda = 3,15$ cm.

β) Der Mechanismus der Selbsterregung. Anodenaussortierung. Hochfrequente Rückwirkung magnetischer oder elektrischer Art. Raumladungen stören. Schräges Magnetfeld günstiger. — Alle Elektronentanz-Schwingungen oft nicht nur nicht sinusförmig, sondern auch nicht periodisch, entsprechend Geräusch. Bei gashaltigen Röhren treten auch Ionentanzschwingungen auf.

§ 12. Zusammenfassung von Teil III A 114

B. Entdämpfung.

§ 13. Das Problem 120

Verstärker mit Fremderregung und gleichzeitiger Rückkopplung. Letztere so schwach, daß keine Selbsterregung. Wirkung wie zusätzliche Spannung, so daß geringere Fremderregung erforderlich ist, um bestimmte Ausgangsleistung zu erreichen. Erhöhung der Verstärkung $\frac{1}{1 - RS}$ fach. Frequenzgang ungleichmäßiger. Rückkopplung daher im allgemeinen für Hochfrequenzverstärker günstig, für Niederfrequenzverstärker ungünstig. Schwankungen des Verstärkungsgrades, nichtlineare Verzerrungen und Störungen werden durch positive Rückkopplung vergrößert, durch negative verkleinert. Durchgriff D wirkt wie negative Rückkopplung.

§ 14. Ersatzschaltungen 123

Rückgekoppelte Röhre wirkt wie zur Anodenspannung parallel geschalteter synchroner Generator. Für $R > D$ überwiegt innerer Generator, so daß Leistungsabgabe von der Röhre nach außen. Andere Auffassung: Röhre besitzt inneren Widerstand $R_1 = \frac{1}{S(D - R)}$, der für $R > D$ negativ wird. Für $R_1 + R_a = 0$ tritt Selbsterregung ein. *

	Seite
§ 15. Entdämpfung eines Schwingungskreises	128
a) Fremderregung U_f im Anodenschwingungs- kreis	128
Pseudodämpfung durch Röhre positiv oder negativ, je nachdem ob R kleiner oder größer als D ist. Für $R = D$ ist die Röhre völlig wirkungslos. Negative Dämpfung erhöht die Resonanzschärfe q des Schwingungskreises. Grenzurückkopplung R_{gr} und Grenzsteilheit S_{gr} . Entdämpfungsmaß q/q_0 um so größer, je mehr sich S an S_{gr} oder R an R_{gr} nähert. Nicht phasenreines R ändert Resonanzfrequenz. Praktisch nur etwa 20fache Entdämpfung ($q = 20 q_0$) betriebs-sicher herstellbar. Bei größeren Amplituden ändert sich S_m und damit die Form der Resonanzkurve etwas. Bei hartem Schwingungseinsatz lassen sich kleine Amplituden nicht stark entdämpfen. Stark entdämpfte Schwingungskreise schaukeln sich langsam auf und klingen langsam ab, auch bei einmaligem Anstoß.	
b) Fremderregung U_f auf der Gitterseite . . .	133
Entdämpfende Wirkung ebenso. Unterschied in der Rückwirkung auf U_f . Eigentümliche Leistungsverhältnisse. Beispiel: Empfangsantenne. Bei starker Entdämpfung wird mehr Leistung ausgestrahlt als aufgenommen. Relaiswirkung.	
c) Gitterschwingungskreis	136
Ersatzschaltung. Transformatorkopplung hat zwei Wirkungen, eine dämpfende und eine entdämpfende. Optimale Kopplung.	
§ 16. Weitere Schaltungen	138
a) Dreipunktschaltung	138
Leerlauf- und Kurzschluß-Ersatzschaltung. Vergleich mit früheren Sonderfällen; Rückkopplung durch C_{ga} .	
b) Verwickeltere Schaltungen	141
Allgemeiner Zusammenhang zwischen Selbsterregung und Entdämpfung. Auch Leiter mit fallender Kennlinie kann entdämpfen. Übertragung der in § 7 b und c abgeleiteten Regeln über gekoppelte Kreise bei primärer und sekundärer Rückkopplung. Rückkopplung durch C_{ga} . Vergrößerung einer Drosselwirkung durch Entdämpfung.	

	Seite
§ 17. Rückgekoppelte Verstärker mit breitem Frequenzbereich	145
a) Ein scheinbarer Widerspruch	145
Rückkopplung erhöht Verstärkung aber verkleinert Frequenzbereich. Im Grunde gleicher Vorgang wie bei Resonanz.	
b) Verstärker mit Transformatorkopplung	147
Kleine Unterschiede in der Verstärkung treten bei Rückkopplung stark hervor. Mathematische Berechnung. Dieselbe Formel wie bei Entdämpfung eines Schwingungskreises. Nur sehr kleines q . Für negatives $q < \frac{1}{2}$ aperiodisches Anwachsen, Kipp-schwingungen.	
c) Verstärker mit Widerstandskopplung	152
20fache Vergrößerung der Verstärkung durch eine Rückkopplung möglich. Selbsterregung sinusförmiger Schwingungen praktisch nur möglich, wenn Frequenzbereich künstlich stark verkleinert wird. Sonst Kipp-schwingungen. Zusammenhang mit § 10.	
d) Zweidrانت-Fernsprechverstärker	153
Rückkopplung durch falschen Abgleich der Nachbildungseleitungen. Phase ändert sich stark mit Frequenz. Daher Verstärkung durch Rückkopplung in gewissen Frequenzbereichen vergrößert, in anderen verkleinert, kein konstanter Frequenzgang mehr. — Negative Rückkopplung. Bei geringerer Verstärkung größere Stabilität.	
§ 18. Selbstüberlagerung	156
Rückkopplung bis zur Selbsterregung bei gleichzeitiger Fremderregung. Schwebungen, „Überlagerungs-pfeifen“. Im „Mitnahmebereich“ keine Schwebungen. Normale Resonanzkurven. Bei festerer Rückkopplung Resonanz weniger ausgeprägt, Mitnahmebereich schmäler. Statt „Mitnahme“ besser „Unterdrückung der Selbsterregung“ durch die bei Resonanz stärker einwirkende Fremderregung.	
§ 19. Pendelrückkopplung	163
a) Der Anfang einer anklingenden und das Ende einer abklingenden Schwingung	163
Stets gewisse, durch Störungen bestimmte Anfangs-amplitude vorhanden. Diese durch Anklingzeit meß-	

bar. Im Grenzfall Schroteffekt Störungsquelle. Ab-
klingender Vorgang ist beendet, sobald seine Amplitude
kleiner als der Störpegel. Falls nicht abgeklungen,
„Kohärenz“ der Wellenzüge bei Pendelrückkopplung.
Erzeugung der Pendelungen.

b) Überlagerung einer Fremderregung. 168

Größtmögliche Verstärkung mit einer einzigen
Röhre herstellbar. Kleinstmögliche (über dem Stör-
pegel liegende) Anfangsamplitude kann bis zur größt-
möglichen (die Röhre voll aussteuernden) Endampli-
tude verstärkt werden! Freilich moduliert durch
Pendelfrequenz. Resonanzschärfe sowohl von der
Stärke der Dämpfung wie der Entdämpfung abhängig.

§ 20. Zusammenfassung von Teil III B 171

Sachverzeichnis 175



Dritter Teil.

Rückkopplung.

A. Selbsterregung.

§ 1. Das Prinzip der Selbsterregung.

Jeder Verstärker erzeugt an der Anodenseite eine verstärkte Wechselspannung U_a , die stets dieselbe Frequenz hat wie die unverstärkte, dem Gitter zugeführte Wechselspannung U_g . Man sollte daher annehmen, daß zunächst immer eine Wechselspannung U_g geringer Leistung von der zu erzeugenden Frequenz vorhanden sein müßte. Das ist aber nicht der Fall, und eine der wichtigsten Anwendungen der Elektronenröhren beruht gerade darauf, daß sich mit ihnen ohne irgendeine vorhandene Wechselstromquelle ganz von selbst Wechselströme von beliebiger Frequenz erzeugen lassen, und zwar von einer solchen Vollkommenheit bezüglich der Konstanz und leichten Einstellbarkeit der Frequenz, wie sie von keiner anderen Wechselstromquelle auch nur annähernd erreicht wird. Ganz besonders lassen sich auf diese Weise auch hochfrequente Wechselströme bis zu Frequenzen von 100 Millionen Hertz mit Leichtigkeit völlig konstant erzeugen, was früher nur mit großen Schwierigkeiten und sehr unvollkommen möglich war.

Dieser Selbsterregung von Wechselströmen beliebiger Frequenz liegt ein allgemeines Prinzip der Schwingungserzeugung zugrunde. Man kann grundsätzlich jedes periodische Steuerorgan, das als Verstärker wirkt, das also eine größere periodische Leistung erzeugt, als zum Steuern erforderlich ist, dadurch selbsttätig machen, daß man das Steuerorgan rückwärts von der gesteuerten, verstärkten Leistung betätigt. Die hin und her gehende Dampfmaschine, die sich periodisch selbst ihre Ventile schließt und öffnet, oder die Hauaklingel, der Selbstunterbrecher, der sich periodisch selbst seinen Strom ein- und ausschaltet, sind die bekanntesten Beispiele dafür. In gleicher Weise läßt sich mit Elektronenröhren ein periodisch wechselnder

Strom dadurch selbsttätig aufrecht erhalten, daß man die zum Steuern am Gitter erforderliche Wechselspannung U_g durch geeignete Schaltungsmaßnahmen rückwärts durch den anodenseitig abgegebenen verstärkten Wechselstrom erzeugen läßt. Man bezeichnet eine derartige Schaltungsmaßnahme als eine „*Rückkopplung*“ und spricht im Gegensatz zur „*Fremderregung*“ beim gewöhnlichen Verstärker von einer „*Selbsterregung*“. Entsteht durch eine Rückkopplung am Gitter gerade die Wechselspannung, die bei Fremderregung zur Erzeugung des Anodenwechselstroms erforderlich wäre, so ist ohne weiteres klar, daß sich dann die Schwingungen bei Selbsterregung ebenso aufrecht erhalten können wie bei Fremderregung. Fraglich ist nur, ob sie es auch wirklich tun, ob bei Selbsterregung dieser Schwingungszustand noch stabil bleibt, oder ob durch die gegenseitige Beeinflussung von erzeugenden und erzeugten Schwingungen irgendeine Neigung zur Änderung des Zustandes eintritt. Fraglich ist ferner, ob die Schwingungen auch von selbst einsetzen, wenn zunächst noch gar keine Schwingungen vorhanden sind. Es wird sich zeigen, daß das letztere ohne Schwierigkeiten erreicht werden kann. Der schwingungslose Zustand wird bei genügend fester Rückkopplung völlig labil, d. h. er kann nicht bestehen bleiben, es treten stets von selbst, ohne daß es irgend eines äußeren Anstoßes bedürfte, Schwingungen auf, die sich in kürzester Zeit bis zu einer stabilen Endamplitude aufschaukeln. Das ist natürlich für die praktische Anwendung von großer Bedeutung. Es gibt freilich auch Fälle, bei denen zunächst ähnlich wie beim Uhrpendel ein gewisser Anstoß erforderlich ist, um die Schwingungen in Gang zu bringen, während sie sich, einmal in Gang gebracht, dauernd weiter erhalten (*Harter und weicher Schwingungseinsatz*). Es gibt ferner Fälle, bei denen ein stabiler Endzustand nicht erreicht wird, die Schwingungen z. B. bei einer bestimmten Amplitude plötzlich abreißen und dann immer wieder von neuem anfangen, sich aufzuschaukeln („*Intermittierende Selbsterregung*“). Oder es treten sogenannte „*Kippschwingungen*“ ein, die alles andere als sinusförmig sind und in einer Art periodischem Um-

kippen von einem Zustand in einen anderen und wieder zurück bestehen. Auch diakontinuierliche Änderungen in der Frequenz, ein plötzliches Umspringen einer Schwingung in einen anderen Zustand bei ganz kontinuierlicher Änderung der Versuchsbedingungen kommen vor („Zieherscheinungen“). Es entstehen schließlich oft ganz unbeabsichtigt Schwingungen von einer ganz anderen, meist sehr hohen Frequenz, sogenannte „wilde Schwingungen“, die den eigentlichen gewollten Zustand völlig verändern und bei größeren Röhren sogar erhebliche Zerstörungen verursachen können. Doch sind das alles Fälle, die nur unter besonderen Bedingungen auftreten und die praktisch im wesentlichen nur aus dem Grunde von Interesse sind, daß man lernt sie zu vermeiden. Sie sollen daher erst in zweiter Linie später behandelt werden.

§ 2. Die Selbsterregungsformel.

So schwierig das allgemeine Problem der Selbsterregung ist, so einfach läßt sich eine grundlegende Bedingung aufstellen, die beim Bestehen stationärer sinusförmiger selbsterregter

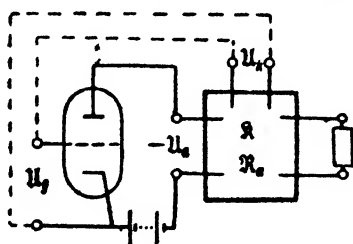


Bild 1. Allgemeines Schema einer Rückkopplung.

Schwingungen stets erfüllt sein muß und die auch weiter bei der Frage nach der Stabilität eines solchen Schwingungsgleichgewichts gute Dienste leisten wird. Man denke sich zunächst den Fall der Fremderrregung. Dem Gitter der Röhre wird eine bestimmte Wechselspannung U_g zugeführt (Bild 1).

Durch die Verstärkereigenschaften der Röhre entsteht dann eine verstärkte Anodenwechselspannung

$$(1) \quad U_a = -\mathfrak{B} U_g; \quad \mathfrak{B} = -\frac{U_a}{U_g} = \text{„Verstärkungsfaktor“}.$$

Das negative Vorzeichen ist gewählt, weil die Anodenwechselspannung U_a bei Verstärkung durch eine Röhre nahezu die

entgegengesetzte Phase wie die Gitterwechselspannung U_g hat. Man erhält dann unter den normalen Verhältnissen als Verstärkungsfaktor \mathfrak{B} einen positiven, dimensionslosen Vektor mit einer Phasenverschiebung kleiner als 90° . Will man jetzt zur Selbsterregung übergehen, ohne an dem Schwingungszustand etwas zu ändern, so braucht man nur auf der Anodenseite durch eine Schaltungsanordnung eine der ursprünglichen Spannung U_g nach Amplitude und Phase genau gleiche Spannung U_k herzustellen und dem Gitter zuzuführen. Dann bleibt auch nach dem Fortfall der Fremderregung alles beim alten. Denn die Röhre spricht auf eine am Gitter anliegende Wechselspannung U_g immer in derselben Weise an, ganz gleichgültig, woher diese Wechselspannung U_g stammt. Man bezeichnet zweckmäßig die Schaltungsanordnung, die aus der Anodenspannung — U_k die Spannung $U_k = U_g$ herstellt, als „Rückkopplung“ oder ausführlicher als „Rückkopplungsfaktor“.

$$(2) \quad \mathfrak{K} = - \frac{U_k}{U_a} = \text{„Rückkopplungsfaktor“}.$$

Auch \mathfrak{K} ist ein dimensionsloser Vektor, das Spannungsverhältnis eines Vierpols. Mit diesen Bezeichnungen läßt sich die notwendige Bedingung für den stationären Zustand, daß nämlich U_k in Gleichung (2) gleich U_g in Gleichung (1) sein muß, schreiben:

$$(3) \quad \mathfrak{K} = \frac{1}{\mathfrak{B}} \text{ oder } \mathfrak{K} \mathfrak{B} = 1. \text{ (Allgemeine Selbsterregungsformel.)}$$

Bei einer 10fachen Verstärkung $\mathfrak{B} = 10$ ist also eine Rückkopplung $\mathfrak{K} = 0,1 = 10\%$ zur Selbsterregung erforderlich, während bei 100facher Verstärkung schon 1% Rückkopplung ausreicht.

Die Bedingung (3) ist ganz allgemein gültig, z. B. auch dann, wenn die Verstärkung über mehrere Röhren hintereinander verläuft. Unter — U_k ist dann die Anodenwechselspannung an derjenigen Röhre zu verstehen, von der die Rückkopplung zur rückwärtigen Erzeugung von U_g abzweigt. Bei sehr hoher Verstärkung \mathfrak{B} genügt dann zur Selbsterregung schon eine sehr geringe Rückkopplung \mathfrak{K} , wie sie leicht unbeabsichtigt durch

die natürlichen Kapazitäten oder eine gemeinsame Gleichspannungsquelle hervorgerufen werden kann. Vgl. Bd. II § 32 b und c. Es wurde dort auch schon auf die Folgerung hingewiesen, daß zur Vermeidung von Selbsterregung der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} nur für den Frequenzbereich klein zu halten ist, für den der Verstärkungsfaktor \mathfrak{S} tatsächlich groß ist. Denn \mathfrak{S} und \mathfrak{R} sind im allgemeinen für verschiedene Frequenzen verschieden groß.

Hier soll umgekehrt untersucht werden, wie man die Selbsterregung als Selbstzweck möglichst günstig und betriebsicher herbeiführen kann. Man wird dafür natürlich im allgemeinen möglichst einfache Verhältnisse wählen, d. h. besonders eine Verstärkung durch nur eine Röhre, also eine Rückkopplung von der Anodenseite derselben Röhre aus, wie in Bild 1 gezeichnet, herstellen.

Bei einer Röhre gilt für den sich dem Gleichstrom überlagernden Wechselstrom, solange die Kennlinie in dem Arbeitsgebiet noch als hinreichend geradlinig betrachtet werden kann und solange kein Gitterstrom fließt, die Steuergleichung

$$(4) \quad \mathfrak{J}_a = S(u_g + D u_a).$$

Hieraus und aus dem äußeren Widerstand der Schaltung

$$(5) \quad \mathfrak{R}_a = -\frac{u_a}{\mathfrak{J}_a} \quad (\text{also } u_a = -\mathfrak{R}_a \mathfrak{J}_a)$$

bestimmt sich der Verstärkungsfaktor

$$(6) \quad \mathfrak{S} = -\frac{u_a}{u_g} = \frac{1}{D + \frac{1}{S \mathfrak{R}_a}} = \frac{1}{D \mathfrak{R}_a + \mathfrak{R}_a}. \quad \text{Vgl. Bd. II § 3 (7).}$$

Die Bedingung (3) für das stationäre Bestehenbleiben selbst-erregter Schwingungen geht also über in

$$(7) \quad \mathfrak{R} = D + \frac{1}{S \mathfrak{R}_a}. \quad (\text{Spezielle Selbsterregungsformel.})$$

Von den vier in dieser Formel (7) vorkommenden Größen sind D und S von den Eigenschaften der Röhre, \mathfrak{R} und \mathfrak{R}_a

von den Eigenschaften der Schaltung abhängig. Der Durchgriff D der Röhre hängt praktisch nur von deren geometrischen Abmessungen ab, die Steilheit S außerdem noch von dem Arbeitspunkt, d. h. den Gleichspannungen U_g und U_a . Sind die Schwingungen so groß, daß die Kennlinie nicht mehr als geradlinig zu betrachten ist, so ist $S = S_m$ die „mittlere Steilheit“ in dem durch die Schwingungen ausgesteuerten Gebiet. S hängt dann auch von der Größe der Aussteuerung, d. h. der Amplitude der selbsterregten Schwingungen ab. Vgl. § 6c. Die Röhrengrößen S und D haben bis zu Frequenzen von 10^6 Hertz den Phasenwinkel 0, denn die durch (4) ausgedrückte Steuerwirkung des Anodenstromes durch die Gitter- und Anodenspannung erfolgt praktisch augenblicklich, also ohne Phasenverschiebung. Erst bei extrem hohen Frequenzen, etwa von 10^7 Hz ab, macht sich die endliche Zeit für die Umgestaltung der Raumladungen und noch wesentlich später, etwa von 10^8 Hz ab, die endliche Laufzeit der Elektronen bemerkbar, durch die in der Steuer Gleichung (4) eine Verspätung des gesteuerten Stromes \mathfrak{J}_a gegenüber den steuernden Spannungen U_g und $D U_a$ eintritt, so daß S eine positive Phasenverschiebung erhält. In allen übrigen Fällen sind aber S und D völlig „phasenrein“ und für alle Frequenzen von genau derselben Größe, wie sie auch aus Gleichstrommessungen gefunden werden (vgl. Bd. I § 18).

Im Gegensatz hierzu haben die beiden Schaltungsgrößen \mathfrak{R} und \mathfrak{R}_a im allgemeinen einen von 0 verschiedenen Phasenwinkel und beide ändern sich sowohl ihrer Größe wie ihrer Phase nach mit der Frequenz der Schwingungen, und zwar ganz besonders stark, wenn Resonanzerscheinungen eine Rolle spielen, was bei den meisten Röhrensendern der Fall ist. Dagegen sind \mathfrak{R} und \mathfrak{R}_a im allgemeinen vom Arbeitspunkt auf der Kennlinie oder von der Amplitude der Schwingungen nicht abhängig, falls man von Eisensättigung und dergleichen absieht. Nur wenn der Gitterstrom \mathfrak{J}_g merklich wird, der innere Gitterwiderstand $\mathfrak{R}_g = \frac{U_g}{\mathfrak{J}_g}$ der Röhre nicht mehr groß gegen den äußeren Gitterwiderstand der Schaltung ist, kann dadurch der Rückkopplungs-

faktor \mathfrak{R} und auch der Anodenwiderstand \mathfrak{R}_a geändert werden, da der Gitterstrom einen zusätzlichen, mit der Amplitude veränderlichen Widerstand darstellt. Der Einfluß des Gitterstroms wird besonders beim Eintritt des überspannten Zustands merklich und verhindert dann oft ein weiteres Anwachsen der Schwingungen. Vgl. § 6d.

§ 3. Folgerungen aus der Selbsterregungsformel.

So einfach die Selbsterregungsformel (3) bzw. (7) aussieht, so enthält sie doch eine nicht unbeträchtliche Schwierigkeit. Die Größen \mathfrak{R} und \mathfrak{B} bzw. \mathfrak{R}_a sind zwar für einen Wechselstrom bestimmter Frequenz meist leicht zu berechnen, die Frequenz der sich erregenden Schwingungen ist aber zunächst ganz unbekannt! Man weiß nur, daß jede Frequenz, für die \mathfrak{R} der Gleichung (3) bzw. (7) entspricht, sich selbst erregen kann, muß aber gewissermaßen erst alle Frequenzen durchprobieren. Das ist um so schwieriger, als sich \mathfrak{R} und \mathfrak{R}_a häufig mit der Frequenz stark ändern und besonders bei Resonanzerscheinungen für gewisse Frequenzen ganz andere Werte besitzen als für unmittelbar benachbarte. Dazu kommt, daß die durch \mathfrak{R} ausgedrückte Steuerwirkung nicht nur hinreichend groß sein, sondern auch in der richtigen Phase erfolgen muß, wenn die Schwingungen unverändert bestehen bleiben sollen. Würde die Steuerwirkung zu früh oder zu spät einsetzen, so würden die Schwingungen schneller oder langsamer erfolgen, die Frequenz würde sich ändern. Diese beiden physikalischen Bedingungen: richtige Amplitude und richtige Phase, kommen mathematisch in Gleichung (3) bzw. (7) dadurch zum Ausdruck, daß \mathfrak{R} und \mathfrak{B} , bzw. \mathfrak{R}_a gerichtete Größen sind, die erst durch ihren absoluten Betrag und ihren Phasenwinkel oder auch durch ihren reellen und ihren imaginären Teil bestimmt sind. Eine solche Gleichung zwischen gerichteten, komplexen Größen ist gleichwertig zwei Gleichungen, indem sowohl die reellen wie die imaginären Teile oder auch die absoluten Beträge wie die Phasenwinkel auf beiden Seiten unter sich gleich sein müssen. Die Gleichheit der absoluten

Beträge stellt die Bedingung dar, daß die Amplitude der Schwingungen, die Gleichheit der Phasen, daß die Frequenz der Schwingungen unverändert bleibt. Denn auch die Frequenz der selbsterregten Schwingungen ist zunächst ganz unbekannt und wird durch Formel (3) bzw. (7) mit festgelegt. Der physikalische Inhalt der Selbsterregungsformel ist hiernach nicht so ganz leicht zu erkennen und soll daher etwas genauer erörtert werden.

a) Die Amplitudenbilanz. Man muß sich stets vor Augen halten, daß die Selbsterregungsformel (3) bzw. (7) besagt, daß die durch die äußere Schaltung bedingte Rückkopplung \mathfrak{R} gerade so groß gemacht ist, daß sie die zur Aufrechterhaltung der Schwingungen am Gitter erforderliche Wechselspannung U_g gerade wieder hervorruft. Dann erkennt man sofort, daß bei einem anderen Wert von \mathfrak{R} kein stationäres Schwingungsgleichgewicht möglich ist. Ist z. B. \mathfrak{R} kleiner als der Gleichung (7) entspricht, so wird die Gitterwechselspannung U_g kleiner und damit nach (4) und (5) auch die Aussteuerung \mathfrak{S}_a und U_a kleiner als dem Gleichgewichtszustand entspricht. Dadurch wird über die Rückkopplung nach (2) weiter ein noch kleineres U_g erzeugt, dadurch wieder U_a kleiner usw. Die Schwingungen müssen also abklingen, können sich bei zu kleinem \mathfrak{R} nicht aufrecht erhalten. Ist umgekehrt \mathfrak{R} größer als es der Gleichung (7) entspricht, so wird U_g und damit die Aussteuerung immer größer. Die Schwingungen wachsen immer weiter an, bis sie durch irgendeine in den obigen linearen Gleichungen nicht zum Ausdruck kommende Begrenzung am weiteren Anwachsen gehindert werden¹⁾. Als solche Begrenzungen wirken praktisch in erster Linie die Nichtlinearität der Anodenstrom-Kennlinie, die bei größeren Amplituden eine Verminderung der „mittleren Steilheit“ S im Schwingungsbereich bewirkt und so eine weitere proportionale Vergrößerung des verstärkten Stromes \mathfrak{S}_a mit der Gitterspannung U_g nicht mehr eintreten läßt, in zweiter Linie ferner das Einsetzen des Gitterstromes, das besonders bei Eintritt des überspannten Zustandes stark dämpfend, vermindern auf \mathfrak{R}_a oder \mathfrak{R} einwirkt. Dies soll später in § 6 be-

¹⁾ Hiervon gibt es Ausnahmen. Vgl. F. Strecker: Die elektrische Selbsterregung. S. Hirzel, 1947.

sprochen werden. Hier ist von besonderer Wichtigkeit, daß die ursprüngliche, durch die Fremderregung hervorgerufene Wechselspannung U_g beliebig klein sein kann. Da die Verstärkung \mathfrak{R} der Röhre keinen Schwellwert besitzt, die Röhre auch beliebig kleine Wechselspannungen in genau demselben Maße verstärkt, so müssen sich auch beliebig kleine Schwingungen, wie sie stets durch irgendwelche kleine Störungen (vgl. § 19a) von selbst vorhanden sind, immer weiter zu Schwingungen von größerer Amplitude aufschaukeln, sobald \mathfrak{R} größer als $1/\mathfrak{B}$ ist. Daraus folgt:

Die Selbsterregungsformeln (3) oder (7) geben mit dem Gleichheitszeichen die Rückkopplung \mathfrak{R} an, die für den Fall der stationären selbsterregten Schwingungen erforderlich ist.

- (8) *Macht man \mathfrak{R} kleiner als $1/\mathfrak{B}$, bzw. als $\left(D + \frac{1}{S \mathfrak{R}_a}\right)$, so können keine selbsterregten Schwingungen bestehen bleiben, etwa vorhandene Schwingungen klingen ab. Macht man dagegen \mathfrak{R} größer als $1/\mathfrak{B}$, bzw. als $\left(D + \frac{1}{S \mathfrak{R}_a}\right)$, so entstehen stets ganz von selbst Schwingungen, die sich (normalerweise) bis zu einer gewissen, endlichen Amplitude aufschaukeln, für die dann wieder das Gleichheitszeichen in der Selbsterregungsformel gilt, indem sich mit der Vergrößerung der Amplitude schließlich die „Konstanten“ der Formel ändern.*

Röhren mit großer Steilheit S und kleinem Durchgriff D und Schaltungen mit großem wirksamen Anodenwiderstand \mathfrak{R}_a neigen besonders leicht zur Selbsterregung. Beachtet man, daß der innere Widerstand der Röhre $R_i = 1/S D$ ist, so kann man die Selbsterregungsformel auch schreiben:

$$(9) \quad \mathfrak{R} = D \left(1 + \frac{R_i}{\mathfrak{R}_a}\right).$$

Es kommt also auf das Verhältnis von \mathfrak{R}_a zu R_i an. Für $\mathfrak{R}_a \gg R_i$ genügt $\mathfrak{R} = D$, bei Widerstandsanpassung $|\mathfrak{R}_a| = R_i$ und Phasenreinheit von \mathfrak{R}_a muß $\mathfrak{R} = 2D$ sein. Ist \mathfrak{R}_a wesentlich kleiner als R_i , so kann Selbsterregung nur bei sehr fester Rückkopplung eintreten.

Will man einen bestimmten Schwingungszustand, d. h. ein bestimmtes U_g und U_a durch Selbsterregung herstellen, so liegt damit auch die Größe des Rückkopplungsfaktors $\mathfrak{R} = -\frac{U_g}{U_a}$ fest.

Auf diese Weise wird man besonders dann die Größe von \mathfrak{R} aus den gewünschten Größen von U_a und U_g bestimmen, wenn es sich um so große Amplituden handelt, daß die Kennlinie auch nicht angenähert mehr als geradlinig betrachtet werden kann. Das ist z. B. der Fall bei der Selbsterregung von Amplituden, wie sie beim Senderverstärker in Band II § 20 und 21 behandelt wurden. Dabei kann es dann freilich vorkommen, daß sich kleinere Amplituden nicht mehr selbst erregen können. Liegt z. B. der Arbeitspunkt im negativen Teil der Kennlinie, wo der Ruhestrom und damit auch die Steilheit der Kennlinie völlig null ist, so tritt für kleine Gitterwechselspannungen überhaupt keine Stromaussteuerung und Verstärkung ein. Damit ist auch eine Selbsterregung unmöglich. Werden aber durch irgendeinen Anstoß so große positive Gitterspannungen erzeugt, daß eine Stromaussteuerung eintritt, so kann sich ein so eingeleiteter Schwingungsvorgang durch Selbsterregung dauernd weiter aufrecht erhalten. Vgl. auch § 6.

b) Die Phasenbilanz. Wie schon oben gesagt, können selbst-erregte stationäre Schwingungen nur bestehen, wenn die durch die Rückkopplung erzeugte Gitterspannung nicht nur der Amplitude, sondern auch der Phase nach gerade den richtigen Wert besitzt. Bei sinusförmigen Schwingungen lassen sich Amplitude und Phase zusammen durch eine komplexe Zahl oder graphisch durch einen Vektor, eine gerichtete Strecke, darstellen (vgl. Bd. I § 14). So zeigt Bild 2 die Vektordarstellung der Selbst-erregungsformel (7). Die Röhrengößen S und D besitzen keine Phasenverschiebung. D ist also in Richtung der reellen Achse aufzutragen. Der wirksame äußere Widerstand der Schaltung \mathfrak{R}_a hat einen Phasenwinkel φ_a zwischen 0 und $\pm 90^\circ$. Positives φ_a bedeutet einen induktiven (\mathfrak{X}_a nachteilig gegen $-U_a$), negatives φ_a einen kapazitiven Widerstand (\mathfrak{X}_a voreilend gegen $-U_a$). Da S phasenrein ist, hat $\frac{1}{S \mathfrak{R}_a}$ denselben Phasenwinkel wie $\frac{1}{\mathfrak{R}_a}$.

also den entgegengesetzten wie \Re_a , nämlich $-\varphi_a$. Der Vektor \Re ist gleich der geometrischen Addition der Vektoren D und $\frac{1}{S\Re_a}$. Er hat daher stets einen Phasenwinkel φ_\Re , dessen Vorzeichen

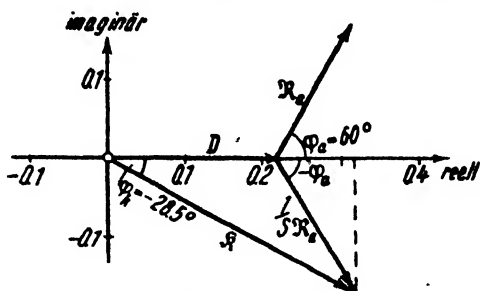


Bild 2. Vektordarstellung der Selbsterregungsformel.

entgegengesetzt dem von φ_a und dessen absoluter Betrag kleiner als φ_a ist. Bei stationären selbsterregten Schwingungen besteht daher eine ganz bestimmte Phasenbeziehung zwischen \Re und \Re_a . Insbesondere gilt:

- Der Phasenwinkel von \Re_a kann nur null werden, wenn auch der von \Re null ist, die Rückkopplung phasenrein ist. —*
- (10) *Nur in diesem Fall kann sich daher genau die Resonanzfrequenz eines den Anodenwiderstand \Re_a bildenden Parallelschwingungskreises erregen.*

Ein solcher Parallelschwingungskreis (vgl. Bild 3) wird gern zur Selbsterregung einer bestimmten Frequenz verwandt. Er hat nur für seine Resonanzfrequenz einen phasenreinen Kombinationswiderstand. Für höhere Frequenzen ist er kapazitiv, für tiefere induktiv. Amplitudenmäßig wäre für die Selbsterregung die Resonanzfrequenz am günstigsten. Denn für diese wird der Kombinationswiderstand \Re_a besonders groß, q mal größer als die Teilwiderstände ωL oder $\frac{1}{\omega C}$ (q = Resonanzscharfe vgl. Bd. I § 23.) Für die Resonanzfrequenz käme man daher mit einem besonders kleinen Rückkopplungsfaktor \Re aus. Trotzdem kann sich die Resonanzfrequenz nicht erregen, wenn

bedingen kann, nämlich dann, wenn $\frac{1}{S \mathfrak{R}_a}$ wesentlich kleiner als D ist.

Die Rückkopplung wird am einfachsten durch einen Transformator hergestellt, dessen eine Seite an die Anodenspannung U_a angeschlossen ist, während die andere Seite zum Gitter führt und hier die erforderliche Gitterspannung U_g erzeugt (vgl. Bild 3).

- (11) *Der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{K} ist dann nichts anderes als das Spannungsübersetzungsverhältnis U_g/U_a des Transformators. Dabei muß die Polung so gewählt werden, daß U_g im wesentlichen die entgegengesetzte Phase wie U_a hat. Bei falscher Polung des Transformators erhält man keine Selbsterregung.*

Fließt kein Gitterstrom, so läuft der Transformator gitterseitig leer. Da die in der Anodenseite liegende Wicklung nicht nur einen induktiven Widerstand $j\omega L$, sondern auch einen Ohm'schen Widerstand R_L besitzt, erhält der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{K} einen durch $\operatorname{tg} \varphi_k = \frac{R_L}{\omega L}$ bestimmten positiven Phasenwinkel. Meist ist ωL wesentlich größer als R_L . Für $\omega L = 57 R_L$ wird $\varphi_k = 1^\circ$. Es erregt sich dann eine Frequenz, die nur ganz wenig höher als die Eigenfrequenz des Schwingungskreises liegt. Fließt aber ein Gitterstrom, so kann durch die dadurch bedingte Belastung des Transformators der Phasenwinkel φ_k auch negativ werden. Es erregt sich dann eine etwas tiefere Frequenz. Gleichzeitig vermindert aber die Belastung durch den Gitterstrom infolge der in der Gitterspule entstehenden Gegenamperewindungen die wirksame Induktivität des Schwingungskreises. Die Eigenfrequenz des Schwingungskreises wird bei Belastung der Sekundärseite höher. Bei einem Transformator mit fester Kopplung (= geringer Streuung) überwiegt meist der letztere Einfluß, so daß die sich erregende Frequenz beim Einsetzen des Gitterstromes höher wird.

c) **Berechnung eines Beispiels.** In einem praktisch vorliegenden Einzelfall wird man kaum je eine quantitative Be-

rechnung der Selbsterregungsbedingungen durchführen. Die Messung der vielen für die Berechnung als Unterlage gebrauchten Konstanten würde viel schwieriger und zeitraubender sein als die direkte experimentelle Beobachtung der Selbsterregung selbst und aller in dem Einzelfall auftretenden interessierenden Erscheinungen. Eine Berechnung hat aber einen gewissen pädagogischen Wert, solange sie auf kurze und übersichtliche Formeln führt, weil man dann durch sie einen tieferen Einblick in den Mechanismus des Vorgangs und den Zusammenhang zwischen den einzelnen Größen gewinnt, der auch dann von Interesse ist, wenn der Betrag dieser Größen nicht durch Messungen festgelegt ist. Daher sei als Beispiel die in Bild 3 gezeichnete Transformatorschaltung mit Parallelschwingungskreis für den einfachsten Fall berechnet, daß der Gitterstrom vernachlässigt werden kann. Es ist dann

$$\mathfrak{R} = \frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{R}_L} \quad \text{und} \quad \mathfrak{R}_a = \mathfrak{R}_L \parallel \mathfrak{R}_C = \frac{\mathfrak{R}_L \cdot \mathfrak{R}_C}{\mathfrak{R}_L + \mathfrak{R}_C},$$

wobei ist

$$\mathfrak{M} = j \omega M; \quad \mathfrak{R}_L = R_L + j \omega L; \quad \mathfrak{R}_C = R_C + \frac{1}{j \omega C}.$$

R_C kennzeichnet die Verluste im Kondensatorzweige, ebenso wie R_L die Verluste in der Spule L . Die Selbsterregungsformel

$$\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S \mathfrak{R}_a} = D \left[1 + \frac{R_1}{\mathfrak{R}_a} \right] \quad \left(R_1 = \frac{1}{S D} \right)$$

geht also über in

$$\frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{R}_L} = D \left[1 + R_1 \frac{\mathfrak{R}_L + \mathfrak{R}_C}{\mathfrak{R}_L \cdot \mathfrak{R}_C} \right]$$

oder

$$\mathfrak{M} \cdot \mathfrak{R}_C = D [\mathfrak{R}_L \mathfrak{R}_C + R_1 (\mathfrak{R}_L + \mathfrak{R}_C)];$$

$$\text{also } j \omega M R_C + \frac{M}{C} =$$

$$D \left[\frac{L}{C} + R_L R_C + j \left(\omega L R_C - \frac{R_L}{\omega C} \right) + R_1 \left[R_L + R_C + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \right]^{1)}.$$

¹⁾ Diese Formel ergibt sich auch aus den in § 15a durchgeführten Rechnungen. Auch die für andere Schaltungen in Teil B abgeleiteten

Reelles und Imaginäres gleichgesetzt, ergibt die beiden Gleichungen:

$$(I) \quad \frac{M}{C} = D \left[\frac{L}{C} + R_1 (R_L + R_C) + R_L R_C \right],$$

$$(II) \quad \omega M R_C = D \left[\omega L R_C - \frac{R_L}{\omega C} + R_1 \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right].$$

Aus der zweiten Gleichung bestimmt sich die Frequenz ω der sich erregenden Schwingungen; aus der ersten dagegen die Amplitude, bis zu der sich die Schwingungen aufschaukeln. Wie später in § 6c ausgeführt wird, ändert sich nämlich die mittlere Steilheit S und damit auch $R_1 = \frac{1}{SD}$ mit der Amplitude der Schwingungen. Da nun Gleichung (I) ein ganz bestimmtes R_1 und damit S ergibt, müssen die Schwingungen sich so lange ändern, bis dieses erreicht ist.

Schreibt man (I) in der Form:

$$(I') \quad \frac{M}{L} = D \left[1 + \frac{C(R_L + R_C)}{L} (R_1 + R_L \| R_C) \right],$$

so erkennt man in ihr deutlich die Amplitudengleichung von $\mathfrak{R} = D \left[1 + \frac{R_1}{\mathfrak{R}_s} \right]$ wieder, da ja nahezu $|\mathfrak{R}| = \frac{M}{L}$ und $|\mathfrak{R}_s| \approx \frac{L}{C(R_L + R_C)}$ ist und $R_L \| R_C$ praktisch gegen R_1 zu vernachlässigen ist.

Setzt man in die Gleichung (II) die Resonanzfrequenz des Schwingungskreises $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ein, so erhält man unter Berücksichtigung von (I')

$$(II') \quad \omega_r^2 = \frac{1 + \frac{R_L}{R_1}}{1 - \frac{R_C}{R_1} \left(\frac{M}{DL} - 1 \right)} \approx \frac{1 + \frac{R_L}{R_1}}{1 - \frac{R_C}{|\mathfrak{R}_s|}}$$

Formeln geben für den Grenzfall der völligen Entdämpfung die hier behandelten Selbsterregungsbedingungen.

Der Zähler ist stets größer als 1, der Nenner stets kleiner als 1, da $\frac{M}{DL} - 1$ nach (I') stets positiv und nahezu gleich $\frac{R_1}{|R_a|}$ ist.

Daher ist ω stets größer als ω_r , d. h. die Frequenz der sich erregenden Schwingungen stets höher als die Eigenfrequenz des Anodenschwingungskreises. Weil aber $|R_a|$ (und das ihm meist nahezu gleiche R_1) ϱ^2 mal größer als $R_L + R_C$ ist, so ist die Abweichung von der Resonanzfrequenz bei normaler großer Resonanzschärfe ϱ außerordentlich gering. Für $\varrho = 32$, also $\varrho^2 = 1000$, beträgt die Abweichung von der Resonanzfrequenz nur etwa 0,1%.

Bei verwickelteren Schaltungen erhält man nicht einfach durch Gleichsetzen des Reellen und Imaginären zwei Gleichungen, von denen die eine nur R_1 , die andere nur ω als Unbekannte enthält, und die so unmittelbar einerseits die Amplitude, andererseits die Frequenz der Schwingungen ergeben. Normalerweise enthalten vielmehr beide Gleichungen sowohl R_1 als auch ω , so daß die Berechnung dieser beiden Größen aus den beiden Gleichungen zu wesentlich umständlicheren Formeln führt und damit praktisch im allgemeinen wertlos wird — weitere Rechnungen sind in § 15—17 durchgeführt.

§ 4. Transformator-Rückkopplungen.

Im allgemeinen will man durch die Selbsterregung einen möglichst sinusförmigen Wechselstrom von einer ganz bestimmten Frequenz erzeugen. Das erreicht man am besten durch einen schwach gedämpften Parallelschwingungskreis in der Anodenseite (vgl. Bild 3). Auch bei starker Stromaussteuerung, wie sie bei Selbsterregung im allgemeinen eintritt, bei der der Röhrenstrom i_a stark von der Sinusform abweicht, bleibt dann der Strom im Schwingungskreise fast sinusförmig. Bei nahezu phasenreiner Rückkopplung wird er nahezu ϱ mal, d. h. oft 100mal stärker als der Röhrenstrom. Vgl. Bd. II S. 127 Satz 121. Es erregt sich dann praktisch die Resonanzfrequenz des Parallelschwingungskreises, für die die Selbsterregungsbedingungen infolge des auf das ϱ -fache anwachsenden Widerstandes R_a be-

sonders günstig sind. Bezüglich der Wahl des günstigsten R_a , des günstigsten Arbeitspunktes auf der Kennlinie usw. gilt das in Bd. II über Kraftverstärker und Senderverstärker Gesagte. Denn auch hier kann ja die „unverstärkte“, zur Stromaussteuerung erforderliche Wechselspannung U_g durch eine entsprechende Wahl des Rückkopplungsfaktors ohne alle Schwierigkeiten beliebig groß gemacht werden. Kommt es z. B. auf eine größtmögliche Abgabe von Wechselstromleistung an, so wird man R_a gleich dem Grenzwiderstand machen und den Arbeitspunkt ziemlich tief unten auf die Kennlinie verlegen. Legt man dagegen auf besonders gute Sinusform Wert, wählt man R_a etwas kleiner und den Arbeitspunkt höher.

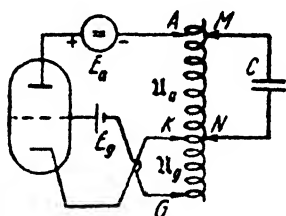


Bild 5. Schaltung wechselstrommäßig mit Bild 3 identisch.

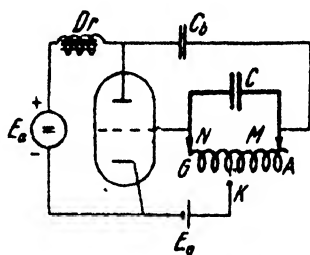


Bild 6. Schaltung wirkt wie die von Bild 3 und 5.

Wichtig ist eine möglichst phasenreine Rückkopplung. Denn andernfalls wird auch R_a nicht phasenrein und damit die Leistungsabgabe ungünstig. In dieser Hinsicht ist die schon in § 3b besprochene und in Bild 3 gezeichnete Transformatorschaltung recht günstig. Der dort gezeichnete Transformator mit zwei getrennten Wicklungen ist wechselstrommäßig identisch mit dem in Bild 5 gezeichneten Spartransformator mit einer durchlaufenden Wicklung und Anzapfungen. Um die richtige Polung zu erhalten, muß die Gitterspannung GK das entgegengesetzte Vorzeichen wie die Anodenspannung AK haben. Über AG liegt dann die Summe beider Spannungen, die größer als die Anodenspannung ist! Man legt den Kondensator C , der mit der Induktivität des Transformators den Parallelschwingungskreis

bildet, mit seinen Zuleitungen MN am besten über den ganzen Bereich AG , wie das in Bild 6 gezeichnet ist. Dann fließt der starke Schwingkreisstrom auch mit durch die Gitterwindungen GK und erzeugt auch hier einen Ohmschen Spannungsabfall \mathfrak{R} , der sonst (z. B. bei der Schaltung nach Bild 3) nur in den Anodenwindungen auftritt. Dadurch werden Gitter- und Anodenspannung in der Phase noch mehr entgegengesetzt gleich, der Rückkopplungsfaktor noch phasenreiner. Man kann ganz allgemein durch die Kondensatoranzapfungen MN die sich selbst erregende Frequenz, durch die A -Anzapfung die Anodenspannung und damit den wirksamen Widerstand \mathfrak{R}_a , durch die G -Anzapfung die Gitterspannung und damit die Rückkopplung \mathfrak{R} auf jeden gewünschten Wert einstellen (vgl. auch Bd. II § 21, Bild 48).

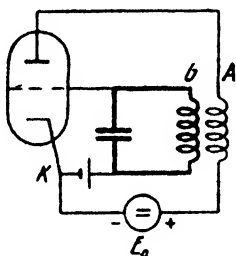


Bild 7. Rückgekoppelter Gitterschwingungskreis.

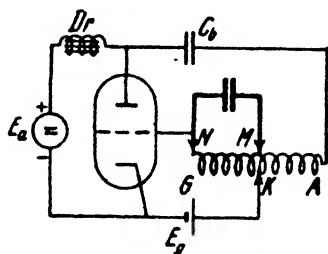


Bild 8. Schaltung wechselstrommäßig mit Bild 7 identisch.

Als Sonderfall der Schaltung von Bild 6 läßt sich auch die in Bild 7 gezeichnete Transformatorschaltung auffassen, bei der der Schwingungskreis mit Kondensator nicht im Anodenkreis, sondern im Gitterkreis liegt¹⁾. Denn sie ist wechselstrommäßig identisch mit der in Bild 8 gezeichneten Schaltung. Diese geht aber in die Schaltung von Bild 6 über, wenn man den Kondensatoranschluß M nicht an die Anzapfung A , sondern an K legt. Es erregt sich dann nahezu die Eigenfrequenz des Gitterschwingungskreises, der aus der Kapazität C und der Induktivität zwischen $MN = KG$ gebildet wird, und das wirksame \mathfrak{R}_a ist

¹⁾ Diese Schaltung ist rechnerisch in § 17c behandelt.

gleich dem Resonanzwiderstand dieses Schwingungskreises mal dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses der Spannungen $A K$ zu $G K$. Das gilt freilich nur für eine feste Kopplung der beiden Windungsteile $A K$ und $G K$. Bei loser Kopplung erzeugt die Streuinduktivität von $A K$ eine um 90° gegen den Anodenstrom phasenverschobene Spannung, so daß auch \mathfrak{R} und \mathfrak{R}_a eine Phasenverschiebung erhalten. Bei der in Bild 5 gezeichneten Schaltung spielt die Streuinduktivität von $G K$ dagegen gar keine Rolle, solange kein Gitterstrom fließt.

Bei einer durchgehenden Transformatorwicklung sind Gitter- und Anodenzuleitung gleichstrommäßig mit K und damit auch untereinander verbunden. Man muß dann entweder, wie in Bild 5 gezeichnet, die beiden Gleichspannungen E_g und E_a in die Zuleitungen unmittelbar vor die Röhre schalten. Das ist besonders bei Hochfrequenz ungünstig, weil die Spannungsquellen nebst ihren Zuleitungen meist große Erdkapazitäten besitzen und so unbestimmte kapazitive Nebenschlüsse mit Erde und damit auch untereinander bilden. Oder man muß anodenseitig statt der Reihen- eine Parallelschaltung von Gleich- und Wechselstrom anwenden, wie sie in Bild 6 und 8 gezeichnet ist (vgl. auch Bd. I § 16). Diese hat bei hohen Spannungen den Vorteil, daß der Blockkondensator C_b die lebensgefährliche hohe Gleichspannung von der gesamten Wechselstromschaltung fernhält, hat aber besonders bei kurzweilliger Hochfrequenz den Nachteil, daß die Drosselspule D_r in der Gleichstromseite wegen ihrer natürlichen Kapazitäten schwer genügend hochohmig zu machen ist. Will man, etwa durch einen Drehkondensator im Schwingungskreis, eine kontinuierliche Frequenzänderung herstellen, so treten dabei leicht „Schwinglöcher“ auf. Bei bestimmten Frequenzen gerät die Drosselspule in starkes Mitschwingen und dämpft dadurch die Schwingungen so stark, daß die Selbsterregung unter Umständen ganz aussetzt.

Günstiger ist es, wenn man die Transformatorwicklung bei K auftrennt und wechselstrommäßig durch einen Blockkondensator C_b überbrückt, während gleichstrommäßig Gitterseite $G K$ und Anodenseite $A K'$ getrennt bleiben. Bild 9 zeigt diese

Schaltung. Die Drosselspule D_r ist unnötig, falls C_b so groß ist, daß über C_b praktisch keine Wechsellspannung entsteht. Man beachte aber, daß hier C_b von dem starken Schwingkreisstrom durchflossen wird, während in Bild 6 oder 8 nur der etwa 100mal kleinere Röhrenstrom hindurchfließt. Dort braucht also C_b nicht größer zu sein als das C des Schwingungskreises, wenn $1/100$ der Wechsellspannung über C_b liegen darf, während C_b in Bild 9 etwa 100mal größer sein muß.

Auch in den Reihenschaltungen gemäß Bild 3, 5 und 7 braucht ein etwa erforderlicher Überbrückungskondensator C_b für die Gleichstromquelle E_a nur klein zu sein.

In Bild 9 ist eingezeichnet, wie man eine negative Gittervorspannung U_g ähnlich wie in Bd. II S. 227 Bild 103 durch den Spannungsabfall $J_a R_a$ des Anodengleichstroms J_a in einem durch einen Kondensator überbrückten Widerstand R_a erzeugen kann.

Bei großen Schwingungsamplituden wächst im allgemeinen infolge Anodengleichrichtung der mittlere Gleichstrom J_a mit der Amplitude der Schwingungen an. Dadurch vergrößert sich dann die negative Gittervorspannung $U_g = -J_a R_a$, so daß die Selbsterregung infolge des ungünstigen Arbeitspunktes schwächer wird. Das bedeutet in gewissem Maße eine selbsttätige Regelung auf eine konstante Schwingungsamplitude. Viel stärker läßt sich eine solche Regelung erzielen, wenn man die negative Gittervorspannung durch eine Gittergleichrichtung in der Audionschaltung erzeugt. Vgl. § 6e.

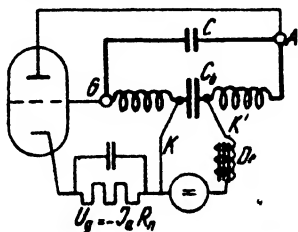


Bild 9. Transformator gleichstrommäßig durch C_b aufgetrennt.

§ 5. Spannungsteiler-Rückkopplungen (Dreipunktschaltungen).

a) Induktive und kapazitive Spannungsteilerschaltung. Bei der Transformatorschaltung kann man durch Umpolen oder

durch Ändern des Wicklungsinnes einer Spule stets aus einer negativen eine positive, zur Selbsterregung führende Rück-

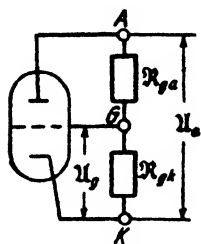


Bild 10. Schema einer Spannungsteiler-Rückkopplung.

kopplung machen. Das ist bei der in Bild 10 gezeichneten Spannungsteilerschaltung nicht möglich. Bei dieser wird die Rückkopplung dadurch hergestellt, daß die zur Rückkopplung dienende Gitterspannung U_g über dem einen von zwei Widerständen abgegriffen wird, die in Reihe an der Anodenspannung U_a liegen. Falls der Spannungsteiler „leerläuft“, d. h. falls der Gitterstrom gegenüber dem den Spannungsteiler durchfließenden Strom zu vernachlässigen ist¹⁾, ist dann

$$(12) \quad \mathfrak{R} = -\frac{U_g}{U_a} = -\frac{\mathfrak{R}_{gk}}{\mathfrak{R}_{ga} + \mathfrak{R}_{gk}}.$$

Bei gleichartigen Widerständen \mathfrak{R}_{ga} und \mathfrak{R}_{gk} ist \mathfrak{R} stets negativ, U_g und U_a sind nahezu in Phase, während zur Selbsterregung eine nahezu entgegengesetzte Phase erforderlich ist. \mathfrak{R} kann dagegen positiv werden, wenn \mathfrak{R}_{gk} und \mathfrak{R}_{ga} nahezu entgegengesetzte Phase haben, also der eine Widerstand stark induktiv, der andere stark kapazitiv ist. Es muß dann freilich auch noch die Summe $\mathfrak{R}_{ga} + \mathfrak{R}_{gk}$ entgegengesetzt zu \mathfrak{R}_{gk} , also gleich mit \mathfrak{R}_{ga} sein, d. h. es muß der Betrag von \mathfrak{R}_{ga} größer als der von \mathfrak{R}_{gk} sein. Bild 11 zeigt für einen solchen Fall das Vektordiagramm.

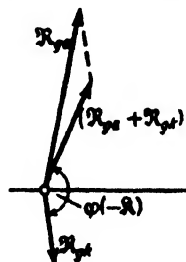


Bild 11. Vektordarstellung zu Bild 10 (und Bild 12).

¹⁾ Ein sehr hochohmiger Spannungsteiler ist freilich sehr gitterstromempfindlich. Ein geringer Gitterstrom, wie er ohne negative Gittervorspannung oder bei größeren selbsterregten Amplituden eintritt, kann die Größe des Rückkopplungsfaktors stark herabsetzen und auch seine Phase ungünstig verändern. Letzteres bedingt eine Frequenzänderung. Vgl. § 6d.

gramm für induktives \Re_{ga} und kapazitives \Re_{gk} . Ist die Wirkkomponente, die Dämpfung beider Widerstände gering, so ist die Rückkopplung nahezu phasenrein. Dann muß nach der Selbsterregungsformel (7) auch \Re_a nahezu phasenrein sein, wenn sich die Frequenz ω erregen soll, die der Berechnung von $\Re_{ga} \approx j\omega L$ und $\Re_{gk} \approx \frac{1}{j\omega C}$ zugrunde gelegt wurde. Da der Spannungsteiler ($\Re_{ga} + \Re_{gk}$) induktiv ist, kann keine Selbsterregung eintreten, wenn er allein das wirksame \Re_a bildet. Man kann aber \Re_a in einfachster Weise dadurch phasenrein machen, daß man zum Spannungsteiler parallel einen kapazitiven Widerstand \Re_{ak} schaltet. Man erhält dann die in Bild 12 gezeichnete Schaltung. Bei geringer Dämpfung erregt sich im wesentlichen die Eigenfrequenz des dick gezeichneten Schwingungskreises, d. h. eine solche Frequenz, daß nahezu

$$(13) \quad \Re_{ga} + \Re_{gk} + \Re_{ak} \approx 0$$

wird¹⁾. — Eine zweite Möglichkeit besteht darin, daß \Re_{ga} kapazitiv ist. Dann muß \Re_{gk} induktiv sein, aber ($\Re_{ga} + \Re_{gk}$) kapazitiv bleiben. Um \Re_a phasenrein zu machen, muß dann noch ein induktiver Widerstand \Re_{ak} zum Spannungsteiler parallel

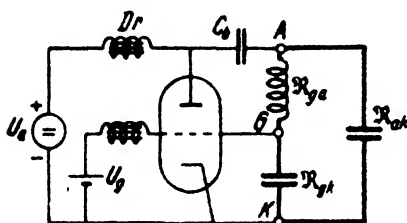


Bild 12. Kapazitive Spannungsteilerschaltung.

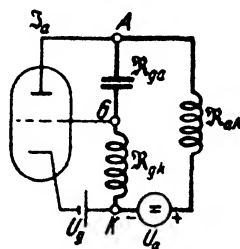


Bild 13. Induktive Spannungsteilerschaltung.

geschaltet werden. Das ergibt die in Bild 13 gezeichnete Schaltung. Es erregt sich dann wieder nahezu die Eigenfrequenz des dick gezeichneten Schwingungskreises, so daß auch hier wieder die Gleichung (13) gilt. Zusammenfassend ergibt sich:

¹⁾ Vgl. hierzu auch § 16a.

- (14) *Selbsterregung verlangt, daß R_{gk} und R_{ak} untereinander gleiche Phase und zu R_{ga} entgegengesetzte Phase haben. Außerdem muß $|R_{ga}| > |R_{gk}|$, angenähert $|R_{ga}| \approx |R_{gk} + R_{ak}|$ und $R_{gk} \approx R \cdot R_{ak}$ sein.*

Bei geringer Dämpfung wird der Strom im Schwingungskreise viel (nahezu $Q \approx 100$ mal) größer als der Röhrenwechselstrom I_a . Der Strom in den beiden Induktivitäten L_{gk} und L_{ak} bei Bild 13 ist dann nahezu gleich groß; er unterscheidet sich ja nur um den Röhrenstrom I_a , falls der Gitterstrom $I_g = 0$ ist. Dann ist auch der Rückkopplungsfaktor, der ja gleich dem Verhältnis der Spannungen über diesen Induktivitäten ist,

$$(15) \quad R = -\frac{U_g}{U_a} \approx \frac{L_{gk}}{L_{ak}}.$$

In gleicher Annäherung gilt für die Schaltung von Bild 12

$$(16) \quad R \approx \frac{R_{gk}^1}{R_{ak}} \approx \frac{C_{ak}}{C_{gk}}.$$

Man bezeichnet daher die beiden Schaltungen auch wohl als „induktive“ und „kapazitive“ Spannungsteilerschaltungen.

Die induktive Spannungsteilerschaltung von Bild 13 ist nahezu identisch mit der Transformatorschaltung von Bild 9. Der Unterschied besteht nur darin, daß dort die beiden Spulen gekoppelt waren, hier dagegen nicht. Das macht sich z. B. dadurch bemerkbar, daß R ohne Kopplung gleich dem Verhältnis der Induktivitäten, bei gleichartigen Spulen also gleich dem Quadrat des Verhältnisses der Windungszahlen ist, während R bei fester Kopplung unmittelbar gleich dem Verhältnis der Windungszahlen der Transformatorspulen ist.

b) **Drei Schwingungskreise in Dreipunkt-Schaltung.** Auf die soeben besprochenen Schaltungen lassen sich alle Schaltungen zurückführen, bei denen zwischen den drei Anschlüssen AGK der Röhre beliebige Stromsysteme liegen, die nur nicht aufeinander induzieren oder innerlich miteinander verbunden sein dürfen. Denn solche Stromsysteme können immer als

¹⁾ Diese Formel folgt auch aus (12) und (13).

„Zweipole“ mit einem bestimmten Wechselstromwiderstand \mathfrak{R} aufgefaßt werden. Dieser ist natürlich im allgemeinen nach Amplitude und Phase von der Frequenz abhängig, so daß nur in bestimmten Fällen bestimmte Frequenzen sich selbst erregen können.

Von besonderer grundsätzlicher Bedeutung ist der in Bild 14 gezeichnete Fall, daß alle drei Widerstände \mathfrak{R}_{ga} , \mathfrak{R}_{gk} und \mathfrak{R}_{ak} aus Parallelschwingungskreisen bestehen. Ein solcher Kreis besitzt einen Kombinationswiderstand, der stets größer als der kleinere seiner Teilwiderstände ωL_n bzw. $\frac{1}{\omega C_n}$ ist und der induktiv oder kapazitiv ist, je nachdem die sich erregende Frequenz ω kleiner oder größer als seine Eigenfrequenz $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{L_n C_n}}$

ist (vgl. Bd. I § 23). Entsprechend der kapazitiven oder induktiven Spannungsteilerschaltung ist dann nur in zwei Fällen Selbsterregung möglich:

1. \mathfrak{R}_{ga} ist induktiv, d. h. $\omega < \omega_{ga}$; dann müssen \mathfrak{R}_{gk} und \mathfrak{R}_{ak} kapazitiv sein, also $\omega > \omega_{gk}$ und $\omega > \omega_{ak}$. Dieser Fall tritt ein, wenn ω_{ga} größer als ω_{gk} und ω_{ak} ist. Es können sich dann nur Frequenzen zwischen ω_{ga} und der größeren von ω_{gk} und ω_{ak} erregen.

2. \mathfrak{R}_{ga} ist kapazitiv, d. h. $\omega > \omega_{ga}$, dann müssen \mathfrak{R}_{gk} und \mathfrak{R}_{ak} induktiv sein, also $\omega < \omega_{gk}$ und $\omega < \omega_{ak}$. Dieser Fall tritt also ein, wenn ω_{ga} kleiner als ω_{gk} und ω_{ak} ist. Es können sich dann nur Frequenzen zwischen ω_{ga} und der kleineren von ω_{gk} und ω_{ak} erregen.

Liegt dagegen die Frequenz ω_{ga} zwischen ω_{gk} und ω_{ak} , so ist jede Möglichkeit der Selbsterregung ausgeschlossen. Vorausgesetzt ist hierbei, daß die drei Kreise nicht gegenseitig aufeinander induzierend einwirken.

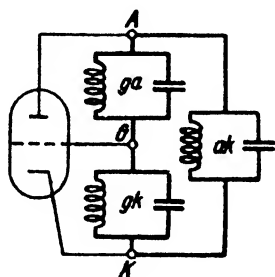


Bild 14. Drei Schwingungskreise in Dreipunkt-Schaltung.

Die weiteren Bedingungen, daß R_{gk} kleiner als R_{ga} sein muß, damit R positiv wird, daß aber R_{gk} nicht zu klein sein darf, damit R nicht zu klein wird und daß schließlich alle drei Widerstände nicht zu stark gedämpft sein dürfen, gelten hier ebenso wie bei jeder anderen Spannungsteilerschaltung und führen zu weiteren Einschränkungen der Selbsterregung. Besonders ist zu beachten, daß die Dämpfung, das Verhältnis von Wirkwiderstand zu Blindwiderstand durch die Parallelschaltung von L und C stets größer wird, und zwar um so mehr, je mehr man sich der Resonanz nähert. Das gilt übrigens auch für alle anderen Kombinationen aus Induktivitäten und Kapazitäten, weil sich dabei immer die Blindkomponenten zum Teil aufheben, während die Wirkkomponenten erhalten bleiben.

Besteht einer der Widerstände R_{ga} , R_{gk} , R_{ak} aus Induktivität und Kapazität in Reihe, so ist er umgekehrt induktiv, wenn die sich erregende Frequenz $\omega > \omega_h = \frac{1}{\sqrt{L_h C_h}}$ ist, dagegen

kapazitiv, wenn $\omega < \omega_h$ ist. Es ist nicht schwer, die entsprechenden Bedingungen für Selbsterregung in diesem Falle aufzustellen. Es ist nur zu beachten, daß der Widerstand bei der Reihenschaltung in Resonanznähe nicht größer, sondern kleiner wird, und dann meist die zur Selbsterregung erforderliche Größe nicht mehr besitzt.

c) Selbsterregung infolge der natürlichen Gitteranodenkapazität C_{ga} . Von großer praktischer Bedeutung für die Selbsterregung ist die natürliche Kapazität C_{ga} , die zwischen den einerseits mit dem Gitter, andererseits mit der Anode zusammenhängenden Leiterteilen stets vorhanden ist, ohne daß äußerlich eine besonders eingeschaltete Kapazität vorhanden ist (vgl. Bild 15). Sie wird einerseits absichtlich zur Selbsterregung von Schwingungen benutzt, führt aber andererseits sehr leicht bei Verstärkern und sonstigen Schaltungen ganz unbeabsichtigt zu einer störenden Selbsterregung. Der letztere Fall wurde schon in Bd. II § 30 ausführlich behandelt. Es wurde dort in Satz 173 und 177 gezeigt, daß C_{ga} so wirkt, als ob zum Gitterwiderstand R_{gk} eine Kapazität $C_g = (1 + B_w) C_{ga}$ und ein phasenreiner

Widerstand $R_x = -\frac{1}{\mathfrak{B}_b \cdot \omega C_{ga}}$ parallel geschaltet wäre¹⁾. Dabei ist \mathfrak{B}_w die Wirk-, \mathfrak{B}_b die Blindkomponente des durch Formel (1) definierten Verstärkungsfaktors $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_w + j \mathfrak{B}_b$. Selbsterregung tritt ein, sobald R_x negativ und kleiner als die Wirkkomponente von \mathfrak{R}_{gk} ist und zwar in einer Frequenz ω , für die die Blindkomponente von \mathfrak{R}_{gk} sich mit $\frac{1}{\omega C_x}$ zu null ergänzt.

Die letztere Bedingung fordert, daß \mathfrak{R}_{gk} induktiv sein muß, es erregt sich die Eigenfrequenz des durch \mathfrak{R}_{gk} und C_x gebildeten Schwingungskreises. Die erstere Bedingung fordert, daß \mathfrak{R}_{ak} induktiv sein muß. Denn sonst wird \mathfrak{B}_b nicht positiv, R_x nicht negativ. Das entspricht aber gerade den oben in a) abgeleiteten beiden Forderungen, daß bei kapazitivem \mathfrak{R}_{ga} sowohl \mathfrak{R}_{gk} als auch \mathfrak{R}_{ak} induktiv sein müssen.

Das ist z. B. bei einem Verstärker mit Eingangs- und Ausgangstransformator oft der Fall, besonders dann, wenn beide Transformatoren sekundär offen sind. Aber auch dann, wenn wie z. B. bei Hochfrequenzverstärkern \mathfrak{R}_{gk} und \mathfrak{R}_{ak} aus Schwingungskreisen bestehen, sind diese induktiv für alle Frequenzen, die tiefer als die beiden Eigenfrequenzen der zwei Kreise liegen. Es tritt daher dort fast stets Selbsterregung ein, wenn man nicht durch Schirmgitterröhren oder durch die Neutrodynschaltung den Einfluß von C_{ga} unschädlich macht. Vgl. Bd. II § 30,

Eine solche Schaltung, die äußerlich scheinbar gar keine Rückkopplung besitzt, wurde früher auch technisch zur Selbsterregung benutzt und mit dem Namen „Huth-Kühn-Schaltung“ bezeichnet. Sie wird auch heute noch zur Erzeugung kurzer Wellen (vgl. § 9) und bei den hier unter d) beschriebenen Piezo-

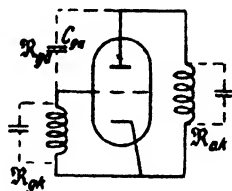


Bild 15. Rückkopplung durch die natürliche Gitter-Anodenkapazität C_{ga} (Huth-Kühn-Schaltung).

¹⁾ Im vorliegenden Fall ist das dortige \mathfrak{B} mit dem Verstärkungsfaktor \mathfrak{B} identisch. Vgl. auch später § 16a.

quarz-Sendern benutzt. Im allgemeinen sind die natürlichen Kapazitäten aber zu unbestimmt, so daß sie technisch nur ungern als wesentliche Bestandteile einer Schaltung verwandt werden. — Da sich die Eigenfrequenz des durch C_a erweiterten Gitterschwingkreises erregt, für diese aber R_{ak} induktiv bleiben muß, so folgt

Selbsterregung kann nur eintreten, wenn die Eigenfrequenz des Anodenschwingkreises höher als die des durch C_a erweiterten Gitterschwingkreises liegt.

Vergrößert man die Kapazität C_{ak} des Anodenschwingkreises, so beobachtet man, daß zunächst die sich erregende Frequenz etwas tiefer wird, weil R_{ak} durch Resonanznähe größer wird und damit auch R_w und C_s größer werden. Dann setzt meist ganz plötzlich die Selbsterregung völlig aus, weil die Eigenfrequenz von R_{ak} tiefer als die sich erregende Frequenz geworden ist. — Die Selbsterregung tritt um so leichter ein, je größer die (induktiven) Widerstände R_{gk} und R_{ak} sind. Größeres R_{ak} vergrößert die Spannungsverstärkung $\mathfrak{S} = -\frac{U_a}{U_g}$, größeres

R_{gk} den Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = -\frac{U_g}{U_a}$. Liegt im Gitter-

kreis ein großer Kondensator C_{gk} z. B. von 1000 cm, so erhält der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} die zur Selbsterregung erforderliche

Größe $D + \frac{1}{\mathfrak{S} R_a}$ (also für $D = 10\%$ größer als 10 %) nur dann,

wenn der Gitterschwingkreis R_{gk} hinreichend schwach gedämpft ist. Denn da die natürliche Kapazität C_{ga} sehr klein ist, etwa 10 cm, so würde der Kondensator $C_{gk} = 1000$ cm für sich allein eine Spannungsteilung $\mathfrak{R} = 1\%$ ergeben. Durch Resonanz-

überhöhung muß also R_{gk} mindestens 10mal größer als $\frac{1}{\omega C_{gk}}$

werden, wenn $\mathfrak{R} = 10\%$ erreicht werden soll. Äußerstenfalls kann aber die erforderliche induktive Blindkomponente von

R_{gk} nur gleich $\frac{\varrho}{2} \cdot \frac{1}{\omega C_{gk}}$ werden, und zwar bei der 45°-Ver-

stimmung (vgl. Bd. I § 15 Gleichung (95)). In obigem Beispiel muß also $\rho > 20$ sein.

d) Frequenzhaltung durch mechanische Schwingungen (Piezoquarz). In neuerer Zeit wird viel Gebrauch gemacht von den piezoelektrisch gesteuerten Sendern. Bei diesen wird in der Huth-Kühn-Schaltung (vgl. Bild 15) statt eines elektrischen Schwingungskreises \mathfrak{H}_{sk} ein kleiner Kondensator C_0 verwandt, der einen piezoelektrischen Kristall (Quarz, Turmalin) als Dielektrikum enthält. Vgl. Bild 16 und 17a.

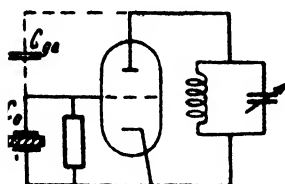


Bild 16. Piezoelektrisch gesteuerte Selbsterregung.

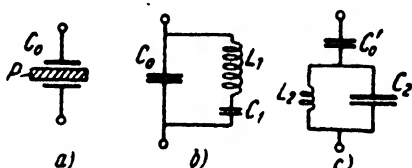


Bild 17. a) Piezokristall P zwischen Kondensatorplatten.

- b) Reihenschwingkreis-Ersatzschaltung.
c) Parallelschwingkreis-Ersatzschaltung.

Ein solcher Kristall besitzt eine äußerst schwach gedämpfte mechanische Eigenschwingung; bei geeigneter Halterung ist $\rho = 100000$ und größer! Infolge der piezoelektrischen Wirkung entstehen wechselnde zusätzliche Ladungen auf dem Kondensator, die durch die wechselnden mechanischen Spannungen während der Schwingung hervorgerufen werden. Der piezoelektrische Kristall im Kondensator C_0 wirkt daher elektrisch genau so wie ein entsprechend schwach gedämpfter elektrischer Schwingungskreis in Reihenschaltung, der dem Kondensator C_0 parallel geschaltet ist. Vgl. Bild 17b¹⁾. Es ist angenähert

¹⁾ Statt dessen kann man auch, wie in Bild 17c gezeichnet, einen Parallelschwingkreis, der mit dem Kondensator in Reihe liegt, als Ersatzschaltung wählen. Bei entsprechend geänderten Größen der Einzelteile sind beide Schaltungen für alle Frequenzen völlig identisch. Es ist angenähert $C'_0 = C_0$; $C_2 = 140 C_0 = 20000 C_1$; $L_2 = \frac{1}{20000} L_1$.

$C_1 = \frac{1}{140} C_0$. Außerhalb der Resonanz, sowohl oberhalb wie unterhalb, schwingt der Kristall nicht. Es ist dann nur der Kondensator C_0 vorhanden und eine Selbsterregung ist unmöglich, da ja \mathfrak{R}_k induktiv sein muß. Genau in Resonanz stellt der Reihenschwingkreis einen kleinen Ohmschen Widerstand dar, die Anordnung nimmt zwar viel Strom auf, aber eine Selbsterregung ist wegen der falschen Phase auch dann unmöglich. Über der Resonanz wird aber der Reihenschwingkreis induktiv und zwar um so niederohmiger, je mehr man sich der Resonanz nähert (vgl. Bd. I § 23). Ganz in der Nähe der Resonanz, bei einer Verstimmung $v < 1/140$, wird er niederohmiger als C_0 , trotzdem $C_0 \approx 140 C_1$ ist. Dann wird die ganze Anordnung (Reihenschwingkreis mit parallel liegendem Kondensator C_0) induktiv und es tritt durch die Gitteranodenkapazität C_{ga} Selbsterregung ein. Weiter ab von der Resonanz wird der Reihenschwingkreis wieder so hochohmig, daß C_0 weit überwiegt, die ganze Anordnung kapazitiv wird. Es kann sich also praktisch nur fast genau die Eigenfrequenz des Kristalls erregen.

Das \mathfrak{R}_a des Anodenkreises muß dabei induktiv sein. Seine Größe hat aber praktisch nur auf die Intensität der Schwingungen, nicht auf die Frequenz einen Einfluß. \mathfrak{R}_a darf nur nicht zu klein sein, weil sonst überhaupt keine Selbsterregung eintritt. Verwendet man als \mathfrak{R}_a einen normalen Parallelschwingkreis mit Drehkondensator C_a , so beobachtet man, daß bei großem C_a keine Schwingungen einsetzen, weil nämlich \mathfrak{R}_a dann kapazitiv ist. Sofort hinter der Resonanz von \mathfrak{R}_a setzen dann die Schwingungen stark ein, nehmen weiter aber an Intensität allmählich ab und setzen schließlich meist ganz aus, weil bei kleinem C_a die Resonanzüberhöhung wegfällt, \mathfrak{R}_a einfach gleich ωL_a wird, und dies allein meist zu klein gegen R_1 der Röhre ist. Man hat auf diese Weise einen Sender, der sich praktisch nur in einer genau vorgeschriebenen Frequenz erregen kann, ganz gleichgültig, wie man den Anodenkreis einstellt. Wenn er sich überhaupt erregt, erregt er sich stets in der Eigenfrequenz des

eingeschalteten Kristalls. Durch einfaches Auswechseln des Kristalls gegen einen anderen erhält man sofort eine andere, auf etwa $1/1000$ genau festgelegte Frequenz.

Die Frequenz hängt von der Dicke d des Kristalls ab. Für Quarz gilt angenähert die Formel

$$(18) \quad \lambda = 1,06 \cdot 10^5 d.$$

Für $\lambda = 100$ m, $f = 3 \cdot 10^6$ Hz, ist also eine Quarzplatte von nur 1 mm Dicke erforderlich. Turmalinplatten lassen sich noch für Wellenlängen bis $\lambda = 2$ m herab herstellen. Für Wellen über 1000 m¹⁾ verwendet man besser Biegeschwingungen von Quarzstäben, für noch längere Wellen und Tonfrequenz Stahlstäbe oder Stimmgabeln, die man durch Magnetostriktion oder auch durch gewöhnliche magnetische Erregung in mechanische Schwingungen versetzt. Alle diese Anordnungen wirken bei genügend starker Rückwirkung wie elektrische Schwingungskreise und haben gegenüber diesen den Vorteil einer äußerst geringen Dämpfung. Sie können auch in anderen Schaltungen als in Bild 16 elektrische Schwingungskreise ersetzen.

§ 6. Die Amplitude selbsterregter Schwingungen und ihre Stabilität.

a) Weiches und hartes Einsetzen der Schwingungen. Die Selbsterregungsformel $\mathfrak{R}\mathfrak{B} = 1$ besagt, daß die von der Anodenspannung U_a über die Rückkopplung \mathfrak{R} erzeugte Gitterspannung U_g gerade so groß ist, daß sie durch die \mathfrak{B} mal verstärkende Röhrenanordnung gerade die alte Anodenspannung U_a wieder hervorruft. Ist $\mathfrak{R}\mathfrak{B}$ größer oder kleiner als 1, so ist kein stationärer Schwingungszustand möglich, die Schwingungen wachsen an oder nehmen ab¹⁾. Das Anwachsen wird schließlich dadurch begrenzt, daß \mathfrak{R} und besonders \mathfrak{B} ihre Größe ändern, wenn die Amplituden so groß sind, daß der Zusammenhang zwischen den einzelnen Größen nicht mehr als linear angesehen werden kann. Bezüglich der Verstärkung \mathfrak{B} wurde dies schon in Bd. II in dem Abschnitt 2 „Kraftverstärker“ und besonders 3 „Sender-

¹⁾ Vgl. die Anm. auf Seite 9.

verstärker“ behandelt. Bei größerer *Stromaussteuerung* $j = \frac{J_a}{J_s}$ ist die Krümmung der Kennlinie zu berücksichtigen; die mittlere Steilheit S_m ändert sich mit der Amplitude und wird besonders klein, wenn der Sättigungsstrom der Röhre erreicht wird. Andererseits setzt bei zu großen Spannungen U_g ein Gitterstrom ein, wenn die Amplitude der Wechselspannung U_g größer als die negative Vorspannung U_g wird. Der Gitterstrom wird besonders stark im *überspannten Zustand*, wenn die positive Gitterspannung zeitweise größer als die Anodenspannung wird. Diese beiden Arten von Einflüssen, die das Anwachsen der Amplituden im Falle $RB > 1$ schließlich begrenzen, seien als „*Strombegrenzung*“ und „*Spannungsbegrenzung*“ bezeichnet. Sie werden unter c) und d) näher untersucht. Es kommt aber auch vor, daß R oder B in einem gewissen Bereich mit wachsender Amplitude nicht abnehmen, sondern größer werden. In einem solchen Bereich kann eine stationäre Schwingung, für die $RB = 1$ gilt, überhaupt nicht hergestellt werden. Denn bei der geringsten Verkleinerung der Amplitude würde dann $RB < 1$ und infolgedessen die Schwingung sich selbst weiter verkleinern. Ebenso würde bei der geringsten Vergrößerung der Amplitude $RB > 1$ und infolgedessen die Schwingung weiter zunehmen, bis schließlich der kritische Bereich überschritten ist und RB mit wachsender Amplitude wieder so weit abnimmt, bis wieder $RB = 1$ wird.


- In dem Bereich, in dem das Produkt aus Rückkopplung R und Verstärkung B mit wachsender Amplitude der Schwingungen größer wird, mit abnehmender Amplitude*
- (19) *kleiner wird, sind keine stationären Schwingungen möglich. Die Amplitude springt entweder auf so große oder auf so kleine Werte (bzw. null), daß dort RB nicht mehr mit wachsender Amplitude zunimmt.*

Man kann die verschiedenen hier eintretenden Erscheinungen sehr einfach experimentell verfolgen. Am besten eignet sich dazu die in Bild 18 gezeichnete Schaltung unter Verwendung einer schwach geheizten Röhre mit ausgeprägtem Sättigungs-

strom. Für diese geht nach (7) die Selbsterregungsformel $\mathfrak{R} = 1$ über in

$$\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S \mathfrak{R}_a}$$

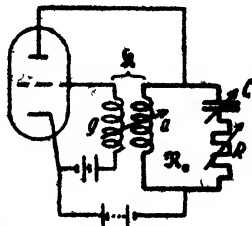Den Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} kann man durch Nähern oder Entfernen der Transformatorspulen a und g , den wirksamen Anodenwiderstand \mathfrak{R}_a durch Ändern des Drehkondensators C oder des Widerstands R stetig verändern. Da sich immer nahezu die Eigenfrequenz des Schwingungskreises erregt, ist angenähert $\mathfrak{R}_a = \frac{L_a}{C R}$. Eine Vergrößerung



von \mathfrak{R} hat denselben Einfluß wie eine Vergrößerung von \mathfrak{R}_a , d. h. eine Verkleinerung von C oder R . Beides bewirkt, daß die linke Seite (\mathfrak{R}) der obigen

Bild 18. Veränderliche Transformator-Rückkopplungsschaltung.

Gleichung größer als die rechte Seite $\left(D + \frac{1}{S \mathfrak{R}_a}\right)$ wird, d. h. daß die Schwingungen stärker angeregt werden. Im folgenden sei immer nur von einer Änderung von \mathfrak{R} gesprochen, obwohl sich experimentell meist C oder R einfacher und feinstufiger verändern lassen.

Die Verhältnisse seien zunächst so gewählt, daß keine Selbsterregung zustande kommt, weil \mathfrak{R} zu klein ist. Vergrößert man dann \mathfrak{R} allmählich so lange, bis die Schwingungen gerade einsetzen, so findet man, daß zwei verschiedene Fälle eintreten können:

1. *Weiches Einsetzen der Schwingungen.* Liegt der Ruhepunkt an einer steilen Stelle der Kennlinie (A in Bild 19), so setzen zunächst nur ganz kleine Schwingungen ein und diese vergrößern sich nur in dem Maße, wie \mathfrak{R} vergrößert wird. Verkleinert man \mathfrak{R} wieder, so nimmt die Amplitude der Schwingungen wieder allmählich auf null ab. Jedem Wert von \mathfrak{R} entspricht nur ein einziger, ganz bestimmter Schwingungszustand.

2. *Hartes Einsetzen der Schwingungen.* Liegt der Ruhepunkt an einer sehr wenig steilen Stelle der Kennlinie, etwa ganz im

unteren Teile (A in Bild 20), so muß man zunächst \mathfrak{R} größer als vorher machen, damit die Schwingungen von selbst einsetzen, weil in diesem Teil der Kennlinie S kleiner ist. In dem Augenblick aber, wo die Selbsterregung eintritt, springt die Amplitude sofort auf einen beträchtlichen Wert. Verringert man dann \mathfrak{R} wieder, so bleiben die einmal erregten Schwingungen zunächst ruhig weiter bestehen, auch wenn \mathfrak{R} unter den Betrag verkleinert wird, der anfangs zum ersten Einsetzen der Selbsterregung erforderlich war. Ihre Amplitude bleibt groß und nimmt nur wenig mit \mathfrak{R}

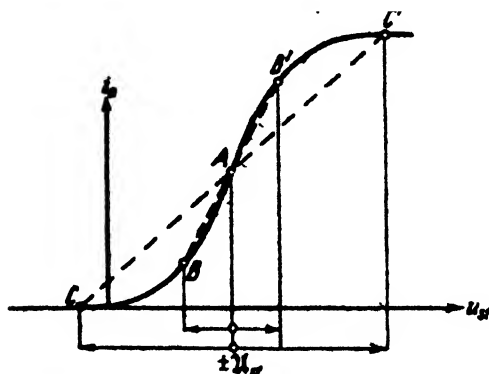


Bild 19. Ruhepunkt A im mittleren Teil. Weicher Schwingungseinsatz.

ab. Von einem bestimmten Punkt ab reißen die Schwingungen dann aber ganz plötzlich und unvermittelt ab. Will man sie wieder erregen, so muß man \mathfrak{R} erst wieder auf den anfänglichen höheren Betrag bringen. Für die Zwischenwerte von \mathfrak{R} sind also zwei verschiedene Zustände möglich. Es entstehen von selbst keine Schwingungen, aber die einmal erregten Schwingungen bleiben weiter bestehen.

Häufig beobachtet man auch ein gemischtes Verhalten. Bei allmählicher Vergrößerung von \mathfrak{R} setzen die Schwingungen zunächst weich ein. Bei weiterer Steigerung von \mathfrak{R} springt dann aber plötzlich und unvermittelt die Amplitude auf einen sehr viel größeren Betrag, um sich dann wieder allmählich mit \mathfrak{R} zu vergrößern. Verkleinert man \mathfrak{R} wieder, so nimmt die Amplitude zunächst langsam folgend ab, springt dann bei einem etwas

anderen Werte von \mathfrak{R} als früher wieder plötzlich auf einen kleineren Betrag, um von da an langsam auf 0 abzunehmen.

Der Grund für dies verschiedenartige Verhalten ist leicht einzusehen. Es kommt darauf an, in welcher Weise die mittlere Steilheit der Kennlinie sich mit der Größe der Schwingungen ändert. Im ersten Falle (Bild 19) ist die Steilheit für ganz kleine Schwingungen (die Tangente im Punkte A) am größten. Bei etwas größeren Schwingungen (Verbindungsline B B') ist sie schon etwas geringer, und bei noch größeren Schwingungen,

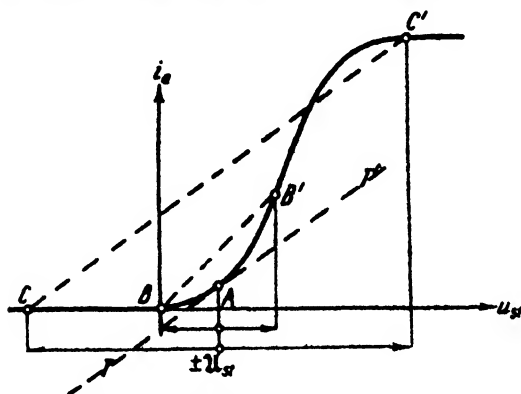


Bild 20. Ruhepunkt A im untersten Teil. Harter Schwingungseinsatz.

die schon bis zur Nulllinie und ins Sättigungsgebiet hineinreichen (Verbindungsline C C'), ist sie noch bedeutend geringer. Die mittlere Steilheit nimmt also mit wachsender Amplitude der Schwingungen dauernd ab. Die Schwingungen können also nur so weit anwachsen, wie durch Vergrößerung von \mathfrak{R} die Verkleinerung von S ausgeglichen wird und nehmen bei Verringerung von \mathfrak{R} wieder so weit ab, bis S hinreichend zugenommen hat, um sie dauernd aufrechtzuerhalten.

Im zweiten Falle (Bild 20) ist dagegen die Steilheit für ganz kleine Schwingungen (Tangente T T' im Punkte A) gering und wird für etwas größere Schwingungen (Verbindungsline B B') größer. Können sich also die Schwingungen bei der Steilheit A erregen, so werden sie über B B' hinaus immer weiter anwachsen,

bis schließlich die mittlere Steilheit wieder abnimmt und ebenso groß wie im Punkte A wird (Verbindungsline CC' parallel zur Tangente TT'). Die Amplitude muß also sofort beim ersten Einsetzen bis nach CC' hinaufspringen. Verkleinert man jetzt \mathfrak{R} , so können sich die großen Schwingungen zunächst noch dadurch halten, daß ihre Amplitude kleiner und dabei die mittlere Steilheit BB' größer wird. Bei einer bestimmten Amplitude ist aber die maximale mittlere Steilheit erreicht und beim weiteren Verkleinern von \mathfrak{R} können sich dann die Schwingungen nicht mehr halten, reißen sofort ab.

(20) *Eine Instabilität, ein plötzlicher Sprung in der Amplitude tritt immer dann ein, wenn die mittlere Steilheit S der Kennlinie bei größerer Amplitude zunimmt oder bei kleinerer Amplitude abnimmt.*

Dieser Satz gilt nur bei reiner Strombegrenzung, also besonders dann, wenn der Gitterstrom null ist. Vgl. später unter d).

b) **Reißdiagramme.** Einen guten Überblick, wie sich die Amplitude der selbst erregten Schwingungen mit der Stärke der Rückkopplung je nach Lage des Ruhepunktes auf der Kennlinie ändert, erhält man durch die experimentelle Aufnahme eines „Reißdiagrammes“. In Bild 21 ist ein solches für eine Schaltung mit Transformatorrückkopplung und Anodenschwingungskreis, wie sie in Bild 18 dargestellt war, und eine ältere Wolframmöhre mit 120 mA Sättigungsstrom dargestellt. Nach rechts ist die Gittervorspannung U_g aufgetragen, durch die der Ruhepunkt auf der Kennlinie eingestellt wird. Zur Kennzeichnung von dessen Lage ist darunter die Kurve von Anoden- und Gitterstrom, letzterer zehnfach vergrößert, eingezeichnet. In dem eigentlichen Reißdiagramm wird nach oben der Anodenwechselstrom \mathfrak{J}_a oder auch der ihm proportionale Wechselstrom im Schwingungskreis aufgetragen, der sich bei verschieden großer Rückkopplung einstellt. Die Größe der Rückkopplung ist an den dick eingezeichneten Linien konstanter Rückkopplung 1—9 zu erkennen. 1 ist die schwächste, 9 die stärkste gezeichnete Rückkopplung. Bei noch stärkerer Rückkopplung würde die

Amplitude wieder abnehmen. Dieses praktisch weniger wichtige Gebiet ist nicht mit dargestellt, um das Bild nicht zu sehr zu verwirren. Man erkennt, wie die kleinste Rückkopplung 1 zur Selbsterregung nur ausreicht, wenn man angenähert an dem Punkte größter Anodenstromsteilheit arbeitet, die etwa bei + 50 Volt Gittervorspannung vorhanden ist. Auch bei den stärkeren Rückkopplungen 2, 3 usw. werden die Schwingungen

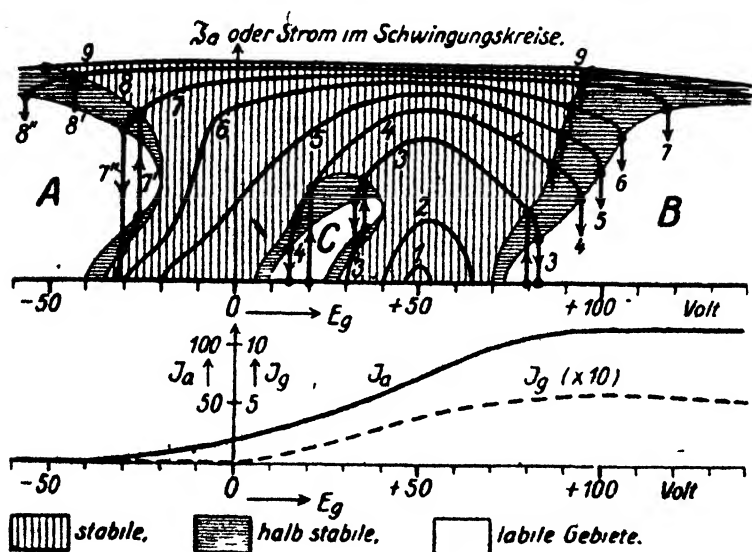


Bild 21. Reißdiagramm nach Rukop. 1—9 = verschiedene Rückkopplungen.

dort zu den höchsten Amplituden angeregt, die Rückkopplungslinien haben in der Gegend von 50 Volt ein Maximum. Verlegt man den Ruhepunkt durch Verkleinern oder Vergrößern der Gittervorspannung weiter auf den unteren oder oberen Teil der Kennlinie, so werden bei derselben Rückkopplung die Schwingungen schwächer, oder man muß zur Erregung gleich starker Schwingungen eine stärkere Rückkopplung aufwenden, besonders auch dazu, um die Schwingungen überhaupt anzuregen. Dabei ergeben sich drei weiß gezeichnete Gebiete A, B, C, in

denen die Schwingungen hart, sprunghaft ein- und aussetzen, in denen also überhaupt kein stationärer Schwingungszustand möglich ist, weil die Amplitude immer sogleich von der einen zu der anderen Begrenzung dieser Gebiete hinüberspringt. Die A- und B-Bereiche sind ohne weiteres verständlich. Hier verläuft die Kennlinie so flach, daß man eine sehr starke Rückkopplung anwenden muß, damit die Schwingungen sich selbst erregen. Weil aber bei größerer Amplitude die mittlere Steilheit größer wird, wachsen die einmal erregten Schwingungen sofort zu großer Amplitude an.

Unter -50 Volt oder über $+100$ Volt ist schließlich die Steilheit für kleine Amplituden so gering, daß sich dort auch bei stärkster Rückkopplung von selbst keine Schwingungen erregen. Dagegen können auch hier einmal zu großer Amplitude erregte Schwingungen sich noch halten. Diese halb stabilen Gebiete sind durch wagerechtes, enges Schraffieren gekennzeichnet. Bei -45 Volt kann man mit der starken Rückkopplung 8 gerade noch Schwingungen erregen, die dann sofort zu großer Amplitude anspringen (Punkt 8'). Die so erregten Schwingungen bleiben dann noch bestehen, wenn man im Schwingungszustande die negative Gittervorspannung auf -57 Volt vergrößert (Punkt 8''). Sobald man sie noch weiter vergrößert, oder die Rückkopplung verkleinert, reißen die Schwingungen sofort auf 0 ab. Bei der Rückkopplung 7 vollzieht sich der Vorgang ein wenig anders. Es erregen sich zunächst bei -42 Volt ganz schwache Schwingungen, die im stabilen und halb stabilen Gebiete bei allmählicher Änderung bis -38 Volt allmählich anwachsen, dann aber ganz plötzlich, entsprechend der senkrechten Linie 7' auf wesentlich höhere Amplituden springen, um sich dann im stabilen Gebiet wieder allmählich entsprechend der Kurve 7 weiter zu ändern. Geht man mit der Gittervorspannung zurück, so halten sich jetzt die starken Schwingungen noch in dem halb stabilen Gebiet bis -40 Volt, springen dann aber plötzlich, entsprechend der senkrechten Linie 7'' auf ganz kleine Beträge herunter, um dann in dem senkrecht schraffierten stabilen Gebiete wieder gleichmäßig zu folgen.

Ganz entsprechende Erscheinungen ergeben sich in den Gebieten B und C. Bei dem letzteren wird die Labilität nicht durch die Anoden-, sondern die Gitterstromkennlinie verursacht, die gerade an dieser Stelle ihre größte Steilheit besitzt. Daß dies wirklich zutrifft, folgt auch daraus, daß die Gebiete A und B sich bei Verschiebung der Anodenstromkennlinie infolge anderer Anodenspannung oder bei Benutzung von Röhren mit anderem Durchgriff entsprechend mit verschieben, immer am Anfang und Ende des Anstiegs des Anodenstromes liegen bleiben, während das Gebiet C sich dabei nicht mit verschiebt, sondern immer an der Stelle steilster Gitterstromkennlinie, d. h. im Gebiete schwach positiver Gittervorspannung, liegen bleibt. Wird durch eine hinreichend große Verschiebungsspannung $D U_g$ der Sättigungsstrom schon nahezu bei der Gitterspannung $U_g = 0$ erreicht, so verschmelzen die instabilen Bereiche B und C miteinander.

Die Form der Reißdiagramme ändert sich natürlich mit der untersuchten Röhrenart und den Betriebsverhältnissen. Die durch den Gitterstrom hervorgerufenen Instabilitäten, der C-Bereich, wird besonders stark und teilt sich zuweilen in mehrere Bereiche, wenn man den Widerstand R_g des Gitterstromkreises groß macht. Umgekehrt kann der C-Bereich bei kleinem R_g ganz verschwinden. Bei den neueren Bariumröhren mit sehr großem Sättigungsstrom verschwindet praktisch der B-Bereich. Die Röhre würde zerstört werden, wenn man ihn durch eine entsprechend hohe positive Gitterspannung erreichen wollte.

Die Linien konstanter Rückkopplung sind die Modulationskennlinien eines Telephoniesenders für den Fall, daß die Modulation durch Änderung der Gitterspannung bei derjenigen Röhre vorgenommen wird, die auch zur Selbsterregung der Hochfrequenz dient. Verzerrungsfreie Modulation verlangt einen geradlinigen Verlauf dieser Linien. Man muß daher besonders die instabilen Sprungbereiche sorgfältig vermeiden. Besser überträgt man die Funktion der Selbsterregung einer Vorröhre und moduliert dann eine spätere, fremderregte Röhre, wie das in Bd. II § 24 besprochen wurde. Die Modulationskennlinien enthalten dann keine instabilen Bereiche.

c) Strombegrenzung (Mittlere Steilheit). Wenn alle Ströme und Spannungen nur durch lineare Beziehungen miteinander verknüpft sind, läßt sich mathematisch nachweisen, daß selbsterregte Schwingungen genau nach einer Exponentialfunktion immer weiter anwachsen. (Vgl. auch § 19a.) Daraus folgt:

Jeder stationäre Zustand erfordert eine Amplitudenbegrenzung, die nur durch irgend eine Nichtlinearität hervorgerufen werden kann.

Es soll hier von Erscheinungen, wie der Eisensättigung, oder der Widerstandsänderung durch die bei größerem Strom größer werdende Temperatur, oder der Veränderung der Kapazität eines Elektrometers infolge der Änderung der Zeigerstellung u. dgl.¹⁾, abgesehen und angenommen werden, daß alle Wechselwiderstände L , C , R der Schaltung konstant, nicht mit der Amplitude von Strom oder Spannung veränderlich sind. Dann kann die für die Amplitudenbegrenzung erforderliche Nichtlinearität nur in der Röhre liegen. Wie schon unter a) bemerkt, kann entweder der Anodenstrom oder der Gitterstrom dafür in Betracht kommen. Es sei zunächst der erstere Fall untersucht und vorausgesetzt, daß kein Gitterstrom fließt (oder daß der Gitterstrom ohne Einfluß sei).

Dann besteht die einzige Nichtlinearität, die einen Einfluß auf die Amplituden haben kann, in der Krümmung der Anodenstromkennlinie. Diese bewirkt zunächst eine Verzerrung und eine Gleichrichtung. Die letztere, die in Teil IV näher behandelt wird, besteht darin, daß beim Eintreten größerer Amplituden der mittlere Anodenstrom sich ändert, im allgemeinen größer

¹⁾ Oft können schon sehr kleine derartige Änderungen von großem Einfluß sein. Verwendet man z. B. ein Elektrometer von merklicher Kapazität zur Spannungsmessung, so kann es bei geeigneten Verhältnissen leicht vorkommen, daß sich zunächst starke Schwingungen selbst erzeugen, dadurch das Elektrometer stark ausschlägt und seine Kapazität vergrößert, dadurch aber die Selbsterregungsbedingungen so verändert werden, daß die Schwingungen abreißen. Der Elektrometersausschlag geht dann zurück, damit auch die Kapazität, und die Schwingungen setzen von neuem ein. Es ist dies eine ähnliche „intermittierende Selbsterregung“, wie sie später unter e) beschrieben ist.

wird. Liegt im Anodenkreis ein größerer Ohmscher Widerstand, so vergrößert sich in diesem der Gleichspannungsabfall, so daß die an der Röhre wirkende Anodengleichspannung U_a kleiner wird. Dadurch verlagert sich der Arbeitspunkt auf der Kennlinie nach links zu kleineren Strömen J_a . Wesentlich $\left(\frac{1}{D} \text{ mal!}\right)$

stärker wird diese Verlagerung, wenn, wie in Bild 9 angegeben war, der Spannungsabfall $J_a R_a$ die negative Gittervorspannung bildet. Je nach der Größe von R_a kann dadurch das Anwachsen der Amplituden mehr oder weniger gebremst werden. Im folgenden soll aber der Gleichstromwiderstand im Anodenkreis gleich null angenommen werden. Dann hat die Gleichrichtung keinen Einfluß mehr auf die Selbsterregung.

Bezüglich der Verzerrung gilt folgendes: die selbsterregten Schwingungen, die bei kleinen Amplituden stets ganz sinusförmig sind, nehmen bei großen Amplituden stark verzerrte Kurvenformen an. Wirkt der verzerrte Anodenstrom über die Rückkopplung auch auf die Gitterspannung stark verzerrend ein, so kann sich die Verzerrung so weit steigern, daß das Aussehen und Verhalten der Schwingungen ein völlig anderes wird, so daß man dafür den besonderen Namen „Kippeschwingungen“ geprägt hat. Diese sollen später in § 10 gesondert behandelt werden. Hier wollen wir uns auf die Fälle beschränken, daß die Verstärkung \mathfrak{B} oder die Rückkopplung \mathfrak{R} eine bestimmte Frequenz so stark bevorzugen, daß trotz nicht sinusförmigen Anodenstromes die Gitterspannung doch nahezu rein sinusförmig bleibt. Das tritt immer ein, wenn (wie z. B. bei der Schaltung von Bild 18) ein schwach gedämpfter Schwingungskreis sich auf große, fast rein sinusförmige Amplituden aufschauelt, auch wenn er von einem stark verzerrten Anodenstrom angestoßen wird. In diesem praktisch wichtigsten Falle kommt es in dem verzerrten Anodenstrom nur auf seine sinusförmige Grundschwingung \mathfrak{J}_a an. Man kann die ganze nur für Sinusströme gültige Vektorrechnung beibehalten, wenn man an Stelle von

$$S = \frac{di_a}{du_{g1}} = \text{Anfangsteilheit}$$

überall in die Rechnung

$$(22) \quad S_m = \frac{J_a}{u_{st}} = \text{mittlere Steilheit}$$

einführt. Ersetzt man die Kennlinie durch eine Taylorsche Reihe

$$i_a = J_a + S u_{st} + \frac{1}{2} T u_{st}^2 + \frac{1}{6} W u_{st}^3 + \dots,$$

so ist S die obige Anfangsteilheit, während nach Bd. II § 10 (51) das T -Glied die Verzerrung und Gleichrichtung bedingt und die mittlere Steilheit

$$(23) \quad S_m = S + \frac{1}{8} W u_{st}^2 + \dots \quad \left(W = \frac{d^3 i_a}{d u_{st}^3} = \frac{d^3 S}{d u_{st}^3} \right)$$

in erster Annäherung nur durch das W -Glied geändert wird. S_m nimmt bei positivem W mit der Amplitude u_{st} zu, bei negativem W ab. Für den harten oder weichen Einsatz kommt es also auf den 3. Differentialquotienten der Kennlinie oder den 2. Differentialquotienten der Steilheitskurve $S = f(u_{st})$ an. Der erstere ist an der Kennlinie nicht ganz leicht zu erkennen, der letztere dagegen an der S -Kurve ohne weiteres. Denn er ist das Maß für die Krümmung dieser Kurve.

(24) *Die Schwingungen setzen dort hart ein, wo die Steilheitskurve nach oben offen gekrümmt ist, dagegen weich, wo sie nach unten offen gekrümmt ist. (Nur gültig für $i_g = 0$; vgl. später (29).)*

An den in Bild 22 durch \times bezeichneten Wendepunkten der Steilheitskurve ist $\frac{d^2 S}{d u_{st}^2} = 0$. In diesem Gebiet herrscht ein „indifferentes Schwingungsgleichgewicht“. Die Amplitude kann im stationären Zustand innerhalb dieses Gebietes beliebig groß oder klein sein. Das ist für die Entdämpfung durch eine Rückkopplung besonders günstig. Vgl. später § 15a.

Für eine Raumladungskennlinie gilt nach Bd. II § 11 (67)

$$(25) \quad S_m = S \left(1 - \frac{1}{32} \left(\frac{u_{st}}{U_{st}} \right)^2 \right) = S \left(1 - \frac{1}{72} j^2 \right);$$

gültig für $u_{st} \leq U_{st}$.

$$\left(j = \frac{\mathfrak{J}_a}{J_a} = \frac{3}{2} \frac{u_{st}}{U_{st}} = \text{Stromaussteuerung.} \right)$$

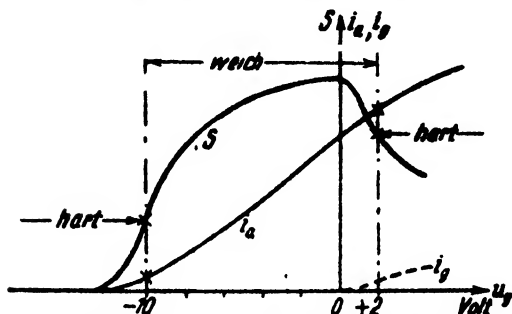


Bild 22. Art des Schwingungseinsatzes aus Steilheitkurve zu erkennen.

S_m nimmt also stets mit wachsender Amplitude ab. Aber selbst bei einer Stromaussteuerung $j = 1$ verringert sich S_m nur um 1,4% gegenüber S und bei einer Stromaussteuerung $j = 1,5$, d. h. bis zum Anfangspunkt der Kennlinie $u_{st} = 0$, wird S_m nur 3% kleiner als S . Bei einer Stromaussteuerung ins Negative, d. h. $u_{st} > U_{st}$, gilt Formel (25) nicht mehr. Man muß dann Berechnungen anstellen, wie sie in Bd. II § 20 ausgeführt sind. Nach den dortigen Rechnungen zu Bild 45 wird bei einem Ruhepunkt im Nullpunkt, d. h. bei einem gleich weiten Ausschlagen ins Negative wie ins Positive, für eine Raumladungskennlinie $\mathfrak{J}_a = 0,455 J_a$. Da $J_a = K u_{st}^{1,5}$ ist, wird dann

$$(26) \quad S_m = \frac{\mathfrak{J}_a}{u_{st}} = 0,455 K \sqrt{u_{st}}.$$

Für eine Parabel wird ebenso nach Bild 46

$$\mathfrak{J}_a = \frac{4}{3\pi} J_a = 0,425 J_a; \quad J_a = K u_{st}^2,$$

also

$$(27) \quad S_m = \frac{\mathfrak{J}_a}{u_{st}} = 0,425 K u_{st}.$$

S_m nimmt daher in beiden Fällen dauernd mit der Amplitude U_{st} der Stromaussteuerung zu. Das gleiche muß bei einem Ruhepunkt im Nullpunkt ganz allgemein für alle dauernd nach oben gekrümmten Kennlinien gelten, da für diese S_m schneller zunimmt als U_{st} . Einmal erregte Schwingungen müssen dann also immer weiter anwachsen.

Liegt der Ruhepunkt nicht im Nullpunkt, d. h. ist U_{st} nicht gleich null, so müssen bei sehr großen Amplituden, wenn $U_{st} > U_{st}$ ist, doch angenähert die gleichen Verhältnisse gelten. Zusammenfassend ergibt sich:

Bei einer Röhre mit raumladungsähnlicher Kennlinie ohne Sättigung nimmt die mittlere Steilheit S_m bis zu einer Aussteuerung etwas über den Nullpunkt langsam um etwa 4% ab, dann aber dauernd zu.

Daraus folgt:

(28) *Bei Röhren ohne Sättigung lassen sich kleine selbsterregte Amplituden nur durch eine Rückkopplung \mathcal{R} herstellen, die gerade eben zur Selbsterregung ausreicht. Eine ganz geringe Vergrößerung von \mathcal{R} läßt die Amplituden sofort bis zur vollen Aussteuerung der Röhre anwachsen. Eine etwas weitere Vergrößerung von \mathcal{R} führt zu dauernd anwachsenden Amplituden und zu einer Zerstörung der Röhre, wenn keine Spannungsbegrenzung durch den Gitterstrom eintritt.*

d) **Spannungsbegrenzung (Gitterstrom).** Die bisherigen Überlegungen setzten voraus, daß der Gitterstrom null sei. Sie gelten daher exakt für den Fall einer negativen Gittervorspannung U_g und einer so kleinen selbsterregten Schwingungsamplitude U_{st} , daß diese kleiner als U_g bleibt. *In diesem Falle kommt es in der Tat ausschließlich auf die Anodenstromkennlinie und deren mittlere Steilheit S_m an. Sobald aber U_{st} größer als U_g wird, das Gitter also zeitweise positiv wird, oder überhaupt keine negative Gittervorspannung U_g vorhanden ist, setzt ein Gitterstrom ein. Dieser beeinflusst die Selbsterregung in zweierlei Weise. Erstens verändert er die Anodenstromkennlinie $i_a = f(u_{st})$ und damit die Steilheit S bzw. S_m der Röhre; dies

ist gewissermaßen eine indirekte Strombegrenzung. Zweitens bildet er eine Belastung für den äußeren Gitterstromkreis und verändert dadurch die Schaltungsgrößen R und R_a .

a) Der erstere Einfluß des Gitterstromes tritt besonders stark bei Eintritt des überspannten Zustandes ein, bei dem die Gitterspannung zeitweise größer als die Anodenspannung wird (vgl. Bd. II § 21). Ein großer Teil der Elektronen fliegt dann zum Gitter, der Anodenstrom wird um diesen Betrag geschwächt, der Wirkungsgrad entsprechend geringer, so daß die selbst-erregten Schwingungen nicht weiter anwachsen können. Diese Begrenzung durch den überspannten Zustand tritt um so früher ein, je größer der äußere Anodenwiderstand R_a ist, da ja die Anodenspannung zeitweise um den Betrag $\mathfrak{J}_a R_a$ absinkt. Bei kleinem R_a tritt er erst bei so großen Amplituden \mathfrak{J}_a ein, daß die Röhre diese oft nicht mehr verträgt.

Neben dieser Begrenzung großer selbsterregter Amplituden hat aber der Gitterstrom auch auf das erste harte oder weiche Einsetzen kleiner Schwingungen einen großen Einfluß. Es ist ja $i_a = i_e - i_g$ und daher auch $S_a = S_e - S_g$. Nun hat die physikalische Funktion $i_e = f(u_{et})$ nebst ihren Ableitungen einen glatten Verlauf, während i_g bei schwach negativem Gitter zunächst exponentiell ansteigt, dann bei positivem Gitter wegen der verschiedenartigen Stromverteilung und des Einflusses der Sekundärelektronen mehr oder weniger unregelmäßig verläuft.

Besonders zeigt der Differentialquotient $S_g = \frac{d i_g}{d u_g}$ bei einer Änderung der positiven Gittervorspannung U_g um wenige Volt oft recht starke Schwankungen¹⁾. Alle diese Schwankungen müssen mit umgekehrtem Vorzeichen auch in der Anodenstromsteilheit S_a auftreten, da ja die Summe $S_e = S_a + S_g$ keine Unregelmäßigkeiten zeigt. Sie machen sich bei der Änderung der Steilheit S_m mit der Amplitude, d. h. beim 3. Differential-

¹⁾ Vgl. z. B. Bd. I Bild 20g und 20h. Diese „Feinstruktur der Kennlinien“ ist für verschiedene Röhrentypen sehr verschieden!

quotienten, der für das harte oder weiche Einsetzen der Schwingungen maßgebend ist, noch wesentlich stärker bemerkbar.

Bei nicht hinreichend negativer Gittervorspannung kann daher infolge des eintretenden Gitterstromes auch bei einem Arbeitspunkte im oberen Teile der Anodenstromkennlinie ein hartes Einsetzen kleiner selbsterregter Schwingungen eintreten oder auch ein anfänglich weiches Einsetzen bei (29) etwas größeren Amplituden hart auf noch größere Amplituden überspringen, überhaupt bei kleinen Schwingungsamplituden ($U_g =$ einige Volt) ein sehr unregelmäßiges Verhalten eintreten, weil sich alle Unregelmäßigkeiten in der Gitterstromkennlinie mit umgekehrtem Vorzeichen auf die Anodenstromkennlinie übertragen.

Dieser Einfluß des Gitterstromes beruht allein auf den inneren Eigenschaften der Röhre, ist unabhängig von den Eigenschaften der äußeren Schaltung.

β) Der zweite Einfluß des Gitterstromes beruht im Gegensatz dazu in seiner dämpfenden Wirkung auf den äußeren Gitterstromkreis. Der Gitterstrom wirkt für den Wechselstrom wie ein Ohmscher Widerstand $R_g = 1/S_g$, wobei $S_g = \frac{I_g}{U_g}$ die mittlere Steilheit der Gitterstromkennlinie ist. Dieser innere Röhrenwiderstand R_g läßt die Gitterwechselspannung U_g zusammensinken, um so mehr, je höherohmig der äußere Widerstand R_a der Schaltung, von der Röhre aus gesehen, ist (vgl. Bd. II § 28a und § 37). Er verkleinert dadurch den Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} und im allgemeinen auch den wirksamen äußeren Anodenwiderstand R_a . Beides wirkt dämpfend auf die selbsterregten Schwingungen, um so mehr, je kleiner R_g , d. h. je größer S_g ist. Ändert sich nun die mittlere Steilheit S_g in unregelmäßiger Weise mit der Amplitude der Schwingungen, so können dadurch dieselben Unregelmäßigkeiten in der Selbsterregung hervorgerufen werden, wie sie oben in (29) beschrieben sind. Bei schwach negativer Gittervorspannung ist z. B. der Gitterstrom und damit auch S_g für sehr kleine Amplituden null. Die

Schwingungen setzen bei loser Rückkopplung leicht ein, werden dann aber im Anwachsen abgebremst, sobald bei größerer Schwingungsamplitude ein Gitterstrom einsetzt. Der Schwingungseinsatz bleibt also weich, der stationäre Zustand stabil, bei Vergrößerung oder Verkleinerung der Rückkopplung ändert sich die Amplitude dieser entsprechend. Bei größeren Gitterspannungen biegt die Gitterstromkennlinie aber um, infolge von Sekundärelektronen kann sie sogar abwärts gerichtet sein, der Gitterstrom sogar negativ werden. Dadurch wird S_g bei größeren Amplituden kleiner; die dämpfende Wirkung hört auf und die Amplituden wachsen infolgedessen von selbst weiter an. Es tritt eine Instabilität, ein Sprung in der Amplitude der selbsterregten Schwingungen ein. — Wählt man umgekehrt die (positive) Gittervorspannung so, daß der Ruhepunkt an einer steilen Stelle der Gitterkennlinie liegt, so werden kleine Schwingungen wegen des großen S_g zunächst stark gedämpft. Man muß die Rückkopplung kräftig anziehen, damit überhaupt Schwingungen einsetzen. Sind auf diese Weise aber einmal etwas größere Schwingungen entstanden, so vermindert sich S_g und die Schwingungen wachsen weiter von selbst an. Auch auf diese Weise kann an einer Stelle, wo die Schwingungen sonst weich einsetzen, ein harter Schwingungseinsatz entstehen. Im Gegensatz zu dem ersten Einfluß kann man diesen Einfluß des Gitterstroms dadurch praktisch zu null machen, daß man das wirk-same R_g der Schaltung hinreichend klein gegenüber $R_g = 1/S_g$ der Röhre macht. Umgekehrt sind alle Schaltungen mit großem R_g in besonders hohem Maße gitterstromempfindlich.

e) Künstliche Amplitudenbegrenzung. Heizt man eine Röhre absichtlich sehr schwach, so werden die anwachsenden Amplituden durch die Strombegrenzung abgebremst, die bei voller Aussteuerung bis zur Sättigung sehr plötzlich und stark einsetzt. Freilich ändert sich dann die selbsterregte Amplitude ebenso stark mit der Heizung wie der Sättigungsstrom J_s (vgl. Bd. I § 3). Bei normaler Heizung liegt die Sättigung bei neueren Röhren meist sehr hoch, so daß dann nach Satz (28) eine Strombegrenzung kaum durchführbar ist. Man muß eine

Spannungsbegrenzung anwenden. Dazu müssen sich die Amplituden immer wenigstens so weit aufschaukeln, daß $U_g > (-U_g)$ wird, ein Gitterstrom einsetzt. Wählt man R_g so groß wie beim Kraftverstärker, bei dem es bei der maximal zulässigen Aussteuerung $U_g = U_g$ auf eine möglichst große Spannungsausnutzung $h = \frac{U_g}{U_g}$ ankommt, so ist bei $U_g > U_g$ auch bald der überspannte Zustand erreicht. Ist aber R_g wesentlich kleiner, so tritt der überspannte Zustand erst bei viel größeren Amplituden ein. Man vermeidet aber möglichst die Amplitudenbegrenzung durch den überspannten Zustand, weil mit dem dabei eintretenden starken Gitterstrom meist auch starke Frequenzschwankungen, große Stromverzerrungen und sonstige Unregelmäßigkeiten verbunden sind. Dies geschieht am einfachsten dadurch, daß man durch einen hohen Schaltungswiderstand R_g (z. B. einen hochohmigen Spannungsteiler $R_{gk} \parallel R_{gk}$ in Bild 12—16) den Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} sehr gitterstromempfindlich macht. Ist R_g an sich zu klein, so schaltet man einfach einen hohen Ohmschen Widerstand, z. B. 10^6 Ohm in die Gitterzuleitung. Dieser hat gar keine Wirkung, solange kein Gitterstrom fließt (sofern die natürlichen Kapazitäten nicht zu berücksichtigen sind!). Sobald aber ein Gitterstrom einsetzt, sinkt die Gitterspannung U_g stark ab, bei $R_g = \frac{1}{S_g}$ auf die Hälfte (bei phasenreinem R_g).

Das bedeutet, daß auch der Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = -\frac{U_g}{U_a}$ auf die Hälfte sinken würde, so daß die Schwingungen nicht weiter anwachsen. Bei sehr kleiner oder gar keiner negativen Gittervorspannung erhält man so auch bei ungenauer Einstellung von \mathfrak{R} immer nur sehr kleine selbstangeregte Amplituden. Bei größerer negativer Gittervorspannung U_g tritt die Begrenzung durch R_g erst ein, wenn $U_g = U_g$ geworden ist. Diese durch U_g beliebig groß einstellbare Amplitude erregt sich dann praktisch. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß die Gitterspannung an der Röhre und damit auch der durch sie gesteuerte Anodenstrom stark verzerrt wird, weil durch den Gitterstrom

nur die ins Positive schwingenden Spitzen der zugeführten Wechselspannung abgeschnitten werden (vgl. Bd. II § 39 Bild 125). Bei induktivem R_g tritt außerdem ein unangenehmer „Gitterstoß“ auf (vgl. dort Bild 126).

Man kann diese Verzerrungen vermeiden, wenn man in die Gitterzuleitung einen hohen Ohmschen Widerstand R legt, der für Wechselstrom durch einen Kondensator C überbrückt ist (vgl. Bild 23). Es ist dies die sogenannte Audionschaltung, deren Gleichrichterwirkung in

Teil IV näher besprochen wird. Die Wechselspannung U_g wirkt bei beliebiger Größe über den Kondensator C praktisch ungeschwächt und unverzerrt auf das Gitter ein. R_g wird bei hinreichend großem C nicht verändert.

Es tritt aber gleichzeitig eine Gleichrichterwirkung ein, und der so erzeugte Gittergleich-

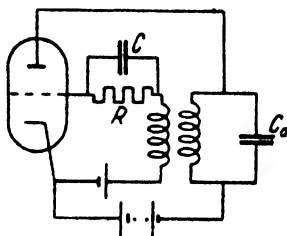


Bild 23. Amplitudenbegrenzung durch Audionschaltung.

strom ΔJ_g ruft in dem Widerstande R einen Spannungsabfall $-\Delta U_g = \Delta J_g R$ hervor, der das Gitter negativ auflädt. Dabei bleibt ΔU_g immer kleiner als die Amplitude U_g der Wechselspannung, aber bei großem R ist im stationären Zustande sehr nahe $-\Delta U_g = U_g$. Durch diese automatische Vergrößerung der negativen Gittervorspannung wird stets die mittlere Steilheit S_m verkleinert und so die Amplitude der selbsterregten Schwingungen fast ohne Verzerrungen begrenzt und stabilisiert. Bei festerer Rückkopplung verlagert sich nur der Schwingungsmittelpunkt weiter ins Negative, ohne daß sich die Amplitude wesentlich erhöht.

Diese Art der Amplitudenbegrenzung ähnelt der in Teil V zu besprechenden Schwundregelung bei Rundfunkempfängern, bei der auch durch eine Verlagerung der Gittervorspannung infolge einer Gleichrichterwirkung trotz stark veränderlicher Eingangsspannung eine fast konstante Ausgangsamplitude hergestellt wird. — Ähnlich, nur etwas schwächer wie die beim

Audion verwandte Gittergleichrichtung, wirkt die Verlagerung der Gittervorspannung durch die Anodengleichrichtung, wie sie im Anschluß an Bild 9 beschrieben wurde. Der dort durch einen Kondensator überbrückte Widerstand R_g entspricht der C, R-Schaltung beim Audion.

Bei der Audionschaltung (und auch bei der Anodengleichrichtung) können bei ungeschickter Wahl der Verhältnisse, insbesondere bei unnötig starker Rückkopplung sehr störende Erscheinungen auftreten. Macht man den Kondensator C zu groß, so ist eine gewisse Zeit erforderlich, bis er sich durch den schwachen, gleichgerichteten Gitterstrom ΔJ_g auf $\Delta U_g = -U_g$ aufgeladen hat. Bei zu starker Rückkopplung wachsen dann die Schwingungen zunächst rasch und weit über die beabsichtigten Amplituden an, weil ΔU_g zunächst noch klein und daher unwirksam ist. Mit wachsender negativer Vorspannung ΔU_g können sich dann die zu großen Amplituden nicht länger halten. Die Schwingungen reißen ab und zwar meist ganz hart und plötzlich, weil ja bei großer negativer Gittervorspannung ΔU_g kleinere Amplituden U_g den Anodenstrom überhaupt nicht mehr aussteuern (vgl. z. B. im Reißdiagramm Bild 21 die Rückkopplung 8). Es tritt dann eine kleine Pause ein, während der die Schwingungen erloschen sind und überhaupt der ganze Anodenstrom völlig null ist. Während dieser Pause entlädt sich der Kondensator C über den Widerstand R. Dadurch vermindert sich die negative Vorspannung ΔU_g des Gitters, der Ruhepunkt auf der Kennlinie wandert nach rechts und erreicht bald ein Gebiet mit einer für den Schwingungseinsatz ausreichenden Steilheit. Dann setzen die Schwingungen von neuem hart und kräftig ein und der Vorgang wiederholt sich abermals. Es tritt so eine „*intermittierende Selbsterregung*“ ein, eine stationäre selbsterregte Amplitude wird überhaupt nicht erreicht.

Die Periodendauer dieses Vorgangs wird der Größenordnung nach durch die Zeitkonstante $T = CR$ bestimmt. Diese ist z. B. bei $C = 10^{-3} \mu F = 900 \text{ cm}$ und $R = 1 \text{ Megohm}$: $T = 10^{-3} \cdot 10^6 = 10^{-3} \text{ sec}$. Man hört dann z. B. bei Selbsterregung von Hochfrequenz einen zwitschernden Ton in der Höhe von etwa

1000 Hertz. Im einzelnen ist dieser Ton natürlich noch von all den Faktoren abhängig, die auf das Anschwellen und Abnehmen der Schwingungen (z. B. Rückkopplungsfaktor, Dämpfung) und auf den Gitterstrom (z. B. überspannter Zustand, Größe von R_a) von Einfluß sind.

Macht man den Widerstand R kleiner, so wird der Ton höher. Zugleich vermindert sich aber auch die negative Aufladung $-\Delta U_g$ des Gitters und bald wird diese so gering, daß die Schwingungen überhaupt nicht mehr abreißen, also eine normale dauernde Schwingung entsteht. Auch wenn man den Kondensator C oder die Rückkopplung verkleinert, hört das Abreißen bald auf. Denn dann vollzieht sich die negative Aufladung des Kondensators C gleichzeitig mit dem Anwachsen der Schwingungen, weil dies bei der schwächeren Rückkopplung langsamer vor sich geht. Dadurch werden die Schwingungen schon beim Anwachsen selbst am weiteren Anwachsen verhindert und es stellt sich ein stationärer Zustand ohne Abreißen ein. Periodisches Abreißen tritt nur ein, wenn die Schwingungen zunächst schnell, ohne wesentliche Aufladung des Kondensators über den möglichen stationären Zustand hinaus anwachsen, sich dort aber bei nachfolgender negativer Aufladung des Kondensators nicht mehr halten können.

Macht man C und R extrem groß, z. B. $1 \mu F$ und 10^8 Ohm , so dauern die stromlosen Pausen sehr lange, etwa 100 sec, und sind an gewöhnlichen Zeigerinstrumenten zu verfolgen. Ein Strommesser für den Anodenstrom steht dann in den langen Pausen völlig auf null. Am Ende der Pausen steigt er ganz langsam ein wenig an, bis dann plötzlich die Schwingungen hart einsetzen. Das zeigt sich an einem ruckartigen Anstoß des Zeigers. Meist kommt es gar nicht zu einem größeren Ausschlag, weil die Schwingungen schon wieder abgerissen sind, bevor der Zeiger einen größeren Ausschlag annimmt.

Je kleiner man den Kondensator C_a des Anodenschwingungskreises macht, desto höher ist die Frequenz der selbsterregten Schwingungen und desto größer wird $R_a = \frac{L_a}{C_a R_a}$, desto schneller

also bei gegebener Rückkopplung \mathfrak{R} das Aufschaukeln. Macht man $C_a = 0$, so springt der Anodenstrom am Schluß der Pause ohne Schwingungen aperiodisch äußerst schnell auf seinen hohen Wert, um dann sofort nach der, bei kleinem C auch sehr rasch erfolgenden, negativen Aufladung des Kondensators C wieder auf null herabzuspringen. Es sind dies dieselben „Kippeschwingungen“, die in § 10 Bild 46 und 47 dargestellt sind und die auch technisch verwandt werden.

§ 7. Die Frequenz selbsterregter Schwingungen und ihre Stabilität.

a) Die Konstanz der Frequenz. Eine der technisch wichtigsten Eigenschaften der Selbsterregung besteht darin, daß man die Frequenz der sich erregenden Wechselströme durch geeignete Wahl der Induktivitäten und Kapazitäten beliebig einstellen kann. Es macht keine Schwierigkeiten, durch eine große Eisendrossel L von 1000 Hy und Kondensatoren C von

1000 μF eine Kreisfrequenz $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1$, d. h. eine Schwin-

gungsdauer von $2\pi = 6,28$ sec herzustellen, so daß man das langsame Hin- und Herwechseln des Stromes an einem Zeigerinstrumente ohne weiteres verfolgen kann. Umgekehrt kann man durch entsprechend kleine Induktivitäten und Kapazitäten ohne alle Schwierigkeiten Frequenzen von 10^7 Hertz erzeugen und mit besonderen Anordnungen noch 10^8 bis 10^{10} Hertz herstellen (vgl. § 8 und 11). Alle Sender der drahtlosen Telegraphie erzeugen ihre Hochfrequenz durch rückgekoppelte Elektronenröhren und zwar mit einer Regelmäßigkeit und Konstanz der Frequenz, wie sie früher nie für möglich gehalten wäre. Für Rundfunksender ist eine Schwankung von höchstens ± 50 Hertz zulässig. Das ist bei einer Betriebsfrequenz von 10^6 Hertz ($\lambda = 300$ m) eine Genauigkeit von $\pm 1/20000$. Gute Sender erreichen aber eine wesentlich höhere Konstanz. In der physikalisch-technischen Reichsanstalt sind mehrere Sender in Betrieb, deren Schwankungen $\pm 1 \cdot 10^{-8}$ betragen und während eines

ganzen Jahres nur Abweichungen von $\pm 2 \cdot 10^{-8}$ ergaben. Durch synchrone Frequenzerniedrigung (vgl. § 10 Ende) werden von diesen Sendern Uhren mit der gleichen Genauigkeit (d. h. 1/1000 sec am Tag) betrieben. Diese ist ebenso groß wie die der astronomischen Zeitmessung und man kann so prüfen, ob die Umdrehung der Erde so gleichmäßig verläuft, wie die Astronomen es annehmen. Diese ungeheuer große Genauigkeit verlangt natürlich besondere Maßnahmen. An Stelle eines elektrischen Schwingungskreises verwendet man die viel schwächer gedämpften mechanischen Eigenschwingungen piezoelektrischer Quarzstäbe (vgl. § 5d). Der Lufteinfluß wird durch Einbringen ins Vakuum, der Temperatureinfluß künstlich durch einen Thermostaten beseitigt, außerdem durch Wahl einer solchen Form und Schnittrichtung der Quarzstäbe, daß der teils positive, teils negative Temperaturkoeffizient möglichst gerade null wird.

Ohne diese außergewöhnlichen Hilfsmittel und bei Verwendung normaler elektrischer Schwingungskreise verursachen Temperaturschwankungen von 10° etwa Frequenzschwankungen von 10^{-8} der Sollfrequenz. Wesentlich störender sind meistens die Schwankungen der Betriebsgrößen: Heizung, Gitter- und Anodenspannung. Diese Gleichstromgrößen können nach dem Überlagerungsgesetz (vgl. Bd. I § 26) bei linearen Beziehungen überhaupt keinen Einfluß auf den Wechselstrom ausüben. Bei nahezu linearen Beziehungen und fast sinusförmigen Schwingungen beeinflussen sie in erster Linie die Amplitudenbegrenzung der selbsterregten Schwingungen, die ja nach Satz (21) auf einem nichtlinearen Vorgang beruhen muß. Änderungen der Heizung ändern die Steilheit der Kennlinie, Änderungen der Gitter- und Anodenspannung verlagern den Arbeitspunkt auf der Kennlinie und ändern dadurch ebenfalls die Steilheit der Kennlinie. Bei reiner Strombegrenzung muß sich dadurch die Amplitude der selbsterregten Schwingungen solange vergrößern oder verkleinern, bis die alte, für den stationären Zustand erforderliche Steilheit wieder erreicht ist. Da sich hierbei also im stationären Zustand nichts ändert, kann bei einer Strombegrenzung auch keine Änderung der Frequenz eintreten. — Bei der Spannungs-

begrenzung kann der erste Einfluß des Gitterstromes, die Änderung der Anodenstromkennlinie durch Verminderung des Emissionsstromes um den Gitterstrom, ebensowenig einen Einfluß auf die Frequenz haben, solange Gitter- und Anodenwechselspannung in Phase sind, der Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = -\frac{u_g}{u_a}$ phasenrein ist. Andernfalls ist mit der Gitterspannung auch der Gitterstrom phasenverschoben und überträgt diese Phasenverschiebung auch auf den Anodenstrom. Jede Phasenänderung bedingt aber zwangsläufig eine Frequenzänderung, da ja im stationären Zustand die Vektorgleichung $\mathfrak{R} \mathfrak{B} = 1$ wieder phasenrichtig sein muß. — Viel stärker frequenzändernd wirkt aber in den meisten Fällen der zweite Einfluß des Gitterstromes auf die äußere Schaltung. Der mit der Amplitude veränderliche innere Gitterwiderstand $R_g = 1/S_g$ begrenzt durch seine Änderung nicht nur die Amplitude der Selbsterregung (vgl. § 6c), sondern bedingt durch seine Änderung gleichzeitig auch eine Änderung der Phase der äußeren Schaltungsteile \mathfrak{R} , \mathfrak{B} , bzw. \mathfrak{R}_a . Diese bestehen ja im einzelnen meistens aus Blindwiderständen, und diese werden durch die Änderung eines Wirkwiderstandes R_g oft mehr der Phase als der Amplitude nach geändert.

(30) *Die Schwankungen in der Frequenz der selbsterregten Schwingungen bei Schwankungen der Betriebsspannungen haben meistens in erster Linie ihre Ursache in der Einwirkung des Gitterstromes auf die äußeren Schaltungsteile.*

Man beachte, daß der Gitterstrom nicht nur von der Gitterspannung, sondern auch von der Anodenspannung abhängt, besonders stark im überspannten Zustand. Sind beide Spannungen nicht phasengleich, so ist auch S_g nicht mehr phasengleich mit u_g , also der innere Gitterwiderstand $R_g = \frac{u_g}{S_g}$ nicht mehr phasenrein.

Bei starken Verzerrungen werden alle diese nur für sinusförmige Ströme geltenden Vektorrechnungen ungenau. Das erkennt man am besten, wenn man die Verhältnisse bei extrem

starken Verzerrungen betrachtet, den sogenannten „Kipp-schwingungen“ (vgl. § 10). Bei diesen bewirkt eine Änderung der Betriebsspannungen meist in erster Linie eine Änderung der Frequenz, während sich die Amplitude nur wenig ändert, also gerade umgekehrt wie bei den Sinusschwingungen. Man muß also starke Verzerrungen, einen Übergang zu Kippschwingungen, vermeiden, wenn man auf unveränderliche Frequenz Wert legt.

Zusammenfassend kann man etwa folgendes empfehlen:

1. Man mache die Rückkopplung möglichst lose, denn sonst muß eine zu starke Amplitudenbegrenzung mit entsprechend starken Phasenänderungen und Verzerrungen eintreten.

2. Man mache die Rückkopplung möglichst phasenrein.

3. Man verwende einen möglichst schwach gedämpften Schwingungskreis zur Frequenzhaltung. Denn eine Phasenänderung aus der Resonanz von 0 auf φ bedingt eine Frequenz-

änderung $\frac{2 \Delta f}{f_r} = v = \frac{\tan \varphi}{\rho}$, die um so kleiner ist, je größer die Resonanzschärfe ρ des Schwingungskreises ist.

4. Man mache den wirksamen Anodenkreis-Widerstand R_a klein zur Vermeidung des überspannten Zustandes.

5. Man verwende eine künstliche Amplitudenbegrenzung durch einen hohen Ohmschen Widerstand in der Gitterzuleitung mit oder ohne überbrückenden Kondensator. Denn dadurch wird der Gitterstrom einfluß auf die Amplitude groß, auf die Phase aber gering.

Bei Einhaltung dieser Bedingungen läßt sich der Einfluß schwankender Betriebsspannungen unschwer bis auf die Größe des Temperatureinflusses herabdrücken, die Frequenz also auf etwa 10^{-4} genau konstant halten. — Natürlich darf man dabei die wirksamen Widerstände nicht etwa durch Anschalten eines veränderlichen Verbraucherwiderstandes ändern. Will man eine veränderliche Leistung entnehmen, so muß dies dadurch geschehen, daß die selbsterregte Wechselspannung das negativ vorgespannte Gitter einer Verstärkerröhre leistungslos steuert und von der Anodenseite dieser Röhre die Leistung abgenommen

wird. Bei hohen Ansprüchen muß man dabei eine Schirmgitterröhre oder eine Neutrodynschaltung (vgl. Bd. II § 30) verwenden, weil sonst der Verbrauchskreis über die natürliche Gitter-Anodenkapazität der Verstärkerröhre auf die erste Röhre zurückwirken würde.

b) Zwei nichtgekoppelte Schwingungskreise, jeder für sich rückgekoppelt. Bei der normalen Schaltung mit einem Parallelschwingungskreis als \mathfrak{H}_a (vgl. z. B. Bild 3) erregt sich bei phasenreiner Rückkopplung die Eigenfrequenz dieses Kreises. Ändert man diese stetig, etwa durch einen Drehkondensator, so ändert sich augenblicklich auch die sich erregende Frequenz

in genau derselben Weise mit. Es gibt hier nur eine Möglichkeit der Selbsterregung, und deren Frequenz ist vollkommen stabil.

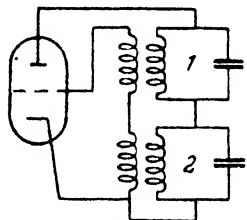


Bild 24. Zwei nicht gekoppelte Schwingungskreise, jeder für sich rückgekoppelt.

Wesentlich anders liegen die Verhältnisse, wenn zwei Möglichkeiten zur Selbsterregung vorhanden sind, die miteinander in Wettstreit treten.

Ein besonders übersichtliches Beispiel ist die in Bild 24 gezeichnete Schaltung. Hier gibt es zwei Frequenzen, die sich erregen können, nämlich einerseits die Resonanzfrequenz des Kreises 1, wobei der anders abgestimmte Kreis 2 praktisch unwirksam bleibt, weil er sich nicht durch Resonanz aufschauelt, andererseits die Resonanzfrequenz des Kreises 2, wobei Kreis 1 praktisch unwirksam bleibt. Es sind hier zwei Fälle zu unterscheiden.

a) Die beiden Eigenfrequenzen f_1 und f_2 sind von derselben Größenordnung. Sie unterscheiden sich nicht mehr als etwa 1 : 4. Es sind also entweder beide hochfrequent oder beide niederfrequent. Dann erregt sich praktisch fast stets nur eine der beiden Eigenfrequenzen. Wenn man den Anodenstrom einschaltet, so hört man bei Tonfrequenz in einem eingeschalteten Telephon zwar manchmal, nämlich bei geeigneten sehr losen Rückkopplungen, deutlich, daß sich im ersten Anfang beide

Frequenzen zugleich erregen. Aber nach meist sehr kurzer Zeit bleibt dann nur eine der beiden Frequenzen übrig, und zwar diejenige, die sich schneller aufschauelt, das ist diejenige, die eine stärkere Rückkopplung, eine geringere Dämpfung oder eine höhere Frequenz besitzt. Denn sobald die eine Schwingung so weit angewachsen ist, daß die Röhre voll ausgesteuert wird (Strombegrenzung) oder der überspannte Zustand eintritt (Spannungsbegrenzung), liefert die Röhre für die andere Schwingung keine Energie mehr, weil ja ein weiteres zusätzliches Aussteuern der Röhre dann nichts mehr bringt. Die zweite schwächere Schwingung wird dann von der ersten stärkeren totgemacht. Ja, man kann sogar, wenn die erste Schwingung sich einmal bei fester Rückkopplung voll erregt hat, nachträglich ihre Rückkopplung wesentlich loser oder die der zweiten Schwingung wesentlich fester machen, ohne daß die erste, bestehende Schwingung aufhört. Erst wenn ein gewisses Maß überschritten wird, *springt schließlich die Schwingung ganz plötzlich von der ersten auf die des zweiten Kreises um.* Mit dem Umschlagen der Frequenz verschwindet auch der starke Strom im Schwingungskreis 1 und tritt statt dessen in dem vorher fast stromlosen Kreise 2 auf. Hat so der Kreis 2 die Oberhand gewonnen, so kann man umgekehrt die Selbsterregungsbedingungen für ihn sehr viel ungünstiger, oder für Kreis 1 sehr viel günstiger gestalten, ehe die Schwingung wieder auf Kreis 1 zurückspringt. Besitzt freilich eine Schwingung nur die Herrschaft, weil sie einmal da ist, während die Selbsterregungsbedingungen für die andere Schwingung günstiger liegen, so ist der Zustand ziemlich labil. Man braucht nur kurzzeitig den Strom aus- und wieder einzuschalten oder sonst kurzzeitig irgend eine Störung der vorhandenen Schwingung vorzunehmen, um der innerlich bevorrechtigten, d. h. der mit dem schnelleren Wachstum begabten Schwingung zum Siege zu verhelfen.

β) Die beiden Eigenfrequenzen f_1 und f_2 sind von verschiedener Größenordnung. Es ist z. B. die eine hochfrequent, die andere niederfrequent. Dann hat im allgemeinen die hochfrequente Schwingung die Oberhand, weil sie sich in-

folge ihrer hohen Frequenz schneller aufschaukelt. Ist ihre Amplitude so groß, daß sie die Röhre voll aussteuert, so kann sich die niederfrequente Schwingung meist gar nicht erregen. Ist aber die hochfrequente Rückkopplung wesentlich kleiner, so daß sich die hochfrequente Schwingung nur schwach erregt, während die niederfrequente Rückkopplung groß ist, so erregt sich gleichzeitig auch die letztere. Für sie ist dann statt der normalen Kennlinie eine „Pseudokennlinie“ maßgebend, die den Zusammenhang des mittleren Anodenstromes von der mittleren Gitterspannung beim Bestehen der hochfrequenten Schwingungen darstellt (vgl. § 9b). Diese Pseudokennlinie verläuft im allgemeinen wesentlich flacher als die normale Kennlinie, daher muß man beim Bestehen der Hochfrequenz zur Selbsterregung der Niederfrequenz eine stärkere Rückkopplung anwenden als sonst, oder man erhält bei derselben Rückkopplung eine wesentlich schwächere niederfrequente Erregung. Doch kann in gewissen Bereichen, besonders im unteren und bei Sättigung im oberen Knick der Kennlinie oder nahe den instabilen Springbereichen im Reißdiagramm der hochfrequenten Schwingung die Pseudokennlinie auch steiler verlaufen, also das Einsetzen niederfrequenter Schwingungen durch das Vorhandensein hochfrequenter Schwingungen begünstigt werden.

Die Wirkung der niederfrequenten Schwingung auf die hochfrequente ist im wesentlichen dieselbe, als ob man ähnlich wie bei der Aufnahme des Reißdiagramms (vgl. § 6b) durch äußere Änderung der Gitter- und Anodengleichspannung den Arbeitspunkt auf der Kennlinie periodisch verlagern würde. Die hochfrequente Schwingung erregt sich in ungünstigen Arbeitspunkten schwächer als in günstigen, wird also im Rythmus der Niederfrequenz „moduliert“. Bei großer niederfrequenter Amplitude und besonders bei einer Verlagerung weit ins Negative setzt die hochfrequente Schwingung oft zeitweise ganz aus. Vgl. Bild 25. Das hat zur Folge, daß die einzelnen hochfrequenten Wellenzüge nicht mehr untereinander kohärent sind, der eine nicht die phasenrichtige Folge des anderen ist, sondern in einer willkürlichen Phase von neuem zu schwingen anfängt. Beim

Überlagerungsempfang ergibt dann die hochfrequente Schwingung keinen Ton, sondern ein unregelmäßiges Rauschen. Dieselben Erscheinungen treten auch beim Pendelrückkopplungsempfänger auf und werden dort in § 19a näher besprochen werden.

Die hier geschilderten Erscheinungen gelten ganz allgemein für den Fall, daß die äußere Schaltung zwei oder auch noch mehr verschiedenen Frequenzen die Möglichkeit zur Selbsterregung gibt. Die in Bild 24 gezeichnete Schaltung ist nur als ein besonders leicht zu durchschauendes Beispiel zu betrachten. Ein anderes

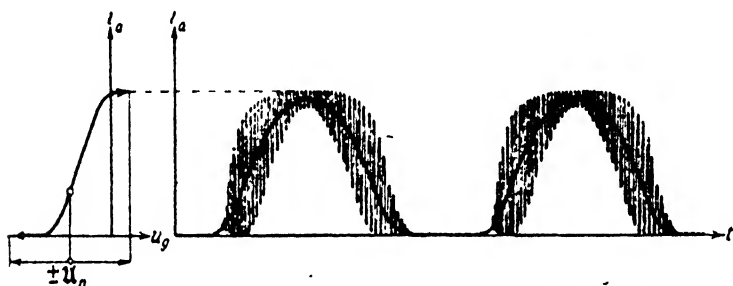


Bild 25. Gleichzeitige Selbsterregung einer (zeitweise aussetzenden) hochfrequenten und einer niederfrequenten Schwingung.

praktisch wichtiges Beispiel wird später unter c) α) besprochen. — Bei verwickelteren Schaltungen ist es oft sehr schwer zu übersehen, wie viele und welche Frequenzen für die Selbsterregung in Betracht zu ziehen sind. Besonders vergißt man leicht die Wirkung der natürlichen, äußerlich als Schaltelemente gar nicht vorhandenen Kapazitäten, die in Verbindung mit den Induktivitäten von Spulen oder sogar schon von Zuleitungsdrähten (für ganz hohe Frequenzen) zur Selbsterregung neigende Schwingungskreise bilden können. Auf diese Weise entstehen oft unbeabsichtigt „wilde Schwingungen“ meist sehr hochfrequenten Art, die man manchmal gar nicht leicht als solche erkennt. Sie stören die beabsichtigte Schwingung oder auch eine sonstige beabsichtigte Wirkung meist sehr erheblich. Näheres siehe § 8.

c) Zwei gekoppelte Schwingungskreise mit einer gemeinsamen Rückkopplung.

α) Primäre Rückkopplung. Von besonderem praktischen Interesse ist der Fall, daß im Anodenkreise ein Schwingungskreis 1 liegt, der auf das Gitter rückgekoppelt ist und an dem außerdem

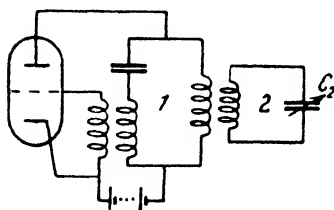


Bild 26. Zwei gekoppelte Schwingungskreise mit primärer Rückkopplung.

noch ein zweiter Schwingungskreis 2 angekoppelt ist (Bild 26). Z. B. will man die im Erregerkreis 1 entstehenden Schwingungen auf einen Verbraucherkreis 2, etwa eine Antenne übertragen. Ein solches System aus zwei gekoppelten Schwingungskreisen hat bekanntlich zwei Eigenschwingungen, die beiden *Koppelfrequenzen*“ f_t

und f_h , von denen die eine stets oberhalb der höheren, die andere stets unterhalb der tieferen der beiden Eigenfrequenzen f_1 und f_2 der ungekoppelten Kreise liegt und die um so mehr von diesen abweichen, je fester die Kopplung ist (Bild 27).



Bild 27. Zusammenhang zwischen den Eigenfrequenzen f_1 und f_2 und den Koppelfrequenzen f_t und f_h .

Praktisch von besonderer Wichtigkeit ist der Fall, daß es sich um zwei ziemlich lose miteinander gekoppelte Hochfrequenzkreise handelt, die nahezu aufeinander abgestimmt sind. Dann sind auch die beiden Koppelfrequenzen f_t und f_h so nahe benachbart, daß der oben unter a) α) beschriebene Fall vorliegt und sich immer nur eine von beiden Frequenzen erregt und zwar diejenige, für die die Selbsterregungsbedingungen günstiger sind. Das ist die der Eigenfrequenz f_1 benachbarte Koppelfrequenz. Denn bei dieser fließt im Kreis 1 ein starker, im Kreis 2 ein

schwacher Strom, während bei der Selbsterregung der anderen, f_2 benachbarten Koppelfrequenz umgekehrt in f_2 ein starker und in f_1 ein schwacher Strom fließt. Da der Strom im Kreise 1 die Rückkopplung, die Erzeugung der steuernden Gitterspannung bewirkt, sind die Rückkopplungsbedingungen natürlich günstiger, wenn Kreis 1 den starken Strom führt. Praktisch will man aber meist einen möglichst großen Strom im Kreis 2 haben, z. B. wenn dieser aus der zu erregenden Antenne besteht. Versucht man dann durch Änderung der Antennenabstimmung empirisch den größten Antennenstrom einzustellen, so treten sehr merkwürdige „Zieherscheinungen“ ein. Immer wenn man sich einem günstigen Zustand mit starkem Antennenstrom nähert, springt plötzlich

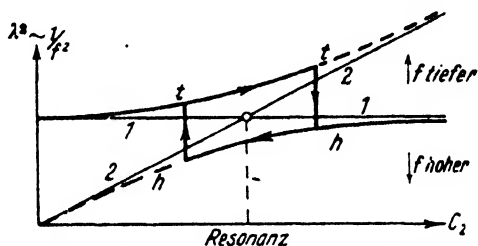


Bild 28. Koppelfrequenzen t , h und Eigenfrequenzen 1, 2 in Abhängigkeit von C_2 in Bild 26.

die Frequenz auf die andere Koppelfrequenz über und man erhält wieder einen ungünstigen Zustand mit großem Strom in Kreis 1 und kleinem Strom in Kreis 2. Die Erklärung dafür gibt Bild 28. In diesem ist als Abszisse die Größe des Abstimmkondensators C_2 aufgetragen, als Ordinate das Quadrat der reziproken Frequenz. Dies liefert für Kreis 2 gemäß der Formel

$$\lambda_2^2 = \frac{c^2}{f_2^2} = (2\pi c)^2 L_2 C_2 = \text{const} \cdot C_2$$

eine vom Nullpunkt aus schräg ansteigende Gerade 2, 2, für Kreis 1 eine horizontale Gerade 1, 1, da ja dessen Eigenfrequenz durch Ändern von C_2 nicht geändert wird. Für die beiden Koppelfrequenzen t und h , die immer oberhalb, bzw. unterhalb

von 1. und 2. liegen, ergeben sich dann für eine bestimmte Koppelung die gezeichneten Kurven t , t und h , h . Geht man von kleiner Kapazität C_2 aus, so erregt sich zunächst die Frequenz t , die für $C_2 = 0$ mit 1 zusammenfällt, mit wachsendem C_2 aber immer mehr von 1 abweicht. Oberhalb der Resonanz fällt t immer mehr mit 2 zusammen, so daß der starke Strom immer mehr von Kreis 1 auf Kreis 2 übergeht. Vergrößert man aber C_2 noch weiter, so springt ganz plötzlich die Frequenz von t auf h über und der starke Strom fließt wieder in 1. Denn oberhalb der Resonanz ist h die 1 benachbarte Frequenz, für die also die Selbsterregungsbedingungen günstiger liegen. Verkleinert man jetzt wieder C_2 , so bleibt die einmal vorhandene Koppelfrequenz h solange bestehen, bis die Erregungsbedingungen für die Frequenz t , die hier ja wesentlich näher an 1 liegt, soviel günstiger werden, daß wieder ein Sprung von h auf t erfolgt mit einem entsprechenden Umwechseln des Stromes von 2 auf 1. Schon vor dem Sprung hält sich die Frequenz nur deshalb, weil sie einmal da ist. Wenn man eine größere Störung vornimmt, z. B. den Strom in 1 oder 2 kurzzeitig unterbricht, wie das beim Tasten eines Telegraphiesenders erforderlich ist, erfolgt der Übergang stets auf die sich bevorzugt erregende, f_1 benachbarte Frequenz, für die die Stromverteilung ungünstig ist.

β) Sekundäre Rückkopplung. Erfolgt die Rückkopplung auf das Gitter nicht von dem im Anodenkreis liegenden Kreis 1,

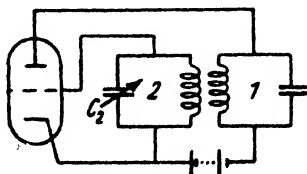


Bild 29. Zwei gekoppelte Kreise mit sekundärer Rückkopplung.

sondern von dem damit gekoppelten Kreis 2 aus, etwa so, wie dies in Bild 29 dargestellt ist, so liegen die Verhältnisse durchaus anders. Betrachtet man wieder das Verhalten bei einer stetigen Änderung von C_2 , so hat man zunächst für $C_2 = 0$ die normale Selbsterregungs-

schaltung des Schwingungskreises 1 mit transformatorischer Rückkopplung, wie sie z. B. in Bild 3 beschrieben war. Selbsterregung ist nur bei „richtiger“ Polung des Transformators

möglich. Vergrößert man jetzt C_2 , so erhöht sich zunächst im wesentlichen nur die Spannung am Kondensator C_2 infolge Annäherung an die Resonanz. Das bedeutet nur eine Erhöhung der Gitterspannung, also des Rückkopplungsfaktors \mathcal{R} . Man kann so auch bei sehr loser Kopplung beider Kreise ein recht großes \mathcal{R} herstellen, da die Spannung am Kondensator und damit auch \mathcal{R} im Resonanzfall ρ (≈ 100)-mal größer wird als für $C_2 = 0$. Die Erniedrigung der Frequenz, die Abweichung der sich erregenden tiefen Koppelfrequenz f_t von der Eigenfrequenz f_1 ist bei loser Kopplung beider Kreise ganz gering. Steigert man C_2 noch weiter, so daß die Resonanzlage $f_2 = f_1$ überschritten wird, so setzt die Selbsterregung bei loser Kopplung vollständig aus. Denn beim Durchgang durch die Resonanz ändert sich die Phase der Spannung an C_2 um nahezu 180° . Die Rückkopplung wird negativ, etwaige Schwingungen dämpfend. Man kann sie jetzt dadurch wieder positiv machen, daß man eine der beiden Koppelspulen umdreht oder umpolt, ihnen die „falsche“ Polung gibt. In der Tat erregen sich dann die Schwingungen sofort wieder. Es ist jetzt die Koppelfrequenz f_h , die f_1 benachbart ist und sich erregt.

Bei fester Kopplung beider Spulen setzt die Selbsterregung nicht aus und es tritt auch sonst keine Unstetigkeit ein. Bei der normalen Polung erregt sich auch beim Durchgang durch die Resonanz weiter die tiefere Frequenz f_t , die jetzt aber f_2 benachbart ist. Bei hinreichend fester Kopplung ist das beliebig weit möglich. Bei der entgegengesetzten Polung kann sich ebenso nur die höhere Koppelfrequenz f_h erregen. Das ist vor der Resonanz die f_2 , hinter der Resonanz die f_1 benachbarte Frequenz, aber kontinuierlich übergehend. Vgl. Bild 28. Ein Umspringen von einer Koppelfrequenz auf die andere, wie es vorher beim rückgekoppelten Kreis 1 beschrieben war, kann hier ohne Umpolung nicht auftreten. Bei „richtiger“ Polung kann sich sowohl die Eigenfrequenz f_1 des Anodenkreises erregen, wenn C_2 fehlt, als auch die Eigenfrequenz f_2 des Gitterkreises, wenn C_1 fehlt¹⁾. Bei umgekehrter Polung der Spulen ist beides nicht

¹⁾ Bei fehlendem C_2 hat man die normale Rückkopplungsschaltung von Bild 3, bei fehlendem C_1 die von Bild 7.

nung der Gleichspannungen enthält. Welche Schaltungsanordnung dabei wirksam ist, zeigt Bild 31. Es erregt sich die Eigenschwingung des dick ausgezogenen Kreises. In diesem wird die Stromstärke \mathfrak{I}_L nahezu ρ mal, d. h. bei geringer Dämpfung etwa 100 mal so groß wie der reine Elektronenstrom \mathfrak{I}_a in der Röhre, also z. B. für $\mathfrak{I}_a = 100 \text{ mA}$ wird $\mathfrak{I}_L = 10 \text{ A}$. Ein so starker Strom fließt auch als kapazitiver Ladestrom bei A und G in die Röhre hinein! Denn die natürliche Kapazität C_{ga} sitzt ja im wesentlichen im Innern der Röhre. Daher kommt es auch darauf an, die Stromleitungen im Innern der Röhre hinreichend verlustfrei

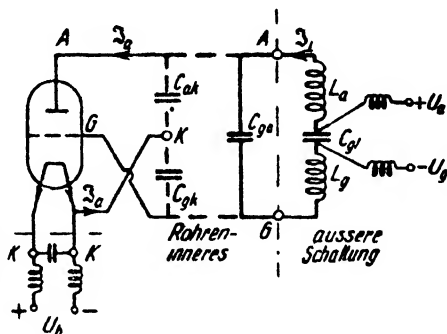


Bild 31. Wirksame Schaltung von Bild 30.

für diese extrem hohen Frequenzen zu gestalten. Normale Röhren werden leicht dadurch zerstört, daß die nur für die schwachen Elektronenströme bemessenen dünnen Glasdurchführungen (bei G und A in Bild 30) so warm werden, daß das Glas springt. Man muß diese Durchführungen besonders kräftig gestalten. Bei größeren Kurzwellenröhren führt man das Gitter nicht unten, sondern, wie in Bild 30 gezeichnet, gesondert seitwärts heraus, teils um die Leitungsverbindung $L_g + L_a$ kürzer machen zu können, teils um die Kapazität C_{gk} kleiner zu halten.

Wie man aus Bild 31 erkennt, ist der Rückkopplungsfaktor, falls $\mathfrak{I}_a < \mathfrak{I}_L$ ist, angenähert

$$\mathfrak{R} = -\frac{u_g}{u_a} = \frac{1/C_{gk}}{1/C_{ak}} = \frac{C_{ak}}{C_{gk}}.$$

Würden diese Teilkapazitäten nur durch die Felder im Inneren des Anodenzyllinders aufgebaut, so wäre $\mathfrak{R} = D$, gleich dem Durchgriff der Röhre. Vgl. Bd. I (35) Seite 71. Eine Selbst-

erregung wäre dann nach der Selbsterregungsformel (7) nicht möglich. Bei Röhren mit 1 bis 2% Durchgriff ergibt die Messung von C_{ak} aber tatsächlich einen viel größeren Wert als 1/100 bis 1/50 von C_{gk} , auch wenn man die Messung richtig durchführt, was wegen der unvermeidlichen gleichzeitigen Anwesenheit von C_{gk} und C_{ga} besondere Meßmethoden erfordert. Der Grund liegt darin, daß das elektrische Streufeld vom Anodenzyylinder nach außen viel mehr zu C_{ak} beiträgt als das innere, durch das dazwischenliegende Gitter fast vollständig abgeschirmte Feld. Bei ersterem kommt es wesentlich mit auf die ganze Leitungsführung und die Lage benachbarter Metallteile an. Das Nähern und Entfernen der Hand kann schon viel ausmachen. Eine besondere Bedeutung kommt ferner den Hochfrequenzdrosseln zu, die bei K die Heizspannung U_h und bei C_{g1} die Gitter- und Anodengleichspannung U_g und U_a zuführen. Alle diese Spannungsquellen sind meist so umfangreich, daß sie schon durch ihre natürlichen Kapazitäten für die Hochfrequenz als geerdet gelten können. Zweckmäßig werden sie, oder noch besser ihre Zuleitungen, dicht an der Röhre, über große Kondensatoren noch besonders geerdet. Bei sehr hohen Frequenzen sind nun Drosselspulen mehr oder weniger unwirksam, weil sie durch ihre natürlichen Kapazitäten überbrückt werden. Man kann sie zwar durch abstimmbare kleine Parallelkondensatoren zu Schwingdrosseln ausgestalten, die dann einen q mal größeren Widerstand haben. Doch ist das ziemlich mühsam, vermindert auch nicht die Verluste in den Drosseln, da durch den Parallelkondensator ja nur der Blindstrom kompensiert wird. Durch die Drosseln wird ein ziemlich unbestimmter Hochfrequenzweg von C_{g1} über U_g , U_a und U_h zu K geschaffen, wie das ja auch aus Bild 30 zu ersehen ist. Dadurch wird die Spannung in K und damit der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} noch unbestimmter als er es wegen des unklaren C_{ak} an sich schon ist. Es ist daher nicht zu verwundern, daß kleine Änderungen in den Drosseln, Auseinanderziehen oder Zusammendrücken der freigewickelten Drahtspiralen, die Stärke der Selbsterregung oft wesentlich beeinflussen. Beobachtet man doch oft in diesen

„Drosselspulen“ so starke Hochfrequenzströme, daß sie verbrennen.

Man kann die ganzen Drosselspulen vermeiden, wenn man die Spannungen an K und C_{g1} künstlich gleich groß macht. Das ist der Fall, wenn $\frac{L_a}{L_g} = \frac{C_{gk}}{C_{ak}}$ ist. Denn der Schwingungskreis stellt gewissermaßen eine Wheatstonesche Brücke dar. Um sie der obigen Bedingung entsprechend abzugleichen, legt man zunächst den Kondensator C_{g1} an eine solche Stelle des L_a und L_g bildenden Drahtbügels, daß der gewünschte Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = \frac{L_g}{L_a}$

herauskommt. Dann schaltet man zu einer der beiden natürlichen Kapazitäten — im allgemeinen wird es C_{ak} sein — einen kleinen einstellbaren Zusatzkondensator parallel und ändert ihn sorgfältig so lange, bis in den bei K und C_{g1} abgehenden Gleichstromleitungen keine Hochfrequenz mehr fließt. Dann haben diese beiden Punkte gleiche Spannung und zwar das Erdpotential¹⁾.

Wesentlich einfacher läßt sich eine drossellose Schaltung bei der Gegentaktschaltung erzielen. (Bild 32.) Bei dieser ist die Anodenspannung der einen Röhre gerade im Maximum, wenn die der anderen Röhre im Minimum ist. Das Gleiche gilt für die Gitterspannungen. Die drei Symmetriepunkte P_a, P_g, P_k führen also alle drei keine Wechselspannungen, können also ohne weiteres über die Gleichspannungen miteinander

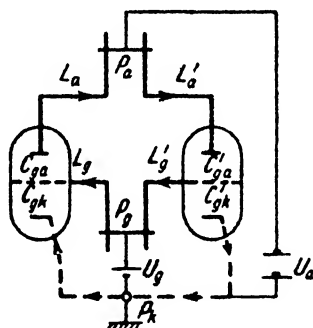


Bild 32. Gegentakt-Schaltung für kurze Wellen.

¹⁾ Genau genommen müssen nicht nur die Blindwiderstände, sondern auch die Wirkwiderstände der Brücke abgeglichen werden. Das gilt auch für die Gegentaktschaltung. — Bei extrem hohen Frequenzen kann der einstellbare „Zusatzkondensator“ durch Nähern geerdeter Metallteile oder Verbiegen von Leitungsdrähten hergestellt werden.

verbunden werden. Der Hauptstrom fließt durch die Röhrenkapazitäten C_{gk} , C'_{gk} und die Drähte L_k , L'_k und L_g , L'_g . Durch Veränderung ihrer Gesamtlänge kann die sich erregende Frequenz, durch Veränderung des Verhältnisses L_g/L_k der gewünschte Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} eingestellt werden. Auf das Verhältnis C_{gk}/C_{ak} kommt es hier nicht mehr an, da der über C_{gk} sich ausbildende kleine Hochfrequenzstrom von C'_{gk} der anderen Röhre aufgenommen wird. Die Erdkapazitäten C_{ak} und C'_{ak} liegen parallel zu L_k und L'_k , haben daher keinen anderen Einfluß, als daß sie die Frequenz etwas herabsetzen. Ungleichheiten in den einzelnen Röhrenkapazitäten kann man durch Ungleichheiten in den entsprechenden Drahtlängen L ausgleichen, Ungleichheiten in den Kennlinien, indem man in den Schwingungskreis an den Punkten P_k , P_g oder P_a Kondensatoren einbaut, die den Hochfrequenzstrom ungehindert durchlassen, aber eine getrennte Regulierung der Gleichspannungen für die beiden Röhren ermöglichen.

Bei einer natürlichen Kapazität $C_{gk} = 10$ cm erhält man mit einem 25 cm langen Drahtbügel als $L_k + L_g$ eine Eigenfrequenz von etwa 10^8 Hertz ($\lambda = 3$ m). Dabei ist der Blindwiderstand $\omega L = \frac{1}{\omega C} = 160$ Ohm, so daß bei einer Resonanzüberhöhung $\rho = 50$ ein wirksamer äußerer Widerstand von etwas weniger als $\mathfrak{R}_a = 1800$ Ohm entsteht. Das ist für die Selbsterregung und für eine gute Leistungsabgabe noch groß genug. Eine Wellenlänge $\lambda = 3$ m läßt sich in der Tat bei Beachtung der in der Kurzwellentechnik erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen unschwer herstellen. Nur bei größeren Senderöhren kommt man schwer so weit herunter, da mit den Abmessungen der Röhre auch die Größe ihrer natürlichen Kapazitäten und die zur kürzesten Verbindung erforderlichen Drahtlängen wachsen. Umgekehrt kann man durch extrem kleine Röhren mit günstiger Anordnung (besonders kein gemeinsamer Sockel für die Durchführungen K, G, A!) noch Wellenlängen unter 1 m, etwa bis 30 cm, herstellen, freilich auch nur mit entsprechend kleiner Leistung. Man beachte, daß bei

$\lambda = 40$ cm bei stehenden Wellen schon auf einem Leitungsstück von $\lambda/4 = 10$ cm Länge an dem einen Ende ein Spannungsmaximum, am anderen Ende ein Spannungsminimum, also ein Spannungsunterschied im Verhältnis $\varrho \approx 100$ entsteht! Bei so kurzen Wellen macht sich außerdem die Laufzeit der Elektronen in der Röhre erheblich bemerkbar. Der Anodenstrom ändert sich nicht mehr genau gleichzeitig mit der Steuerspannung, sondern etwas später. Die Steilheit S besitzt eine entsprechende (negative) Phasenverschiebung. Hat der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} wie üblich eine positive Phasenverschiebung, so wirkt das bis zu einem gewissen Grade günstig, indem dann die positive Phasenverschiebung, die $1/S \mathfrak{R}_\lambda$ haben muß, zum Teil schon von $1/S$ hergestellt wird, also \mathfrak{R}_λ phasenreiner wird. Eine zu große Phasenverschiebung in S ist aber natürlich ungünstig und kann die Selbsterregung unmöglich machen, wenn sie nicht durch geeignete Schaltungsmaßnahmen in ihrer Wirkung aufgehoben werden kann. Die Laufzeit ist umgekehrt proportional der Wurzel aus den Spannungen. Um sie klein zu machen, muß man also neben kleinen Röhrendimensionen möglichst hohe Spannungen anwenden. Vgl. auch § 11.

Wenn bei beliebigen Röhrenschaltungen z. B. zur Aufnahme von Kennlinien, Gitter und Anode mit längeren Zuleitungen verbunden sind, die sich in ihrem Verlauf so weit nähern, daß sie für hohe Frequenzen durch die Leitungskapazität oder durch die natürlichen Kapazitäten größerer angeschlossener Instrumente oder dergleichen als überbrückt gelten können, so liegt praktisch oft eine der in Bild 30 gezeichneten gleiche Schaltung vor und es erregen sich „wilde Schwingungen“ von einigen Metern Wellenlänge auch da, wo man sie gar nicht haben will. Größere Senderöhren, die für Kurzwellen nicht berechnet sind und nur dünne, für die schwachen Elektronenströme bemessene Zuleitungen besitzen, können so durch die ϱ (≈ 100) mal größeren Schwingkreisströme in kurzer Zeit zerstört werden. Auf alle Fälle stören diese unbeabsichtigten „wilden Schwingungen“ die beabsichtigte Wirkungsweise der Röhre, beispielsweise die Verstärkerwirkung oder auch die Aufnahme einer Kennlinie. Ihre

Anwesenheit wird dabei oftmals gar nicht erkannt und so z. B. eine „Pseudokennlinie“ statt der normalen Kennlinie angenommen (vgl. § 7a β) und § 9b). Ein sicheres Zeichen für das Vorhandensein solcher wilder Schwingungen ist es, wenn die Meßinstrumente hin und her schwanken, wenn man die Hand der Röhre oder Teilen der Schaltung nähert und wieder entfernt, ohne dabei eine leitende Berührung herzustellen. Es handelt sich dann um eine kapazitive Beeinflussung, die nur beim Vorhandensein hochfrequenter Spannungen so stark auftreten kann.

Beseitigen lassen sich diese wilden Schwingungen oft schon durch ganz kleine Änderungen in der Leitungsführung. Wirk-samer ist eine möglichst kurze Verbindung zwischen Gitter und Kathode über einen kleinen Kondensator, die für kurze Wellen einen hinreichenden Kurzschluß bildet und dadurch das Auftreten der zur Selbsterregung erforderlichen Gitterwechselspannung verhindert, den Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} verringert. Ein noch zuverlässigeres Mittel ist das Einschalten eines kapazitätsfreien Widerstandes von einigen hundert Ohm unmittelbar an die Anoden- oder Gitter-Ausführung der Röhre. Ein Zwischenstück von 10 bis 20 cm Leitungslänge kann die Wirkung der Widerstände schon vereiteln. Für die hochfrequenten wilden Schwingungen, für die die wirksame Kapazität in der Röhre liegt, liegen diese Widerstände im Schwingungskreis, werden von dem starken Strom $\mathfrak{I}_L \approx \varrho \mathfrak{I}_a$ durchflossen und dämpfen daher stark. Für die langsameren beabsichtigten Schwingungen, die durch die Röhrenkapazitäten nur wenig beeinflusst werden, führt die Röhre nur den schwachen Elektronenstrom \mathfrak{I}_a bzw. \mathfrak{I}_g , so daß kleine Dämpfungswiderstände gegenüber den großen Widerständen der Schaltung nur wenig ausmachen. Erforderlichenfalls kann man parallel zu den Widerständen kleine Drosselspulen schalten, die den Gleichstrom und tiefe Frequenzen noch besser durchlassen als der Widerstand, die hochfrequenten wilden Schwingungen aber nicht. Drosselspulen allein ohne parallel geschaltete Widerstände sind dagegen sehr gefährlich, da sie in Verbindung mit den verschiedenen

natürlichen Kapazitäten Schwingungskreise bilden, die oft gerade wilde Schwingungen erregen, statt sie zu drosseln.

§ 9. Fallende Kennlinien.

a) Wahre Kennlinien. Unter einem Leiter mit fallender Kennlinie versteht man normalerweise einen Zweipol, bei dem größere Stromstärke mit kleinerer, sich dem Strom widersetzen- der Spannung verbunden ist¹⁾. Das Verhalten eines solchen Leiters ist also entgegengesetzt dem eines gewöhnlichen Ohm- schen Widerstandes, bei dem größerer Strom auch größerer Spannung bedingt. Man bezeichnet zweckmäßig

$$(31) \quad R_1 = \frac{du}{di} = \frac{1}{S} = \text{Widerstand gegen Stromänderungen.}$$

Für einen Leiter mit steigender Kennlinie ist R_1 positiv, ein solcher Leiter widersetzt sich jeder Stromänderung, indem bei größerem Strom eine größere Gegenspannung auftritt, bei kleinerem Strom eine kleinere Gegenspannung, so daß dann die äußere Spannung den Strom wieder vergrößert. Im Gegensatz dazu unterstützt ein Leiter mit fallender Kennlinie jede positive oder negative Stromänderung, macht also den stationären Zustand instabil, sucht ihn zu ändern. Diese Instabilität kann entweder ein einmaliges Umkippen in eine andere stabile Gleichstromlage zur Folge haben (Gleichstrom-Labilität), oder ein dauerndes Schwingen um eine gegen Gleichstrom labile Lage (Wechselstrom-Labilität). Diese Erscheinungen sind schon seit 1900 vom Lichtbogen und den sonstigen Gasentladungen her bekannt. Man hat dort gefunden, daß eine Instabilität immer eintritt, wenn der Widerstand R_1 des Lichtbogens gegen Stromänderungen negativ und größer als der Zweipolwiderstand R_2 der äußeren Schaltung, von den Klemmen des Lichtbogens aus gesehen, ist. Für die Gleichstromlabilität kommt es auf den

¹⁾ Bei Generatoren ergeben sich gleiche Verhältnisse, wenn mit größerem Strom größere den Strom antreibende Spannungen verbunden sind.

Gleichstromwiderstand R_a , für die Wechselstromlabilität auf den Wechselwiderstand R_a der äußeren Schaltung an, wobei nur solche Frequenzen in Betracht kommen, für die R_a phasenrein wird, durch „Resonanz“ die Blindkomponenten sich aufheben.

Bei den Elektronenröhren ist es gerade umgekehrt. Der Zustand wird labil, ändert sich von selbst, wenn der innere Widerstand R_i der Röhre negativ und kleiner als der äußere Widerstand R_a bzw. R_a der Schaltung ist.

Die Ursache für diesen Unterschied liegt darin, daß beim Lichtbogen die fallende Kennlinie dadurch zustande kommt, daß bei größerer Stromstärke sich die Kathode stärker erwärmt und dadurch die Spannung herabgesetzt wird, also die Änderung der Stromstärke die Ursache für die Änderung der Spannung ist, die letztere als Wirkung daher erst zeitlich später als die Ursache eintreten kann. Bei den Elektronenröhren ist das Verhältnis dagegen gerade umgekehrt. Hier ist die Spannungsänderung die Ursache für die Stromänderung. Beim Dynatron z. B. verursacht eine höhere Anodenspannung mehr Sekundärelektronen an der Anode und damit eine Verkleinerung des Anodenstromes; bei den anderen Röhrenanordnungen liegen die Verhältnisse ebenso. Die Punkte fallender Kennlinie kann man daher beim Lichtbogen nur durch einen hinreichend großen, bei den Röhren nur durch einen hinreichend kleinen Ohmschen Vorschalt-Widerstand R_a gegen Gleichstrom stabil einstellen. Andererseits erregt sich beim Lichtbogen am leichtesten eine Schwingung, für die der wirksame Widerstand R_a klein wird, bei den Röhren dagegen eine Schwingung, für die R_a groß wird. Beim Lichtbogen verwendet man daher zweckmäßig als Schwingungskreis Induktivität und Kapazität in Reihenschaltung, bei den Röhren dagegen in Parallelschaltung. Denn nach Bd. I § 23 wird der Widerstand für die sich erregende Resonanzfrequenz bei der Reihenschaltung besonders klein, bei der Parallelschaltung besonders groß. Umgekehrt muß zur Selbsterregung der negative Widerstand vom Lichtbogen möglichst groß, von den Röhren dagegen möglichst klein sein. Mit wach-

sender Amplitude geht der „mittlere“ negative Widerstand beim Lichtbogen über 0, bei den Röhren über ∞ ins Positive über, so daß in beiden Fällen das Anwachsen der Amplitude bald begrenzt wird.

Ein Beispiel möge die Verhältnisse veranschaulichen. Bild 33 zeigt die gewöhnliche „Dynatron“-Schaltung (vgl. Bd. I § 6b). Das Gitter liegt an einer konstanten hohen Spannung E_g , z. B. 300 Volt, an die Anode ist ein Schaltungszweipol angeschlossen, dessen Leerlaufspannung U_1 in diesem einfachsten Fall gleich der Batteriespannung E_a ist und dessen Widerstand gleichstrommäßig durch den Ohmschen Widerstand R_a , wechselstrommäßig durch den

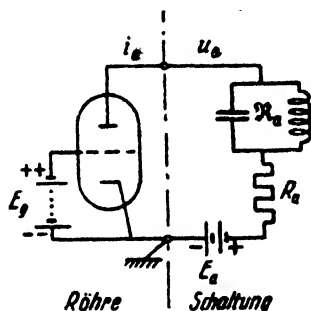


Bild 33. Dynatron
(E_g etwa 300 Volt!).

Schwingungskreis $\mathfrak{R}_a = \rho \omega L_a = \frac{L}{CR}$ gebildet wird. Der letztere sei zunächst kurz geschlossen. Die Spannung $u_a = f(i_a)$ an der Röhre muß dann gleich der Klemmenspannung $u_a = E_a - i_a R_a$ der Zweipolschaltung sein.

$$(33) \quad u_a = f(i_a) = E_a - i_a R_a.$$

Die Lösung dieser Gleichung findet man graphisch, indem man die „Kennlinie“ $u_a = f(i_a)$ und die „Widerstandsgerade“ $u_a = E_a - i_a R_a$ aufzeichnet (Bild 34). Der Schnittpunkt beider Linien erfüllt dann (33). Die durch

$$\text{otg } \alpha = \frac{U_1}{J_k} = \frac{80}{11,4 \cdot 10^{-3}} = 7000 \text{ Ohm} = R_a$$

bestimmte Widerstandsgerade schneidet die Kennlinie in den 3 Punkten a, b, c. Von diesen drei theoretisch möglichen Gleichgewichtszuständen ist b labil, läßt sich praktisch nicht herstellen, während sich sowohl a mit kleiner Anodenspannung u_a (daher keine Sekundärelektronen) und positivem Röhrenstrom i_a ,

als auch c mit negativem Röhrenstrom (infolge Sekundärelektronen) und einer Anodenspannung u_a größer als E_a durchaus stabil herstellen lassen. Verkleinert man R_a , so dreht sich die Widerstandsgerade um E_a im Uhrzeigersinne. Der Punkt c rückt dabei über c_1 nach c_2 und bleibt dauernd stabil. Der andere stabile Punkt a rückt nach a_1 und fällt dort mit dem labilen Punkt b_1 zusammen, wenn die Widerstandsgerade dort die Kennlinie tangiert. In diesem Augenblick wird auch a_1

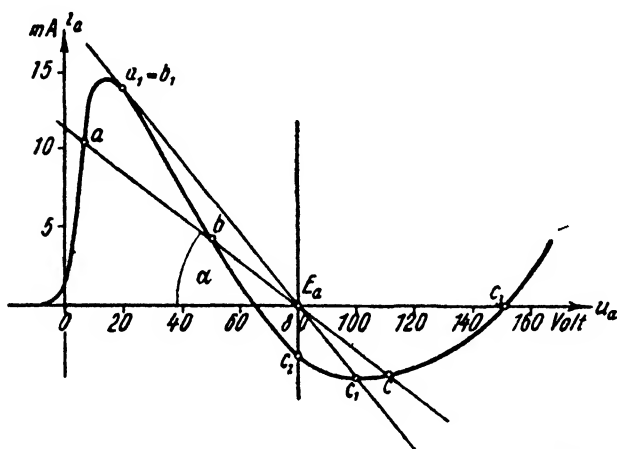


Bild 34. Dynatron-Kennlinie und Widerstandsgerade.

einseitig labil. Auch wenn man den Widerstand R_a ganz kontinuierlich verkleinert, springt der ursprünglich stabile Zustand a ganz unvermutet und plötzlich in den ganz anderen Zustand c_1 um, sobald a_1 erreicht wird. Ändert man jetzt R_a von 0 bis ∞ , so erhält man nur die Punkte zwischen c_2 und c_3 mit negativem Anodenstrom. Die Punkte a mit positivem Anodenstrom kann man nur wieder erreichen, wenn man E_a verkleinert. Dadurch verschiebt sich die Widerstandsgerade parallel nach links. Es kommt dann bei hinreichend großem Widerstand R_a (unter Umständen erst bei negativem E_a) ein Punkt, in dem die Widerstandsgerade die Kennlinie unten tangiert. Dann wird der

Zustand c einseitig labil und springt plötzlich auf den Zustand a über. Die Umspringpunkte sind so scharf, daß man sie zu einer genauen Messung der negativen Steilheit der Kennlinie an dem betreffenden Arbeitspunkt (u_a, i_a) benutzen kann. Es ist in ihnen ja $-S = 1/R_a$.

Man findet zuweilen, daß der Sprung von a_1 nicht sogleich bis c_1 verläuft, sondern sich zunächst ein Zwischenpunkt einstellt, der erst bei einer geringen weiteren Verkleinerung von R_a nach c_1 springt. Der Grund liegt darin, daß die Kennlinie zwischen a_1 und c_1 bei manchen Röhren wellig verläuft, so daß eine streifend schneidende Widerstandsgerade fünf Schnittpunkte ergibt. Von diesen ist außer den beiden äußeren noch der mittelste stabil, freilich nur innerhalb eines sehr kleinen Winkels. Bei einer geringen Verkleinerung von R_a springt er nach c, bei einer geringen Vergrößerung von R_a nach a zurück.

Macht man $R_a = 0$, so wird $\alpha = 90^\circ$, die Widerstandsgerade verläuft senkrecht. Es stellt sich stets ein gegen Gleichstrom stabiler Punkt ein (c_2 in Bild 34). Schaltet man jetzt einen Parallelschwingungskreis mit dem Resonanzwiderstand R_a ein, so wird auch hier in dem Augenblick der Zustand labil, wo $R_a > -1/S$ wird, aber labil gegen Schwingungen. Es erregt sich von selbst ein Wechselstrom in der Eigenfrequenz des Schwingungskreises. Das Verhalten entspricht dann genau dem der Selbsterregung durch eine äußere Rückkopplung. Die Frequenz kann durch Ändern von L und C des Schwingungskreises beliebig geändert werden. Für die Amplitude ist die „mittlere Steilheit“ S_m maßgebend. Diese nimmt wegen des Umbiegens der Kennlinie bei großen Amplituden stets ab und es stellt sich immer eine solche Amplitude ein, daß $R_a = -1/S_a$ wird. Bei kleinen Amplituden kann in gewissen Punkten der Kennlinie $-S_m$ anfangs zunehmen, nämlich dann, wenn der

3. Differentialquotient $\frac{d^3 i_a}{d u_a^3}$ negativ ist. Dann setzen auch

hier bei langsamer Vergrößerung von R_a die Schwingungen hart ein, springen plötzlich auf eine größere Amplitude um, wie das in § 6a beschrieben wurde.

Das erste Einsetzen der Schwingungen erfolgt so genau bei $R_a = 1/S$, daß darauf eine Methode zur Messung von Wechselstromwiderständen R_a , z. B. der Eigendämpfung von Schwingungskreisen bei Hochfrequenz beruht. Man vergrößert hierbei — S so lange, bis gerade Schwingungen einsetzen, und zwar, entweder durch Änderung von E_a und damit des Arbeitspunktes auf der Kennlinie oder bei Verwendung einer Doppelgitterröhre durch Änderung der (negativen) Spannung an dem ersten Gitter. Dadurch ändert man die Größe des Emissionsstroms und, da die Verteilung dieses Stromes auf das zweite stark positive Gitter und die schwächer positive Anode praktisch fast nur von den Spannungen dort abhängt, ändert man mit dem Emissionsstrom gewissermaßen nur den Maßstab der Anodenstromkennlinie, die ähnlich wie in Bild 34 verläuft. Die negative Steilheit S wächst dann dem Strom proportional. Die jeweilige Größe von — S bestimmt man durch Messung der kleinen Gleichstromänderung — Δi_a beim Zuschalten einer kleinen Gleichspannung Δu_a .

Die Wechselstromleistung entstammt natürlich auch hier den Gleichstromquellen. Der Wirkungsgrad ist nicht groß, da der konstante Strom der Primärelektronen beim Aufprallen auf Gitter und Anode nutzlos verloren geht. Die eigentliche Steuerwirkung rührt nur von den Sekundärelektronen her, die im Rhythmus der Anodenspannung mehr oder weniger zahlreich an der Anode ausgelöst werden und zum stärker positiven Gitter hinüberfliegen. Man beachte, daß auch im Punkte c_3 , obwohl der Anodenstrom dort völlig null ist, doch eine erhebliche Erwärmung der Anode eintritt, weil die Primärelektronen auch dort mit der vollen, der Anodenspannung entsprechenden Geschwindigkeit auftreffen. Daß der äußere Strom null wird, kommt ja nur dadurch zustande, daß neben den zur Anode hinfliegenden Primärelektronen ebenso viele von der Anode wegfliegende Sekundärelektronen vorhanden sind.

Auch an den Gitter-Kathode-Klemmen einer gewöhnlichen Eingitterröhre kann eine fallende Kennlinie infolge von Sekundärelektronen auftreten, wenn man die Gitterspannung u_g über

20 Volt positiv macht und die Anodenspannung noch höher wählt, damit sie die am Gitter gebildeten Sekundärelektronen zu sich hinüberzieht („*Gitterdynatron*“). Daß hier die gleichen Instabilitäten, insbesondere das bei Senderöhren gefürchtete „Durchstoßen“ eintreten kann, wurde schon in Bd. I S. 78 beschrieben. Vgl. auch dort Bild 13c. Da beim Gitterdynatron die Primärelektronen zum größten Teil nutzlos durch das Gitter hindurch zur Anode fliegen, ist der Wirkungsgrad noch geringer als beim Anodendynatron.

Ähnlich wie die Sekundärelektronen wirken die bei schlechtem Vakuum durch Elektronenstoß gebildeten Gasionen. Auch hierdurch kann ein (schwacher) negativer Gitterstrom mit fallender Kennlinie entstehen, der zu Gleichstrom-Instabilitäten oder zur Selbsterregung von Schwingungen Anlaß geben kann. Vgl. Bd. II § 36 b und 37.

Bei Raumladegitterröhren kann die Änderung in der Stromverteilung bei bestimmten Betriebszuständen ein Absinken der Stromstärke bei Erhöhung der Spannung am Raumladegitter, d. h. also auch eine fallende Zweipol-Kennlinie und die damit verbundene Instabilität verursachen („*Negadyn*“; vgl. Bd. I § 15 S. 141). Siehe auch später unter c).

Wie man unter Zuhilfenahme eines konstanten Magnetfeldes bei Elektronenröhren fallende Kennlinien erzeugen kann, hat Habann¹⁾ sehr allgemein theoretisch untersucht und zum Teil experimentell bestätigt. Besonders günstig ist eine dem Magnetron (vgl. Bd. I Bild 1f) ähnliche zylindrische Anordnung mit achsialem Magnetfeld und doppelt geschlitzter Anode, d. h.

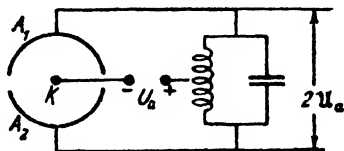


Bild 35. Habann-Generator.

richtiger zwei voneinander isolierten, nahezu halbkreisförmigen Anoden. Bild 35 zeigt schematisch einen Schnitt senkrecht zu der durch den Heizdraht K gebildeten Achse. Das Magnet-

¹⁾ E. Habann, Diss. Jena; *Zs. f. Hochfrequenztechnik* Bd. 24 Heft 5/6, 1924.

feld wird so stark gewählt, daß, falls man beiden Anoden A_1 und A_2 die gleiche konstante Spannung U_a gibt, die Elektronen wie beim Magnetron im Kreise zur Kathode zurückgebogen werden, der gesamte Anodenstrom also null ist. Vermindert man die Spannung der einen Anode A_1 , so entsteht ein von A_2 nach A_1 gerichtetes elektrisches Querfeld, unter dessen Einfluß die Kreisbahn sich spiralig senkrecht zu diesem Felde auszieht, so daß die Elektronen sich immer weiter von der Kathode K weg wälzen und schließlich zum Teil an die Anode A_1 gelangen. Dadurch entsteht jetzt ein Anodenstrom, der nach A_1 fließt und um so stärker wird, je stärker das elektrische Querfeld, d. h. je kleiner die Spannung an A_1 gemacht wird. Das Ergebnis ist also eine fallende Kennlinie, die zur Selbsterregung von Schwingungskreisen dienen kann.

Besonders wirkungsvoll ist die auch in Bild 35 gezeichnete Gegentaktschaltung. Der Spannungsunterschied zwischen A_1 und A_2 , der das Querfeld in der Röhre erzeugt, ist hier gleich der Wechselfspannung $2U_a$ an dem Schwingungskreise. Durch geeignete Wahl der Stärke des Magnetfeldes und der Anodengleichspannung U_a kann man es erreichen, daß der durch das Querfeld entstehende Anodenstrom hauptsächlich zu der Anode geleitet wird, die jeweils die kleinere Gesamtspannung hat. Mit dieser Anordnung kann man auch sehr kurze Wellen erregen. An die Stelle des Schwingungskreises tritt dann ein einfacher Drahtbügel oder ein Lechersches Drahtsystem, ähnlich wie in Bild 53 gezeichnet. — Beim Magnetron können, wie in § 11 b ausgeführt werden wird, auch ganz kurzwellige Elektronentanzschwingungen auftreten. Auch durch diese kann unter Umständen eine fallende Pseudokennlinie für langsam veränderliche Vorgänge hervorgerufen werden. Vgl. den folgenden Abschnitt b).

b) Pseudokennlinien. Grundsätzlich steckt in jedem Leiter mit fallender Kennlinie eine Art von Steuerwirkung, die man gewissermaßen als innere Rückkopplung auffassen kann. Die Zahl der Sekundärelektronen ist eine Funktion der Spannung, mit der die Primärelektronen auftreffen, kann also durch diese Spannung „gesteuert“ werden. Ebenso ist die Zahl der

bei schlechtem Vakuum gebildeten Gasionen proportional dem zur Anode gehenden Elektronenstrom, läßt sich also mit diesem durch die Gitterspannung steuern. Diese Steuerwirkung wurde sogar zahlenmäßig den Berechnungen in Bd. II § 37b zugrunde gelegt und dadurch einige neue, überraschende Erscheinungen abgeleitet. Man beherrscht den ganzen Vorgang viel allgemeiner, übersieht z. B. das Vorzeichen im Stabilitätskriterium viel sicherer, wenn man mit dem inneren Steuermechanismus rechnet, als wenn man sich auf eine experimentell aufgenommene Kennlinie oder auch auf eine Kennlinienschar stützt, die doch nur unter den besonderen Verhältnissen gilt, unter denen sie aufgenommen ist. Es ist daher im allgemeinen erst recht unzumutend, wenn man den klaren Steuermechanismus einer äußeren Rückkopplungsschaltung mit in das innere Verhalten der Röhre einbezieht und so insgesamt einen „Leiter mit fallender Kennlinie“ konstruiert. Das ist grundsätzlich bei allen Rückkopplungsschaltungen möglich¹⁾. Man wird aber hiervon nur Gebrauch machen, wenn der ganze Vorgang so verwickelt ist, daß man ihn besser in zwei Teile zerlegt. Man faßt dann zuerst einen Teil der äußeren Steuerwirkung mit den inneren Eigenschaften der Röhre zu einer Kennlinie zusammen, die als „Pseudokennlinie“ bezeichnet sei, und macht sich dann zweitens an Hand dieser so gegebenen Pseudokennlinie klar, welche weiteren Erscheinungen daraus zu folgern sind.

Ein solcher verwickelter Zusammenhang ist z. B. die Abhängigkeit des mittleren Anodenstroms von der mittleren Gitterspannung, wenn bei einer bestimmten Rückkopplung und Anodenspannung selbsterregte Schwingungen bestehen. Das in § 6b Bild 21 dargestellte Reißdiagramm zeigt, wie sich die Am-

¹⁾ Vgl. hierzu die Anm. 2 Bd. II S. 115. — Bei Ersatzschaltungen für Röhren mit Rückkopplung stellt man gern die Leistungszufuhr durch einen negativen Widerstand dar, der einen Leistung verbrauchenden positiven Widerstand in seiner Wirkung aufhebt (vgl. z. B. die Rechnungen im Teil B: Entdämpfung). Dabei wird der negative Widerstand aber nicht einer „fallenden Kennlinie“ entnommen, sondern einer mathematischen Formel, deren einzelne Größen sich aus dem normalen Steuermechanismus der Röhre herleiten.

plituden der selbsterregten Schwingungen mit der Gittervorspannung ändern. Bei größeren Amplituden ändert sich aber auch der mittlere Strom durch die Schwingungen. Es tritt eine Gleichrichterwirkung ein, durch die die wirksame (J_a , U_g)-Kennlinie geändert wird¹⁾. Natürlich hat auch die Anodengleichspannung einen Einfluß auf die Amplitude der Schwingungen und dadurch indirekt auch auf den mittleren Anodenstrom. Das wird besonders in der Nähe der instabilen Gebiete im Reißdiagramm der Fall sein, oder wenn, wie in § 6e beschrieben, eine künstliche Amplitudenbegrenzung durch eine Gleichrichterwirkung vorgesehen ist. Es ist so möglich, daß bei größerer Anodenspannung der mittlere Anodenstrom oder auch bei größerer Gitterspannung der mittlere Gitterstrom sinkt, also eine fallende Zweipol-Pseudokennlinie entsteht. Diese kann dann für langsam veränderliche Vorgänge alle die Instabilitäten oder Schwingungen hervorrufen, wie sie oben unter a) beschrieben wurden. Auch das Eintreten wilder Schwingungen, die meist sehr hochfrequenter Art sind, kann ganz unbeabsichtigt solche Pseudokennlinien hervorrufen. Vgl. § 8. Das gleiche gilt von den Elektronentanzschwingungen. Vgl. § 11. Die langsamen Schwingungen modulieren dann meist die schnellen, wie das in § 7 a β) beschrieben wurde.

c) Widerstands- (Gleichstrom-) Rückkopplungen. Eine andere Art von Pseudokennlinien kann man durch eine Rückkopplung über Ohmsche Widerstände herstellen, die auch für Gleichstrom, die Frequenz null, wirksam bleibt. Die Verformung der wirksamen Kennlinien durch diese Rückkopplung läßt sich dann auch durch Gleichstrommessungen feststellen²⁾. Bei Verwendung einer Röhre mit einem Gitter führt eine solche

¹⁾ Vgl. auch § 7a β). — Diese Pseudokennlinien sind ähnlich den später in Teil IV beschriebenen Richtkennlinien. Sie unterscheiden sich von ihnen nur dadurch, daß letztere bei konstanter Fremderregung, die Pseudokennlinien dagegen bei Selbsterregung, also bei mit dem Arbeitspunkt veränderlicher Amplitude aufgenommen werden. Auch die Richtkennlinien sind Pseudokennlinien, die z. B. in Teil IV für das Verhalten gegenüber Gleichstrom zugrunde gelegt werden.

²⁾ Ähnlich wie bei den Widerstandskennlinien, die in Bd. II § 4 unter „Arbeitskennlinien“ beschrieben wurden.

Rückwirkung eines Teiles der Anodenspannung auf die Gitterspannung wegen des entgegengesetzten Vorzeichens der Spannungsänderungen stets zu einer negativen Rückkopplung, einer Schwächung der Verstärkerwirkung. Man muß entweder eine zweite Röhre für die Vorzeichenumkehr oder eine Mehrgitterröhre verwenden, wenn man eine positive Rückkopplung und damit die Möglichkeit von Instabilitäten oder von Schwingungserregung herstellen will. Bild 36 zeigt die Schaltung für eine Raumladegitterröhre. Das Raumladegitter G_1 ist so stark positiv vorgespannt, daß der Emissionsstrom gesättigt, also

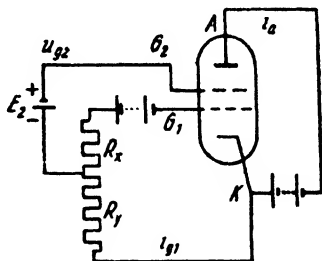


Bild 36. Raumladegitterröhre mit einer Gleichstrom-Rückkopplung.

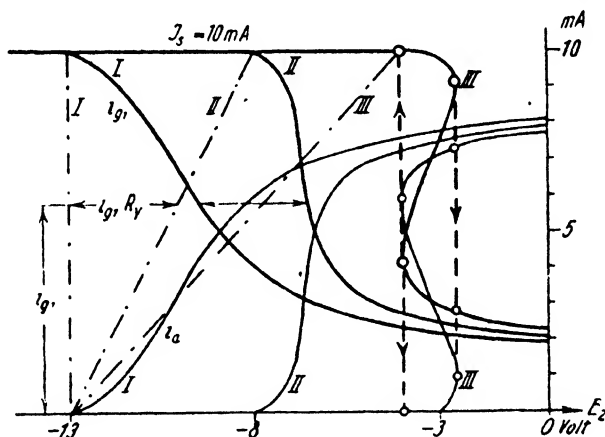


Bild 37. Kennlinien zu Bild 36. $E_2 = u_{g_1} + i_{g_1} R_f$.
I) $R_f = 0 \Omega$; II) $R_f = 500 \Omega$; III) $R_f = 1600 \Omega$.

konstant ist. Das Steuergitter G_2 regelt dann die Stromverteilung dieses Stromes zwischen Anode A und G_1 . Die (i_a, u_{g_1}) -Kennlinie verläuft normal, ansteigend. Die (i_{g_1}, u_{g_1}) -Kennlinie vor-

läuft dagegen abfallend; sie ist ja angenähert ein negatives Spiegelbild von der ersteren, da $i_a + i_{g_1} = J_a$ konstant bleibt (vgl. Bild 37 die Kurven I, für die $u_{g_1} = E_2$ ist). Es handelt sich hier aber um eine Vierpol-Kennlinie, der Strom am Gitter 1 wird nicht durch die Spannungen an demselben Gitter 1, sondern durch die Spannungen am Gitter 2 gesteuert. Mit einer solchen „fallenden Kennlinie“ ist an sich noch keinerlei Instabilität verbunden. Es ist keine fallende Kennlinie im dem oben bezeichneten Sinne mit den Wirkungen eines negativen inneren Widerstandes, sondern eine gewöhnliche Kennlinie mit der bekannten Steuerwirkung, indem eine Wechselspannung u_{g_1} einen Wechselstrom $i_{g_1} = S_{12} u_{g_1}$ hervorruft. Daß S_{12} hier negativ ist, also der „verstärkte“ Strom i_{g_1} hier die entgegengesetzte Phase hat wie die „unverstärkte“ Spannung u_{g_1} , wirkt nur so, als ob die Wechselspannung u_{g_1} anders gepolt zugeführt wäre, macht also auf die Verstärkerwirkung nichts aus. Erst dann, wenn i_{g_1} außerhalb oder innerhalb der Röhre wieder auf u_{g_1} zurückwirkt, kommt es auf die Phase an. Eine solche innere Rückwirkung kommt bei der Raumladegitterröhre stets ganz von selbst durch den Durchgriff D_{12} zustande (vgl. Bd. I § 15). Die Spannung u_{g_1} verändert die Steuerwirkung von u_{g_1} um $D_{12} u_{g_1}$. Größeres u_{g_1} erzeugt eine größere „Steuerspannung“ am Gitter 2, also größeres i_a und kleineres i_{g_1} . So entsteht die schon oben unter a) erwähnte fallende (i_{g_1} , u_{g_1})-Kennlinie („*Negadyn*“), die eine richtige Zweipol-Kennlinie ist mit dem inneren Widerstand $R_{i_1} = \frac{d u_{g_1}}{d i_{g_1}} = \frac{1}{S_{12} D_{12}}$, der negativ ist, falls S_{12} negativ und D_{12} positiv ist.

Viel stärker als der Durchgriff D_{12} wirkt aber eine äußere Rückkopplung durch die Schaltung. Im vorliegenden Falle kann man ebenso gut wie den gesteuerten Anodenstrom i_a auch den nahezu entgegengesetzt gleich gesteuerten Raumladestrom i_{g_1} zur Rückkopplung verwenden. Der erste Fall führt zu den normalen Rückkopplungsschaltungen, die mit jeder Eingitterröhre in der früher besprochenen Weise hergestellt werden können. Im zweiten Falle muß aber die Rückkopplung die entgegengesetzte Phase er-

halten, wenn sie positiv, anfachend wirken soll. Ein Transformator als Rückkopplung muß also entgegengesetzt gepolt werden. Beim Spannungsteiler müssen die beiden Teile nicht entgegengesetzte, sondern gleiche Phase haben. Während man früher nach § 5 a immer einesteils eine Induktivität, andernteils eine Kapazität verwenden mußte, müssen hier beide Teile gleichartig sein. Dadurch ist es auch möglich, zwei Ohmsche Widerstände als Spannungsteiler zu verwenden. Bild 36 zeigt eine solche Schaltung. Die Spannung u_g zwischen G_2 K ist gleich E_2 vermindert um den Spannungsabfall $i_g R_y$ in R_y . Vergrößert man E_2 und damit auch u_g , so wächst i_a , während i_g abnimmt. Für $R_y = 0$ erhält man so die normalen Kennlinien I in Bild 37. Für endliches R_y vermindert sich aber i_g , R_g entsprechend der Abnahme von i_g . Man erhält den Verlauf der neuen Kennlinie, wenn man in der alten die Werte von E_2 um $i_g R_y$ verschiebt. Das entspricht einer „Scherung“, einer Verschiebung nach rechts um einen i_g proportionalen Betrag, wie er durch die strichpunktierten Scherungslinien II, III in Bild 37 dargestellt wird. Für $R_y = 500$ Ohm erhält man so die wesentlich steiler verlaufenden Kennlinien II, für $R_y = 1000$ Ohm werden die Kennlinien III teilweise rückläufig, weil die Steilheit der Scherungslinie kleiner wird als die Steilheit der Kennlinie. Derartig verformte Kennlinien erhält man in der Tat, wenn man bei konstantem R_y die Spannung E_2 ändert. Die rückläufige Kennlinie kann man freilich nicht aufnehmen. Sie ist labil und der Strom springt dann plötzlich auf den anderen stabilen Wert, wie das in Bild 37 durch die punktierten Linien angedeutet ist. In dem labilen Gebiet ist die (i_a, E_2) -Kennlinie fallend, die (i_g, E_2) -Kennlinie dagegen steigend. Das zeigt, daß man allein aus dem steigenden oder fallenden Verlauf einer Vierpol-Kennlinie keine Schlüsse auf die Stabilität oder Labilität ziehen kann.

Der Widerstand R_x schwächt i_g und damit die Rückwirkung. Er ist an sich überflüssig und wird im allgemeinen fortgelassen, da man die Rückwirkung schon durch R_y regeln kann. Schaltet man an Stelle von R_y einen Parallelschwingungskreis \mathfrak{H}_y , so erregt sich dessen Eigenfrequenz, da für diese das wirksame \mathfrak{H}_y

am größten und phasenrein ist. Die Verhältnisse entsprechen vollkommen den normalen mit einem rückgekoppelten Schwingungskreis auf der Anodenseite, nur daß hier die Rückkopplung

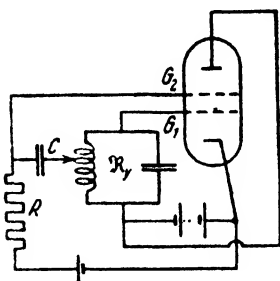


Bild 38. Schwingungserzeugung bei einer Raumladegitterröhre.

keine Phasenumkehr enthalten darf. R_y entspricht dem früheren R_a , und wenn man G_2 und G_1 unmittelbar verbindet, erhält man eine phasen-

reine Rückkopplung $\mathfrak{R} = \frac{u_{G_2}}{u_{G_1}}$ von

der Größe 1. Natürlich kann man auch \mathfrak{R} durch eine Anzapfung an der Induktivität des Schwingungskreises kleiner machen und ferner in die Zuleitung zum Gitter G_2 einen Blockkondensator C einschalten, um getrennt eine Gleichspan-

nung über einen hochohmigen Widerstand R zuführen zu können (Bild 38). Auch hier lautet ganz allgemein die Selbsterregungsformel

$$\mathfrak{R} = D_{12} + \frac{1}{S_{12} \mathfrak{R}_a} \quad \text{oder} \quad (-\mathfrak{R}) + D_{12} = \frac{1}{(-S_{12}) \mathfrak{R}_a}.$$

$(-\mathfrak{R})$ und $(-S_{12})$ sind positiv. Der Durchgriff D_{12} unterstützt hier, wie oben ausgeführt, die Rückkopplung und kann sogar für sich allein ohne eine äußere Rückkopplung zu Instabili-

täten führen, wenn er größer als $\frac{1}{(-S_{12}) \mathfrak{R}_a}$ ist. Diese Formel

gilt auch für die in Bild 36 gezeichnete Gleichstromschaltung.

Hier ist $-\mathfrak{R} = \frac{R_y}{R_x + R_y}$ und $\mathfrak{R}_a = R_x + R_y$. Eine Instabili-

tät führt hier nicht zu Schwingungen, sondern zu einem plötzlichen Umkippen in die andere stabile Gleichgewichtslage mit kleinerem S_{12} gemäß Bild 37 Kennlinie III. Schaltet man in Bild 37 so wie in Bild 38 in die Rückkopplungsleitung zu G_2 einen durch einen hohen Widerstand überbrückten Kondensator, so wird der plötzliche Sprung bei Instabilität dadurch nicht beeinflusst. Es treten dann aber „Kippschwingungen“ auf, ein

periodisches Umspringen entsprechend den beiden in Bild 37 bei Kurve III gezeichneten Sprunglinien, weil der überbrückte Kondensator seine durch den Kippvorgang erhaltene Spannung bald verliert. Vgl. weiter unten und § 11.

Bild 39 zeigt die Schaltung einer Gleichstrom-Rückkopplung über zwei Röhren. Eine Änderung der Gitterspannung u_{g_1} erzeugt eine Änderung des Anodenstromes i_{a_1} und damit des Spannungsabfalls $i_{a_1} R_{y_1}$, d. h. der Gitterspannung u_{g_2} . Es ist

$$\Delta u_{g_2} = -V_1 \Delta u_{g_1}; \quad V_1 = \frac{1}{D_1} \frac{R_{y_1}}{R_{i_1} + R_{x_1} + R_{y_1}} = \text{Spannungsverstärkung der ersten Röhre.}$$

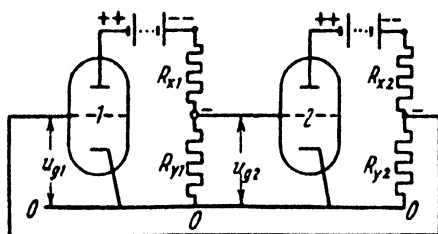


Bild 39. Gleichstrom-Rückkopplung über zwei Röhren.

In gleicher Weise erzeugt eine Änderung von u_{g_2} über die zweite Röhre eine Änderung des Spannungsabfalls $i_{a_2} R_{y_2}$ um Δu_{g_1} , der infolge der Rückkopplung gleich der Änderung von u_{g_1} ist. Es ist

$$\Delta u_{g_1} = -V_2 \Delta u_{g_2} = +V_1 V_2 \Delta u_{g_1}; \quad V_2 = \frac{1}{D_2} \frac{R_{y_2}}{R_{i_2} + R_{x_2} + R_{y_2}}.$$

Der Zustand wird instabil, wenn die durch die Rückkopplung erzeugte Änderung Δu_{g_1} größer ist als die ursprüngliche Änderung Δu_{g_1} .

$$(34) \quad \text{Bedingung für Instabilität: } V_1 V_2 > 1.$$

Macht man einen stabilen Zustand $V_1 V_2 < 1$, bei dem beispielsweise beide Röhren gleichen Strom führen, durch Vergrößerung eines R_y -Widerstandes oder Verkleinerung eines R_x -

Widerstandes allmählich immer instabiler, so kann sich von dem Augenblick an, wo $V_1 V_2 = 1$ wird, der symmetrische Zustand nicht mehr aufrechterhalten, der Strom kippt in eine neue stabile Gleichgewichtslage über. Diese besteht bei festerer Rückkopplung, d. h. bei $V_1 V_2 \gg 1$ meist darin, daß eine Röhre eine so große negative Gitterspannung u_{g_1} erhält, daß ihr Anodenstrom i_{a_1} völlig zu null wird. Damit wird auch die sonst vorhandene negative Gitterspannung u_{g_2} zu null, der Anodenstrom i_{a_2} entsprechend groß, so daß er tatsächlich die große negative Spannung u_{g_1} erzeugt. Dieser neue Zustand ist vollkommen stabil, weil für die stromlose Röhre $R_{i_1} = \infty$ und $V_1 = 0$ ist. Er kann nur dadurch in den anderen Zustand zurückgeführt werden, daß man R_y und damit das negative u_{g_1} so weit verkleinert, daß die Röhre 1 wieder Strom führt. Da die Schaltungsanordnung bezüglich beider Röhren völlig symmetrisch ist, kann natürlich auch ein Umkippen in der anderen Richtung erfolgen, sodaß die Röhre 2 stromlos wird und die Röhre 1 starken Strom führt. Ein derartiges Umkippen in eine praktisch unbrauchbare neue Gleichgewichtslage kann bei Gleichstromverstärkern (vgl. Bd. II § 34 b) leicht eintreten, wenn man statt der in Bd. II Bild 112 gezeichneten gemeinsamen Anodenbatterie die Anodenspannungen von einem gemeinsamen Spannungsteiler abgreifen will. Denn dieser bildet dann auch eine entsprechende Rückkopplung, die um so größer ist, je höherohmig der Spannungsteiler ist. — Schaltet man in die die Kopplung herstellende Verbindung zum Gitter der folgenden Röhre einen Kondensator und führt dann dem Gitter die erforderliche Gleichspannung durch einen hochohmigen Widerstand R_g zu, so erhält man (unter Weglassen der Widerstände R_x), die später in Bild 45 dargestellte Schaltung. Bezüglich schneller Änderungen verhält sie sich genau so wie die in Bild 39 gezeichnete Schaltung. Bei hinreichend großem R_y findet also auch dann ein plötzliches Umkippen in eine unsymmetrische Lage statt. Nur verschwindet dann die negative Gitterspannung der stromlos gewordenen Röhre allmählich in dem Maße, wie sich der Koppelkondensator entlädt. Sobald dann ein Anodenstrom eintritt, findet ein plötz-

liches Umkippen in den anderen Zustand statt, bei dem die andere Röhre stromlos ist. Aber auch hier entlädt sich der Kondensator dann allmählich, so daß dann wieder ein plötzliches Umkippen in den ersten Zustand erfolgt. Es wird so in ununterbrochener Folge bald die eine, bald die andere Röhre stromlos. Derartige Kippschwingungen werden in § 10 näher besprochen.

Schaltet man in Bild 39 in Reihe mit einem (kleinen) R_y -Widerstand oder direkt an seine Stelle einen Parallelschwingungskreis, so stellt dieser für seine Resonanzfrequenz einen sehr großen Widerstand R_y dar. Der Zustand wird für diese Frequenz labil, so daß sie sich von selbst erregt. — Schaltet man parallel zu einem (großen) R_x -Widerstand einen Reihenschwingungskreis, so stellt dieser für seine Resonanzfrequenz einen niederohmigen Nebenschluß zu R_x dar, der unter richtig gewählten Umständen auch zur Selbsterregung der Resonanzfrequenz führt. Würde man an Stelle von R_y einen Reihenschwingungskreis oder an Stelle von R_x einen Parallelschwingungskreis legen, so würden die Selbsterregungsbedingungen für die Resonanzfrequenz besonders ungünstig, so daß sich diese praktisch nie erregen würde. Im ersteren Falle bildet die Induktivität des Schwingungskreises allein, im letzteren Falle die Kapazität allein für sehr schnelle Stromänderungen einen sehr großen bzw. sehr kleinen Widerstand, so daß in beiden Fällen viel eher schnell verlaufende Kippschwingungen entstehen. — Auch bei der Raumladegitterröhre könnte sich ein Reihenschwingungskreis, der parallel zu einem großen R_x (in Bild 36) geschaltet ist, in seiner Eigenfrequenz erregen.

§ 10. Selbsterregung ohne Schwingungskreis. Kippschwingungen.

Zur Selbsterregung von Schwingungen, auch von solchen sinusförmiger Art, ist es nicht notwendig, daß ein Schwingungskreis oder ein sonstiges System mit einer Eigenschwingung vorhanden ist. Auch ein System, das neben Ohmschen Widerständen nur Induktivitäten oder nur Kapazitäten besitzt, kann

sinusförmige Schwingungen selbst erregen. Es braucht nur die Rückkopplungsgleichung $\Re \mathfrak{S} = 1$ erfüllt zu sein, d. h. die Verstärkung darf nicht kleiner als die reziproke Rückkopplung sein und beide müssen zueinander die richtige Phase besitzen.

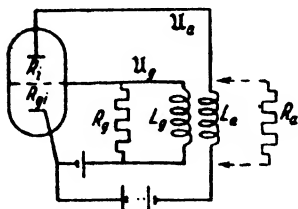


Bild 40. Selbsterregung sinusförmiger Schwingungen ohne Schwingungskreis.

Das einfachste Beispiel ist die in Bild 40 gezeichnete Schaltung¹⁾. Sollen stationäre sinusförmige Schwingungen bestehen, so müssen die folgenden Gleichungen erfüllt sein:

$$(4) \quad \mathfrak{I}_a = S(u_g + D u_a); \text{ (innere Röhrgleichung)}$$

$$(35) \quad u_g = R_g \mathfrak{I}_g = R_g \cdot \frac{j \omega M}{R_g + j \omega L_g} \mathfrak{I}_a$$

$$(36) \quad -u_a = R_a \mathfrak{I}_a = \left(j \omega L_a + \frac{\omega^2 M^2}{R_g + j \omega L_g} \right) \mathfrak{I}_a$$

(Äußere Schaltungsgleichungen.
Vgl. Bd. I § 25 b.)

Dabei ist \mathfrak{I}_g der durch L_g und R_g fließende Strom, der durch die gegenseitige Induktion M von \mathfrak{I}_a hervorgerufen wird, nicht der in die Röhre hineinfließende Gitterstrom. Der letztere ist vielmehr gleich null angenommen. Ist er nicht null, so muß man einen inneren Widerstand $R_{g1} = \frac{d u_g}{d i_g}$ parallel zu R_g liegend in

Rechnung setzen, d. h. statt R_g einen kleineren Widerstand

$$R'_g = \frac{R_g R_{g1}}{R_g + R_{g1}} \text{ einsetzen.}$$

Aus (4), (35) und (36) folgt bei Beachtung von $R_1 = 1/S D$:

$$(R_g + j \omega L_g) R_1 = \frac{j \omega M R_g}{D} - j \omega L_a (R_g + j \omega L_g) - \omega^2 M^2.$$

Reelles und Imaginäres getrennt ergibt

$$(37) \quad R_g R_1 = \omega^2 (L_a L_g - M^2) \quad \text{oder} \quad \omega^2 = \frac{R_g R_1}{L_g L_a (1 - k^2)}$$

¹⁾ Vgl. auch § 17 b.

und

$$(38) \quad L_g R_1 + L_a R_g = \frac{M R_g}{D} \quad \text{oder} \quad R_1 = R_g \frac{L_a}{L_g} \left(\frac{M}{L_a D} - 1 \right).$$

Dabei ist $k = \frac{M}{\sqrt{L_g L_a}}$ = Kopplungsfaktor des Transformators.

Gleichung (37) bestimmt die sich erregende Frequenz ω , Gleichung (38) die Amplitude der Erregung, indem mit wachsender Am-

plitude S_m kleiner, also $R_1 = \frac{1}{S_m D}$ größer wird, oder bei ein-

setzendem Gitterstrom das kleinere R'_g für R_g zu setzen ist.

Die Schwingungen erregen sich um so leichter, je größer die rechte

Seite von (38) ist, also je größer R_g , durch $\frac{L_a}{L_g}$ auf die Anoden-

seite übersetzt, gegenüber R_1 ist und je fester die Kopplung (M)

ist. Die sich erregende Frequenz ist um so tiefer, besitzt eine

um so längere Schwingungsdauer, je fester die Kopplung k

und je größer die Zeitkonstanten $T_g = L_g/R_g$ des Gitterkreises

und $T_a = L_a/R_1$ des Anodenkreises sind. Letzterer ist durch

die Röhre geschlossen zu denken. Liegt parallel zu L_a ein Wider-

stand R_a (in Bild 40 angedeutet), so liegt dieser auch parallel

zu R_1 und es ist überall, sowohl in (37) als auch in (38), $R_1 || R_a$

$= \frac{R_1 R_a}{R_1 + R_a}$ an Stelle von R_1 zu setzen. Ebenso ergibt die Be-

rücksichtigung der hier vernachlässigten Widerstände der Spulen

L_a und L_g nichts grundsätzlich Neues.

Bei so schwacher Selbsterregung, daß die Anodenstromkenn-

linie noch als geradlinig zu betrachten ist, und kein Gitterstrom

einsetzt, erhält man in der Tat ganz sinusförmige Schwingungen

von der berechneten Frequenz. Bei stärkerer Selbsterregung

wird nach (37) mit größerem R_1 auch die Frequenz höher, mit

einsetzendem Gitterstrom, Verkleinerung von R_g auf R'_g , da-

gegen tiefer. Besonders weicht dann aber die Kurvenform sehr

bald so stark von der Sinusform ab, daß die oben angewandte

Rechnung mit den gerichteten Wechselstromgrößen nicht mehr

zulässig ist. Man muß dann auf die Differentialgleichungen

zurückgehen und die einzelnen Zeitabschnitte getrennt untersuchen,

Eine solche Untersuchung wird besonders übersichtlich bei fehlendem Gitterwiderstand R_g . Dann ist $R_g = \infty$ zu setzen, freilich nur, solange kein Gitterstrom fließt. Nach (38) würde dann die Selbsterregung unendlich stark, nach (37) die Frequenz unendlich schnell. Der Gleichstromzustand wird labil, sobald man die Transformatorkopplung

$$(39) \quad M > L_a D$$

macht. Eine kleine Vergrößerung des Anodenstromes i_a erzeugt dann ein Absinken der Anodenspannung u_a um $L_a \frac{di_a}{dt}$ und ein Anwachsen der Gitterspannung u_g um $M \frac{di_a}{dt}$, also falls (39) gilt, insgesamt ein Anwachsen der Steuerspannung $u_{st} = u_g + Du_a$. Damit ist aber zwangsläufig ein sofortiges weiteres An-

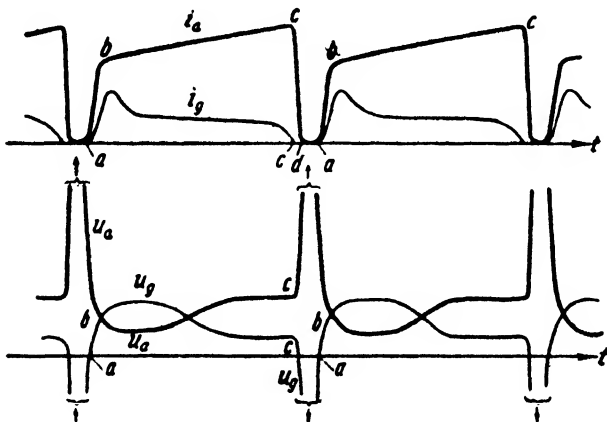


Bild 41. Kipperschwingungen bei der Schaltung von Bild 40.

wachsen von i_a verbunden (vgl. Bild 41 Punkt a); u_g und u_a müßten so unbegrenzt schnell weiter zu- bzw. abnehmen. Dieser Sprung wird dadurch sofort aufgefangen, daß ein Gitterstrom einsetzt, und besonders dann, wenn $u_a < u_g$ geworden ist (Punkt b),

der überspannte Zustand eintritt, bei dem der weiter anwachsende Emissionsstrom von der Anode größtenteils zum Gitter hinüberwechselt. Der anwachsende Gitterstrom verringert das Anwachsen von i_a , einerseits unmittelbar infolge der Stromverteilung, anderseits mittelbar durch die Verkleinerung von u_g um $L_g \frac{di_g}{dt}$, die auf die Steuerspannung mehr ausmacht als

die Vergrößerung von u_a um $M \frac{di_g}{dt}$. Die Dauer bc und der

Verlauf der Ströme und Spannungen während dieser Zeit hängen stark von der mehr oder weniger unregelmäßigen Stromverteilung zwischen i_a und i_g ab, die wesentlich, mit durch Sekundärelektronen beeinflusst wird. Vgl. Bd. I § 13.

Es handelt sich im Prinzip um einen Ausgleichsvorgang, der durch die Zeitkonstante $T_g + T_a$ bestimmt wird. — Sobald i_a nicht mehr steigt, fällt die in dem Gitterkreis induzierte positive Spannung $M \frac{di_a}{dt}$ fort. Eine positive Gitterspannung be-

steht dann aber noch eine Zeitlang durch das $L_g \frac{di_g}{dt}$ des ab-

sinkenden Gitterstromes fort. In dem Augenblick aber, wo der Gitterstrom null geworden ist, fällt auch dies plötzlich weg (Punkt c). Die Steuerspannung und damit der Anodenstrom

müssen dann absinken. Dann erzeugt aber $M \frac{di_a}{dt}$ eine negative

Gitterspannung, durch die i_a augenblicklich weiter absinken muß. Es würde theoretisch ein unendlich hohes negatives u_g und ein unendlich hohes positives $D u_a$ entstehen mit einem unendlich schnellen Absinken des Anodenstromes auf null, da infolge (39) auch $u_{a,t} = u_g + D u_a$ negativ unendlich würde (Punkt d).

Praktisch wird dieser zweite Sprung nur durch die natürlichen Kapazitäten des Transformators gemildert, die man im wesentlichen durch einen parallel zu L_a liegenden Kondensator C_a darstellen kann. Die Spannung kann maximal nicht über $u_{a \max}$

$= i_{a \max} \sqrt{\frac{L_a}{C_a}}$ anwachsen. Da C_a sehr klein ist, 10—100 cm,

kann das bei größerem L_a (Spulen für Niederfrequenz von einigen Henry) sehr hoch, einige 1000 Volt sein. Bei ungenügender Isolation erfolgen dann periodische Durchschläge, die sich durch ein kratzendes Geräusch bemerklich machen. Sobald die Kondensatorladung durch L_a abgeflossen ist, wird auch der Strom in L_a null, und damit auch die induzierte negative Gitterspannung. Der Anodenstrom beginnt dann wieder zu fließen und der ganze Vorgang beginnt von neuem (Punkt a).

Man bezeichnet einen derartigen periodischen Vorgang, bei dem die einzelnen Teile durch ganz verschiedene Bedingungen geregelt werden und demgemäß im allgemeinen auch ganz verschieden schnell verlaufen, als „*Kippschwingung*“. In dem geschilderten Fall ist der Verlauf b c im wesentlichen der Teil eines aperiodischen Ausgleichsvorganges, für den eine nur von den L und R abhängige Zeitkonstante maßgebend ist. Der hier sehr viel schnellere Verlauf c d a b ist im wesentlichen der Teil eines periodischen Ausgleichsvorgangs, für den L_a und C_a maßgebend sind. Er läßt sich daher auch durch Hinzuschalten eines wirklichen Kondensators parallel zu L_a oder auch zu L_g entsprechend verlangsamen. Durch hinreichendes Vergrößern dieses Kondensators kann man einen kontinuierlichen Übergang zu den normalen selbsterregten Schwingungen eines Schwingungskreises herstellen, wie sie in § 4 beschrieben wurden. *Es besteht grundsätzlich kein Unterschied zwischen den beiden Arten von Schwingungen*¹⁾. Praktisch verhalten sich die Kippschwingungen aber doch wesentlich anders. Zunächst weicht die Kurvenform meist stark von der Sinusform ab und kann je nach den Versuchsbedingungen die verschiedensten Formen annehmen. Weiter ist die Frequenz sehr wenig konstant und z. B. stark veränderlich mit der Rückkopplung, der Dämpfung oder auch der Gitter- und Anodenspannung und der Heizung. Es fehlt das frequenzhaltende Glied, das ein in seiner Eigenfrequenz erregter schwach gedämpfter Schwingungskreis bildet. Umgekehrt ist die Amplitude von Kippschwingungen oft nahezu fest gegeben, von äußeren Einflüssen wenig abhängig. Das Umkippen

¹⁾ Vgl. auch § 17 b Satz (79).

wird gewissermaßen durch eine Art von Anschlag begrenzt, z. B. das Einsetzen oder Nullwerden des Gitter- oder Anodenstroms. Macht man die Rückkopplung größer, so werden diese Anschläge nur schneller erreicht, also nur die Frequenz geändert, nicht die Amplitude.

Kippschwingungen entstehen besonders dann, wenn für irgend eine sinusförmige Frequenz der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} oder der Verstärkungsfaktor \mathfrak{B} bzw. der äußere Widerstand \mathfrak{R}_A übermäßig groß, das Produkt $\mathfrak{R} \mathfrak{B}$ viel größer als 1 würde, also eine solche Schwingung übermäßig stark selbsterregt würde. Durch die übermäßig hohe Gitterwechselspannung (großes \mathfrak{R}) würde dann eine Übersteuerung der Röhre, durch die übermäßig hohe Anodenwechselspannung (großes \mathfrak{B} bzw. \mathfrak{R}_A) der überspannte Zustand eintreten. Wie schon in Bd. II § 20 und 21 beschrieben, entstehen durch solche starke Strom- und Spannungsbegrenzungen stark verzerrte Stromkurven. Diese werden hier nur noch wesentlich stärker verzerrt, weil dort beim Verstärker die Gitterwechselspannung von außen zugeführt wird, also „unverzerrt“ ist, während sie hier durch die Rückkopplung von der stark verzerrten Anodenseite entnommen wird, also selbst schon verzerrt ist und den Anodenstrom noch weiter verzerrt. Diese durch die Rückkopplung bewirkte gegenseitige Steigerung der Verzerrung kann dann, wie in dem obigen Beispiel geschildert, zu einem ganz andersartigen Ablauf führen, besonders wenn kein Schwingungskreis regulierend und sinusförmig machend einwirkt.

Infolge der grundsätzlichen Gleichheit von Kippschwingungen und Sinusschwingungen lassen sich mit allen Anordnungen, die zur Selbsterregung von Sinusschwingungen führen, auch Kippschwingungen erzeugen. Bei allen Schaltungsteilen, bei denen ein Parallelschwingungskreis mit möglichst großem

$\mathfrak{R} = \frac{L}{C \bar{R}}$ zur Selbsterregung führt, läßt man zur Erzeugung von Kippschwingungen am besten den Parallelkondensator C ganz weg, erzeugt also Schwingungen mit einer Schaltung, die im einfachsten Falle nur Induktivitäten und Ohmsche Wider-

stände zu enthalten braucht. Ein Beispiel dafür wurde oben schon besprochen.

Ein anderes Beispiel sind die Dynatron-Kippschwingungen. Bild 42 zeigt die Schaltung, Bild 43 die Kennlinie¹⁾ und Bild 44 den zeitlichen Verlauf bei solchen Schwingungen.

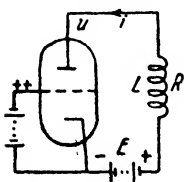


Bild 42. Dynatron-schaltung für Kippschwingungen.

Bei a springt die Spannung theoretisch unendlich schnell, praktisch nur durch die natürliche Kapazität der Spule etwas verlangsamt, auf den großen Wert b, ohne daß sich der Strom in dieser kurzen Zeit merklich ändern kann. Die bei b herrschende zu hohe Gegenspannung u ruft dann einen exponentiell abklingenden Ausgleichvorgang nach der Gleichung

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E - u$$

hervor. Da u größer als $E - Ri$ ist, nimmt i ab. Das geht bis zum Punkt c. Dieser ist ebenso wie a instabil für sehr schnelle Änderungen. Die Spannung springt bis d wieder praktisch un-

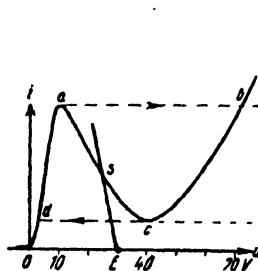


Bild 43. Dynatron-Kennlinie.

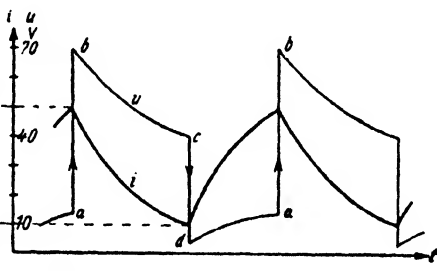


Bild 44. Zeitlicher Verlauf einer Dynatron-Kippschwingung.

endlich schnell und ohne Stromänderung. In d ist aber E größer als u, der Strom nimmt wieder zu bis a, von wo sich der Vorgang von neuem wiederholt. Hier ist besonders deutlich zu er-

¹⁾ Vgl. auch § 9a Bild 34.

kennen, daß es sich gar nicht mehr um einen eigentlichen Schwingungsvorgang, sondern um ein periodisch sich wiederholendes plötzliches Umkippen $a b$ und $c d$, verbunden durch langsame Ausgleichsvorgänge, handelt. Liegt die Anodenspannung E oder genauer der Schnittpunkt s der in Bild 43 eingezeichneten Widerstandsgeraden mit der Kennlinie näher an a , so wird der Ausgleichsvorgang $d a$ infolge der geringeren antreibenden Spannung $E - R_i - u$ verlangsamt, der Ausgleichsvorgang $b c$ beschleunigt. Liegt s näher an c , ist es gerade umgekehrt. Die beiden Zeiten $b c$ und $d a$ werden dann ungleich lang. Würde s mit a oder c zusammenfallen, würde der eine Ausgleichsvorgang unendlich lange dauern. Liegt der Schnittpunkt s außerhalb $a c$ auf den ansteigenden Ästen der Kennlinie, so würde dort keine Instabilität, kein Umkippen eintreten. Es würde dort der stabile Gleichgewichtspunkt dauernd bestehen bleiben. — Durch Vergrößerung der natürlichen Kapazität durch einen parallel zu L eingeschalteten Kondensator kann man auch hier die Kippschwingungen in Sinusschwingungen überführen. Bild 42 geht dann in Bild 33 mit $R_s = 0$ über.

Einen selbsterregten Schwingungsvorgang mit einer Schaltung, die nur Widerstände und Kondensatoren, keine Induktivitäten enthält, bekommt man durch einen rückgekoppelten Widerstandsverstärker. Damit die Rückkopplung phasenrichtig wird, Gitter- und Anoden-Wechselspannung gleiche Phase besitzen, muß man eine Raumladegitterröhre verwenden oder über 2 Röhren rückkoppeln. Bild 45 zeigt die letztere Anordnung. Diese ist im wesentlichen identisch mit der in § 9c beschriebenen und in Bild 39 dargestellten Gleichstrom-Rückkopplung. Es sind nur die unwesentlichen Widerstände R_x , und R_x , der Einfachheit halber weggelassen und die Rückkopplung zur Trennung der Gleichspannungen über die Kondensatoren C_k und C_k geführt. Es sind dann noch Gitterableitwiderstände R_{g1} und R_{g2} erforderlich. Bei der Gleichstromrückkopplung konnten zwei stabile Gleichstromzustände dauernd bestehen bleiben, bei denen die eine Röhre vollen Strom führt, während die andere Röhre durch negative Gitterspannung voll-

kommen stromlos ist. Hier kann sich diese negative Gitteraufladung über C_k nicht dauernd halten, sondern fließt über R_g ab. Sobald dann der Anodenstrom wieder einsetzt, erzeugt er bei der anderen Röhre eine negative Gitterspannung, die deren Anodenstrom sperrt, wodurch wieder die erste Röhre freigegeben wird. Es findet periodisch ein ganz plötzliches und sprunghaftes Umkippen von dem einen Gleichgewichtszustand in den anderen statt, so daß bald die erste Röhre vollen Strom führt und die zweite Röhre stromlos ist, bald das Umgekehrte der Fall ist. Die Verweilzeit in den Gleichgewichtszuständen ist durch die Entladedauer der Kondensatoren C_k bedingt. Diese hängt außer

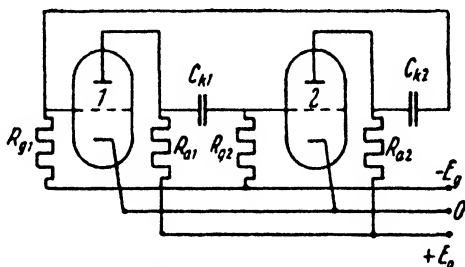


Bild 45. Widerstandverstärker mit Rückkopplung („Multivibrator“).

von C_k , R_g und $R_a \parallel R_i$ auch insofern nochmals von R_a ab, als größeres R_a eine stärkere negative Aufladung während des Springens bewirkt. — Macht man R_a , R_g und C_k immer kleiner und vergrößert die natürlichen Kapazitäten C_{gk} oder C_{ak} durch Parallelschalten eines Kondensators zu R_g oder R_a , so kann man die eckigen Kippschwingungen auch hier allmählich in sinusförmige Schwingungen überführen (vgl. § 17c). — Statt der Rückkopplung über zwei Röhren kann man auch hier eine Raumladegitterröhre verwenden. Vgl. § 10c.

Kippschwingungen enthalten wegen ihrer verzerrten Kurvenform sehr viele Oberschwingungen, von denen die höheren besonders dann sehr stark sind, wenn das Umkippen sehr sprunghaft vor sich geht. Sie sind mathematisch genau ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung und wären aus diesem Grunde

für Meßzwecke und zur Frequenzvervielfachung gut geeignet. Man hat daher die in Bild 46 gezeichnete Schaltung, an der solche sprunghafte Kippschwingungen zuerst beobachtet wurden, wohl als „Multivibrator“ bezeichnet. Praktisch haben aber Kippschwingungen den gerade für Meßzwecke großen Nachteil, daß ihre Frequenz wenig konstant ist. Man verwendet daher besser durch einen Schwingungskreis stabilisierte selbsterregte Schwingungen, die man dann durch Übersteuerung einer zweiten als Verstärker geschalteten Röhre stark verzerrt, d. h. mit vielen Oberschwingungen versieht. Vgl. auch Bd. II S. 257.

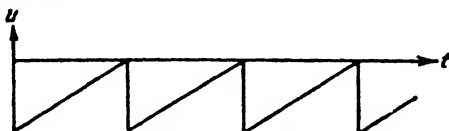


Bild 46. Der Zeit proportionaler periodischer Spannungsanstieg.

In neuerer Zeit werden Kippschwingungen von der in Bild 46 gezeichneten Form viel zur Zeitablenkung bei der Braunschen Röhre (Fernsehen!) verwandt. Durch die geradlinig anwachsende Spannung wird der Kathodenstrahlfleck der Zeit proportional von links nach rechts abgelenkt, springt dann fast unendlich schnell auf seinen Anfangswert zurück, um von neuem wieder der Zeit proportional zu wandern. Eine derartige Kurvenform kann man erhalten, wenn man in der in Bild 40 gezeichneten Kippschwingungs-Schaltung vor das Gitter einen widerstandsüberbrückten Kondensator (Audionschaltung) schaltet und R_g fortläßt. Vgl. Bild 47. Das Fortlassen von R_g bedingt, wie oben beschrieben, ein sehr schnelles Umkippen, durch das dann der Gitterkondensator sprunghaft stark negativ aufgeladen wird. Über den Widerstand R_c entlädt er sich dann langsam¹⁾. Eine genau zeitproportionale Ent-

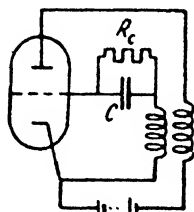


Bild 47. Schaltung zur Erzeugung von Spannungskurven wie in Bild 46.

¹⁾ Einfacher erzeugt man gleichartige Kippschwingungen durch eine Glühlampe mit parallel liegendem Kondensator. Der Kondensator

ladung fordert genau konstante Entladestromstärke. Diese erreicht man, indem man statt des Widerstandes R_c eine schwach geheizte Elektronenröhre verwendet, die unabhängig von der Spannung nur den konstanten Sättigungsstrom durchläßt.

Daß sich die Frequenz von Kippschwingungen leicht beeinflussen läßt, zeigt sich auch darin, daß sie sich durch Überlagerung einer fremden, nicht zu weit abweichenden Frequenz leicht mit dieser „synchronisieren“ läßt. Die selbsterregte Kippschwingung nimmt dann genau die fremde überlagerte Frequenz an. Ein solches Synchronisieren ist auch möglich, wenn die fremde Frequenz 2, 3 . . . n mal höher ist. Die Kippschwingung nimmt dann genau die $1/2$, $1/3$, . . . $1/n$ mal tiefere Frequenz an. Auf diese Weise läßt sich eine genau ganzzahlige *Frequenzerniedrigung* herstellen.

§ 11. Elektronentanz-Schwingungen.

a) Elektrischer Elektronentanz. (Barkhausen-Kurz-Schwingungen.)

α) Die Frequenz. Legt man an das Gitter einer normalen Elektronenröhre eine höhere positive Spannung (z. B. $U_g = 200$ Volt), an die Anode dagegen eine schwach negative Spannung (z. B. $U_a = -20$ Volt), so erregen sich, besonders bei Röhren mit zylinderförmiger Anordnung, oft ganz von selbst elektrische Schwingungen von einer außerordentlich hohen Frequenz. Der Schwingungsvorgang beruht hier auf einem Tanz der Elektronen im Innern der Röhre. Die aus der Glühkathode austretenden Elektronen fliegen mit zunehmender Geschwindigkeit radial nach außen auf das Gitter zu, treffen aber nur zum kleinen Teil auf das Gitter, besonders wenn letzteres aus sehr dünnen Drähten besteht. Der größere Teil fliegt durch das Gitter hindurch auf die Anode zu. Ist diese aber negativ, so können die Elektronen sie nicht erreichen. Sie werden durch das Gegenfeld zwischen Gitter und Anode abgebremst und wieder zum positiven

sator lädt sich langsam auf, um sich bei Erreichen der Zündspannung über die Glimmlampe plötzlich zu entladen.

Gitter zurückgetrieben. Es wird dann wieder nur ein kleiner Teil das Gitter treffen, der größere Teil nochmals durch das Gitter hindurchfliegen. So pendeln die Elektronen mehrmals um das Gitter hin und her, ehe sie es treffen. *Diese mechanische Hin- und Herbewegung der Elektronen im Innern der Rohre bildet die elektrische Eigenschwingung und ist maßgebend für die Frequenz!* Die Größe der äußeren Schaltelemente, die bei den normalen Röhrensendern die Frequenz bestimmt, hat hier nur einen nebensächlichen Einfluß.

Die Frequenz der mechanischen Hin- und Herbewegung ist einerseits proportional der Geschwindigkeit der Elektronen, die der Wurzel aus der Spannung proportional ist (vgl. Bd. I § 1b), andererseits umgekehrt proportional der Weglänge. Bei einer ebenen Anordnung mit dem Abstand l_1 zwischen Kathode K und Gitter G und l_2 zwischen Anode A und G (vgl. Bild 48) werden die Elektronen mit konstanter Beschleunigung

$$b_1 = \frac{dv}{dt} = \frac{q}{m} \frac{U_g}{l_1}$$

von der Kathode auf das Gitter zugetrieben. Nach den gewöhnlichen Fallgesetzen berechnet sich dann die „Fallzeit“ von K nach G

$$t_1 = \sqrt{\frac{2l_1}{b_1}} = \sqrt{\frac{2m}{q}} \frac{l_1}{\sqrt{U_g}} = \frac{2}{0,594 \cdot 10^8} \frac{l_1}{\sqrt{U_g}}$$

Falls die Anodenspannung $U_a = 0$ ist, gilt entsprechend für die Laufzeit von G nach A

$$t_2 = \frac{2}{0,594 \cdot 10^8} \frac{l_2}{\sqrt{U_g}}$$

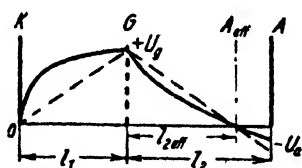


Bild 48. Potentialverlauf zwischen Kathode K, Gitter G und Anode A.

--- für eine ebene Anordnung.

— für eine zylinderförmige Anordnung.

Die Schwingungsdauer für eine volle Hin- und Herbewegung ist dann $T = 2(t_1 + t_2)$, also

$$(40) \quad f = \frac{1}{T} = \frac{0,594 \cdot 10^8 \sqrt{U_g}}{4(l_1 + l_2)}; \quad \lambda = \frac{3 \cdot 10^{10}}{f} \approx \frac{2000(l_1 + l_2)}{\sqrt{U_g}}.$$

Bei negativer Anodenspannung U_a kehren die Elektronen schon um, bevor sie die Anode erreichen, und zwar an der Stelle $l_{2\text{eff}}$, wo im Raume zwischen G und A das Kathodenpotential 0 herrscht. Es ist

$$(41) \quad l_{2\text{eff}} = \frac{U_g}{U_g + (-U_a)} l_2.$$

Es ist dann diese Größe $l_{2\text{eff}}$ an Stelle von l_2 in (40) einzusetzen.

Bei der zylindrischen Anordnung läßt sich das Feld zwischen G und A im allgemeinen noch als eben betrachten, so daß Formel (40) gültig bleibt, wenn unter l_2 der Abstand l_{ga} zwischen G und A verstanden wird. Die geringe in Bild 48 gezeichnete Abweichung im Potentialverlauf verlangsamt die Elektronenbewegung ein wenig. Eine wesentlich stärkere Abweichung von der geraden Linie zeigt der logarithmische Potentialverlauf zwischen K und G. Durch das starke Gefälle um die dünne Kathode werden die Elektronen gleich zu Anfang sehr stark beschleunigt. Würden sie dort sofort ihre Endgeschwindigkeit erhalten, die sie sonst erst beim Passieren des Gitters erreichen,

so würde die Laufzeit t_1 halb so lang sein; für $\frac{r_g}{r_k} = 64$ ergibt

die exakte Rechnung, daß t_1 0,6 mal so lang wird. Man kann daher angenähert setzen, wenn man noch statt l_1 den Gitterradius r_g einsetzt

$$(42) \quad f = \frac{0,594 \cdot 10^8 \sqrt{U_g}}{4(0,6 r_g + l_{ga\text{eff}})}; \quad \lambda = \frac{2000(0,6 r_g + l_{ga\text{eff}})}{\sqrt{U_g}}$$

Z. B. wird bei einer Röhre mit $r_g = 2$ mm, $r_a = 4$ mm für $U_g = 400$ Volt, $U_a = -40$ Volt:

$$l_{ga\text{eff}} = 2 \frac{400}{440} = 1,8 \text{ mm}, \quad \sqrt{U_g} = 20. \text{ Also}$$

$$\lambda = 100(0,6 \cdot 2 + 1,8) \text{ mm} = 30 \text{ cm}; \quad f = 10^9 \text{ Hz}.$$

Für eine Übersichtsrechnung genügt oft die einfache Formel

$$(43) \quad \lambda = \frac{1000 d_a}{\sqrt{U_g}}; \quad (d_a = \text{Anodendurchmesser}).$$

Denn man muß sich darüber klar sein, daß es sich bei diesen Betrachtungen nur um ziemlich grobe Näherungen handelt. Z. B. ist angenommen, daß die Elektronen auch beim Zurückfliegen genau radial wieder auf die Kathode zu fliegen, dort zur Ruhe kommen und wieder von neuem losfliegen.

Praktisch werden die Elektronen aber durch das positive Gitter seitlich mehr oder weniger abgelenkt und fliegen bei ihrer Rückkehr an der sie abstoßenden Kathode vorbei zur nahezu entgegengesetzten Seite des Gitters (vgl. Bild 49). Dabei kommen sie gar nicht zur Ruhe und durchheilen infolgedessen den Innenraum des Gitters schneller als angenommen. Dies wird noch durch die Raumladungen um die Kathode verstärkt,

die die abstoßende Wirkung der Kathode vergrößern. Diese Raumladungen werden durch die mehrfach zurückkehrenden Elektronen noch besonders erhöht. Auch im Umkehrpunkt nahe der Anode müssen sich, wenn auch wegen der größeren Fläche in wesentlich geringerem Maße, Raumladungen bemerkbar machen. Beides bewirkt einen schnelleren Tanz der Elektronen um das positive Gitter. In der Tat beobachtet man oft bei stärkerer Heizung der Kathode, also bei Vergrößerung des Emissionsstromes und damit der Raumladungen, eine ziemlich erhebliche Zunahme der Frequenz, d. h. Abnahme der Wellenlänge.

Gitter und Anode nehmen bei den Elektronentanzschwingungen entsprechend hochfrequent schwankende Spannungen an, die durch Resonanz mit einem schwach gedämpften angekoppelten Stromkreise, z. B. einem Lecherdrahtsystem, erheblich verstärkt werden können. Diese Wechselspannungen wirken ihrerseits auf die tanzenden Elektronen wieder zurück, beein-

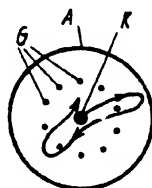


Bild 49. Flugbahn der Elektronen in einer zylinderförmigen Röhre.

flussen ihre Frequenz ein wenig, je nach der Phase beschleunigend oder verzögernd¹⁾. Ändert man die Länge der angekoppelten Lecherdrähte kontinuierlich, so beobachtet man oft ähnliche Zieherscheinungen, wie sie bei der Selbsterregung gekoppelter Schwingungskreise in § 7 b erwähnt wurden. Die Frequenz ändert sich dabei oft um eine halbe Oktave und springt dann plötzlich wieder auf ihren alten Wert. Da ein Lecherdrahtsystem jeweilig

bei einer Verlängerung um $\frac{\lambda}{2}$ wieder eine der früheren gleiche

Eigenfrequenz besitzt, kann sich dieser Vorgang mehrmals wiederholen. In der Mitte des so zu erregenden Frequenzbereichs liegt die eigentliche Eigenfrequenz der tanzenden Elektronen. Dort ist auch die Selbsterregung am stärksten. — Zuweilen erregen sich auch andere, höhere Frequenzbereiche, noch kürzere Wellenlängen, die zu dem Grundbereich angenähert im Verhältnis 1:2:3:4 . . . stehen. Man hat dies wohl als Resonanz mit den Oberschwingungen der ja durchaus nicht harmonisch schwingenden Elektronen gedeutet. Eine genauere Erklärung wird im folgenden Abschnitt β) gegeben. Die Stärke der Erregung nimmt mit der Höhe der Frequenz dieser Oberschwingungen meist erheblich ab.

β) Der Mechanismus der Selbsterregung. Geht von der Kathode ein dauernder gleichmäßiger Elektronenstrom aus und tanzen alle diese Elektronen gleichartig um das Gitter hin und her, so macht sich dieser Elektronentanz nur in der erhöhten Raumladung, z. B. in einer Verformung der Gleichstromkennlinien bemerkbar. Im ganzen genommen entsteht kein periodischer Vorgang, weil kein Zeitpunkt vor einem anderen irgendwie ausgezeichnet ist, die Elektronen in allen Phasenlagen durcheinandertanzen. Soll nach außen eine periodische Wirkung erzielt werden, so müssen sich die tanzenden Elektronen

¹⁾ Der Mechanismus des Elektronentanzes ändert sich dadurch nicht. Es ist daher unsweckmäßig, die Schwingungen anders zu benennen (Gill-Morell-Schwingungen), wenn man nur diese Rückwirkung der äußeren Schaltung auf die Frequenz größer macht.

derart ordnen, daß in einer gewissen Phasenlage mehr Elektronen hin und her tanzen, als in der entgegengesetzten Phase. Es ist zunächst schwer einzusehen, wie aus der Unordnung von selbst eine solche Ordnung, ein Zusammenballen von Elektronen entstehen soll, da sich die Elektronen doch alle gegenseitig abstoßen. Dagegen lassen sich unschwer aus Energiebetrachtungen einige Richtlinien aufstellen, wie der geordnete Zustand sich selbst aufrechterhalten kann. Man muß dann ähnlich wie bei der Selbsterregung durch Rückkopplung auch hier annehmen, daß irgendeine anfängliche Störung eine geringe Ordnung hervorruft und diese sich dann selbst weiter anfacht, bis der stationäre Zustand erreicht ist.

Wenn die Elektronen in einer gewissen Phasenlage bevorzugt hin und her schwingen, so müssen dadurch auch synchron wechselnde Spannungen an Gitter und Anode entstehen, die sich den Gleichspannungen überlagern. Durch Ankopplung von Schaltelementen, insbesondere eines Lecherdrahtsystems von einstellbarer Länge (vgl. z. B. Bild 51) kann man Amplitude und Phase dieser Wechselfspannungen gegenüber der bevorzugten Elektronenschwingung verändern. Diese synchronen Wechselfspannungen üben nun eine Rückwirkung auf die tanzenden Elektronen aus, die nicht nur deren Frequenz, sondern auch deren Amplitude ändert. Sie schaukeln Elektronen der einen Phasenlage zu immer stärkeren Schwingungen auf, bremsen dagegen Elektronen der entgegengesetzten Phasenlage zu immer schwächeren Schwingungen ab. Nach dem Energiesatz geben die Wechselfspannungen im ersten Fall eine bestimmte Arbeitsleistung ab, während sie im zweiten Falle Leistung aufnehmen. Das letztere muß also bevorzugt stattfinden, wenn die Schwingungen im äußeren Stromsystem aufrechterhalten werden sollen. *Die Elektronen, die in der falschen Phasenlage schwingen, so daß sie von den Wechselfspannungen angefacht werden, müssen „aus-sortiert“ werden.* Das tritt nun in der Tat von selbst ein, wenn man der Anode eine schwache negative Vorspannung gibt. Ohne eine Wechselfspannung können dann die Elektronen überhaupt nicht zur Anode gelangen, kehren schon vorher

um¹⁾). Bei Einwirkung einer Wechselspannung werden die durch sie abgebremsten Elektronen schon noch früher umkehren, also erst recht nicht zur Anode gelangen können. Dagegen schwingen die durch die Wechselspannung angetriebenen Elektronen weiter aus, treffen daher auf die Anode und fließen von dort als Anodenstrom ab. Infolgedessen werden diese in der falschen Phase schwingenden Elektronen ständig aussortiert und nur die in der richtigen Phase schwingenden Elektronen nehmen an dem geordneten Tanz längere Zeit teil, bis sie schließlich, ihrer Schwingungsenergie mehr oder weniger beraubt, auf dem Gitter landen und von dort als Gitterstrom abfließen. Gitterstrom J_g mal der hohen positiven Gittervorspannung U_g ist die der Röhre zugeführte Gleichstromleistung $N_g = U_g J_g$. Dadurch, daß die Elektronen im Mittel abgebremst, d. h. mit einer kleineren Geschwindigkeit als der Spannung U_g entspricht, auf das Gitter auf-treffen, wird nicht der ganze Betrag N_g am Gitter in Wärme um-gewandelt, sondern ein Teil dient zur Aufrechterhaltung der Schwingungen, ein anderer kleiner Teil $N_a = U_a J_a$ dient zur Aufladung der negativen Anodenbatterie U_a und ein weiterer Teil zur Erwärmung der Anode. Da die Elektronen auf die Anode wegen der negativen Anodenspannung nur sehr langsam auf-treffen, ist dieser Teil meist sehr klein. Die Anode wird fast gar nicht warm, dagegen das Gitter recht beträchtlich und man muß bei ihm für eine möglichst gute Wärmeabführung sorgen, wenn man auf größere Leistungen Wert legt.

Der Versuch zeigt, daß Schwingungen in geringem Maße auch dann noch bestehen bleiben können, wenn man die Anode so stark negativ vorspannt, daß kein Anodenstrom mehr fließt. Der oben geschilderte Mechanismus der „Anodenaussortierung“, der normalerweise die Hauptursache für die Schwingungs-erzeugung bildet, kann dann nicht mehr stattfinden. In geringem Maße kann dann noch eine „Kathodenaussortierung“ wirksam

¹⁾ Das Auftreten eines Elektronenstromes zur negativen Anode ist ein sicheres Zeichen dafür, daß Wechselspannungen vorhanden sein müssen. Dies hat seinerzeit zur Entdeckung der Elektronentanz-schwingungen geführt.

sein. Die angetriebenen Elektronen können im Gegensatz zu den abgebremsten von dem Umkehrpunkt vor der Anode durch das Gitter zur Kathode wieder zurückgelangen. Wegen der Kleinheit der Kathode werden aber nur wenige Elektronen diese wirklich treffen. Es kann aber noch ein anderer Mechanismus, die „*Phasenaussortierung*“ wirksam sein. Die in der falschen Phase schwingenden und daher angefachten Elektronen schwingen weiter aus. Für sie ist daher $I_{2, \text{eff}}$ und damit T nach (40) größer. Sie brauchen zu einem Hin- und Herweg länger als die abgebremsten Elektronen. Die letzteren bestimmen aber die Frequenz, die sich erregt. Die ersteren ändern daher infolge ihrer etwas geringeren Pendelfrequenz allmählich ihre Phase, bis sie aus der falschen in die richtige Phase kommen und dann auch abgebremst werden, also Schwingungsenergie abgeben.

Auch die Selbsterregung der am Schluß von Abschnitt α) genannten höheren Frequenzbereiche läßt sich energetisch unschwer erklären. Wenn die phasenrichtigen Elektronen abgebremst werden sollen, so müssen sie jeweils bei ihrer Bewegung zum Gitter hin im Mittel ein schwächeres Feld vorfinden als bei ihrer Bewegung vom Gitter weg. Eine volle Bewegung besteht aber in der Bewegung von der Kathode durchs Gitter zur Anode und durchs Gitter zur Kathode zurück, d. h. in einer Bewegung, die zweimal zum Gitter hin- und vom Gitter wegführt. Vgl. Bild 50 v). Daher muß auch die Gitterwechselspannung während einer Elektronenperiode zweimal größer und kleiner werden, also die doppelte Frequenz besitzen, um den Elektronentanz steuern zu können. Vgl. Bild 50 a). Daß eine Gitterwechselspannung der gleichen Frequenz (vgl. Bild 50 b) insgesamt überhaupt eine Wirkung auf die Elektronen ausübt, kommt nur dadurch zustande, daß die Elektronenlaufzeit auf dem Wege G K G im allgemeinen wesentlich kürzer ist als auf dem Wege G A G. Im Gegensatz dazu wirkt die Anodenspannung offenbar am stärksten ein, wenn sie die gleiche Frequenz wie die Elektronen besitzt, weil sich die Elektronen während einer Periode zur Anode nur einmal hin und her bewegen. Die Anodenspannung u_a muß dabei die entgegengesetzte Phase haben wie die

in Bild 50 b gezeichnete Gitterspannung, wenn sie die Elektronenschwingung dämpfen soll. Eine Anodenspannung der doppelten Frequenz wirkt freilich bei einer zu der in Bild 50 a gezeichneten entgegengesetzten Phase insgesamt auch dämpfend, weil die Elektronen in dem Raume K G bei einem geringen Durchgriff D der Einwirkung der dort sonst entdämpfend wirkenden Anodenspannung praktisch entzogen werden.

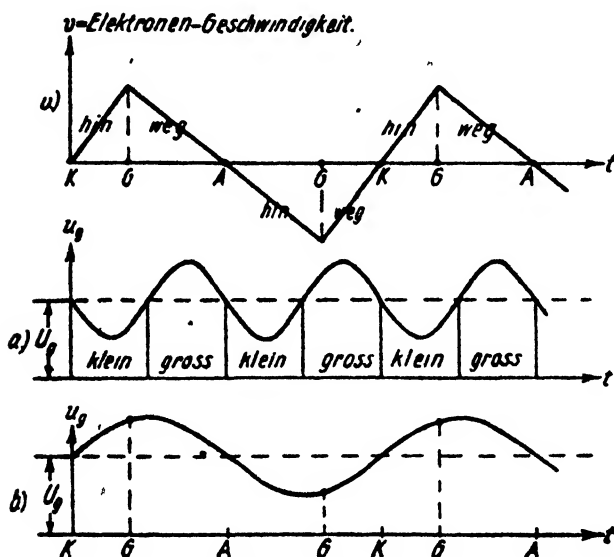


Bild 50. Zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeit v der Elektronen („hin“ und „weg“ bezogen auf das Gitter) und der Schwankungen der Gitterspannung u_g ; a) bei doppelter Frequenz, b) bei gleicher Frequenz.

Besitzen die Wechselspannungen U_g oder U_a die dreifache Frequenz, so sind auf einem entsprechenden Elektronenwege nicht eine, sondern drei Halbperioden wirksam. Heben sich davon auch zwei Halbperioden wegen des entgegengesetzten Vorzeichens zum Teil auf, so bleibt doch noch die dritte Halbperiode wirksam, und zwar für Elektronen mit um 180° verschiedener Phase in entgegengesetztem Sinne, so daß der oben

geschilderte Mechanismus der Aussortierung aufrechterhalten bleibt. Es tanzen dann drei in der Phase um 120° verschobene Elektronenwolken hin und her. Entsprechendes gilt für die Selbsterregung noch höherer Frequenzen. Da sich hierbei noch mehr benachbarte Halbperioden zum Teil in ihrer Wirkung aufheben, ist es erklärlich, daß sich diese höheren Frequenzen nicht so stark erregen. Durch die oben geschilderte unterschiedliche Wirkung der Gitter- und Anoden-Wechselspannung sowie die nicht sinusförmige Bewegung der Elektronen, die noch dazu bei stärkeren Wechselspannungen durch diese selbst erheblich geändert wird, werden die Verhältnisse im einzelnen sehr unübersichtlich. Man muß sich daher theoretisch mit dem Hinweis auf den Mechanismus der Aussortierung und mit der Bemerkung begnügen, daß sich praktisch immer dann Schwingungen erregen, wenn die Möglichkeit zur Selbsterregung irgendwie gegeben ist. Die Frequenz und Phase stellt sich bei der Selbsterregung ganz von selbst stets so ein, wie es unter den gegebenen Bedingungen am günstigsten ist. Auch bei der normalen Selbsterregung durch eine schaltungsmäßige Rückkopplung ist es ja meistens viel leichter, Schwingungen praktisch herzustellen, als ihr Auftreten nachträglich theoretisch zu erklären.

γ) Experimentelle Ergebnisse. Barkhausen-Kurz-Schwingungen treten bei vielen normalen Röhrentypen, besonders solchen mit zylindrischer Anordnung, von selbst auf, wenn man das Gitter stark positiv und die Anode schwach negativ macht. Nur ist die Anordnung der stromführenden Leiter in der Röhre, im Quetschfuß und im Röhrensockel für so extrem kurze Wellen meist so ungeeignet, daß die Wirkungen nach außen nur gering sind. Bestimmte Frequenzen lassen sich oft gar nicht erregen, weil die unbestimmten Resonanzverhältnisse in diesen Leitern bei der betreffenden Spannungsverteilung zu ungünstig sind. Man muß dann durch geeignete Wahl der Gitterspannung und der Heizung sich mühsam günstige Betriebsbedingungen herausuchen. Das fällt fort bei der in Bild 51 dargestellten Röhre, bei der von Gitter und Anode nach beiden Seiten geradlinige

Leitungen durch besondere Einschmelzungen herausgeführt sind. Dabei ist der Abstand dieser Einschmelzungen so gewählt, daß sich dort nahezu ein Spannungsminimum ausbildet. Dadurch werden die dort auftretenden dielektrischen Verluste im Glas stark herabgesetzt. In der Mitte herrscht dann zwischen der Anode und dem Gitter gerade ein Maximum der Wechselspannung, so daß eine kräftige Rückwirkung auf die tanzenden Elektronen eintritt. Die Wellenlänge kann dann durch Verschieben der Kurzschlußscheiben S_1 und S_2 auf den Lecherdrahtsystemen I und II etwa im Verhältnis 1:1,5 geändert werden.

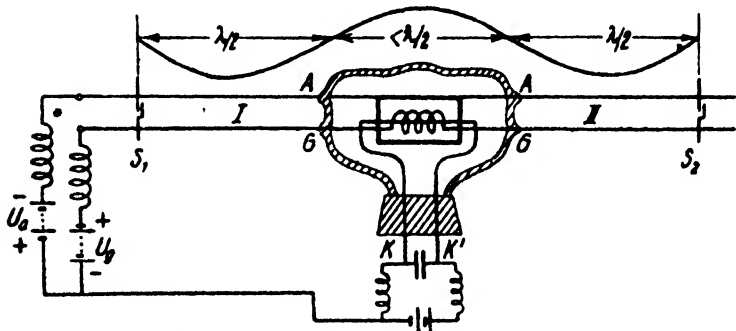


Bild 51. Röhrenanordnung mit zwei Lecherdrahten als Schwingungskreise für Barkhausen-Kurz-Schwingungen.

Ihre Größenordnung und der Wert, bei dem man die maximale Leistungsabgabe erhält, liegt aber durch den Elektronentanz fest, ist also bei gegebenen Dimensionen $\sqrt{U_g}$ umgekehrt proportional. Die Kathode führt praktisch gegenüber dem Gitter nur eine kleine Wechselspannung. Es ist daher angenähert $U_g = 0$ und U_a gleich der Wechselspannung zwischen Gitter und Anode. Für die Selbsterregung maßgebend ist dann praktisch allein die Beschleunigung oder Verzögerung, die die Elektronen auf dem Wege G A G durch die Wechselspannung erleiden.

Das Lecherdrahtsystem I auf der einen Seite ist möglichst schwach gedämpft und dient zur richtigen Einstellung der Knoten und Bäuche. Im Kurzschlußpunkt S_1 herrscht stets ein Span-

nungsknoten und ein Strombauch, im Abstand $\lambda/4$ davon also ein Spannungsbauch und ein Stromknoten usw. Die Röhre selbst wirkt wegen ihrer größeren Kapazität wie ein Leitungsstück, das länger als die wirkliche Länge ist. An das Lecherdrahtsystem II auf der anderen Seite wird der Verbraucher, z. B. eine Antenne, günstigst angekoppelt. Die Kurzschlußscheiben S_1 und S_2 bestehen aus zwei voneinander isolierten, sich überlappenden Hälften. Die Überlappung bildet einen kapazitiven Kurzschluß, die Isolation gestattet die getrennte Zuführung der beiden Gleichspannungen U_g und U_a . Die zugeführte Leistung ist durch die Erhitzung des Gitters begrenzt. Das in Bild 51 dargestellte Rohr verträgt 80 Watt, also z. B. $U_g = 400$ Volt, $J_g = 200$ mA. Es gibt dabei maximal 4 Watt Hochfrequenzleistung ab, hat also einen Wirkungsgrad von 5 %. Die natürliche Wellenlänge ist bei $U_g = 400$ Volt $\lambda = 50$ cm.

b) Magnetischer Elektronentanz. (Magnetronschwingungen.)

α) Die Frequenz. Das Magnetron (vgl. Bd. I Bild 1f) enthält nur einen geraden Heizdraht als Kathode und eine diesen zylindrisch umgebende Anode. Die durch die positive Anodenspannung radial nach außen getriebenen Elektronen werden durch ein kräftiges achsiales Magnetfeld im Kreise herumgelenkt; so daß sie die Anode nicht mehr treffen. Der Anodenstrom ist dann vollständig null. Die Elektronen fliegen nach einem Umlauf alle wieder zur Kathode zurück, führen also ununterbrochen eine kreisähnliche Bewegung aus. Die Dauer eines Umlaufs wäre auf einer kreisförmigen Bahn nach Bd. I (1,19)

$$T = 0,358 \cdot 10^{-8} \frac{1}{\mathfrak{H}}; \quad \mathfrak{H} = \text{achsiales Magnetfeld in Gauß.}$$

Bei der zylindrischen Röhre ist die Kreisbahn eine Kardioide, für die die Näherungsrechnung eine 1,23mal längere Umlaufzeit ergibt, also eine Umlauffrequenz

$$(44) \quad f = \frac{1}{T} = 2,28 \cdot 10^8 \mathfrak{H} \text{ Hertz}; \quad \lambda = c T = \frac{13000}{\mathfrak{H}} \text{ cm.}$$

Auch hier würden die umlaufenden Elektronen keine hochfrequenten Wirkungen nach außen hervorrufen, wenn sie un-

geordnet in allen Phasen und Richtungen durcheinandertanzen würden. Auch hier ordnen sie sich aber unter bestimmten Bedingungen ganz von selbst und erregen so nach außen eine hochfrequente Schwingung, deren Wellenlänge in der Tat ziemlich genau der Formel (44) entspricht. Man erhält also angenähert

für $\mathfrak{B} = 300$	1000	4100 Gauß
$\lambda = 43$	13	3,16 cm.

Die Wellenlänge ist nahezu unabhängig von den Ab-
(45) messungen der Röhre sowie von der Betriebsspannung U_a ,
nur abhängig von der Stärke des verwandten Magnetfeldes.

Um Schwingungen zu erhalten muß man nur immer eine solche Anodengleichspannung U_a einstellen, daß die von den Elektronen durchlaufene Kreisbahn nahezu bis zur Anode reicht, daß also der größte Abstand a von der Kathode gleich dem Anodenradius r_a wird. Nach Bd. I (1,21) ergibt sich daher mit $a = r_a$ und $u = U_a$

$$(46) \quad r_a = \frac{6,72}{\mathfrak{B}} \sqrt{U_a}; \quad r_a = \text{Anodenradius in cm.}$$

In Verbindung mit (44) folgt daraus

$$(47) \quad \lambda \sqrt{U_a} = 1930 r_a; \text{ oder rund } U_a = \left(1000 \frac{d_a}{\lambda}\right)^2 \text{ Volt}; d_a = 2 r_a.$$

Will man also mit einer bestimmten Anodenspannung U_a arbeiten, so muß man dem Anodendurchmesser d_a ein bestimmtes Verhältnis zur Wellenlänge geben, nämlich etwa

für $U_a = 250$	1000	4000 Volt
$d_a = 1/60$	1/30	1/15 λ

Praktisch wurde z. B. erreicht:

- A¹⁾ $\lambda = 3,16$ cm bei $\mathfrak{B} \approx 5000$ Gauß, $d_a = 3$ mm,
 $U_a = 1500$ Volt, $J_a = 0,6$ mA. Abgegebene Hochfrequenzleistung \mathfrak{R}_a sehr klein. Dies ist die kürzeste bisher hergestellte ungedämpfte Welle.

¹⁾ Okabe, Proc. Inst. Rad. Eng. 17, 653; 1929 und 18, 1748; 1930.
 Neuerdings sind noch kürzere Wellen hergestellt worden. Vgl. z. B. H. Klinger: Einführung in die Schwingungserzeugung elektrischer Ultraschallwellen; Hirzel 1944.

$$\begin{aligned}
 B^1). \lambda &= 42 \text{ cm bei } \mathfrak{B} = 260 \text{ Gauß, } d_a = 25 \text{ mm,} \\
 U_a &= 2200 \text{ Volt, } J_a = 50 \text{ mA. } \mathfrak{N}_a = 7 \text{ Watt also} \\
 \eta &= \frac{\mathfrak{N}_a}{N_a} = 6,3 \%.
 \end{aligned}$$

Durch diese und viele andere Versuche ist der eindeutige Zusammenhang zwischen der Frequenz und der Umlaufszeit der Elektronen nachgewiesen. Die Abweichungen von den theoretischen Formeln sind hauptsächlich durch die nicht berücksichtigten Raumladungen zu erklären. Diese sind hier infolge des vielfachen Umlaufens derselben Elektronen viel größer als sonst. Ihr Einfluß zeigt sich auch unmittelbar darin, daß die Wellenlänge bei stärkerer Heizung, also stärkerer Emission und Raumladung, nicht unerheblich zunimmt.

Neben diesen reinen Elektronentanzschwingungen kann sich beim Magnetron noch eine ganz andere Art von Schwingungen erregen, deren Wellenlänge bis zu 10mal¹ größer ist. Sie entsteht oft unter fast denselben Versuchsbedingungen, und zwar mit wesentlich größerer Intensität. Das letztere läßt darauf schließen, daß in diesem Falle die äußere Schaltung auf die Schwingungserzeugung von größerem Einfluß ist. Doch liegt hier die die Frequenz bestimmende Ursache noch nicht fest.

β) Der Mechanismus der Selbsterregung. Wie bei jeder Selbsterregung muß auch hier das Ergebnis der Selbsterregung, das ist der erzeugte Wechselstrom oder die erzeugte Wechselspannung steuernd auf die Ursache der Erregung, das sind hier die kreisförmig tanzenden Elektronen, zurückwirken. Diese Rückwirkung muß zunächst eine Ordnung, ein „Aus-sortieren“ der Elektronen bewirken, weil nur ein geordneter Tanz eine periodische Wirkung nach außen ausüben kann. Offenbar besteht auch hier wie bei den Barkhausen-Kurz-Schwingungen die einfachste Erklärung in der Annahme einer „Anodenaus-sortierung“. Die Elektronen, die in der falschen Phase losfliegen, so daß sie durch die äußere Rückwirkung angefaßt werden, schwingen so weit aus, daß sie sofort auf die

¹) Kilgore, Proc. Inst. Rad. Eng. 20, 1741; 1932.

Anode treffen. Die in der richtigen Phase losfliegenden Elektronen fliegen dagegen mehrmals herum, so daß sie entsprechend stark abgebremst werden, Schwingungsenergie abgeben.

In Übereinstimmung mit dieser Vorstellung steht die Tatsache, daß man die stärkste Schwingungserzeugung dann erhält, wenn man die Anodenspannung U_a so groß wählt, daß ohne Schwingungen etwa die Hälfte der Elektronen die Anode erreicht, die andere Hälfte nicht. Bei dieser Einstellung ist der Anodenstrom besonders leicht beeinflussbar. Eine kleine Vergrößerung des Magnetfeldes oder Verkleinerung der Anodenspannung läßt den Anodenstrom stark absinken. Darauf beruht ja gerade die in Bd. I Seite 68 beschriebene Wirkung des Magnetrons als Verstärker. Die hochfrequente Rückwirkung

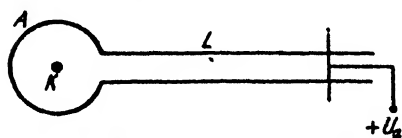


Bild 52. Magnetron-Schwingungen; Anode einfach geschlitzt, im Strombauch liegend.

auf die kreisenden Elektronen kann hier entweder elektrischer oder magnetischer Art sein. Das letztere erreicht man am besten durch die in Bild 52 gezeichnete Ausführungs-

form. Das Anodenblech A ist einseitig geschlitzt und beide Enden mit einem abstimmbaren Lecherdrahtsystem L verbunden. Die Anode wirkt auf diese Weise als Stromschleife, die ein Magnetfeld erzeugt, das dem äußeren Magnetfeld gleich gerichtet ist, dies also hochfrequent bald verstärkt, bald schwächt. Auch die in Bild 53 gezeichnete Ausführungsform, eine doppelt geschlitzte Anode mit beiderseitigem Lechersystem, kann eine magnetische Rückwirkung ergeben, wenn die Anode in einem Strombauch liegt. Man findet bei ihr aber eine stärkere Schwingungserregung, wenn die Anode im Spannungsbauch liegt, also eine

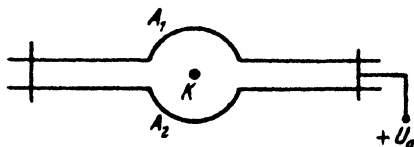


Bild 53. Magnetron-Schwingungen, Anode doppelt geschlitzt, im Spannungsbauch liegend.

elektrische Rückwirkung eintritt. Der Mechanismus der Rückwirkung ist hierbei nicht so klar, weil beide Anodenhälften gegenphasig schwingen, also zwischen sich ein hochfrequentes elektrisches Querfeld erzeugen. Eine solche Anordnung entspricht der in § 9a Bild 35 dargestellten Habann-Röhre. Diese kann auch für Gleichstrom eine fallende Kennlinie ergeben und infolgedessen beliebige äußere Schwingungskreise, unter anderen auch solche von so tiefer Frequenz anregen, daß die Laufzeit der Elektronen noch keinen Einfluß hat. — Klarer ist dagegen der Mechanismus der elektrischen Aussortierung bei der in Bild 54 dargestellten Anordnung, bei der das Lechersystem L und damit die hochfrequente Wechselspannung zwischen Anode und Kathode liegt.

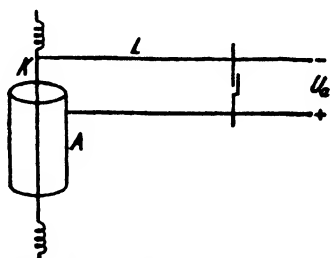


Bild 54. Magnetron-Schwingungen; Anode ungeschlitzt.

Die durch die Aussortierung entstehende Elektronenwolke befindet sich bald in der Nähe der Anode, bald unmittelbar um die Kathode herum konzentriert. Dadurch entstehen um die Kathode in diesem Augenblick starke Raumladungen, die eine Emission neuer, in der richtigen Phase emittierter Elektronen zu verhindern suchen. Es ist daher günstig, so hohe Anodenspannungen und so kleine Emissionsströme zu verwenden, daß man trotz der erhöhten Raumladungen noch im Sättigungsgebiet bleibt, in dem der Strom nur von der Temperatur der Kathode, nicht von der Größe der durch die Raumladungen veränderten Spannungen abhängt. Ferner sind (Wolfram-) Kathoden günstig, die eine ausgeprägte Sättigung zeigen. Das bestätigen auch die Versuche. Diese zeigen ferner, daß eine Neigung des Magnetfeldes von 5 bis 10° gegen die Röhrenachse eine wesentlich stärkere Selbsterregung ergibt. Die Elektronen bewegen sich dann schraubenförmig um die magnetischen Feldlinien, kommen also durch die Neigung der letzteren mit

jedem Umlauf weiter von der Kathode weg und näher an die Anode heran. Das letztere scheint für die Aussortierung günstig zu sein. Auch hier ist der ganze Mechanismus der Selbsterregung im einzelnen schwer zu übersehen. Die unter α) genannten längeren Wellen können z. B. dadurch entstehen, daß die Elektronen besonders bei schrägem Magnetfeld eine bestimmte Anzahl von Umläufen ausführen, ehe sie auf die Anode treffen.

Bei den ganzen Elektronentanzschwingungen entstehen durchaus nicht immer gleichmäßige Schwingungen von bestimmter Frequenz, sondern oft ein mehr oder weniger unregelmäßiger Vorgang, der akustisch etwa mit der Erzeugung eines Geräusches statt eines Tones vergleichbar ist. Vielleicht ist dies durch die gleichzeitige Erregung zweier oder mehrerer unharmonischer Schwingungen zu erklären, die sich gegenseitig bei der Selbsterregung stören, ähnlich wie dies in § 7 a β beschrieben wurde. Es wurde schon in § 9 b erwähnt, daß Elektronentanzschwingungen unter Umständen eine fallende „Pseudokennlinie“ ergeben, die Anlaß zu Instabilitäten oder gleichzeitig erregten langsameren Schwingungen sein kann. Besonders können aber bei nicht extrem gutem Vakuum neben den Elektronen auch noch die Ionen zu tanzen anfangen! Weil diese eine viele tausendmal größere Masse haben, sind ihre Bewegungen entsprechend langsamer, die so entstehenden Wellenlängen entsprechend größer, einige hundert oder tausend Meter lang. Bei stärker gashaltigen Röhren treten solche „*Ionentanzschwingungen*“¹⁾ auch ohne Magnetfeld auf, z. B. in gasgefüllten Gleichrichterröhren, wie sie im Netzanschlußteil von Rundfunkgeräten verwandt werden. Sie können dort erheblich stören, und zwar in einem weiten Frequenzbereich, da sie meist durchaus nicht sinusförmig sind.

§ 12. Zusammenfassung von Teil III A.

1. Jeder Verstärker kann durch eine Rückkopplung zur Selbsterregung, zur selbsttätigen Erzeugung eines dauernden Wechsel-

¹⁾ Auch wohl „Plasmaschwingungen“ genannt.

stromes gebracht werden. Als „Rückkopplung“ bezeichnet man jede absichtliche oder unabsichtliche Rückwirkung der verstärkten Leistung am Verstärkerausgang auf den Verstärkereingang.

2. Für stationäre sinusförmige Schwingungen muß die Selbsterregungsformel gelten: Rückkopplung \mathfrak{R} mal Verstärkung \mathfrak{B} gleich 1. Bei großer Verstärkung genügt eine kleine Rückkopplung. Für den 1-Röhrensender ergibt sich die spezielle Selbsterregungsformel $\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S_m \mathfrak{R}_a}$.

3. Die Selbsterregungsformel ist eine Vektorgleichung, die A. Gleichheit der Amplituden und B. Gleichheit der Phasen verlangt. Ersteres ist die Bedingung für die Konstanz der Amplitude, letzteres für die Konstanz der Frequenz der selbsterregten Schwingungen.

A. Amplitude.

4. Ist $\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{B}$ kleiner als 1, so nimmt die Amplitude der selbsterregten Schwingungen ab, im allgemeinen bis auf null; ist $\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{B}$ größer als 1, nimmt sie zu. Im letzteren Fall hört die Zunahme infolge Strombegrenzung oder Spannungsbegrenzung schließlich auf.

5. Die Strombegrenzung besteht darin, daß die „mittlere Steilheit“ S_m und damit \mathfrak{B} mit wachsender Anodenstrom-Amplitude geringer werden. Bei Röhren ohne Sättigungsstrom ist eine Strombegrenzung kaum vorhanden. Man muß bei ihnen für eine Spannungsbegrenzung sorgen, um ein allzu starkes Anwachsen der Schwingungen und eine Zerstörung der Röhre zu verhindern.

6. Die Spannungsbegrenzung besteht in dem bei großen Gitterspannungs-Amplituden einsetzenden Gitterstrom. Dieser bewirkt zweierlei: α) Verkleinerung des Anodenstroms (indirekte Strombegrenzung; überspannter Zustand). Diese Begrenzung wirkt um so stärker, je größer \mathfrak{R}_a des Anodenkreises ist; β) Dämpfung des äußeren Gitterstromkreises und damit Verkleinerung von \mathfrak{R} . Diese Begrenzung wirkt um so stärker, je größer \mathfrak{R}_g des Gitterkreises ist.

7. Eine künstliche Amplitudenbegrenzung kann durch eine Gleichrichterwirkung erreicht werden, die die negative Gittervorspannung erhöht. Dabei kann eine „intermittierende Selbsterregung“ eintreten.

8. In einem Gebiet, in dem das Produkt $\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{B}$ bei größer werdender Schwingungsamplitude zunimmt, bei kleiner werdender Amplitude abnimmt, ist die Amplitude instabil, d. h. es können keine Schwingungen mit konstanter Amplitude aufrechterhalten werden. Solche Instabilitäten entstehen, wenn bei größer werdender Schwingungsamplitude die mittlere Steilheit S_m der Anodenstrom-Kennlinie zunimmt oder die mittlere Steilheit der Gitterstrom-Kennlinie abnimmt.

9. Das erste Einsetzen der Schwingungen erfolgt in stabilen Gebieten weich, folgend, in instabilen Gebieten hart, springend. In letzterem Falle ist es unmöglich, durch Selbsterregung dauernde Schwingungen ganz kleiner Amplituden zu erhalten. Sobald überhaupt Schwingungen da sind, haben sie stets eine größere Amplitude.

B. Frequenz.

10. Es können sich grundsätzlich alle Frequenzen erregen, die sich verstärken lassen. Welche sich erregt, bestimmt sich dadurch, daß für diese Frequenz neben der Amplitudenbedingung auch Gleichheit der Phasen in der Selbsterregungsformel bestehen muß. Es muß also die Phase von \mathfrak{B} entgegengesetzt gleich der Phase von \mathfrak{R} sein.

11. In der speziellen Selbsterregungsformel sind die Röhrengrößen D und S_m für alle Frequenzen phasenrein. Daher bestimmen die Schaltungsgrößen \mathfrak{R} und \mathfrak{R}_s die Phasenlage und damit die Frequenz. Es kann sich nur eine Frequenz erregen, für die die Phasen von \mathfrak{R} und \mathfrak{R}_s entgegengesetztes Vorzeichen haben und für die die Phase von \mathfrak{R}_s größer ist als die von \mathfrak{R} . Ist \mathfrak{R} phasenrein, so muß auch \mathfrak{R}_s phasenrein sein und umgekehrt.

12. Bei frequenzunabhängigem \mathfrak{R} erregen sich besonders leicht Frequenzen, für die \mathfrak{R}_s groß wird; wenn \mathfrak{R}_s durch einen Parallelschwingungskreis gebildet wird, also besonders

dessen Resonanzfrequenz. Genau die Resonanzfrequenz erhält man aber nur bei phasenreinem \mathfrak{R} .

13. Eine nahezu phasenreine Rückkopplung \mathfrak{R} , die Erzeugung der Gitterspannung U_g aus der Anodenspannung U_a , stellt man am einfachsten durch einen Transformator (auf richtige Polung achten!) oder durch einen Spannungsteiler her, von dem der eine Teil induktiv, der andere kapazitiv sein muß, damit U_g die erforderliche entgegengesetzte Phase von U_a erhält. Nur bei einer Rückkopplung über zwei Röhren oder bei einer Raumladegitterröhre in besonderer Schaltung kann ein phasengleicher Spannungsteiler, also auch ein Ohmscher Widerstand mit einer mittleren Anzapfung verwandt werden.

14. Auch der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} kann durch Parallelschwingungskreise (in gewissen Schaltungen auch durch Reihenschwingungskreise) für deren Resonanzfrequenz besonders groß gemacht werden, so daß sich dann diese besonders leicht erregt.

15. Durch Schwankungen der Betriebs-Gleichspannungen treten unmittelbar nur Schwankungen der Amplitude ein. Je nach der Art der Amplitudenbegrenzung sind damit aber auch mehr oder weniger starke Frequenzschwankungen verbunden. Strombegrenzung gibt fast keine Schwankungen, Spannungsbegrenzung α bei phasenreinem \mathfrak{R} nur geringe Schwankungen, Spannungsbegrenzung β je nach der Schaltung oft große Schwankungen, bei großem Ohmschen Widerstand in der Gitterzuleitung aber auch nur kleine Schwankungen der Frequenz.

16. Bei loser Rückkopplung braucht nur eine schwache Amplitudenbegrenzung einzutreten. Die selbsterregte Frequenz läßt sich dann (unter Berücksichtigung von 15.) auch bei starker Schwankung der Betriebsspannungen leicht auf $0,01\% = 10^{-4}$ genau konstant halten. Durch Verwendung sehr schwach gedämpfter mechanischer Schwingungsgebilde (Stimmgabel, Piezoquarz) zur Frequenzhaltung an Stelle der stärker gedämpften elektrischen Schwingungskreise, durch Konstanthalten der Temperatur usw. ist es gelungen, Schwingungen zu erregen, die jahrelang auf $\pm 2 \cdot 10^{-8}$ genau ihre Frequenz konstant halten.

17. Können sich formelmäßig zwei Frequenzen erregen, so tun sie dies zuweilen auch beide gleichzeitig. Im allgemeinen erregt sich aber nur die stärkere, d. h. die, die sich am schnellsten auf große Amplituden aufschauelt. Eine einmal vorhandene Frequenz bleibt aber auch dann noch bestehen, wenn man nachträglich die andere Frequenz „stärker“ macht, freilich nur bis zu einem gewissen Grade. Dann springt die Selbsterregung plötzlich von der schwächeren auf die zu stark gewordene Frequenz um.

18. Kippschwingungen sind selbsterregte periodische Vorgänge, die im allgemeinen aus einem schnellen Umspringen aus einem Zustand in einen anderen und einer darauf einsetzenden langsamen Änderung dieses Zustandes bis zum folgenden schnellen Umspringen bestehen. Ihre Kurvenform weicht stark von der Sinusform ab, enthält also viele Oberschwingungen. Ihre Grundfrequenz ist stark mit den Betriebs-Gleichspannungen veränderlich. Sie lassen sich auch leicht „synchronisieren“, d. h. sie nehmen unter der Einwirkung einer fremden Wechselspannung leicht deren Frequenz an, oder auch eine genau 2, 3 . . . n mal tiefere Frequenz.

19. Obwohl sich die Kippschwingungen äußerlich völlig anders verhalten wie die selbsterregten Sinusschwingungen, sind sie doch im Grunde dasselbe. Man kann einen kontinuierlichen Übergang zwischen beiden herstellen. Kippschwingungen entstehen besonders dann, wenn für sinusförmige Schwingungen kleiner Amplitude das Produkt $\mathfrak{R} \mathfrak{B}$ sehr viel größer als 1 wäre, also eine sehr starke Amplitudenbegrenzung eintreten muß.

20. Neben der Selbsterregung infolge einer durch die äußere Schaltung hergestellten Rückkopplung kann auch ohne eine solche überall da Selbsterregung eintreten, wo ein Zweipol mit fallender Kennlinie auftritt, d. h. der Strom mit wachsender Spannung kleiner wird. Es können sowohl die sinusförmigen Eigenschwingungen eines Schwingungskreises als auch Kippschwingungen erregt werden. — Durch hochfrequente Schwingungen oder eine Gleichstromrückkopplung können fallende Pseudokennlinien entstehen.

21. Bei den Elektronentanzschwingungen bestimmt sich die (extrem hohe) Frequenz aus der Laufzeit der hin und her tanzenden Elektronen, also im wesentlichen aus der Größe der antreibenden Spannung. Die äußeren Schaltelemente können diese Frequenz nur in bestimmten Grenzen ändern. Es gibt einen elektrischen und einen magnetischen Elektronentanz.

22. Die Selbsterregung der Elektronentanzschwingungen besteht nicht in einer Steuerung des von der Kathode ausgehenden Elektronenstromes, sondern in einer „Ausortierung“ der in falscher Phase tanzenden Elektronen, wodurch aus einer ungeordneten, nach außen unwirksamen Bewegung in allen möglichen Phasenlagen ein geordneter Tanz entsteht.

B. Entdämpfung.

§ 13. Das Problem.

Die technisch wichtigste Anwendung einer Rückkopplung ist die in Teil A behandelte Selbsterregung, die überraschende Erscheinung, daß in einem Stromsystem, das nur Gleichstromquellen enthält, ganz von selbst ein dauernder Wechselstrom entsteht, dessen Frequenz durch keine äußeren Einflüsse angeregt wird, sondern sich nur durch die Größe der inneren Schaltungsteile L , C , R von selbst ergibt. Die notwendige Bedingung für das Zustandekommen einer solchen Selbsterregung war, daß irgendeine angenommene „virtuelle“ Wechselspannung U_g , falls sie dem Gitter einer Verstärkerröhre von außen zugeführt würde, über die Verstärkung und die Rückkopplung wieder am Gitter eine Wechselspannung erzeugen würde, die nach Amplitude und Phase mit der angenommenen Spannung U_g identisch wäre. Wenn man irgendeine beliebige Wechselspannung U_g findet, die dieser Bedingung genügt, kann man sicher sein, daß die Selbsterregung ganz von selbst eintritt.

Im Gegensatz dazu behandelt das Problem der Entdämpfung den Fall der Fremderregung, den rückgekoppelten Verstärker, bei dem das Gitter einer Verstärkerröhre von einer tatsächlich vorhandenen äußeren Wechselstromquelle U_1 bestimmter Frequenz und bestimmter Größe über die Eingangsschaltung eine bestimmte Spannung U_{1g} erhält, wodurch dann in bekannter Weise auf der Anodenseite eine verstärkte Wechselspannung von der gleichen Frequenz wie die Fremderregung erzeugt und über die Ausgangsschaltung an den Verbraucher abgegeben wird (vgl. Bild 55). Die Rückkopplung, die von der Ausgangsschaltung abzweigt, erzeugt dann ihrerseits eine Spannung in der Eingangsschaltung, die sich der ursprünglichen Fremderregung überlagert.

Dadurch wird dann freilich auch die Gitterspannung und damit die verstärkte Anodenspannung verändert, dadurch wieder die

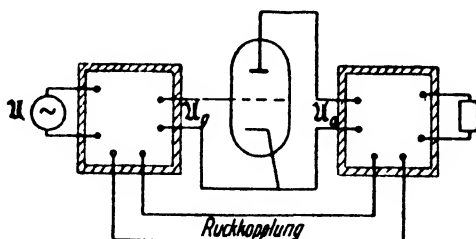


Bild 55. Allgemeines Prinzip einer Rückkopplungsschaltung.

rückgekoppelte Spannung usw. Von dieser Seite betrachtet sieht das Problem sehr verwickelt aus. Geht man aber von hinten aus, von einer bestimmten Spannung an der Anodenseite, und fragt sich, welche Spannung am Gitter erforderlich ist, um diese zu erzeugen, so kommt man zu wesentlich anschaulicheren Vorstellungen. Die gegebene Anodenspannung U_a verlangt nach der Verstärkertheorie eine bestimmte Gitterspannung $U_g = -\frac{1}{\beta} U_a$, erzeugt aber anderseits durch die Rückkopplung selbst schon eine bestimmte

$$\text{„Rückkopplungsspannung“ } U_k = -\beta U_a$$

am Gitter. Die durch die Fremderregung von dem äußeren Generator erzeugte Gitterspannung U_{fg} braucht dann nur noch den Restbetrag zu decken, den die Rückkopplung nicht aufbringt. Es muß sein

$$(48) \quad U_{fg} = U_g - U_k = (1 - \beta \beta) U_g; \quad U_k = \beta \beta U_g.$$

Der Verstärkungsgrad wird durch eine Rückkopplung im Verhältnis $\frac{1}{1 - \beta \beta}$ vergrößert.

Ist z. B. $\beta \beta = 0,9$, also $U_k = 0,9 U_g$, so braucht U_{fg} nur noch gleich $0,1 U_g$ gemacht zu werden. Das heißt aber nichts anderes, als daß der Verstärkungsgrad durch die Rückkopplung zehnmal größer geworden ist. Die in Teil A behandelte Selbst-

erregung stellt dann nur einen Sonderfall der Entdämpfung dar; denn wenn nach der Selbsterregungsbedingung $\Re \mathfrak{B} = 1$, also $u_k = u_g$ wird, wird $u_{fg} = 0$. Man braucht dann überhaupt keine Fremderregung mehr, die Schwingungen halten sich selbst aufrecht. Der Verstärkungsgrad wird bei Selbsterregung unendlich groß. Man darf hier nicht vergessen, daß (48) eine Vektorgleichung ist, die Subtraktion also geometrisch vorzunehmen ist. Es wurde schon in Teil A hervorgehoben, daß auch für $|\Re \mathfrak{B}| > 1$ Selbsterregung nicht eintreten kann, wenn $\Re \mathfrak{B}$ nicht phasenrein ist. Ist z. B. $|\Re \mathfrak{B}| = 1$, aber mit einem Phasenwinkel von 120° , so bilden u_{fg} , u_g und u_k ein gleichseitiges Dreieck, es ist $|u_{fg}| = |u_g|$, der Verstärkungsgrad also durch die Rückkopplung seinem Betrage nach überhaupt nicht geändert. Vgl. auch § 17 Bild 77.

Im Gegensatz zur Selbsterregung, wo die sich erregende Frequenz zunächst ganz unbekannt ist, zuweilen ja überraschenderweise ganz andere Frequenzen („wilde Schwingungen“) entstehen, als man erwartet, ist hier das Problem insofern wesentlich einfacher, als man nur mit der einen gegebenen *Frequenz der Fremderregung* f_i zu rechnen braucht. Freilich ist auch hier wie bei dem gewöhnlichen Verstärker neben dem Verstärkungsgrad auch der Frequenzgang, die Abhängigkeit der Verstärkung von der Frequenz von Interesse. Da eine größere Verstärkung \mathfrak{B} nach Satz (48) über die Rückkopplung \Re nochmals entsprechend mehr verstärkt wird, muß ein ungleichmäßiger Frequenzgang eines Verstärkers durch eine positive Rückkopplung noch ungleichmäßiger werden. Ein sehr ungleichmäßiger Frequenzgang, insbesondere die Bevorzugung einer bestimmten Frequenz ist oft erwünscht, z. B. bei Hochfrequenzverstärkern. Hier wird man eine Rückkopplung mit Vorteil anwenden. Kommt es aber, wie besonders bei Tonfrequenzverstärkern, auf einen gleichmäßigen Frequenzgang an, so ist eine Rückkopplung schädlich. Man muß dann sogar gelegentlich nach Mitteln suchen, um unbeabsichtigte Rückkopplungen, wie z. B. durch die natürliche Gitter-Anodenkapazität C_{ga} , unschädlich zu machen (Neutrodynschaltung). —

Weiter ist zu beachten, daß alle Schwankungen im Verstärkungsgrad, wie sie z. B. durch Änderung der Betriebsspannungen U_g , U_a , U_h , oder durch Temperaturschwankungen und dergleichen eintreten, wesentlich stärker zur Wirkung kommen müssen, wenn durch eine Rückkopplung diese Schwankungen auch auf die Gitterspannung übertragen werden. — Ebenso müssen auch die nichtlinearen Verzerrungen durch eine positive Rückkopplung größer werden. Denn die von der Anodenseite her rückgekoppelte Spannung U_k enthält natürlich alle Verzerrungen der Anodenseite. Wenn sie daher den Hauptbeitrag zur Gitterspannung U_g liefert, muß die gesamte Verzerrung wesentlich größer werden als wenn U_g allein von der unverzerrten Fremderregung U_f erzeugt wird¹⁾. In gleicher Weise müssen auch alle anderen Störungen, Röhrenrauschen, Netzgeräusche usw., soweit sie in der Fremderregung noch nicht enthalten sind, sondern infolge des Verstärkervorgangs erst hereinkommen, durch eine Rückkopplung entsprechend verstärkt werden. Während man daher früher in der Rückkopplung eine äußerst einfache und wirksame Erhöhung der Verstärkung sah, ist man jetzt, wo man hinreichende Verstärkungen auch ohne Rückkopplung mit geringem Aufwand sicher herzustellen gelernt hat, mehr und mehr von der Verwendung einer positiven Rückkopplung abgekommen. Man hat im Gegenteil mit gutem Erfolg vorgeschlagen, eine negative, die Verstärkung schwächende Rückkopplung anzuwenden, um dadurch die Schwankungen im Frequenzgang, die Verzerrungen und sonstigen Störungen zu verringern. Vgl. § 17 d.

§ 14. Ersatzschaltungen.

Die Wirkungen einer Rückkopplung erkennt man am besten aus der in Bild 56 dargestellten Schaltung. Hier ist die fremd-

¹⁾ Eine ähnliche Überlegung, nur mit entgegengesetzten Vorzeichen, wurde schon in Bd. II § 10 Formel (52) durchgeführt, wo gezeigt wurde, daß die Anodenrückwirkung $D U_a$ die Verzerrungen vermindert. Der Durchgriff D ist als eine negative Rückkopplung aufzufassen. Vgl. § 14 Satz (50).

erregte Wechselspannung U_i nicht wie beim Verstärker üblich dem Gitter, sondern unmittelbar der Anode zugeführt. Es ist daher

$$U_i = -U_a = R_a (I_a + I_i).$$

Das Gitter erhält seine Spannung durch irgendeine Rückkopplung \mathfrak{R} von der Anodenspannung. Gemäß der Definition

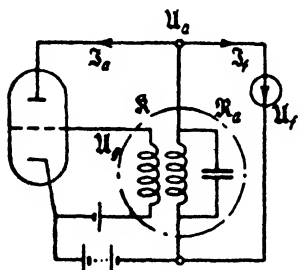


Bild 56. Fremderregung U_i als Anodenspannung.

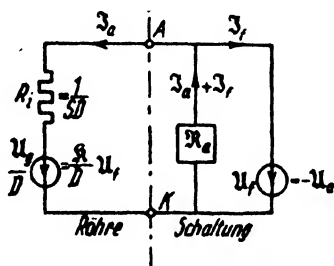


Bild 57. Leerlauf-Ersatzschaltung zu Bild 56.

von \mathfrak{R} ist also

$$U_g = -\mathfrak{R} U_a = +\mathfrak{R} U_i.$$

Nach der Leerlauf-Ersatzschaltung (vgl. Bd. II § 3) wirkt dann die Röhre wie ein Generator mit der Leerlaufspannung

$$U_g = \frac{U_a}{D} = \frac{\mathfrak{R}}{D} U_i \text{ und dem inneren Widerstand } R_i = \frac{1}{S D} \text{ (vgl.}$$

Bild 57). Ohne Rückkopplung \mathfrak{R} ist $U_g = 0$, der Röhrenstrom I_a ist negativ und die Röhre wirkt dann in bekannter Weise wie ein phasenreiner Ohmscher Widerstand R_i , der U_i belastet.

Bei positivem \mathfrak{R} tritt aber in der Röhre eine Gegenspannung $\frac{\mathfrak{R}}{D} U_i$ auf. Für $\mathfrak{R} = D$ wird diese gerade gleich der äußeren Spannung U_i . Dann wird der Röhrenstrom $I_a = 0$, die Röhre wirkt gerade so, als ob sie gar nicht vorhanden, ihre Zuleitungen bei A und K unterbrochen wären. Ist aber \mathfrak{R} größer als D , so überwiegt der innere Generator, der Röhrenstrom I_a kehrt sich um, gibt Leistung an U_i ab. Ob die Röhre als Generator oder als

Verbraucher arbeitet, ist nur von dem Verhältnis \mathfrak{R}/D abhängig, nicht von der Stärke der Fremderregung u_i . Vergrößert man u_i , so vergrößert sich in gleichem Maße auch die innere Röhrenspannung u_g/D . Für den die Röhre durchfließenden Anodenwechselstrom gilt

$$(49) \quad \mathfrak{I}_a = \frac{\frac{u_g}{D} - u_i}{R_i} = S(D - \mathfrak{R}) u_i.$$

Für $\mathfrak{R} < D$ ist er negativ, u_i belastend, für $\mathfrak{R} > D$ positiv, u_i Leistung zuführend. Genau genommen handelt es sich um eine Vektorgleichung. Nur bei phasenreinem \mathfrak{R} kann $\mathfrak{R} = D$ werden. Sonst kommt es bezüglich der Leistung auf die phasenreine Wirkkomponente \mathfrak{R}_w von \mathfrak{R} an. Vgl. weiter unten.

Wenn man jede Rückwirkung der Anodenseite auf die Gitterseite als Rückkopplung bezeichnet, so muß man auch den Durchgriff D als Rückkopplung ansehen. Denn die Anodenrückwirkung $D u_a$ vermindert ja die Steuerwirkung der Gitterspannung u_g auf den Anodenstrom, wirkt wie eine Verkleinerung von u_g und zwar in ganz derselben Weise, wie eine positive Rückkopplung \mathfrak{R} die Gitterspannung u_g um $\mathfrak{R} u_a$ vergrößert¹⁾.

Der Durchgriff D ist eine negative (innere) Rückkopplung, die sich einer positiven (äußeren) Rückkopplung \mathfrak{R} widersetzt.

Der in allen Formeln vorkommende Ausdruck $(D - \mathfrak{R})$ stellt hiernach die gesamte negative Rückkopplung dar, die erst positiv wird, wenn \mathfrak{R} größer als D gemacht wird. Wie man die durch den Durchgriff D verursachte negative Rückkopplung durch einen positiven Widerstand $R_i = \frac{1}{SD}$ in Rechnung setzt, so kann man auch eine positive Rückkopplung

¹⁾ Daß der Durchgriff D in gleicher Weise wie eine negative Rückkopplung auch die Verzerrungen vermindert, wurde schon in § 13 bemerkt. — Bei Raumladegitterröhren mit negativer Steilheit wirkt der Durchgriff der Raumladegitterspannung wie eine positive Rückkopplung. Vgl. § 9c.

lung \mathfrak{R} durch einen negativen Widerstand $-\frac{1}{S\mathfrak{R}}$ darstellen.

Für $\mathfrak{R} = 0$ gilt $u_g = 0$ und

$$(51) \quad \mathfrak{Z}_a = S D u_a, \quad \text{also} \quad R_1 = \frac{u_a}{\mathfrak{Z}_a} = \frac{1}{S D}.$$

Mit einer äußeren Rückkopplung \mathfrak{R} ist entsprechend $u_g = -\mathfrak{R} u_a$ und

$$(52) \quad \mathfrak{Z}_a = S (D - \mathfrak{R}) u_a, \quad \text{also} \quad R_1 = \frac{u_a}{\mathfrak{Z}_a} = \frac{1}{S (D - \mathfrak{R})}.$$

Eine rückgekoppelte Röhre verhält sich anodenseitig gegenüber Wechselstrom wie ein Widerstand $R_1 = \frac{1}{S (D - \mathfrak{R})}$. Für $\mathfrak{R} > D$ wird R_1 negativ.

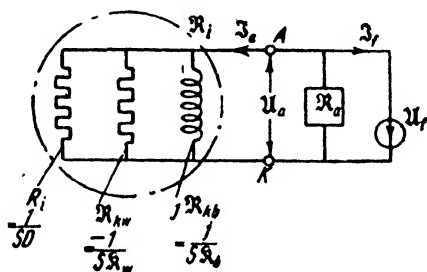


Bild 58. Widerstand-Ersatzschaltung zu Bild 56.

Bild 58 zeigt die entsprechende Ersatzschaltung. Die negative Rückkopplung durch D wird wie bekannt durch den positiven Widerstand $R_1 = \frac{1}{S D}$ dargestellt, die positive Rückkopplung \mathfrak{R} durch den dazu parallel liegenden negativen Widerstand $\mathfrak{R}_k = \frac{-1}{S \mathfrak{R}}$. Ist \mathfrak{R} nicht phasenrein, also $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_w + j \mathfrak{R}_b$, so ist \mathfrak{R}_k durch die Parallelschaltung eines reinen negativen Wirkwiderstandes $\mathfrak{R}_{kw} = \frac{-1}{S \mathfrak{R}_w}$ und eines reinen Blindwiderstandes $j \mathfrak{R}_{kb} = \frac{-1}{j S \mathfrak{R}_b} = + \frac{j}{S \mathfrak{R}_b}$ darzustellen. Parallel dazu

liegt dann noch der Widerstand R_a der äußeren Schaltung. Die Wirkkomponente des Stromes I_a wird negativ, kehrt ihr Vorzeichen um, sobald der negative Widerstand R_{kw} kleiner als der positive R_l , d. h. sobald R_w größer als D ist. Die Röhre gibt dann Leistung an den äußeren Widerstand R_a ab, „entdämpft“ ihn. In gleichem Maße vermindert sich der Wirkstrom von I_l . Ist $R_l + R_a = 0$, also $-R_l = R_a$, so bedeutet das, der durch R_l aus der Röhre fließende Strom $-I_a$ ist gerade so groß wie der durch R_a fließende Strom. Daher ist dann $I_l = 0$; man kann dann die Fremderregung U_l ganz abschalten, ohne daß I_a zu fließen aufhört. Das heißt, es besteht Selbsterregung. Man erkennt leicht, daß die Bedingung $R_l = R_a$, d. h. die Summe aller Widerstände $= 0$ und die Selbsterregungsformel $R = D + \frac{1}{S R_a}$ identisch sind. — Bei phasenreinem R

kann $R_l + R_a = 0$ nur von einer Frequenz erfüllt werden, für die auch R_a phasenrein ist, bei einem Schwingungskreis als R_a (vgl. Bild 56) z. B. nur von der Resonanzfrequenz; im anderen Falle nur von einer Frequenz, für die die Blindkomponente R_{kb} von R_l entgegengesetzt gleich der Blindkomponente von R_a ist.

Man beachte, daß ein negativer Röhrenwiderstand R_l an sich noch nicht zur Selbsterregung führt, sondern erst dann, wenn er kleiner als der positive Widerstand R_a ist. Dabei ist, falls U_l nicht abgeschaltet ist, in R_a auch der innere Widerstand des Generators U_l einzubeziehen. Ist dieser z. B. sehr klein, so wird auch R_a sehr klein und es tritt selbst bei fester Rückkopplung keine Selbsterregung ein. Außerdem ist wohl zu beachten, daß für die Selbsterregung nur die Frequenzen in Betracht kommen, für die die Summe aller Blindleitwerte gleich null ist. Wie groß R und R_a für die Frequenz der Fremderregung U_l sind, spielt für die Frage der Selbsterregung gar keine Rolle!

Alle hier abgeleiteten Ergebnisse gelten für beliebiges R und R_a . In Bild 56 ist nur beispielsweise eine transformatorische Rückkopplung als R und ein Schwingungskreis als R_a angedeutet.

§ 15. Entdämpfung eines Schwingungskreises.

a) Fremderregung U_f im Anodenschwingungskreis. Bild 59

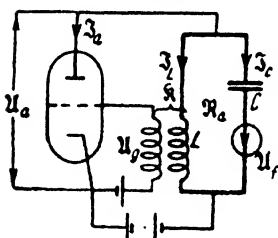


Bild 59. Fremderregung U_f im rückgekoppelten Anodenschwingungskreis.

zeigt eine Schaltung, bei der die Fremderregung U_f im Anodenschwingungskreis selbst liegt, wobei dieser transformatorisch auf das (stromlose) Gitter rückgekoppelt ist. Unter Berücksichtigung von (52) erhält man die Gleichungen

$$-U_a = \mathfrak{Z}_a \mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Z}_L \mathfrak{R}_L = \mathfrak{Z}_C \mathfrak{R}_C + U_f$$

$$\mathfrak{Z}_a + \mathfrak{Z}_L + \mathfrak{Z}_C = 0.$$

Daraus ergibt sich

$$(53) \mathfrak{Z}_L = \frac{U_f}{\mathfrak{R}_L + \mathfrak{R}_C + \frac{\mathfrak{R}_L \mathfrak{R}_C}{\mathfrak{R}_1}} \approx \frac{U_f}{R + \frac{L}{C R_1} \left(1 - \frac{M}{LD}\right) + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

$$\text{mit } \mathfrak{R}_L \mathfrak{R}_C = \frac{R + j \omega L}{j \omega C} \approx \frac{L}{C}; \quad \mathfrak{R}_1 = \frac{1}{S(D - \mathfrak{R})};$$

$$\mathfrak{R} = \frac{\mathfrak{R}}{\mathfrak{R}_L} = \frac{j \omega M}{R + j \omega L} \approx \frac{M}{L}; \quad \frac{1}{\mathfrak{R}_1} = \frac{1}{R_1} \left(1 - \frac{M}{LD}\right).$$

Wäre der Schwingungskreis für sich allein da, so wäre der Strom in ihm

$$\mathfrak{Z}_L = -\mathfrak{Z}_C = \frac{U_f}{\mathfrak{R}_L + \mathfrak{R}_C} = \frac{U_f}{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

und es wäre die Resonanzschärfe $q_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$. (Vgl. Bd. I

§ 23 Gleichung (23,10).) Ohne Rückkopplung verursacht die parallel zum Schwingungskreis liegende Röhre in bekannter Weise (vgl. Bd. I § 24,3) infolge ihres inneren Widerstandes $\mathfrak{R}_1 = R_1$ eine Pseudodämpfung. Es wird

$$(55) \quad \varrho = \frac{1}{R + \frac{L}{C R_1}} \sqrt{\frac{L}{C}} = \varrho_0 \frac{1}{1 + \frac{R_{ar}}{R_1}}$$

$$\left[R_{ar} = \frac{L}{CR}; \quad R_1 = \frac{1}{S(D - R)} = \frac{R_1}{1 - \frac{R}{D}} \right].$$

Für $R_1 = R_1 = R_{ar}$, d. h. Widerstandsanpassung für die Resonanzfrequenz, wird z. B. $\varrho = \frac{1}{2} \varrho_0$, d. h. \mathfrak{J}_L im Resonanzfall nur halb so groß. — Bei einer positiven Rückkopplung R wird zunächst R_1 größer als R_1 , die Dämpfung also geringer, ϱ größer. Für $R = D$ wird $R_1 = \infty$ und $\varrho = \varrho_0$, d. h. bei dieser Rückkopplung ist die Röhre völlig wirkungslos, wie schon in § 14 gezeigt wurde. Bei noch festerer Rückkopplung wird R_1 negativ, es tritt eine Entdämpfung ein, ϱ wird größer als ϱ_0 ; für $-R_1 = 0,9 R_{ar}$ wird z. B. $\varrho = 10 \varrho_0$, \mathfrak{J}_L im Resonanzfall 10mal so groß. Für $-R_1 = R_{ar}$, d. h. $R = D + \frac{1}{S R_{ar}}$ wird ϱ und damit auch \mathfrak{J}_L im Resonanzfall unendlich. Oder es bleibt \mathfrak{J}_L endlich, auch wenn U_1 unendlich klein gemacht wird, d. h. nicht vorhanden ist. Das ist wieder die alte Bedingung für die Selbsterregung und zwar bei phasenreinem R in der Resonanzfrequenz, für die $R_a = R_{ar}$ wird¹⁾.

Man kann den negativen inneren Widerstand $-R_1 = \frac{1}{S(R-D)}$ einer rückgekoppelten Röhre nicht nur durch festere Kopplung R vergrößern, sondern auch durch Vergrößerung der Steilheit S , indem man z. B. den Arbeitspunkt auf der Kennlinie verschiebt. Bezeichnet man die Rückkopplung, bzw. die Steilheit, die gerade eben Selbsterregung hervorruft, mit

$$(55) \quad \text{„Grenzurückkopplung“ } R_{gr} = \frac{1}{S} = D + \frac{1}{S R_{ar}},$$

¹⁾ Der Nenner in (54) gleich null gesetzt ist mit der in § 3c für dieselbe Schaltung abgeleiteten Selbsterregungsbedingung identisch. Hier ist nur $R_C = 0$ und R für R_L gesetzt, d. h. die ganze Dämpfung in den L-Zweig verlegt.

$$(56) \quad \text{„Grenzsteilheit“ } S_{gr} = \frac{1}{R_{gr}(R - D)},$$

so wird das

$$(57) \quad \text{„Entdämpfungsmaß“ } = \frac{\varrho}{\varrho_0} = \frac{R_{gr} - D}{R_{gr} - R} = \frac{1 - D R}{1 - R R} \\ = \frac{S_{gr}}{S_{gr} - S}.$$

(58) Die Resonanzscharfe ϱ wird gegenüber der Resonanzscharfe ϱ_0 des Schwingungskreises allein um so mehr vergrößert, je mehr die tatsächliche Rückkopplung R bzw. Steilheit S sich der jeweils zur Selbsterregung erforderlichen Grenzurückkopplung R_{gr} bzw. Grenzsteilheit S_{gr} nähert.

Ist R nicht phasenrein, so muß man sich gemäß Bild 58 parallel zum Schwingungskreis R_a außer den Wirkwiderständen noch einen Blindwiderstand $j R_b = \frac{j}{S R_b}$ liegend denken. Die Resonanzfrequenz bestimmt sich dann aus der Gleichung

$$S \frac{1}{R_b} + \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0.$$

(59) Die Resonanzfrequenz ist stets mit der Frequenz identisch, die bei Selbsterregung entstehen würde.

Diese hier beschriebenen Wirkungen einer Rückkopplung wurden auch experimentell bestätigt. Bild 60 zeigt den gemessenen Strom \mathfrak{I}_L im Schwingungskreis, wenn in diesem eine von außen zugeführte Spannung $U_1 = 0,1$ Volt einwirkte und deren Frequenz verändert wurde. Ganz ohne Röhre erhielt man die dick ausgezogene Resonanzkurve des Schwingungskreises allein. Genau dieselbe Kurve wurde mit Röhre erhalten, wenn $R = D$ gemacht wurde. Man konnte dann bei beliebiger Frequenz die Heizung der Röhre unterbrechen, ohne daß sich dadurch im Verlauf der Kurve irgend etwas änderte. Die Voraussetzung dafür, daß R phasenrein und nicht mit der Frequenz veränderlich sein muß, damit für alle Frequenzen tatsächlich $R = D$ bleibt, war hier hinreichend erfüllt. Es ist dies ein scharfes Kriterium dafür, daß genau $R = D$ ist, das geradezu

zur Messung von R bei bekanntem D oder auch umgekehrt dienen kann. War R kleiner als D , z. B. null oder gar negativ (erreicht durch Umpolen der Gitterspule), so vergrößerte die Röhre die Dämpfung, während bei $R > D$ die Dämpfung mit wachsendem R immer kleiner, der Strom im Resonanzfall immer größer wurde, und schließlich Selbsterregung eintrat. — Vergrößerte man die Dämpfung des Schwingungskreises durch Einschalten von Wider-

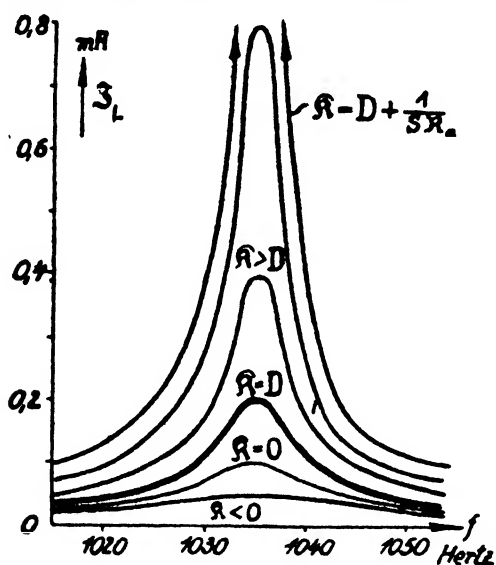


Bild 60. Strom im Schwingungskreis von Bild 59 bei $U_f = 0,1$ Volt. Frequenz f von U_f geändert.

stand in den Kreis selbst oder durch Parallelschalten zum Kreise oder durch Wirbelströme in genäherten Metallkörpern, so konnte man die so erhöhte Dämpfung immer durch eine Vergrößerung der Rückkopplung auf den ursprünglichen Wert wieder herabdrücken.

Man kann hiernach durch eine Rückkopplung die Dämpfung eines Schwingungskreises beliebig weit verringern.

- (60) *Die Größe der Eigendämpfung des Schwingungskreises selbst ist dabei theoretisch ganz gleichgültig, praktisch jedoch nicht.*

Praktisch besteht nämlich doch ein erheblicher Unterschied infolge der Einstellungsschwierigkeiten. Will man z. B. 100fach entdämpfen, d. h. $\varrho = 100 \varrho_0$ machen, so muß man den positiven Dämpfungswiderstand R des Schwingungskreises zu 99 % durch den negativen Widerstand $\frac{L}{C R_1}$ aufheben. Eine Änderung von R um nur 1 %, wie sie z. B. schon durch eine Temperaturerhöhung um 4° hervorgerufen werden kann, ebenso eine Änderung von R_1 um 1 %, führt dann schon entweder zur Selbsterregung ($\varrho = \infty$) oder zu einer Verminderung der Resonanzschärfe von ϱ auf $\frac{1}{2}\varrho$.

R_1 schwankt besonders durch Änderungen von S . Im Raumladungsgebiet ist S proportional $\sqrt{U_{st}}$. Eine Änderung der Steuergleichspannung $U_{st} = U_g + D U_a$ um 2 % ruft dann schon 1 % Änderung von S und damit von R_1 hervor. Besonders ändert sich aber S auch mit wachsender Amplitude des Wechselstromes, indem dann S durch die mittlere Steilheit S_m zu ersetzen ist. Im Raumladungsgebiet ist nach (25) in § 6 c in erster Annäherung

$$S_m = S \left(1 - \frac{j^2}{72} \right).$$

Für eine Stromaussteuerung $j = 1$ ist also S_m um 1,4 % kleiner als die Anfangsteilheit S für kleine Amplituden. Dies oder auch ein einsetzender Gitterstrom hat zur Folge, daß bei stärkerer Fremderregung U , die in Bild 60 aufgenommenen Resonanzkurven oben flacher verlaufen, nicht so hoch ansteigen, wie es normale Resonanzkurven mit konstantem ϱ tun würden. Es kann freilich auch das Gegenteil eintreten, daß S_m und damit auch ϱ mit wachsender Amplitude zunehmen, die Resonanzkurven oben spitzer verlaufen. Es sind dieselben Dinge, die in § 6 beim weichen oder harten Schwingungseinsatz behandelt werden. Man erkennt leicht die Richtigkeit des folgenden Satzes:

Im Gebiete weichen Schwingungseinsatzes kann man große Amplituden nicht extrem stark entdämpfen, ohne daß beim Aufhören der Fremderregung kleine selbsterregte Am-

- (61) *plituden bestehen bleiben. — Im Gebiete harten Schwingungseinsatzes kann man kleine Amplituden nicht extrem stark entdämpfen, ohne daß bei irgendeinem stärkeren Anstoß große selbsterregte Amplituden auftreten und dauernd bestehen bleiben.*

Man kann im allgemeinen bei kleinen Amplituden eine etwa 20fache Entdämpfung ($\varrho = 20 \varrho_0$) noch betriebssicher herstellen. Es ist dann S noch um 5 % kleiner als S_{gr} , so daß Schwankungen von 1 % noch nicht sehr viel ausmachen, nur 20 % im Resonanzfall. Da die Stabilität durch das Entdämpfungsmaß $\frac{\varrho}{\varrho_0}$ bestimmt wird, kommt es bei der Herstellung sehr kleiner Dämpfungen, großer Resonanzschärfen ϱ also praktisch doch durchaus auf eine geringe Eigendämpfung, großes ϱ_0 des Schwingungskreises an.

Die entdämpfende Wirkung der Rückkopplung erstreckt sich nicht nur auf die Resonanzerscheinungen bei Einwirkung einer dauernden sinusförmigen Fremderregung, sondern auch auf alle anderen Erscheinungen schwach gedämpfter Kreise. Beim Einschalten der Fremderregung schaukeln sich die Schwingungen entsprechend langsam auf. Auch ein einmaliger elektrischer Stoß, z. B. das Einschalten der Anodengleichspannung, ruft bei weitgehender Entdämpfung einen langsam abklingenden Ausgleichsvorgang hervor. Bei Tonfrequenz hört man dann im Telephon sekundenlang einen abklingenden Ton, ähnlich wie bei einer angeschlagenen Glocke. Bei größeren Amplituden treten dabei freilich die durch Satz (61) gekennzeichneten Störungen auf. — Die letzte Feineinstellung auf die Grenzurückkopplung stellt man am einfachsten durch Nähern eines Metallbleches an die Spule des Schwingungskreises her. Die Wirbelströme in dem Blech ändern dann die wirksame Dämpfung R des Schwingungskreises ein wenig.

b) Fremderregung U_1 auf der Gitterseite. Legt man in Bild 59 die fremderregte Spannung U_1 , wie in Bild 61 dargestellt, in den Gitterkreis, so tritt ohne Rückkopplung die normale Verstärkerwirkung ein. Es ist dann

$$u_g = u_f \quad \text{und} \quad \mathfrak{J}_s = S(u_g + D u_s) = S u_f \cdot \frac{1}{1 + \frac{\mathfrak{R}_s}{\mathfrak{R}_i}}$$

$$\text{mit} \quad \mathfrak{R}_s = \mathfrak{R}_L || \mathfrak{R}_C = \frac{\mathfrak{R}_L \cdot \mathfrak{R}_C}{\mathfrak{R}_L + \mathfrak{R}_C}.$$

Bei einer Rückkopplung wird

$$(62) \quad u_g = u_f + u_k; \quad u_k = -\mathfrak{R} u_s; \quad -u_s = \mathfrak{R}_s \mathfrak{J}_s;$$

$$\mathfrak{J}_s = S(u_g + D u_s) = \frac{S u_f}{1 + \frac{\mathfrak{R}_s}{\mathfrak{R}_i}};$$

$$(63) \quad \mathfrak{J}_L = \mathfrak{J}_s \frac{\mathfrak{R}_C}{\mathfrak{R}_L + \mathfrak{R}_C} = \frac{S u_f \mathfrak{R}_C}{\mathfrak{R}_L + \mathfrak{R}_C + \frac{\mathfrak{R}_L \mathfrak{R}_C}{\mathfrak{R}_i}}.$$

Es tritt auch hier wieder an die Stelle von \mathfrak{R}_i der innere Widerstand mit Rückkopplung $\mathfrak{R}_i = \frac{\mathfrak{R}_1}{1 - \frac{\mathfrak{R}}{D}}$. Die Verminderung der

Pseudodämpfung durch die Röhre mit wachsendem \mathfrak{R} und die bei $\mathfrak{R} > D$ eintretende Entdämpfung erfolgt hier in genau derselben Weise. Der Nenner in (63) ist mit dem von (53) identisch.

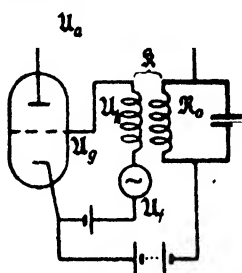


Bild 61. Fremderregung u_f auf der Gitterseite.

Daß dies so sein muß, folgt schon daraus, daß für $\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S \mathfrak{R}_s}$ in beiden Fällen die gleiche Selbsterregung eintreten muß. Denn für die Selbsterregung ist ja $u_f = 0$ zu setzen. Dann sind aber die Schaltungen von Bild 59 und Bild 61 identisch.

Bezüglich der Rückwirkung auf die Fremderregung u_f besteht aber ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Schaltungen. Bei der Schaltung von Bild 61 bleibt der Generator u_f völlig stromlos, auch wenn eine beliebigstarke Rückkopplung wirksam ist, falls nur das Gitter dauernd negativ

bleibt, d. h. eine negative Vorspannung $-U_g > U_f + U_k$ angewandt wird. Bei der Schaltung von Bild 59 wird der Strom \mathfrak{J}_C durch den Generator bei wachsender Entdämpfung im Resonanzfall immer größer, im Grenzfall unendlich groß. Die Leistung stammt aber nicht vom Generator, sondern von der Röhre. Im Grenzfall wird ja auch der innere Wirkwiderstand R_i des Generators U_f mit entdämpft, so daß der im Grenzfall unendlich hohe innere Spannungsabfall $\mathfrak{J}_C R_i$ von der Röhre erzeugt wird, der Generator auf den Gesamtwiderstand null arbeitet. Besteht z. B. bei Bild 59 der Schwingungskreis in Wirklichkeit aus einer Empfangsantenne, in der der ferne Sender die Fremderregung U_f hineininduziert, so besteht im Resonanzfalle der Antennenwiderstand R aus dem eigentlichen Verlustwiderstand R_v und dem Strahlungswiderstand R_s , der dadurch definiert ist, daß $R_s \cdot \mathfrak{J}_C^2$ die von der Antenne in Form von Wellen ausgestrahlte Leistung ist, wenn in der Antenne ein Strom \mathfrak{J}_C fließt. Durch die Rückkopplung wird nicht nur R_v , sondern auch R_s entdämpft.

Ohne Entdämpfung ist im Resonanzfall $\mathfrak{J}_C = \frac{U_f}{R_v + R_s}$. Die

Antenne entzieht dem vom Sender herrührenden Wellenfeld die Leistung $U_f \mathfrak{J}_C$ und strahlt von sich aus die Leistung $R_s \mathfrak{J}_C^2$

$= \frac{U_f^2 R_s}{(R_v + R_s)^2}$ wieder aus, während der Rest $R_v \mathfrak{J}_C^2$ in der Antenne verlorengeht. Bei 20 facher Entdämpfung wird

$\mathfrak{J}_C = 20 \frac{U_f}{R_v + R_s}$, der Empfänger nimmt aus dem Senderfeld

20mal soviel Leistung $U_f \mathfrak{J}_C$ auf, strahlt aber 400mal soviel Leistung $R_s \mathfrak{J}_C^2$ nach außen ab; entsprechend werden auch die inneren Antennenverluste $R_v \mathfrak{J}_C^2$ größer. Ist z. B. $R_v = R_s$, so wird $(R_v + R_s) \mathfrak{J}_C = 2 R_s \mathfrak{J}_C = 20 U_f$, also $U_f \mathfrak{J}_C = 10 R_s \mathfrak{J}_C^2$. Die Empfangsantenne strahlt von sich aus 10mal soviel Leistung aus, wie sie vom Senderfeld aufnimmt. *Die entdämpfte Empfangsanlage wirkt wie ein Relaisender*, der von dem fernen Sender synchronisiert wird und zwar nicht nur bezüglich der Frequenz, sondern auch bezüglich der Modulation. Denn für $U_f = 0$ wird auch $\mathfrak{J}_C = 0$, und damit die Ausstrahlung null; Verdopp-

lung von U_1 verdoppelt auch \mathfrak{Z}_C , soweit die Empfänger-Röhre noch nicht übersteuert ist¹⁾.

c) Gitterschwingungskreis. Bild 62 zeigt eine Schaltung, bei der der rückgekoppelte Schwingungskreis L, C auf der

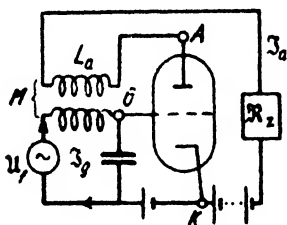


Bild 62. Fremderregung im Gitterschwingungskreis.

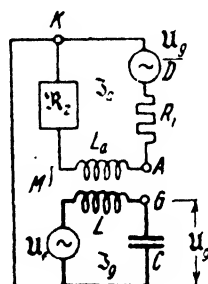


Bild 63. Ersatzschaltung zu Bild 62.

Gitterseite liegt, Bild 63 die dazu gehörige Ersatzschaltung. Aus dieser ergeben sich die Gleichungen

$$\left. \begin{aligned} U_1 + j\omega M \mathfrak{Z}_a &= \mathfrak{Z}_g \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \\ U_g &= \mathfrak{Z}_g \frac{1}{j\omega C} \end{aligned} \right\} \text{Gitterkreis}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{U_g}{D} + j\omega M \mathfrak{Z}_a &= \mathfrak{Z}_a [R_1 + \mathfrak{R}_b] \\ \mathfrak{R}_b &= R_a + j\omega L_a + \mathfrak{R}_z \end{aligned} \right\} \text{Anodenkreis.}$$

Daraus folgt

$$(64) \quad \mathfrak{Z}_a = \mathfrak{Z}_g \frac{1}{j\omega C D} \frac{1 - \omega^2 M C D}{R_1 + \mathfrak{R}_b}$$

¹⁾ Der Strahlungswiderstand R_s kann auch bei der Selbsterregung eine merkliche Rolle spielen. Bei gerichteten kurzen Wellen kann man R_s durch ein reflektierendes Blech noch in einem Abstand von mehreren Metern merklich ändern. Mit wachsendem Abstand wird ja R_s periodisch größer und kleiner, je nachdem der Abstand ein geradzahliges oder ein ungeradzahliges Vielfaches von einer viertel Wellenlänge ist. Man kann dann die Rückkopplung so einstellen, daß der Sender nur bei kleinem R_s schwingt, bei großem R_s aussetzt. Es ist äußerst überraschend, daß man dann durch Bewegen des weit entfernten Reflektors die Selbsterregung des Senders hervorrufen, bzw. unterdrücken kann.

$$(65) \quad \mathfrak{Z}_g = \frac{U_t}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + \frac{\omega^2 M^2 - M/CD}{R_1 + \mathfrak{R}_b}}$$

Die Kopplung durch die Gegeninduktivität M des Transformators hat auf den Schwingungskreis zweierlei Wirkungen. Erstens eine dämpfende, indem sie Leistung auf den Anodenkreis überträgt; bei abgetrennter Gitterzuleitung, also für $U_g = 0$ wäre

$R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + \frac{\omega^2 M^2}{R_1 + \mathfrak{R}_b}$ als wirksamer Gitterkreiswider-

stand einzusetzen. Zweitens eine entdämpfende Wirkung, indem durch M Leistung aus dem durch U_g hervorgerufenen Anodenstrom \mathfrak{Z}_a dem Gitterkreis zurückgeführt wird. Ob die dämpfende oder die entdämpfende Wirkung überwiegt, hängt davon ab,

ob ωM größer oder kleiner als $\frac{1}{\omega C D}$ ist. Für $\omega M = \frac{1}{\omega C D}$

wird $\mathfrak{Z}_a = 0$ und $\mathfrak{Z}_g = \frac{U_t}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$. Die Anodenseite

hat dann überhaupt keine Einwirkung. Dies entspricht wie in den früheren Beispielen dem Fall, daß $\mathfrak{R} = D$ ist. Die stärkste

entdämpfende Wirkung erhält man für $\omega M = \frac{1}{2} \frac{1}{\omega C D}$. Selbst-

erregung tritt wieder ein, wenn der Nenner in (65) gleich null wird. Ist \mathfrak{R}_b phasenrein oder klein gegenüber R_1 , so erregt sich

genau die Resonanzfrequenz, für die $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ wird, andern-

falls eine etwas davon abweichende Frequenz. Für $\mathfrak{R}_2 = 0$ ist Bild 62 mit der in § 4 Bild 8 dargestellten Selbsterregungsschaltung identisch. Man beachte, daß der wirksame Anodenkreiswiderstand \mathfrak{R}_a nicht gleich der Summe der im Anodenkreis selbst liegenden Widerstände \mathfrak{R}_b ist, sondern infolge der Transformatorwirkung

$$\mathfrak{R}_a = \mathfrak{R}_b + \frac{\omega^2 M^2}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

ist. Bei fester Kopplung M ist im Resonanzfall der zweite Ausdrück rechts meist wesentlich größer als \Re_b .

§ 16. Weitere Schaltungen.

a). Dreipunktschaltung. Für die in Bild 64 gezeichnete Dreipunktschaltung mit Fremderregung U_i am Gitterkreis \Re_g , zeigt Bild 65 die Leerlauf-Ersatzschaltung. Aus dieser ergeben sich unter der Voraussetzung, daß der Gitterstrom der Röhre null bleibt, die Formeln:

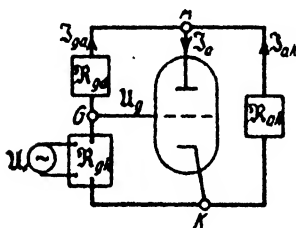


Bild 64. Dreipunktschaltung.

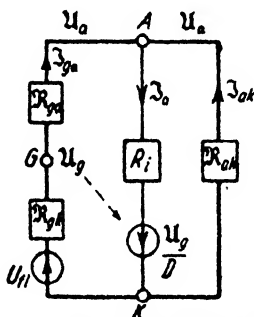


Bild 65. Leerlauf-Ersatzschaltung zu Bild 64.

$$-U_a = \Im_{ak} \Re_{ak} = \frac{U_g}{D} - \Im_a R_i = \Im_{ga} (\Re_{ga} + \Re_{gk})$$

$$U_g = U_{i1} - \Im_{ga} \Re_{gk}; \quad \Im_a = \Im_{ga} + \Im_{ak}.$$

Aus ihnen folgt

$$(66) \quad \Im_{ak} = \frac{U_{i1}}{\Re} \left(\frac{\Re_{ga}}{D R_i} - 1 \right)$$

$$(67) \quad \Im_{ga} = \frac{U_{i1}}{\Re} \left(1 + \frac{\Re_{ak}}{D R_i} (1 + D) \right)$$

mit

$$\Re = \Re_{gk} + \Re_{ga} + \Re_{ak} + \frac{1}{D R_i} (\Re_{gk} \Re_{ak} (1 + D) + D \Re_{ga} \Re_{ak}).$$

Für $\Re_{ga} = D R_i = 1/S$ wird der Strom \Im_{ak} gleich null und zwar

für beliebiges \Re_{gk} und \Re_{ak} ¹⁾. Die beiden Generatoren, die Fremderregung U_{f1} und die Röhrenerregung U_g/D arbeiten einander in bezug auf den Außenkreis ak entgegen. Das wird anders, wenn \Re_{ga} ein Blindwiderstand ist, mit entgegengesetzter Phase wie \Re_{gk} und \Re_{ak} . In diesem Falle kann, wie in § 5a beschrieben, Selbsterregung eintreten. Diese kommt hier dadurch zum Ausdruck, daß der Nenner $\Re = 0$ wird. Es erregt sich dann im wesentlichen die Eigenfrequenz, für die $\Re_{gk} + \Re_{ga} + \Re_{ak} = 0$ wird. Für $\Re_{ga} = \frac{1}{j\omega C}$, $\Re_{gk} = R_g + j\omega L_g$, $\Re_{ak} = R_a + j\omega L_a$ (vgl. Bild 66) wird z. B.

$$(68) \quad \Re = R_g + R_a + \frac{1}{D R_1} \left[(R_g R_a - \omega^2 L_g L_a) (1 + D) + D \frac{L_a}{C} \right] + j \left[\omega (L_g + L_a) - \frac{1}{\omega C} + \frac{R_g R_a}{D R_1} \left[\left(\frac{\omega L_g}{R_a} + \frac{\omega L_a}{R_g} \right) (1 + D) - \frac{D}{\omega C R_g} \right] \right].$$

Der zweite, imaginäre Teil von \Re , gleich null gesetzt, bestimmt die sichererregende Frequenz, für die angenähert gilt $\omega (L_g + L_a) - \frac{1}{\omega C} = 0$. Denn der wei-

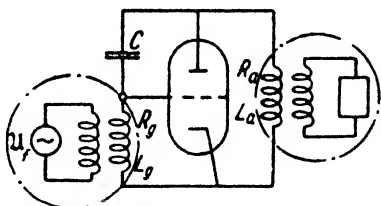


Bild 66. Rückkopplung durch C zwischen G und A.

tere Ausdruck ist bei geringer Dämpfung R_g , R_a nur eine kleine Korrektur für diese Frequenz. Im ersten reellen Teil von \Re muß das negative Glied $-\omega^2 L_g L_a$ die übrigen positiven Glieder zu null kompensieren, wenn Selbsterregung eintreten soll. Bei Fremderregung bewirkt eine Verkleinerung dieses Gliedes eine Entdämpfung, macht \Re für die Frequenz klein, für die die Blindkomponente verschwindet. Dementsprechend werden dann alle Ströme und Spannungen groß.

¹⁾ Dies ist die in Bd. I § 20 Bild 20d dargestellte Schaltung zur Messung der Steilheit S.

Dieser Fall einer Entdämpfung bzw. Selbsterregung durch eine Rückkopplung über eine zwischen Gitter und Anode liegende

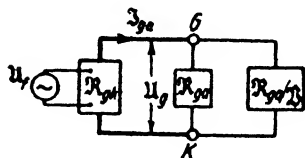


Bild 67. Auf den Gitterkreis bezogene Ersatzschaltung zu Bild 64.

Kapazität wurde schon in Bd. II § 30 und hier in § 5c behandelt.

Es wurde dort auch schon angegeben, daß man die Wirkung der zwischen G und A liegenden Kapazität C_{ga} in bezug auf den Gitterkreis durch eine $(1 + \mathfrak{B})$ mal so große Kapazität zwischen G und K ersetzen kann. Eine

solche Umrechnung ist auch bei beliebigem \mathfrak{R}_{ga} möglich und führt dann zu der in Bild 67 gezeichneten Ersatzschaltung. Hierbei ergibt sich aus Bild 65 die Spannungsverstärkung¹⁾

$$(69) \quad \mathfrak{B} = - \frac{u_a}{u_g} = \frac{1}{D} \frac{1 - \frac{DR_1}{\mathfrak{R}_{ga}}}{1 + \frac{R_1}{(\mathfrak{R}_{ga} || \mathfrak{R}_{ak})}}$$

$$\text{mit } \mathfrak{R}_{ga} || \mathfrak{R}_{ak} = \frac{\mathfrak{R}_{ga} \cdot \mathfrak{R}_{ak}}{\mathfrak{R}_{ga} + \mathfrak{R}_{ak}}$$

Man kann auch für die Fremderregung oder für die Röhre oder für beides die Kurzschluß-Ersatzschaltung anwenden. Tut man

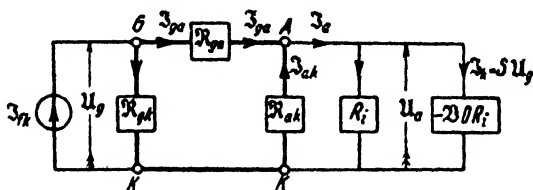


Bild 68. Kurzschluß-Ersatzschaltung zu Bild 64.

¹⁾ In Bd. II § 30 steht \mathfrak{B} für \mathfrak{B} . Außerdem wurde dort der wirkliche Anodenwiderstand \mathfrak{R}_a nicht näher ausgerechnet. Wird \mathfrak{R}_{ga} durch die natürliche Kapazität C_{ga} gebildet, so ist \mathfrak{R}_{ga} meist groß gegen DR_1

und gegen \mathfrak{R}_{ak} . Dann wird $\mathfrak{R}_a = \mathfrak{R}_{ak}$ und $\mathfrak{B} = \frac{1}{D} \frac{1}{1 + R_1/\mathfrak{R}_{ak}}$. Das ist die bekannte Verstärkerformel.

das letztere und stellt den Röhrenkurzschlußstrom $I_k = S U_a$
 $= \frac{U_a}{-g D R_1}$ durch einen an U_a liegenden Widerstand $-g D R_1$
 dar, so erhält man die in Bild 68 gezeichnete Schaltung. Da g
 nach (69) eine ziemlich verwickelte Rechengröße ist, so ist
 mit solchen Ersatzschaltungen nur in vereinfachenden Sonder-
 fällen etwas gewonnen.

b) Verwickeltere Schaltungen. Bei verwickelten Schal-
 tungen kommt man theoretisch und auch experimentell am
 schnellsten zum Ziel, wenn man die Entdämpfung bis zur Selbst-
 erregung treibt. Entdämpfung und Selbsterregung sind ja ihrem
 Wesen nach gleichartig. Die Entdämpfung besteht in einer
 Rückkopplung, die nicht ganz bis zur Selbsterregung führt.
 Daraus folgt:

*Bei beliebigen Schaltungen werden stets diejenigen Fre-
 quenzen besonders stark entdämpft, für die eine Neigung*
 (70) *zur Selbsterregung besteht. Schaltungen, die nicht zur Selbst-
 erregung führen können, können auch keine Entdämpfung*
hervorrufen.

Das gilt auch für Mehrröhren-Verstärkeranordnungen und für
 jede Art von Rückkopplung. Z. B. kann auch eine akustische
 Rückkopplung (vgl. Bd. II § 32d) eine Entdämpfung bewirken
 und so den Frequenzgang ungünstig beeinflussen.

(71) *Auch ein Leiter mit einer fallenden Kennlinie kann zur
 Entdämpfung benutzt werden.*

Ein solcher enthält gewissermaßen eine innere Rückkopplung
 und wirkt unmittelbar wie ein negativer Widerstand $R_n = -\frac{du}{di}$,
 während die durch eine äußere Rückkopplung erzeugte Steuer-
 wirkung nur mittelbar durch eine mehr oder weniger verwickelte
 Rechnung in einen negativen Widerstand umgewandelt werden
 kann.

Alles in Abschnitt A über die Selbsterregung Gesagte läßt
 sich hiernach ohne weiteres auf die Entdämpfung übertragen.
 Bei einem Gitter- und einem Anodenschwingungskreis, die in-

duktiv miteinander gekoppelt sind (vgl. Bild 69), hat man z. B. den in Teil A § 7c β) behandelten Fall der „sekundären Rückkopplung“. Bei verschiedener Abstimmung beider Kreise wird

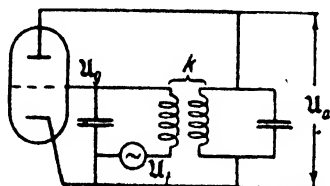


Bild 69. Gekoppelte Kreise
„Sekundäre Rückkopplung“

bei „richtiger“ Polung der transformatorischen Kopplung k stets die tiefere Eigenfrequenz entdämpft, die höhere gedämpft (vgl. Bild 70 Kurve b), ganz gleichgültig, ob der Gitterkreis oder der Anodenkreis tiefer abgestimmt ist. Bei der „falschen“, entgegengesetzten Po-

lung wird umgekehrt die höhere Eigenfrequenz entdämpft, die tiefere gedämpft (Kurve c in Bild 70; vgl. auch Bild 79 in § 17 d).

Bei gleicher Abstimmung beider Kreise erhält man ohne Kopplung ($k = 0$) eine Resonanzkurve mit nur einer Spitze. Es genügt dann schon eine wesentlich losere Kopplung (etwa $k = 0,01$), um die gleiche entdämpfende Wirkung hervorzu- bringen. Bei so loser Kopplung weichen die beiden Koppelfrequenzen nur sehr wenig von der gemeinsamen Eigenfrequenz und von einander ab. Bei richtiger Polung wird wieder die tiefere Koppelfrequenz entdämpft, die höhere gedämpft, bei falscher Polung ist es umgekehrt. Das bewirkt hier aber nur, daß wieder eine der ursprünglichen ähnliche, nur schwächer gedämpfte Resonanzkurve mit einer einzigen Spitze herauskommt, die bei richtiger Polung zu tieferen Frequenzen, bei falscher Polung zu höheren Frequenzen hin etwas verschoben erscheint

Bei der primären Rückkopplung (vgl. § 7 Bild 26) ist das Verhalten ein wesentlich anderes. Hier können sich beide Koppelfrequenzen erregen. Durch den Wettstreit beider treten ja gerade die eigentümlichen, in § 7c α) beschriebenen „Zieherscheinungen“ auf. Daher werden auch beide Koppelfrequenzen entdämpft, bei falscher Polung beide gedämpft. Die auch bei gleicher Abstimmung bei nicht zu loser Kopplung auftretenden Doppelgipfel in der Resonanzkurve bleiben auch bei einer Entdämpfung bestehen,

werden sogar noch stärker hervorgehoben. Im allgemeinen ist freilich die entdämpfende Wirkung für beide Koppelfrequenzen nicht gleich groß, da das wirksame \mathfrak{R} und \mathfrak{B} für beide verschieden sind. Es kann sogar vorkommen, daß für eine Koppelfrequenz $\mathfrak{R} < D$ ist, also bei Einschalten der Röhre eine Dämp-

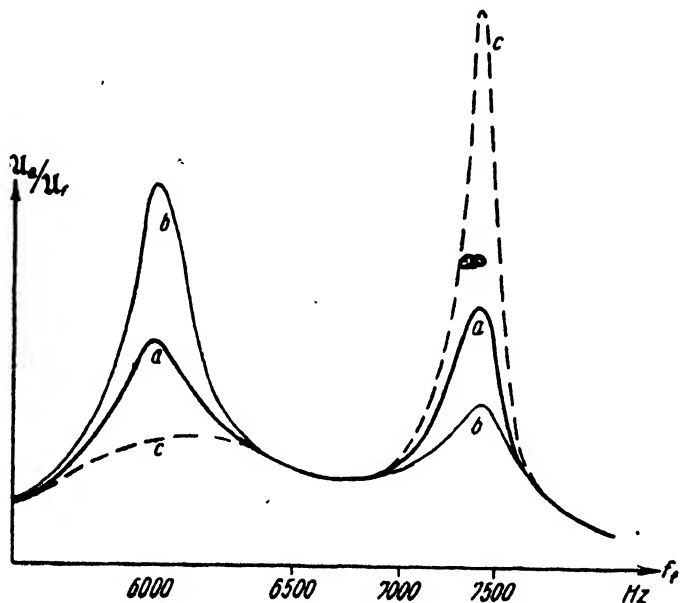


Bild 70. Frequenzgang der Schaltung von Bild 69.

Gitter- und Anodenkreis verschieden abgestimmt.

Kopplungsfaktor k bei a) $k = 0$; b) $k = +0,13$;

c) $k = -0,13$, d. h. gleich b) nur umgepolt.

fung eintritt, während für die andere Koppelfrequenz $\mathfrak{R} > D$ ist, also eine Entdämpfung eintritt. Erst bei stärkerer Rückkopplung werden dann beide Koppelfrequenzen entdämpft.

Sind Gitter- und Anodenschwingungskreis nicht wie bei der oben beschriebenen sekundären Rückkopplung induktiv, sondern durch eine (natürliche) Kapazität C_{ga} zwischen Gitter und Anode rückgekoppelt, so hat man die in § 5c Bild 15 dargestellte Huth-Kühn-Schaltung. Selbsterregung und damit auch Entdämpfung tritt nur ein, wenn die Schwingungskreise \mathfrak{R}_{gk} und

$\mathcal{N}_{a,k}$ beide induktiv sind, d. h. für eine Frequenz, die tiefer als die tiefere der beiden Eigenfrequenzen ist. Auch hier kann man die beiden Schwingungskreise als kapazitiv gekoppelt auffassen. Es ergeben sich dann auch zwei Koppelschwingungen, von denen durch die Rückkopplung immer die tiefere entdämpft, die höhere gedämpft wird. Wie in Bild 70 geht so eine Resonanzkurve a ohne C_{ga} bei Einwirkung von C_{ga} in b über. Nur kann man hier

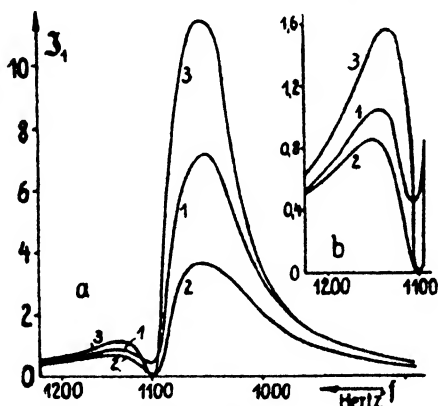


Bild 71. Resonanzkurven zur Schaltung von Bild 74. $f_1 = f_2 = 1070$ Hertz; $f_3 = 1100$ Hertz. (b = linker Teil von a vergrößert.)

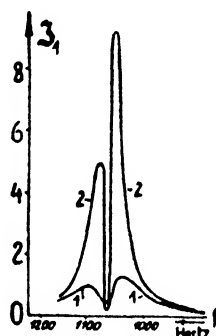


Bild 72. Wie Bild 71, nur $f_3 = 1075$ Hertz.

nicht durch „Umpolen“ die höhere Frequenz entdämpfen, nicht die Kurve c herstellen.

Ein durch Rückkopplung stark entdämpfter Schwingungskreis kann alle Funktionen eines normalen, schwach gedämpften Schwingungskreises übernehmen, z. B. auch als Schwingdrossel seine Resonanzfrequenz fast vollkommen absperren. Ein solcher Fall wurde ja schon in § 14 Bild 56 behandelt. Durch geeignete Schaltungen lassen sich durch eine Rückkopplung sowohl die Strommaxima heben als auch die Minima senken. Vgl. Bild 71, 72 und 73. Diese wurden mit der in Bild 74 gezeichneten Schaltung aufgenommen. $L_1 C_1$ und $L_2 C_2$ (= Antenne) besitzen nahezu gleiche Abstimmung (auf die zu empfangende Frequenz), so daß \mathcal{I}_1 ein Maximum wird, wenn die äußere Erregung \mathcal{U}_1 hiermit in

Resonanz ist. $L_2 C_2$ besitzt eine abweichende Abstimmung (auf die störende Frequenz) und \mathfrak{J}_1 wird ein Minimum, wenn die äußere Erregung U_1 mit Zweig 2 in Resonanz ist. Denn dann bildet dieser Zweig einen sehr kleinen Widerstand, der den von

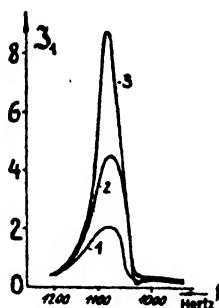


Bild 73. Wie Bild 71, nur $f_2 = 1020$ Hertz.

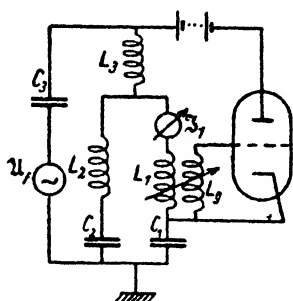


Bild 74. Schaltung zu Bild 71, 72 und 73.

U_1 erzeugten Strom an \mathfrak{J}_1 vorbeileitet. In Bild 71 war f_2 höher, in Bild 73 tiefer abgestimmt als $f_1 = f_3$. In Bild 72 war nahezu $f_2 = f_1 = f_3$. Das Minimum, das bei Bild 71 auf der linken, bei Bild 73 auf der rechten Seite des Maximums lag, fällt hier mitten in das Maximum hinein. Durch die Rückkopplung wird in allen drei Fällen das Maximum erhöht, das Minimum fast bis auf 0 erniedrigt (vgl. Bild 71 b). Ließ man dagegen die Rückkopplung (die Gitterspule L_g) auf L_3 statt auf L_1 einwirken, so war das Minimum weniger ausgeprägt und schließlich überhaupt nicht mehr zu erkennen.

§ 17. Rückgekoppelte Verstärker mit breitem Frequenzbereich.

a) Ein scheinbarer Widerspruch. Bringt man bei Verstärkern, deren Verstärkung \mathfrak{B} in einem weiten Frequenzbereich konstant und phasenrein ist, eine Rückkopplung \mathfrak{R} an, die auch in einem weiten Frequenzbereich konstant und phasenrein ist, so muß man

nach Satz (48) nicht nur für eine bestimmte Resonanzfrequenz, sondern für einen weiten Frequenzbereich eine gleichmäßige Erhöhung der Verstärkung erhalten. Dies scheint im Widerspruch mit der Tatsache zu stehen, daß man durch Steigern der Rückkopplung schließlich zu einer Selbsterregung in einer bestimmten Frequenz kommt, also kurz vor der Selbsterregung nur für diese eine Frequenz eine außergewöhnlich große Verstärkung bestehen muß. Ferner ist auffallend, daß gerade solche Verstärker schwer zu einer sinusförmigen Selbsterregung zu bringen sind, bei ihnen meist „Kippschwingungen“ eintreten, die stark von der Sinusform abweichen. Die Erklärung für diese Zusammenhänge beruht in folgendem.

Jeder Verstärker, der eine Induktivität L oder eine Kapazität C enthält, ist nur so weit frequenzunabhängig, wie die frequenzabhängigen Blindwiderstände $j\omega L$ bzw. $\frac{1}{j\omega C}$ bei Reihenschaltung klein, bei Parallelschaltung groß gegenüber den frequenzunabhängigen Ohmschen Wirkwiderständen bleiben. Man rechnet die „Konstanz“ des Frequenzganges meist bis zur „Grenzfrequenz“, bei der Blind- und Wirkwiderstand gleich groß werden (vgl. Bd. II § 27). Die Summe beider ist dann $\sqrt{2} = 1,4$ mal so groß geworden und eine solche Änderung macht bei Verstärkern meist noch nicht viel aus. Durch die Rückkopplung, die ja wie ein negativer Widerstand in Rechnung zu setzen ist, wird aber die Wirkung der positiven Wirkwiderstände mehr und mehr aufgehoben. In gleichem Maße muß dann der Einfluß der frequenzabhängigen Blindwiderstände mehr und mehr hervortreten, der „konstante“ Frequenzbereich, in dem diese nichts ausmachen, kleiner werden. Daraus folgt:

(72) *In demselben Maße wie durch die Rückkopplung die Verstärkung erhöht wird, wird der Frequenzbereich, in dem die Verstärkung „konstant“ bleibt, verkleinert. Kurz vor der Selbsterregung wird der Verstärkungsgrad sehr groß, aber wie bei der Resonanz nur in einem sehr engen Frequenzbereich.*

Dieser Satz steht in engem Zusammenhang mit dem in Bd. I § 24 ausgesprochenen Satz (24,11), daß Widerstandsanpassung und Resonanz im Grunde genommen dasselbe sind. Bei einer Resonanzschaltung wird der konstante Frequenzbereich einerseits durch die Induktivität, andererseits durch die Kapazität begrenzt. Man erhält aber die gleiche Wirkung, wenn man beide Begrenzungen durch Induktivitäten (bzw. Kapazitäten) herstellt. Ein Beispiel kann dies am besten erläutern.

b) Verstärker mit Transformatorrückkopplung. Bild 75 zeigt eine Schaltung, bei der eine Röhre über einen Ausgangstransformator auf einen Ohmschen Widerstand R_A arbeitet. Wie in Bd. II § 27 ausführlich beschrieben, ergibt sich dann ein Frequenzgang, der nach oben durch die in Reihe mit dem inneren Röhrenwiderstand R_i und $R'_A = \dot{u}^2 R_A$ liegende Streuinduktivität, nach unten durch die parallel zu R_i und R'_A liegende Leerlaufinduktivität begrenzt ist (vgl. Bild 76 Kurve a; diese ist mit Bild 70 in Bd. II identisch). Bei den Grenzfrequenzen f_0 und f_∞ sinkt die Verstärkung auf $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0,7$ und die Phase dreht sich um 45° .

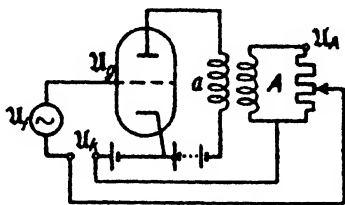


Bild 75. Verstärker mit Ausgangstransformator und Widerstands-rückkopplung.

Bringt man jetzt eine Rückkopplung an, indem man die Rückkopplungsspannung $u_k = p u_A$ (p = veränderlicher Abgriff) durch einen Spannungsteiler von u_A abzweigt und in Reihe mit u_g dem Gitter zuführt, so wird nach (48) in § 13 der Verstärkungsgrad dadurch vergrößert. Ist z. B. $u_k = \frac{1}{2} u_A$ und sind beide in Phase, so braucht u_g nur noch halb so groß zu sein, um das gleiche u_A und damit das gleiche u_k zu erzeugen. Die Verstärkung ist also doppelt so groß geworden. Wenn dies für den mittleren Teil gilt, so ist für die Grenzfrequenzen u_k nur

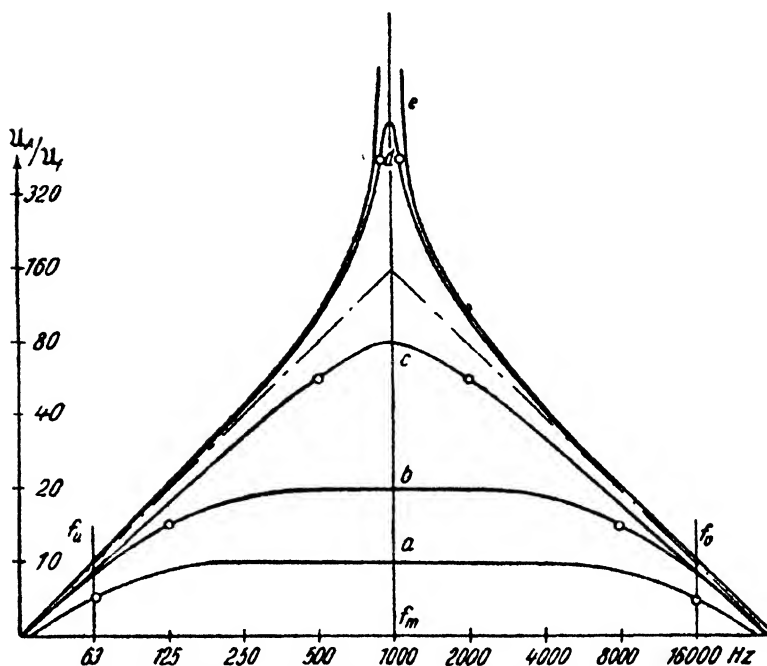


Bild 76. Frequenzgang des Verstärkers von Bild 75 für verschiedene

Rückkopplungen: a) ohne Rückkopplung $u_k = 0$, $e = \frac{1}{16}$;

b) $u_k = \frac{1}{2} u_g$, $e = \frac{1}{8}$; c) $u_k = \frac{7}{8} u_g$, $e = \frac{1}{2}$;

d) $u_k = \frac{63}{64} u_g$, $e = 4$; e) $u_k = u_g$, $e = \infty$, Selbsterregung

gleich $0,7 \cdot \frac{1}{2} u_g$ und außerdem gegen u_g um 45° in der Phase verschoben (vgl. Bild 77). Daher muß hier u_r immer noch fast



Bild 77. Zusammensetzung von u_k und u_r zu u_g .

ebenso groß wie u_g sein. Hier hat sich also die Verstärkung fast gar nicht gehoben. Es ergibt sich so die Kurve b in Bild 76. Macht man für die mittlere Frequenz $u_k = \frac{7}{8} u_g$, so erhält man in der Mitte

die 8fache Verstärkung. Aber alle Abweichungen in der Verstärkung ohne Rückkopplung machen sich jetzt 8 mal stärker bemerkbar (Kurve c). Dort wo u_A bei Kurve a um 5% kleiner als die maximale Verstärkung war, wird auch u_k um 5% kleiner. Das macht aber in der Differenz $u_i = u_g - u_k$ eine Änderung von 40% aus.

(73) *Je mehr im mittleren Bereich $u_k = u_g$ wird, d. h. je mehr die Verstärkung infolge der Rückkopplung zunimmt, desto mehr machen sich ursprünglich ganz kleine Abweichungen im Verstärkungsgrad auf den Frequenzgang bemerkbar.*

Auch ohne Rückkopplung ist ja die Verstärkung gemäß Kurve a nur angenähert konstant, aber es überrascht, daß diese kleinen Abweichungen sich so stark wie in Kurve c oder gar d und e auswirken können!

Die mathematische Berechnung ergibt ganz allgemein für die Sekundärspannung des Transformators in Bild 75:

$$(74) \quad u_A = \frac{u_g}{D} \frac{R_A}{\frac{L_A}{M} + R_1} \frac{1}{\frac{L_A}{M} + j\omega \frac{L_A L_A - M^2}{M} + \frac{R_1 D_A}{j\omega M}}$$

$$= \frac{u_g R_A}{D \mathfrak{R}} \quad \text{mit} \quad \mathfrak{R} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C},$$

wobei gesetzt ist

$$(75) \quad R = R_A \frac{L_A}{M} + R_1 \frac{L_A}{M}; \quad L = \frac{L_A L_A - M^2}{M}; \quad C = \frac{M}{R_1 R_A}.$$

Mathematisch verläuft das Spannungsverhältnis u_A/u_g also in Abhängigkeit von der Frequenz genau so wie eine normale Resonanzkurve eines aus R, L und C bestehenden Schwingungskreises mit einem Maximum für $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$, d. h. $\omega^2 (L_A L_A - M^2) = R_1 R_A$ und einer Resonanzschärfe

$$q = \frac{\sqrt{s}}{x + 1/x} \quad \text{mit} \quad s = 1 - \frac{M^2}{L_A L_A} = \text{„Streufaktor“ und}$$

$$x = \sqrt{\frac{R_1}{L_A} \cdot \frac{L_A}{R_A}} = \sqrt{\frac{T_A}{T_A}}.$$

Bei optimaler Anpassung $R'_A = \bar{u}^2 R_A = R_i$ mit $\bar{u} = \sqrt{\frac{L_a}{L_A}}$ = „Übersetzungsverhältnis“ wird $x = 1$ und $\varrho = \frac{\sqrt{s}}{2}$, also die 45°-Verstimmung $v_{45} = \frac{1}{\varrho} = \frac{2}{\sqrt{s}}$. In Bild 76 ist für Kurve a:

$$v_{45} \approx \frac{f_o}{f_m} = \frac{f_m}{f_u} = 16, \quad \text{also } \varrho = 1/16 = 0,0625.$$

Eine so geringe „Resonanzschärfe“, d. h. ein so weiter, nahezu frequenzunabhängiger Bereich erfordert einen Transformator mit der Streuung $s = 4 \varrho^2 = 1/64 = 1,6\%$ (vgl. hierzu Bd. II § 27). Das entspricht etwa den normalen Verhältnissen.

Durch die in Bild 75 gezeichnete Rückkopplung wird

$$u_g = u_i + p u_A = u_i + p \frac{u_g R_A}{D \Re}, \text{ also}$$

$$(76) \quad u_A = \frac{u_i}{D} \frac{R_A}{\Re - \frac{p R_A}{D}} = \frac{u_i}{D} \frac{R_A}{\Re - R_n}; \quad R_n = \frac{p R_A}{D}.$$

Der Ausdruck R_n wirkt wie ein negativer Widerstand, der den positiven Wirkwiderstand R von \Re zum Teil aufhebt und somit ϱ entsprechend vergrößert. Für $R_n = R$ wird $\varrho = \infty$. d. h. es tritt Selbsterregung ein¹⁾.

Der Frequenzgang für verschiedene Rückkopplungen ist bei der Schaltung von Bild 75 identisch gleich dem bei

(77) *der normalen Enddämpfung eines Schwingungskreises $\Re =$*

$$R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \text{ mit der Resonanzschärfe } \varrho = \sqrt{\frac{f_u}{f_o}}.$$

Es ist nur $\varrho \ll 1$.

¹⁾ Man überzeugt sich leicht, daß dies dieselbe Bedingung wie (38) in § 10 ist. Dort war nur $u_k = u_A$, also $p = 1$. Ferner wurde der Index g statt A verwandt.

Daß die unbeabsichtigte Rückkopplung durch die natürliche Gitteranodenkapazität C_{ga} den Frequenzgang ebenso verzerrt, wie die hier gezeichnete transformatorische Rückkopplung, wurde schon in Bd. II § 10 erwähnt. Bild 30 dort ist mit Bild 76 hier identisch.

Die zweite Frage, warum bei Verstärkern ohne ausgeprägte Resonanz so leicht Kippschwingungen eintreten, findet in folgendem ihre Erklärung. Für $\varrho = 1/16$ ist nicht wie bei schwach gedämpften Schwingungskreisen die Wirkkomponente R klein gegen die Blindkomponenten ωL und $\frac{1}{\omega C}$, sondern umgekehrt 16 mal so groß. Selbst wenn man $R_n = 7/8 R$ macht, also 8fach entdämpft, ist die restliche Wirkkomponente noch doppelt so groß wie die Blindkomponenten, es ist dann also $\varrho = 1/2$. Nun gilt aber folgender Satz:


Für positives ϱ und $\varrho < 1/2$ verläuft ein Ausgleichsvorgang aperiodisch, ohne Schwingungen abnehmend; für
 (78) *negatives ϱ und $-\varrho < 1/2$ verläuft entsprechend ein Ausgleichsvorgang aperiodisch, ohne Schwingungen anwachsend.*

Wenn man also R_n nur um $1/8$ zu groß, größer als R macht, erhält man schon keinen sinusförmig anklingenden, sondern einen aperiodisch anwachsenden Verlauf. Das ist es aber gerade, was man als Kippvorgang bezeichnet. Das Kippen, das aperiodische Anwachsen geht natürlich nicht unbegrenzt weiter, sondern hört infolge Strom- oder Spannungsbegrenzung bald auf. Es erfolgt dann im allgemeinen nach einer mehr oder weniger langen Dauer ein Zurückkippen; dadurch entsteht dann insgesamt auch ein periodischer Vorgang, eine Kippschwingung, die aber mit der sinusförmigen Eigenschwingung $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ gar nichts mehr zu tun hat.

Bei sehr kleinem wirksamen ϱ (etwa $\varrho < 0,1$), d. h. bei einer in einem weiten Frequenzbereich konstanten Verstärkung $\left(\frac{f_o}{f_n} \approx \frac{1}{\varrho^2} > 100\right)$ kann man sinusförmige Schwin-
 (79) *gungen nur durch eine sehr sorgfältige Einstellung der Rückkopplung auf die Grenze der Selbsterregung erhalten. Bei einer nur ganz wenig größeren Rückkopplung treten nicht-sinusförmige Kippschwingungen auf.*

Voraussetzung ist hierbei, daß auch die Rückkopplung, das Verhältnis u_k/u_A in dem betreffenden Frequenzbereich konstant ist. Es kommt nach (48) in § 13 auf den Frequenzgang des Produktes $\Omega \mathfrak{B} = \frac{u_k}{u_g} = \frac{u_k}{u_A} \cdot \frac{u_A}{u_g}$ an. Vgl. auch später unter d).

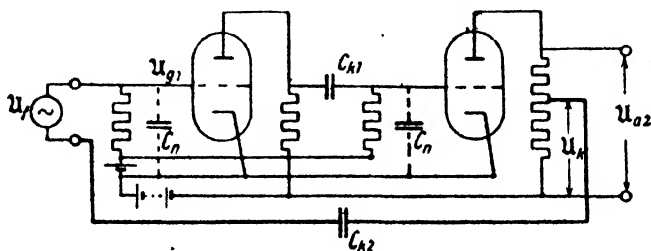e) Verstärker mit Widerstandskopplung. Beim Widerstandsverstärker, der außer Widerständen nur Kondensatoren enthält (vgl. Bild 78) liegen die Verhältnisse genau so. Die



- Bild 78. Rückgekoppelter Widerstandsverstärker.

untere Grenzfrequenz f_u ist durch die in Reihe liegenden Koppelkondensatoren C_k , die obere f_o durch die parallel liegenden natürlichen Kapazitäten C_n bedingt. Sind letztere $30 \mu\text{F}$ groß, während man erstere gleich $1 \mu\text{F}$ macht, so verhalten sich etwa die Grenzfrequenzen $\frac{f_o}{f_u} \approx 10^4$. Daraus berechnet

sich ein wirksames $\varrho = \sqrt{\frac{f_u}{f_o}} = \frac{1}{100}$. Es ist bekannt, daß man

Widerstandsverstärker leicht für einen sehr großen Frequenzbereich herstellen kann. Bei 20 facher Entdämpfung, die man, um die richtige Phase zu erhalten, durch eine Rückkopplung über

2 Röhren herstellen muß, ist $u_k = \frac{19}{20} u_g$, und $u_i = \frac{1}{20} u_g$,

der Verstärkungsgrad u_a/u_i also 20 mal so groß wie ohne Rückkopplung. Auch hier wird durch eine solche Rückkopplung f_o 20 mal tiefer, f_u 20 mal höher, der Frequenzbereich also

400 mal kleiner; es ist dann aber immer noch $\frac{f_o}{f_u} \approx \frac{1}{25}$ und

$q = \frac{1}{5}$. Man ist also noch weit von der Selbsterregung entfernt und hat einen für viele Zwecke völlig ausreichenden breiten Frequenzbereich bei 20 mal größerer Verstärkung. Mehr als 20fach zu entdämpfen macht im allgemeinen wegen der zeitlichen Inkonstanz der Röhren- und Schaltungsgrößen Schwierigkeiten (vgl. § 15a). Aus dem gleichen Grunde ist es bei den oben angenommenen Verhältnissen praktisch völlig unmöglich, sinusförmige Schwingungen selbst zu erregen. Bei $q = 1/100$ ergibt schon eine Änderung um $1/50$ über die Grenzurückkopplung aperiodisches Anwachsen und Kippschwingungen. — Macht man aber C_k kleiner und C_n durch Einschalten wirklicher Kondensatoren größer, so daß beide in derselben Größenordnung liegen, so werden f_o und f_u nur wenig verschieden; es gelingt dann unschwer, durch eine fein einstellbare Rückkopplung und einen Arbeitspunkt mit weichem Schwingungseinsatz sinusförmige Schwingungen herzustellen. Vgl. auch § 10 Bild 45.

Bei Anwendung getrennter Batterien kann man die Koppelkondensatoren C_k ganz weglassen (vgl. Bild 39 in § 10e). Es wird dann $f_u = 0$, es ist auch eine Gleichstrom-Verstärkung möglich. In diesem Falle erniedrigt sich nur die obere Grenzfrequenz f_o durch die Rückkopplung, während f_u null bleibt. Bei Selbsterregung wird $f_o = 0$, es stellt sich nur ein anderer Gleichstromzustand ein. Vgl. § 10c. — Alles über die Widerstandsverstärker Gesagte behält seine Gültigkeit, wenn man statt der Rückkopplung über 2 Röhren eine Raumladegitterröhre verwendet.

d) Zweidraht-Fernsprech-Verstärker. Eine gleichmäßige Erhöhung der Verstärkung durch die Rückkopplung, wie sie in Bild 76 dargestellt wurde, erfordert nicht nur, daß Verstärkung \mathfrak{B} und Rückkopplung \mathfrak{R} ihrer Größe nach von der Frequenz unabhängig sind, sondern auch ihrer Phase nach. Trifft das letztere nicht zu, so kann für einige Frequenzen u_k und u_g gleichgerichtet, für andere Frequenzen entgegengerichtet sein. Für die ersteren Frequenzen ergibt sich dann eine Erhöhung, für die letzteren dagegen eine Erniedrigung der Verstärkung durch die Rückkopplung. Das zeigt z. B. das in Bild 79 dar-

gestellte Versuchsergebnis mit einem Zweidrahtverstärker. Bei diesem soll eine Verstärkung in der einen und der anderen Richtung über je eine Röhre hergestellt werden; die Rückkopplung und Selbsterregung, die an sich über diese beiden Röhren eintreten würde, muß dann durch je eine Brückenschaltung verhindert werden (vgl. Bd. II § 34a Bild 110). Die dick gezeichnete

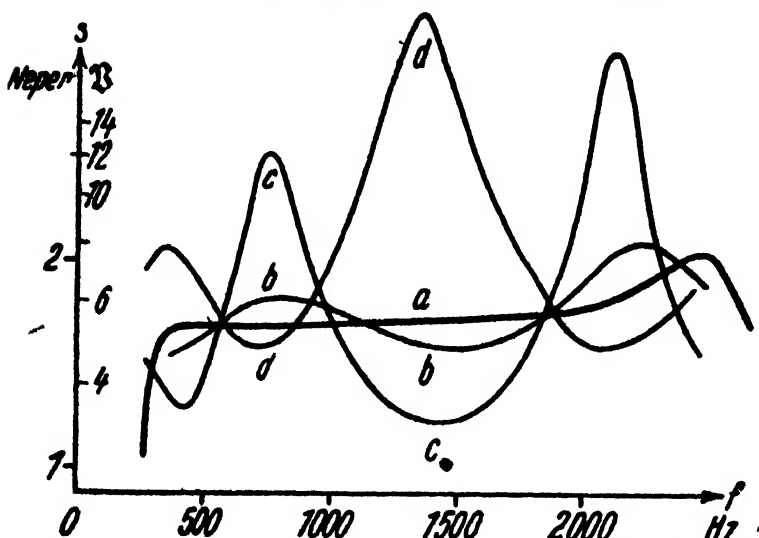


Bild 79. Frequenzgang des Verstärkungsgrades B eines Zweidraht-Fersprechverstärkers. — a) bei genauem Abgleich der Nachbildungsleitungen; b) beide Nachbildungsleitungen um 13% zu groß; c) beide Nachbildungsleitungen um 28% zu groß; d) eine Nachbildungsleitung zu groß, die andere zu klein.

Kurve a in Bild 79 zeigt den normalen Betriebsfall mit richtig abgeglichenen Brücken und einem in einem weiten Frequenzbereich nahezu konstanten Verstärkungsgrad. Diese durch eine Entzerrerschaltung künstlich hergestellte, begrenzte Frequenzunabhängigkeit erstreckt sich aber nur auf die Amplitude. Dagegen wird der Phasenwinkel der Ausgangsspannung gegenüber der Eingangsspannung infolge der angewandten Kunstschaltungen mit wachsender Frequenz immer größer, dreht sich zwischen 300—2500 Hertz um über 360° , wovon man sich durch eine Mes-

sung nach dem Kompensationsverfahren unschwer überzeugen kann. Stört man jetzt den beiderseitigen Brückenabgleich, so tritt eine Rückkopplung ein, die den Verstärkungsgrad verändert. Bei den Kurven b und c waren beide Nachbildungsleitungen gegenüber dem Abgleichswert vergrößert, bei c mehr als bei b. Man sieht, wie nur in dem Bereich um 800 Hertz und dann wieder um 2200 Hertz eine Erhöhung der Verstärkung eintritt, während in dem Bereich um 400 und 1500 Hertz eine Erniedrigung eintritt. Bei der Kurve d war die eine Nachbildungsleitung größer, die andere kleiner als der Abgleichswert. Dadurch kehrt sich die Phase der über beide Röhren wirksamen Rückkopplung um 180° um. Daher tritt dort, wo vorher eine Erhöhung der Verstärkung eintrat, eine Erniedrigung ein und umgekehrt. Man erkennt deutlich, wie sehr es bei der Rückkopplung auf die Phase ankommt¹⁾.

Will man bei beliebigen äußeren Schaltelementen eine nach Amplitude und Phase frequenzunabhängige Rückkopplung her-

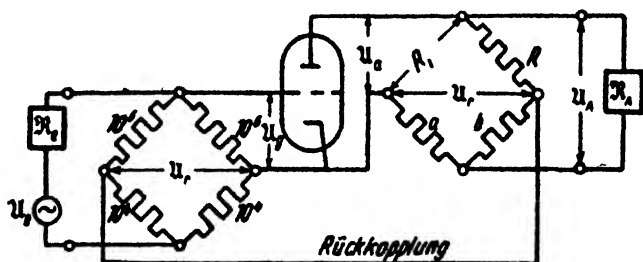


Bild 80. Negative, von der Eingangs- und Ausgangsschaltung völlig unabhängige Rückkopplung. (Macht den Verstärkungsgrad kleiner, aber von störenden Einflüssen unabhängiger.)

stellen, so kann man die in Bild 80 dargestellte Schaltung anwenden. Wird in der im Anodenkreis liegenden Brücke der Widerstand R gegenüber dem durch die Röhre gebildeten Widerstand R_1 so groß gemacht, daß $R_1:R = a:b$ ist, so hat die Ausganga-

¹⁾ Die Phasenumkehr der Rückkopplung beim Übergang von der einen zur anderen Koppelfrequenz bewirkt auch das im Bild 70 dargestellte Verhalten.

spannung U_A und damit der äußere Widerstand R_A gar keinen Einfluß auf die die Rückkopplung bewirkende Spannung U_r . Ebenso wird durch die im Gitterkreis liegende Brücke erreicht, daß die Eingangsspannung U_e und der innere Widerstand R_e gar keinen Einfluß auf U_r haben. Dabei ist bei dem eingeschriebenen Zahlenverhältnis die Gitterspannung U_g (bei $U_r = 0$ und $R_e \ll 10^6$ Ohm) nur um 1% kleiner als U_e . Es geht also durch die Brückenschaltung nur 1% verloren. Bei Einwirkung der Rückkopplung wird die Gitterspannung um $\frac{U_r}{2}$ verkleinert. —

Wie alle über eine einzige Eingitterröhre hergestellten Rückkopplungen gibt die gezeichnete Schaltung ohne phasenumkehrenden Transformator stets eine negative, die Verstärkung verringernde Rückkopplung. Diese Anordnung wird praktisch verwandt, um den Verstärker stabiler, den Verstärkungsgrad von allen inneren und äußeren Einflüssen unabhängiger zu machen. Auch die Verzerrungen werden kleiner; vgl. § 13.

§ 18. Selbstüberlagerung.

Wenn die Rückkopplung so klein ist, daß noch keine Selbsterregung eintritt, so kann bei Fremderregung nur ein Strom entstehen, dessen Frequenz gleich der der Fremderregung f_i ist, ganz gleichgültig, ob diese mit dem Empfänger in Resonanz ist oder nicht. Macht man aber die Rückkopplung fester, so daß schon ohne Fremderregung infolge Selbsterregung Schwingungen eintreten, so haben diese natürlich zunächst die durch die Abstimmung des Empfängers festgelegte Eigenfrequenz f_k . Wirkt dann auf den Empfänger gleichzeitig eine Fremderregung ein, deren Frequenz f_i nicht gleich f_k ist, so treten im allgemeinen alle beide Frequenzen f_i und f_k auf. Sind sie nicht sehr verschieden voneinander, so entstehen Schwebungen, deren Frequenz $f_n = f_i - f_k$ ist. Bei Hochfrequenz liegt diese Schwebungsfrequenz f_n im Bereich der Tonfrequenzen und ruft nach einer Gleichrichtung in einem Telephon das sog. „Überlagerungspfeifen“ hervor, einen Ton, dessen Höhe f_n sich bei einer kleinen

Änderung von f_i oder f_k sehr stark ändert. Man bezeichnet diesen Vorgang in dem hier behandelten Fall, daß die Hochfrequenz durch Selbsterregung in derselben Röhre erzeugt wird auf die auch die Fremderregung einwirkt, als „Selbstüberlagerung“.

In einem gewissen, mehr oder weniger engen Bereich in der Nähe der Resonanz, dem sog. „Mitnahmebereich“, treten aber keine Schwebungen und infolgedessen auch kein Überlagerungspfeifen auf. Die selbsterregte Frequenz f_k verschwindet hier ganz und es ist nur die Frequenz f_i vorhanden. Bild 81 zeigt

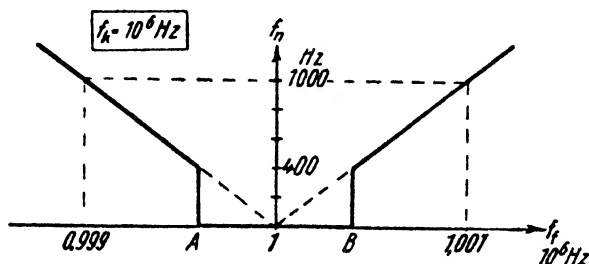


Bild 81. Schwebungsfrequenz f_n bei Änderung der Fremderregung f_i .
Im Mitnahmebereich A B keine Schwebungen.

den Verlauf der Schwebungsfrequenz f_n , wenn man auf einen Empfänger, der durch eine lose Rückkopplung gerade eben zur Selbsterregung gebracht ist, eine Fremderregung einwirken läßt und deren Frequenz allmählich ändert. Der zunächst hohe Schwebungston wird schnell in dem Maße tiefer, wie man sich der Eigenfrequenz des Empfängers nähert. Von einem bestimmten Punkte vor der Resonanzlage an (A in Bild 81) hören aber die Schwebungen vollständig auf. Sie setzen erst wieder ein, wenn man f_i über die Resonanzlage hinaus um etwa ebensoviel weiter ändert (B in Bild 81). Schwebungstöne unter 400 Hz treten also bei den in Bild 81 dargestellten Verhältnissen überhaupt nicht auf. Bild 82 zeigt für etwas andere Verhältnisse, wie sich der Strom \mathfrak{J}_1 in einem Anodenschwingungskreis bei transformatorischer Rückkopplung (vgl. z. B. Bild 59) ändert, wenn die Frequenz f_i der Fremderregung geändert wird und zwar

für verschieden starke Rückkopplungen. Bei Kurve a war die Rückkopplung gleich der Grenzurückkopplung \mathfrak{R}_{gr} , d. h. so gewählt, daß gerade eben noch keine Selbsterregung eintrat, also

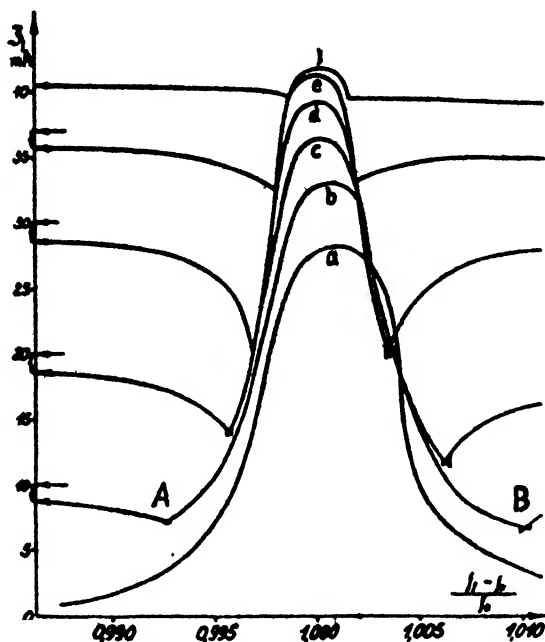


Bild 82. Amplitudenverlauf im Mitnahmebereich bei verschieden starker Rückkopplung \mathfrak{R} .

- | | |
|---|---------------------------|
| a) $\mathfrak{R} = 0,256 = \mathfrak{R}_{gr}$ | d) $\mathfrak{R} = 0,265$ |
| b) $\mathfrak{R} = 0,258$ | e) $\mathfrak{R} = 0,270$ |
| c) $\mathfrak{R} = 0,260$ | f) $\mathfrak{R} = 0,275$ |

der Strom ohne Fremderregung $\mathfrak{J}_0 = 0$ war. Die Kurve a ist eine Resonanzkurve, die einer weitgehenden Entdämpfung entspricht. Die Spitze ist stark abgerundet, geht nicht so hoch hinauf, wie es eine normale Resonanzkurve tun würde, weil bei größeren Amplituden die mittlere Steilheit und damit auch die wirksame Entdämpfung kleiner wird (vgl. § 15a). Bei den weiteren Kurven b, c . . . f war die Rückkopplung immer fester gemacht, so daß bei fehlender Fremderregung Selbsterregung eintrat. Die Pfeile links zeigen an, wie groß die Selbsterregungs-

amplitude \mathfrak{J}_0 ohne Fremderregung war. Der Knick in den Kurven entspricht den Punkten A, B in Bild 81, in denen neben der Fremderregung f_1 auch die Selbsterregung mit ihrer Eigenfrequenz f_k auftritt, also Schwebungen entstehen, die in dem eigentlichen Resonanzbereich fehlen. Bild 83 zeigt dieselben Kurven,

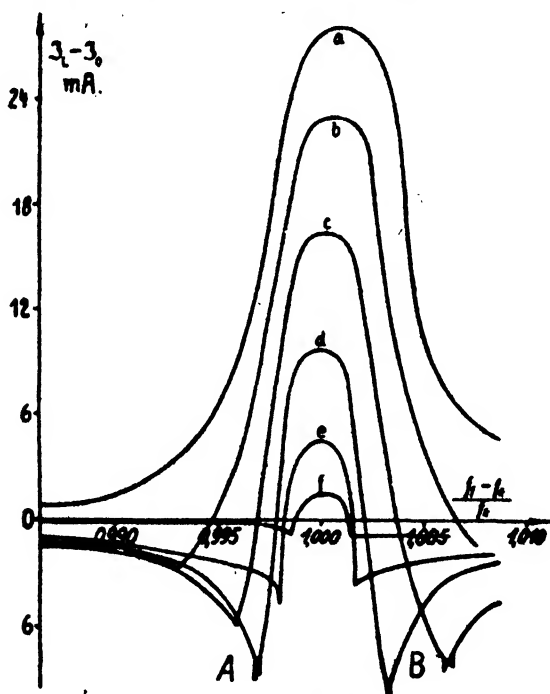


Bild 83. Dieselben Werte wie in Bild 82.
Nur Amplitudenänderung $\mathfrak{J}_L - \mathfrak{J}_0$ infolge der Fremderregung aufgetragen.

nur ist hier die sich ohne Fremderregung erregende Amplitude \mathfrak{J}_0 von der mit Fremderregung abgezogen, damit der Einfluß der Fremderregung besser hervortritt. Man sieht, daß man

auch im Mitnahmebereich, also bei schwacher Selbsterregung (80) ($\mathfrak{R} > \mathfrak{R}_{st}$), ganz ähnliche Resonanzkurven erhält wie ohne Selbsterregung und Entdämpfung ($\mathfrak{R} < \mathfrak{R}_{st}$).

Die Maxima nehmen aber stark mit der Rückkopplung ab. Man beachte, daß die Kurven a, b, c sich nur je um 0,8%, die Kurven c, d, e, f um je 2% in der Rückkopplung unterscheiden. Wenn man also eine möglichst große Amplitudenänderung durch die Fremderregung erreichen will, so muß man sehr genau auf die Grenzurückkopplung \mathfrak{R}_g einstellen. Man erkennt ferner, daß der

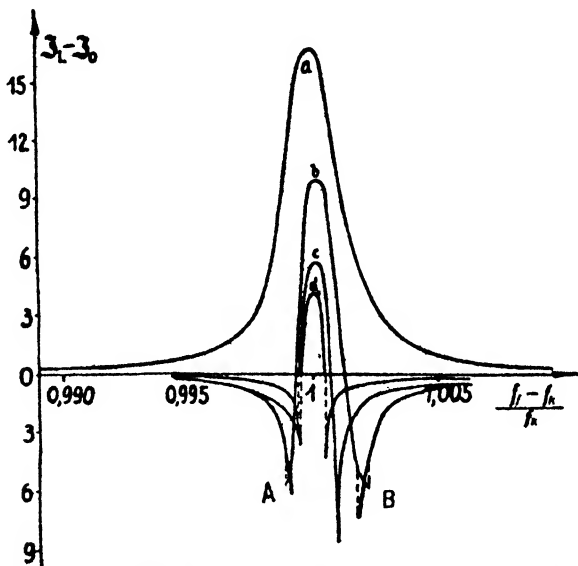


Bild 84. Wie Bild 83, nur Fremderregung etwa 3 mal kleiner.

a) $\mathfrak{R} = 0,256$

c) $\mathfrak{R} = 0,264$

b) $\mathfrak{R} = 0,260$

d) $\mathfrak{R} = 0,268$.

schwebungslose Mitnahmebereich um so breiter ist, je loser die Rückkopplung ist. Aber selbst bei der schwächsten Selbsterregung (Kurve b), entspricht seine Breite nur einer Verstimmung von 0,7% nach beiden Seiten. Dabei war in Bild 83 die Fremderregung groß. Sie bewirkte ja bei der Grenzurückkopplung (Kurve a) im Resonanzfall einen Strom $\mathfrak{J}_L = 28$ mA. Bild 84 zeigt, wie die Kurven sich ändern, wenn die Fremderregung schwächer gemacht wird. Sie war etwa dreimal so schwach wie

in Bild 83. Trotzdem entsteht jetzt bei der Grenzurückkopplung ein maximaler Strom von 17 mA, also wesentlich mehr als $28/3 \approx 9$ mA, weil hier bei den dreimal kleineren Amplituden die entdämpfende Wirkung der Rückkopplung fast voll erhalten bleibt. Das macht sich auch an dem ganzen Verlauf bei sämtlichen Kurven bemerkbar. Sie entsprechen einer schärferen Resonanz, wie sie bei Resonanzkreisen mit geringerer Dämpfung eintreten würde. Die Breite des Mitnahmebereiches ist auch etwa dreimal geringer geworden. Sie ist ganz allgemein nahezu proportional der Stärke der Fremderregung.

Die Grenzen des Mitnahmebereiches sind manchmal zweideutig. Ändert man die Frequenz von außen nach innen, so hält sich der Zustand mit Schwebungen, in dem also noch keine „Mitnahme“ der Frequenz erfolgt, etwas weiter, als wenn man von innen, von der Resonanzfrequenz ausgeht und mehr und mehr verstimmt. Im letzteren Fall tritt der Schwebungston ein klein wenig später auf als dort, wo er vorher verschwand. Es tritt ein Herüberziehen des jeweilig herrschenden Zustandes über die Grenze ein. Der Übergang von dem einen zum anderen Zustand erfolgt dann sprunghaft. Das macht sich auch in der Amplitude bemerkbar (in Bild 84 bei A, B die punktierten Linien).

Man hat den Bereich A B, in dem keine Schwebungen auftreten, als „Mitnahmebereich“ bezeichnet, um zum Ausdruck zu bringen, daß in ihm die Frequenz f_k der selbsterregten Schwingungen identisch mit der Frequenz f_l der Fremderregung ist, also bei Änderung von f_l von dieser „mitgenommen“, synchronisiert wird. Da aber der Verlauf innerhalb dieses Bereichs völlig dem normalen, früher ausführlich behandelten Verlauf der Entdämpfung entspricht¹⁾, in dem Bereich A B nichts neuartiges eintritt, wenn man von $\mathfrak{R} < \mathfrak{R}_{gr}$ zu $\mathfrak{R} > \mathfrak{R}_{gr}$ übergeht, ist es im Rahmen dieser Darstellung zweckmäßiger, die starken Schwingungen im Resonanzbereich nicht als „mitgenommene“ Selbst-

¹⁾ Auch die Leistungsverhältnisse bleiben völlig dieselben. Auch bei der normalen Entdämpfung wirkt die Röhre wie ein gesteuerter Relaisender, der die Leistung für die großen Amplituden bei der Entdämpfung hergibt. Vgl. § 15b.

erregung, sondern als durch Entdämpfung gesteigerte Fremderregung aufzufassen. Diese Fremderregung stört dann die Selbsterregung in derselben Weise, wie das in § 7b bei dem Wettstreit zweier Frequenzen beschrieben wurde, die sich beide erregen wollen und für sich allein auch erregen könnten, von denen aber die stärkere die schwächere unterdrückt. In dem Mitnahmebereich A B wird die Fremderregung durch Resonanznähe so stark, daß sie die Selbsterregung der benachbarten Eigenfrequenz f_k völlig unterdrückt, totmacht. Außerhalb A B kann sich zwar f_k erregen, aber wie man aus Bild 82 deutlich erkennt, stört auch da die Fremderregung. Die Amplitude \mathfrak{J}_0 ohne Fremderregung wird durch das Hinzukommen der Fremderregung verkleinert. Es ist in Bild 83 und 84 $\mathfrak{J}_L - \mathfrak{J}_0$ außerhalb des Bereiches A B negativ, obwohl in \mathfrak{J}_L auch die Fremderregung mit gemessen wurde. Erst weiter ab von der Resonanz, wo die Fremderregung nur noch sehr kleine Amplituden erzeugt, stört sie die Selbsterregung wenig. Hiernach ist es ohne weiteres einleuchtend, daß der Bereich A B, in dem die Selbsterregung totgemacht wird, um so größer ist, je größer die Amplitude der Fremderregung und je kleiner die der Selbsterregung \mathfrak{J}_0 , d. h. je kleiner die Rückkopplung \mathfrak{R} ist. Auch die „Zieherscheinungen“, das unstetige Umspringen auf den Zustand mit selbsterregter Frequenz f_k in den Punkten A und B ähnelt den in § 7b beschriebenen Erscheinungen. Ein wesentlicher Unterschied besteht hier nur darin, daß die andere Frequenz f_l natürlich niemals ganz totgemacht werden kann, da die Fremderregung ja von außen zwangsmäßig zugeführt wird. Wie zu erwarten, wird nach Bild 82 die absolute Amplitude \mathfrak{J}_L der Fremderregung in dem Bereich A B um so größer, je stärker die Rückkopplung \mathfrak{R} ist. Die Amplitudenänderung mit und ohne Fremderregung wird aber nach Bild 83 und 84 um so größer, je kleiner die Rückkopplung ist. Der Grund liegt darin, daß bei stärkerer Rückkopplung sich ohne Fremderregung schon so große Amplituden erregen, daß eine starke nichtlineare Strom- oder Spannungsbegrenzung eintritt. Vgl. § 6c und d. Die zusätzliche Fremderregung kann dann die großen Amplituden nicht mehr viel weiter steigern.

Die ganzen hier besprochenen Erscheinungen beruhen notwendigerweise auf irgendeiner Nichtlinearität, insbesondere der Krümmung der Anoden- oder Gitterstromkennlinie. Wären alle Beziehungen linear, so würden sich nach Satz (142) in Bd. I § 18 Selbsterregung und Fremderregung einfach überlagern, ohne sich irgendwie zu beeinflussen. Für $R > R_g$ würde sich daher auch bei Anwesenheit der Fremderregung die Selbsterregung immer weiter aufschaukeln. Selbst ganz kleine Abweichungen von der Linearität dürfen also hier nicht vernachlässigt werden, da sie allein für $R > R_g$ die Amplituden begrenzen und ihre Größe bestimmen. Es kommt also wesentlich mit auf den Verlauf der Kennlinie an und auf den Arbeitspunkt, den man einstellt. In der Nähe der instabilen Springbereiche, wo eine kleine Änderung der Rückkopplung eine besonders große Änderung der selbsterregten Amplituden hervorruft, wird auch eine zusätzliche Fremderregung, die ja ähnlich wie eine erhöhte Rückkopplung wirkt, besonders große Änderungen hervorrufen. Der Praktiker wird aber aus naheliegenden Gründen diese instabilen Bereiche vermeiden.

§ 19. Pendelrückkopplung.

a) Der Anfang einer anklingenden und das Ende einer abklingenden Schwingung. Wenn man einen Schwingungskreis durch eine Rückkopplung $R > R_g$ entdämpft, so entstehen anklingende Schwingungen,

$$u = U_0 e^{\delta_0 t} \sin \omega t$$

$$\left(\delta_0 = \frac{R_n}{2L}; \quad R_n = \text{„wirksamer negativer Widerstand“} \right),$$

deren Amplitude genau nach einer e-Funktion anwächst, solange der Vorgang mathematisch durch lineare Differentialgleichungen darstellbar ist, d. h. praktisch, solange die Röhrenkennlinie als geradlinig zu betrachten ist und kein Gitterstrom einsetzt. Das ist für sehr kleine Schwingungsamplituden und negative Gittervorspannung sicher der Fall. Bei größeren Am-

plituden wird dagegen bald ein Endwert erreicht, der durch die in § 6 beschriebene Strom- oder Spannungsbegrenzung bedingt ist. Dieser Endwert wird, vom Augenblick des Wirksamwerdens der Entdämpfung an gerechnet, um so früher erreicht, je größer die Anfangsamplitude u_0 ist. Wäre $u_0 = 0$, so würde der Endwert erst nach unendlich langer Zeit erreicht werden. Da er praktisch stets nach mehr oder weniger kurzer Zeit erreicht wird, muß man folgern:

Es ist stets eine gewisse Anfangsamplitude u_0 von selbst vorhanden.

- (81) *Die Zeit vom Einschalten der Entdämpfung bis zum Erreichen des Endwertes ist ein quantitatives Maß für die Anfangsamplitude u_0 .*

Bild 85 zeigt, wie man hiernach eine Messung von u_0 oszillographisch durchführen kann. Die Entdämpfung wird (völlig

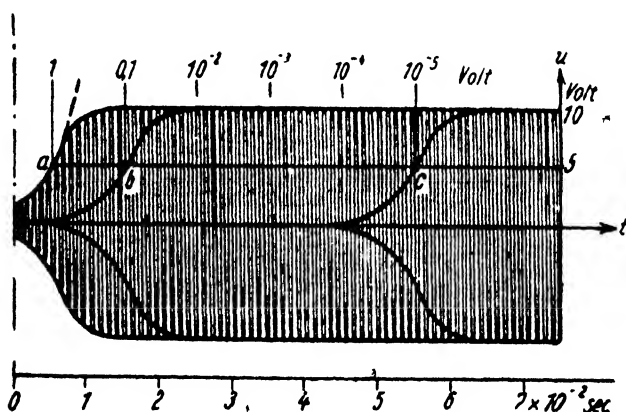


Bild 85. Dauer des Anklingvorgangs, abhängig von der Anfangsamplitude u_0 . a) $u_0 = 1$ Volt; b) $u_0 = 0,1$ Volt, eingestellt; c) u_0 unbekannt, zu bestimmen.

störungsfrei!) stets zur Zeit $t = 0$ eingeschaltet. Zur Eichung wird zunächst eine genau gemessene Anfangsamplitude $u_0 = 1$ Volt hergestellt. Man erhält dann die Anklingkurve a, die nur im unteren Teil eine e-Funktion ist. Ebenso erhält man mit

$U_0 = 0,1$ Volt die Kurve b, die in dem gezeichneten Fall gegen a genau um 10^{-2} sec nach rechts verschoben ist. Daraus folgt, daß bei der hier angewandten Größe der Entdämpfung kleinere Amplituden jedesmal genau 10^{-2} sec brauchen, um sich auf den 10fachen Wert aufzuschaukeln. So ergibt sich für den Zusammenhang zwischen Verschiebung und Anfangsamplitude U_0 die obere Skala in Bild 31. Erhält man jetzt ohne eine Anfangsspannung zuzuführen die Kurve c, die gegen a um $5 \cdot 10^{-2}$ sec verschoben ist, so muß zur Zeit $t=0$ die Anfangsamplitude $U_0 = 10^{-5}$ Volt gewesen sein. Der Keim für die Schwingungen c wird durch Einschalten der Entdämpfung schon zur Zeit $t=0$ gelegt; die Schwingungen verlaufen von da an gewissermaßen unterirdisch, aber nach einem genau vorgeschriebenen Gesetz. Erst nach über $4 \cdot 10^{-2}$ sec sind sie so weit gewachsen, daß sie im Oszillographen sichtbar werden.

Man kann den Vorgang im Oszillographen sich periodisch wiederholen lassen. Die Versuche ergeben dann, daß die Kurve c in unregelmäßiger Weise hin und her schwankt, sich besonders bei benachbarten Störungen stark nach links verschiebt, ein Zeichen, daß diese Störungen die Anfangsamplitude vergrößern und bestimmen. Schirmt man die ganze Apparatur sorgfältig gegen alle äußeren Störungen ab, so erhält man immer noch unregelmäßig schwankende Kurven, die im Mittel so weit nach rechts verschoben sind, wie es einer Anfangsamplitude $U_0 = 10^{-5}$ Volt entspricht. Dies ist gerade die Größe der unregelmäßigen Schwankungen, die durch die Wärmebewegung der Elektronen oder den Schroteffekt hervorgerufen wird (vgl. Bd. II § 33c). Daraus folgt:

Die Anfangsamplitude selbsterregter Schwingungen wird durch den im Augenblick der Entdämpfung herrschenden
 (82) *Storpegel bestimmt. Bei Vermeidung aller sonstigen Störungen bildet das „Wärmegeräusch“ oder der „Schroteffekt“ der Elektronen den Störpegel.*

Bei einer frei abklingenden Schwingung

$$u = U_1 e^{-\delta_1 t} \sin \omega t$$

nehmen die Amplituden auch genau nach einer e -Funktion ab. Sie verschwinden theoretisch erst nach unendlich langer Zeit, praktisch aber bekanntlich sehr schnell. Wann sie praktisch verschwunden sind, läßt sich bei dem oben geschilderten periodisch wiederholten Vorgang leicht feststellen. Nach Erreichen des Endwertes muß man dort die Entdämpfung wieder ausschalten, damit die Schwingungen wieder abklingen können. Schaltet man hierbei die Entdämpfung erst so spät wieder ein, daß die Schwingungen praktisch abgeklungen sind, so beobachtet man, wie oben geschildert, die entsprechend dem Störpegel hin und her schwankende Anklingkurve c . Macht man die Abklingzeit allmählich kürzer, z. B. indem man die Entdämpfung später ausschaltet, so hat das zunächst auf den darauf folgenden Anklingvorgang gar keinen Einfluß. Von einem bestimmten Punkt an hören aber die Schwankungen der Anklingkurve c plötzlich auf; jede Kurve deckt sich auch bezüglich der Lage der einzelnen Schwingungen genau mit der folgenden und bei einer weiteren Verkürzung der Abklingzeit rücken die Anklingkurven c genau proportional der Verkürzung der Abklingzeit nach links im Oszillogramm. Der Grund ist leicht einzusehen. In der kurzen Zeit sind die Schwingungen noch nicht völlig abgeklungen und ihre Restamplitude in dem Zeitpunkt, wo die Entdämpfung wieder eingeschaltet wird, bildet die Anfangsamplitude U_0 für den einsetzenden Anklingvorgang. Bei einer Restamplitude von 0,1 Volt muß z. B. die Kurve c bis zur Kurve b verschoben werden, bei einer Restamplitude von 1 Volt bis zur Kurve a . Der Exponent des Abklings $\delta_1 t_1$ müßte gleich dem Exponenten des Anklingens $\delta_0 t_0$ sein, wenn das Anklingen bis zum Endzustand nach einer e -Funktion weiterginge. Eine Änderung von t_1 muß also, wie beobachtet, eine proportionale Änderung von t_0 hervorrufen. — Der Versuch bestätigt weiter die Erwartung, daß der Abklingvorgang von da ab keinen Einfluß mehr auf den Anklingvorgang besitzt, wo die durch ihn bedingte Anklingkurve in Bild 85 weiter rechts liegen würde als die durch den Störpegel hervorgerufenen Kurven c . Hieraus folgt:

Ein abklingender Vorgang ist dann praktisch verschwunden, wenn seine Amplitude kleiner als die des Störpegels geworden ist.

Bei sehr niedrigem Störpegel sind Schwingungen also noch lange nicht abgeklungen, wenn sie im Oszillographen nicht mehr sichtbar sind. Bei einem Störpegel von 10^{-5} Volt dauert das unsichtbare Abklingen innerhalb der Nulllinie ebenso lange wie das unsichtbare Anklingen bei der Kurve c in Bild 85, falls $\delta_1 = \delta_2$ ist. Selbst wenn die Schwingungen scheinbar schon so lange „null“ geworden sind, haben sie auf das Einsetzen der anklingenden Schwingungen immer noch einen Einfluß.

Bei einer periodisch wirkenden Entdämpfung, einer sog. „Pendelrückkopplung“, macht es in bezug auf die Amplitudenkurve kaum einen Unterschied, ob die Anfangsamplitude U_0 durch den Störpegel oder durch die Restamplitude der abklingenden Schwingungen gebildet wird, wenn diese nur wenig größer ist. Im letzteren Falle verschwinden nur die durch den Störpegel bedingten Unregelmäßigkeiten. Ein wesentlich größerer Unterschied besteht aber darin, daß im letzteren Falle die aufeinanderfolgenden Wellenzüge untereinander „kohärent“ sind, sich auch bezüglich der Phase gegenseitig bedingen. Sind die abklingenden Schwingungen völlig verschwunden, so setzen die anklingenden Schwingungen mit einer ganz willkürlichen, weil durch die Störungen bedingten Phase, neu ein. Im anderen Falle bilden die anklingenden Schwingungen dagegen die kontinuierliche Fortsetzung der abklingenden Schwingungen, führen denselben Wellenzug phasenrichtig nur mit langsam sich ändernder Amplitude weiter. Der Unterschied kommt besonders zum Ausdruck, wenn man (bei Hochfrequenz) durch Überlagerung einer benachbarten Frequenz das sog. Überlagerungspfeifen herstellt. Bei kohärenten Pendelfrequenzschwingungen erhält man dann wie bei normalen Schwingungen einen musikalischen Ton, bei nicht kohärenten dagegen ein unregelmäßiges Geräusch.

Bei Kohärenz ist die kleine Anfangsamplitude U_0 proportional der großen Endamplitude U_e . Hat letztere beim Aufhören der Entdämpfung noch nicht den Sättigungswert erreicht, der bei

der betreffenden Rückkopplung durch die Strom- oder Spannungsbegrenzung schließlich eintreten würde, so ist der Zustand instabil. Eine kleine Vergrößerung von U_e vergrößert U_0 , dies wieder U_e usw. Ebenso würde eine Verkleinerung von U_e auch U_0 verkleinern usw. Im letzteren Fall ist die Grenze dadurch gegeben, daß U_0 unter den Störpegel sinkt, die Kohärenz aufhört. Daraus folgt:

(84) *Bei Kohärenz wächst im Verlauf mehrerer An- und Abklingvorgänge die Amplitude stets so weit an, bis eine nicht-lineare Begrenzung eintritt, oder nimmt so lange ab, bis die Kohärenz durch den Störpegel zerstört wird.*

Eine Pendelrückkopplung stellt man am einfachsten dadurch her, daß man die rückgekoppelte und dadurch die Entdämpfung bewirkende Röhre periodisch sperrt, indem man dem Gitter periodisch eine hinreichend große negative Vorspannung gibt, d. h. einer geeigneten Gleichstromvorspannung eine hinreichend große Wechselspannung von der Frequenz der beabsichtigten Pendelungen überlagert. Dadurch wird freilich die Entdämpfung nicht plötzlich ein- und ausgeschaltet, sondern ein kontinuierlicher Übergang von der positiven zu der negativen Dämpfung erzeugt; δ ändert sich periodisch mit der Zeit. Das bewirkt aber nur, daß das An- und Abklingen nicht genau nach einer e-Funktion erfolgt, ändert aber sonst nichts an dem Wesen des Vorgangs, wie auch die Versuche zeigen. Man kann sogar die tiefere Pendelfrequenz ihrerseits durch Selbsterregung eines entsprechend abgestimmten und rückgekoppelten Schwingungskreises mit derselben Röhre erzeugen, die auch die Entdämpfung für die eigentliche höhere Frequenz bewirkt. Dann erhält man dieselben Erscheinungen, die schon in § 7 b bei der gleichzeitigen Selbsterregung zweier stark verschiedener Frequenzen besprochen wurden. Vgl. dort Bild 25.

b) Überlagerung einer Fremderregung.

Mit der Pendelrückkopplung lassen sich ganz überraschend große Verstärkungen herstellen; man kann nämlich mit einer
(85) *beliebig kleinen Eingangsspannung, deren Amplitude nur*

über dem Störpegel liegen muß, unmittelbar die volle Ausgangsleistung einer beliebig großen Röhre steuern.

Freilich ist diese Ausgangsleistung im Rythmus der Pendelfrequenz zu 100% durchmoduliert. Das beschränkt die Anwendung der Pendelrückkopplung auf solche Fälle, bei denen die zu empfangenden Signale eine so tiefe Frequenz gegenüber der Trägerfrequenz, dem zur Übermittlung der Signale benutzten Wechselstrom, besitzen, daß eine zwischen beiden liegende Pendelfrequenz noch sehr viel höher als die Signalfrequenz, aber sehr viel tiefer als die Trägerfrequenz ist. Das ist z. B. der Fall bei der Hochfrequenztelegraphie, bei der die Frequenz der Telegraphiezeichen meist 100 Hertz nicht überschreitet, die hochfrequente Trägerfrequenz aber z. B. 10^6 Hertz beträgt, also eine Pendelfrequenz von 10000 Hertz 100mal höher als 100 Hertz und 100mal tiefer als 10^6 Hertz gewählt werden kann. Auch bei der Hochfrequenztelephonie, beim Rundfunk, kann man eine Pendelrückkopplung in der Frequenz von etwa $5 \cdot 10^4$ Hertz verwenden, wenn die Hochfrequenz höher als etwa $5 \cdot 10^6$ Hertz ist.

Bei der Pendelrückkopplung erzeugt die Fremderregung, d. h. die ankommende Hochfrequenz während der Zeit, wo die Entdämpfung nicht wirksam ist, in dem Schwingungskreis nach den bekannten Wechselstromgesetzen eine bestimmte Amplitude U_0 , die um so größer ist, je geringer die positive Dämpfung δ_1 während dieser Zeit ist. Diese Amplitude bildet in dem Zeitpunkt, wo die Entdämpfung wirksam wird, die Anfangsamplitude U_0 für den dann einsetzenden anklingenden Schwingungsvorgang. Dieser wird bei schwacher Fremderregung bald so groß, 1000 und mehr mal größer, daß er genau so verläuft wie ohne Fremderregung. Man wählt dann die Dauer und Stärke der Entdämpfung am besten so, daß bei stärkster Fremderregung U_0 die Röhre bei der Endamplitude gerade eben voll ausgesteuert wird, während der ganzen Anklingzeit also ein nahezu gleichmäßiges exponentielles Anwachsen der Amplituden vorhanden ist. Dann ist auch die unter Umständen 10^6 und mehr mal größere End-

amplitude U_0 genau proportional der Anfangsamplitude; sinkt U_0 bei schwächerer Fremderregung auf den halben Maximalwert, so tut das auch die Endamplitude.

Alle Schwankungen der winzig kleinen Anfangsamplitude U_0 ergeben dann entsprechende Schwankungen der großen Endamplitude U_1 . Nach der Gleichrichtung erhält man entsprechend große niederfrequente Schwankungen, bei Hochfrequenztelephonie also entsprechend große Telefonströme.

Die Zeiten, während deren die Entdämpfung nicht wirkt, müssen unbedingt so lang sein, daß die großen Amplituden U_1 wieder völlig abklingen, d. h. bis auf eine Amplitude, die unter dem Störpegel liegt. Sonst erhält man Kohärenz und sehr störende Interferenzen zwischen der von der Selbsterregung herührenden kleinen Restamplitude und der sich überlagernden ebenfalls kleinen Fremderregung.

An sich könnte man die Zeit t_0 der Entdämpfung dadurch sehr klein machen, daß man durch eine entsprechend starke Rückkopplung die negative Entdämpfung δ_0 sehr groß macht, ebenso durch eine sehr starke positive Dämpfung δ_1 die große Amplitude in sehr kurzer Zeit zum Abklingen bringen. Dann besitzt der Empfänger aber eine sehr geringe Resonanzschärfe, spricht auf eine störende Fremderregung auch dann noch fast ebenso stark an, wenn deren Frequenz von der der Selbsterregung erheblich abweicht. Denn die positive Dämpfung δ_1 bestimmt ja, wie bei jedem Resonanzvorgang, die Resonanzüberhöhung = Resonanzschärfe, die dafür maßgebend ist, welche Anfangsamplitude U_0 die Fremderregung bei verschiedener Frequenz erzeugt. Aber auch die negative Dämpfung δ_0 hat einen gleichartigen Einfluß. Je kleiner δ_0 ist, desto langsamer schaukeln sich die Schwingungen zu größeren Amplituden auf, desto länger wirkt also eine frequenzrichtige, klein bleibende Fremderregung noch merklich fördernd ein, im Gegensatz zu einer in der Frequenz etwas abweichenden Fremderregung, die wie beim normalen Resonanzvorgang bald außer Tritt fällt und kein hohes Aufschaukeln verursacht. Wie auch Versuche bestätigt haben, gilt der Satz:

(86) *Die wirksame Resonanzschärfe ϱ_{eff} ist im wesentlichen gleich der Summe der Resonanzschärfen $\varrho_0 + \varrho_1$, die während der Zeit der Dämpfung und der der Entdämpfung vorhanden sind.*

Für die wirksame Dämpfung gilt dann

$$(87) \quad \frac{1}{\delta_{\text{eff}}} = \frac{1}{\delta_0} + \frac{1}{\delta_1}.$$

Hierbei sind alle ϱ und δ positive Größen. — Erfolgt die Entdämpfung allmählich, so daß δ zeitweise null, ϱ zeitweise unendlich ist, so kann ϱ_{eff} bis etwa 2 mal größer werden, als $\varrho_0 + \varrho_1$, wenn ϱ_0 und ϱ_1 die kleinsten Werte bedeuten, die bei der größten auftretenden Dämpfung δ_0 bzw. Entdämpfung δ_1 vorhanden sind.

§ 20. Zusammenfassung von Teil III B.

1. Bei einem Verstärker kann man einen Teil der zum Steuern erforderlichen Leistung durch eine Rückkopplung aufbringen. Die von außen zugeführte Leistung, die „Fremderregung“, kann dann entsprechend kleiner sein; der Verstärkungsgrad wird dann $\frac{1}{1 - \Re \mathfrak{B}}$ mal größer.

2. Die Vergrößerung des Verstärkungsgrades durch eine frequenzunabhängige Rückkopplung \Re ist in Abhängigkeit von der Frequenz um so größer, je größer die Verstärkung \mathfrak{B} an sich schon ist. Bei einem Verstärker mit einer ausgesprochenen Resonanz ist sie praktisch nur im Resonanzbereich wirksam.

3. Durch eine positive Rückkopplung wird ein Verstärker unzuverlässiger; nichtlineare Verzerrungen und Störungen durch äußere Einflüsse werden größer. Daher läßt sich praktisch nur eine etwa 20fache Erhöhung der Verstärkung durch sie herstellen. Umgekehrt kann man einen Verstärker durch eine negative Rückkopplung auf Kosten des Verstärkungsgrades zuverlässiger, nichtlineare Verzerrungen kleiner machen.

4. Der Durchgriff D ist als eine negative innere Rückkopplung aufzufassen, die sich der positiven äußeren Rückkopplung \mathfrak{R} widersetzt.

5. Eine rückgekoppelte Röhre besitzt anodenseitig gegenüber Wechselstrom einen wirksamen Widerstand $\mathfrak{R}_1 = 1/S(D - \mathfrak{R})$. Für $\mathfrak{R} > D$ wird \mathfrak{R}_1 negativ, entdämpfend.

6. Ein Zweipol mit fallender Kennlinie besitzt ebenfalls gegenüber Wechselstrom einen negativen Widerstand, kann daher in gleicher Weise entdämpfend wirken, wie eine rückgekoppelte Röhre.

7. Ein durch eine rückgekoppelte Röhre (oder Leiter mit fallender Kennlinie) entdämpfter Schwingungskreis wirkt in jeder Beziehung so wie ein entsprechend schwächer gedämpfter Schwingungskreis, besitzt also eine größere Resonanzschärfe, bei Resonanz einen kleineren Reihenwiderstand bzw. größeren Parallelwiderstand, und gibt entsprechend langsamer abklingende Ausgleichsvorgänge.

8. Dabei ist es ganz gleichgültig, woher die ursprüngliche Dämpfung des Schwingungskreises kommt. Ohmsche Widerstände werden ebenso entdämpft wie Wirbelstrom-, Hysteresis- oder Strahlungsverluste.

9. Auch der innere Widerstand der Fremderregung wird bei vielen Schaltungen mit entdämpft. Die zum Steuern erforderliche Fremderregung gibt dann keine Leistung ab, sondern nimmt Leistung auf.

10. Ist der Rückkopplungsfaktor nicht frequenzunabhängig und phasenrein, so verschiebt sich die Resonanzkurve durch die Entdämpfung. Die Resonanzfrequenz ist bei starker Entdämpfung stets mit der Frequenz identisch, die bei Selbsterregung entstehen würde.

11. Bei beliebigen Schaltungen werden stets diejenigen Frequenzen besonders stark entdämpft, für die eine Neigung zur Selbsterregung besteht. Schaltungen, die nicht zur Selbsterregung führen können, können auch keine Entdämpfung hervorrufen.

12. Ein Verstärker ohne jeden Schwingungskreis mit einem breiten (von f_u bis f_o reichenden) Frequenzbereich, in dem die

Verstärkung nahezu konstant und phasengleich ist, kann aufgefaßt werden als ein Verstärker mit einem extrem stark gedämpften Schwingungskreis, dessen Resonanzschärfe $\varrho = \sqrt{\frac{f_u}{f_0}}$ ist ($\varrho \ll 1!$). Auch hier wird durch eine Rückkopplung nur eine Entdämpfung hervorgerufen. Es wird einerseits die „Resonanzüberhöhung“ ϱ , die Verstärkung in „Resonanznähe“ (d. h. zwischen f_u und f_0) vergrößert, aber andererseits auch die „Resonanzschärfe“ ϱ vergrößert (d. h. der Bereich f_u bis f_0 verkleinert). Bei extrem starker Entdämpfung würde man auch hier wie bei einem Schwingungskreis eine scharfe Resonanzkurve erhalten. (Praktisch meist schwer herstellbar; vgl. 3.)

13. Bei größeren Amplituden vermindert sich die wirksame Verstärkung oder Rückkopplung durch die Strom- oder Spannungsbegrenzung (vgl. Teil A). Dadurch wird die Entdämpfung bei größeren Amplituden kleiner, eine Resonanzkurve also oben flacher. In Gebieten, in denen selbsterregte Schwingungen hart einsetzen, tritt aber das Gegenteil ein. Die Entdämpfung wird mit größeren Amplituden stärker, eine Resonanzkurve oben spitzer.

14. Erhöht man die Rückkopplung so weit, daß Selbst-erregung eintritt, so entstehen bei gleichzeitiger Fremderregung im allgemeinen Schwebungen zwischen den beiden Frequenzen. Im „Mitnahmebereich“ wird dagegen die selbsterregte Frequenz durch die infolge Resonanznähe stärker wirksame Fremderregung unterdrückt. Es herrscht nur die Frequenz der Fremderregung, keine Schwebungen. Man erhält auch im Mitnahmebereich normal entdämpfte Resonanzkurven, die nur infolge der großen Amplituden (vgl. 13) oben abgeflacht sind.

15. Bei der „Pendelrückkopplung“ sperrt man durch eine Gitterwechselspannung periodisch die Verstärkerwirkung einer stark rückgekoppelten Röhre. Dadurch wird ein Schwingungskreis periodisch zu exponentiell anwachsenden Eigenschwingungen angeregt, die dann dazwischen immer wieder frei abklingen. Der Anfang der anklingenden und das Ende der abklingenden Schwingungen wird durch die Störungen bestimmt,

bei Beseitigung aller äußeren Störungen durch den Schroteffekt der Elektronen selbst.

16. Bei Einwirkung einer Fremderregung, die nur größer als der Störpegel zu sein braucht, bestimmt diese Fremderregung die Anfangsamplitude der anklingenden Schwingungen. Mit der Anfangsamplitude ist aber auch die Endamplitude proportional, und diese kann durch geeignete Wahl der Pendelzeit gleich der maximal möglichen Amplitude gemacht werden, die die Röhre hergeben kann. Man erreicht dann mit einer einzigen Röhre die größte überhaupt mögliche Verstärkung, indem die kleinstmögliche Anfangsamplitude die größtmögliche Endamplitude steuert.

Sachverzeichnis.

- Amplitude selbsterregter Schwin-
gungen 31
- Amplitudenbegrenzung 40
 - künstliche 47, 55, 116
- Amplitudenbilanz 9
- Anfangsamplitude 164
- Anfangsteilheit 41
- Anklingkurve 164
- Anodenaussortierung 104, 111
- Audionschaltung 49
- Aussortierung der Elektronen 103,
111, 119

- Barkhausen Kurz Schwingungen 98
- Biegeschwingungen von Quarz-
stäben 31

- Dreipunktschaltung 21, 24, 138
- Durchgriff 125, 172
- Durchstoßen 77
- Dynatron-Kippschwingungen 94
- Dynatron-Schaltung 73

- Elektronentanz, elektrischer 98
 - magnetischer 109
- Empfangsantenne 135
- Entdämpfung 120
- Entdämpfungsmaß 130
- Ersatzschaltung 123

- Fremderregung 3, 120, 128, 133, 171
 - Überlagerung einer — 168
- Frequenz des Kristalls 31
 - selbsterregter Schwingungen 52
- Frequenzerniedrigung 98
 - synchrone 53
- Frequenzgang 122, 143
- Frequenzkonstanz 52
- Frequenzschwankungen 52

- Gegentaktschaltung für kurze
Wellen 67
- Gitter-Anodenkapazität 26
- Gitterdynatron 77
- Gitterschwingungskreis 136
- Gitterstoß 49
- Gitterstrom 44

- Gitterwiderstand, innerer 7
- Gleichstrom-Rückkopplungen 80, 85
- Grenzfrequenz 146
- Grenzurückkopplung 129
- Grenzateilheit 130

- Habann-Generator 77
- Habann-Röhre 77, 113
- Huth-Kühn-Schaltung 27, 143

- Ionentanz-Schwingungen 114
- Instabilität 36

- Kathodenaussortierung 104
- Kennlinien, fallende 71, 118
 - wahre 71
- Kippschwingungen 3, 41, 52, 55,
84, 87, 118, 146, 151
 - Synchronisieren von — 98, 118
 - Dynatron- — 94
- Koppelfrequenz 60
- Kristall, piezoelektrischer 29
- Kurzwellenröhren 65

- Magnetostriktion 31
- Magnetronschwingungen 109
- Mitnahmebereich 157
- Multivibrator 96

- Negadyn 82
- Neutrodynschaltung 122

- Parallelschwingungskreis 12, 17, 29,
75
- Pendelrückkopplung 163
- Phasenaussortierung 105
- Phasenbilanz 11
- Piezoquarz 29
- Piezoquarz-Sender 29
- Plasma-Schwingungen 114
- Pseudokennlinien 58, 70, 78, 114

- Quarz 29

- Raumladegitterröhre 81
- Raumladungskennlinie 42
- Reihenschwingungskreis 29

- Reißdiagramme 36
 Relaisender 135
 Resonanzschärfe 55, 130, 150, 171
 Resonanzüberhöhung 13
 Rückgekoppelter Verstärker 120, 145
 Rückkopplung 3, 115
 gemeinsame — zweier Schwingkreise 60
 innere 78, 172
 negative 125
 positive 125
 primäre 60
 sekundäre 62, 142
 Rückkopplungsfaktor 5
 Rückkopplungssender 64
 Rückkopplungsspannung 121

 Schroteffekt 165
 Schwinglöcher 20
 Schwingungen, abklingende 165
 anklingende 163
 Barkhausen-Kurz- 98
 Elektronentanz- 98, 119
 Ionentanz- 114
 Magnetron- 109
 Plasma-, 114
 wilde 4, 59, 69, 122
 Schwingungseinsatz, harter 3, 31, 33, 42, 46, 133
 weicher 3, 31, 33, 42, 46, 132
 Schwingungsgleichgewicht, indifferentes 42
 Sekundärelektronen 45, 74
 Selbsterregung 2, 24, 28
 intermittierende 3, 40, 50, 116
 ohne Schwingungskreis 87
 Selbsterregungsformel 10, 33, 115
 allgemeine 5
 spezielle 6
 Vektordarstellung 11
 Selbstüberlagerung 156
 Spannungsanstieg, zeitproportionaler 97
 Spannungsbegrenzung 32, 44, 57, 115
 Spannungsteiler-Rückkopplungen 21
 -Schaltung, induktive und kapazitive 21
 Steilheit, mittlere 7, 9, 40, 42, 115, 132
 Stimmgabel 31
 Streufaktor 149
 Stromaussteuerung 32, 43
 Strombegrenzung 32, 40, 57, 115
 Synchronisieren von Kippschwingungen 98, 118

 Taylorsche Reihe für die Kennlinie 42
 Transformator 14, 18
 Kopplung 147
 Rückkopplungen 17
 Turmalin 29

 Überlagerung einer Fremderregung 168
 Überlagerungspfeifen 156
 Übersetzungsverhältnis 150
 Überspannter Zustand 9, 32, 55

 Verstärker, rückgekoppelter 120, 145
 rückgekoppelte mit breitem Frequenzband 145
 mit Transformatorkopplung 147
 mit Widerstandskopplung 152
 Zweidraht-Fernsprech- 153
 Verstärkungsfaktor 4

 Wärmegeräusch 165
 Wechselstromwiderständen, Methode zur Messung von — 76
 Widerstand gegen Stromänderungen 71
 innerer 10
 negativer 71
 wirksamer negativer 163
 Widerstandsanpassung 10
 Widerstands-Ersatzschaltungen 126
 Widerstandagerade 73
 Widerstandskopplung 152
 Widerstandsrückkopplung 80

 Zeitablenkung 97
 Zieherscheinungen 4, 61, 142, 162

PROF. DR. H. BARKHAUSEN

Lehrbuch der Elektronen-Röhren und ihrer technischen Anwendungen

Band I: Allgemeine Grundlagen

5. Auflage. VIII und 235 Seiten mit 177 Abbildungen. Gebunden DM 7,50

Band II: Verstärker

4. Auflage. XVI, 289 Seiten mit 127 Abbildungen. Gebunden DM 9,—

Band IV: Gleichrichter und Empfänger

4. Auflage. XV, 294 Seiten mit 147 Abbildungen und 3 Schalttafeln.

Gebunden DM 9,—

In Vorbereitung:

PROF. DR. H. BARKHAUSEN

Einführung in die Schwingungslehre

nebst Anwendungen auf mechanische und elektrische Schwingungen

3. Auflage. VIII, 128 Seiten mit 118 Abbildungen. Halbleinen etwa DM 6,50

S. H I R Z E L V E R L A G L E I P Z I G

CENTRAL LIBRARY
BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE

Call No. **PILANI (Rajasthan)** Acc. No.,

DATE OF RETURN **360/0**

--	--	--	--

